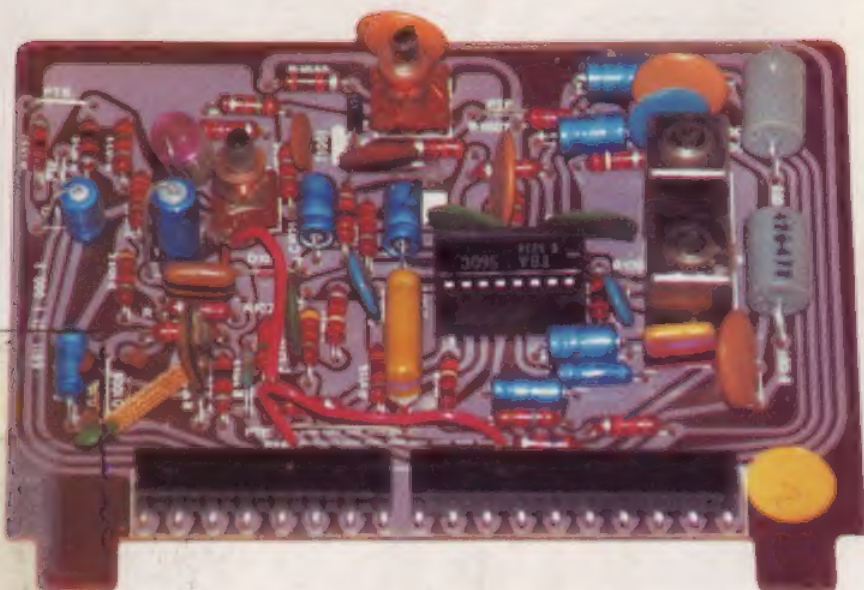


# ELECTRONICA FUNDAMENTAL 7

Problemas de electrónica (resueltos y con soluciones)

- ELECTRICIDAD
- ELECTRONICA CON VALVULAS DE VACIO
- ELECTRONICA CON TRANSISTORES Y SEMICONDUCTORES
- CIRCUITOS INTEGRADOS ANALOGICOS
- CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES
- MICROPROCESADORES (8085)



**PARANINFO** SA

JOSE M.<sup>a</sup> ANGULO USATEGUI  
JUAN JOSE LOPEZ BENLLOCH



José M.<sup>a</sup> Angulo Usategui  
Juan José López Benlloch

# ELECTRONICA FUNDAMENTAL 7

Problemas de electrónica  
(resueltos y con soluciones)

- ELECTRICIDAD
- ELECTRONICA CON VALVULAS DE VACIO
- ELECTRONICA CON TRANSISTORES Y SEMICONDUCTORES
- CIRCUITOS INTEGRADOS ANALOGICOS
- CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES
- MICROPROCESADORES (8085)

B.P. CACERES
N.R. 84443
N.T. 17427
C.B. 1026254
P
621.3
ANG
ele

1990

CUARTA EDICION

**PARANINFO** SA

MADRID

© JOSE MARIA ANGULO USATEGUI  
JUAN JOSE LOPEZ BENLLOCH  
© EDITORIAL PARANINFO, S.A.  
Magallanes, 25 - 28015 Madrid  
Teléfono: 4463350 - Fax: 4456218

Reservados los derechos para todos los países. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, químico, mecánico, electro-óptico, grabación, fotocopia o cualquier otro, sin la previa autorización escrita por parte de la Editorial.

Impreso en España  
Printed in Spain

ISBN: 84-283-1364-4

Depósito legal: M. 31.331-1990



Magallanes, 25 - 28015 MADRID

(07205/43/17)

Iberica Grafic, S.A., Atienza, 1 y 3 - Fuenlabrada (Madrid)

Con agradecimiento a todos mis alumnos,  
que diariamente me permiten una de mis  
mayores satisfacciones: ENSEÑAR.

J. M.<sup>a</sup> ANGULO



## Índice de materias

Prólogo .....	9
---------------	---

### Primera parte: ELECTRICIDAD

Tema 1.—Electrostática .....	13
Tema 2.—Corriente eléctrica .....	15
Tema 3.—Diferencia de potencial o tensión .....	17
Tema 4.—Resistencias .....	20
Tema 5.—Ley de Ohm .....	25
Tema 6.—Potencia y energía .....	34
Tema 7.—Corriente alterna .....	40
Tema 8.—Condensadores .....	44
Tema 9.—Bobinas .....	51
Tema 10.—Transformadores .....	53
Tema 11.—Impedancia y resonancia .....	55

### Segunda parte: ELECTRONICA CON VALVULAS DE VACIO

Tema 1.—Diodo de vacío y de estado sólido .....	61
Tema 2.—Rectificación y filtrado .....	64
Tema 3.—Rectificación y filtrado con diodos de estado sólido .....	71
Tema 4.—Amplificación con válvulas de vacío .....	76
Tema 5.—Osciladores y receptor superheterodino con válvulas .....	91

### Tercera parte: ELECTRONICA CON SEMICONDUCTORES

Tema 1.—Elementos semiconductores .....	105
Tema 2.—La unión P-N o diodo semiconductor .....	106
Tema 3.—Rectificación .....	114

Tema 4.—Estabilización .....	119
Tema 5.—Transistores con montaje de emisor común .....	121
Tema 6.—Introducción a la amplificación .....	133
Tema 7.—Amplificadores de corriente continua .....	144
Tema 8.—Osciladores y multivibradores .....	146
Tema 9.—Fuentes de alimentación estabilizadas .....	149
Tema 10.—Semiconductores especiales .....	152

#### **Cuarta parte: CIRCUITOS INTEGRADOS ANALOGICOS Y DIGITALES**

Tema 1.—Amplificadores operacionales .....	157
Tema 2.—Algebra de Boole .....	161
Tema 3.—Circuitos digitales combinacionales .....	168
Tema 4.—Circuitos digitales secuenciales .....	179

#### **Quinta parte: PROGRAMACION Y DISEÑO CON MICROPROCESADORES**

Tema 1.—Programación del microprocesador 8085 .....	187
Tema 2.—Proyectos industriales resueltos con microprocesador .....	192

<b>FORMULARIO .....</b>	<b>231</b>
-------------------------	------------



## Prólogo

El fin que persigue esta obra es constituir un Curso Básico de Electrónica, tanto en el aspecto teórico como en el práctico. Para conseguirlo se ha tratado de dar una explicación física de los fenómenos eléctricos y electrónicos, textual y gráficamente, para hacerlo más asequible a los que desconocen totalmente esta técnica. Por este motivo, se han eliminado los planteamientos matemáticos complejos, usando exclusivamente las operaciones numéricas más elementales.

El curso completo consta de siete tomos y el temario teórico y práctico que contiene cada uno es el siguiente:

**Tomo 1. Teoría:** Introducción a la Electrónica. Electricidad.

*Práctica:* Soldadura y montajes eléctricos. El aparato de medida. Componentes eléctricos y electrónicos.

**Tomo 2. Teoría:** Fuentes de alimentación. Rectificadores y filtros.

*Práctica:* Características de las válvulas y diodos semiconductores. Montaje de fuentes de alimentación.

**Tomo 3. Teoría:** Amplificadores.

*Práctica:* Sonido, altavoces y micrófonos. Características de las válvulas amplificadoras. Amplificadores de baja y alta frecuencia.

**Tomo 4. Teoría:** Generadores de señales. Osciladores. Receptor superheterodino de A.M.

*Práctica:* Montaje, ajuste y averías de un receptor de radio.

**Tomo 5. Teoría:** Diodos, transistores y semiconductores especiales.

*Práctica:* Experimentación y montajes sobre circuitos con transistores semiconductores especiales.

**Tomo 6. Teoría:** Circuitos integrados digitales y analógicos. El microprocesador. Hardware y software del microprocesador 8085.

*Práctica:* Montajes y experimentación con circuitos integrados analógicos y digitales. Programación del microprocesador 8085.

**Tomo 7.** *Problemas de electrónica resueltos y con soluciones*). Presentación y resolución de varios cientos de problemas sobre Electricidad, Electrónica con válvulas de vacío, Electrónica con transistores y semiconductores, Circuitos integrados analógicos, Circuitos integrados digitales y Microprocesadores (8085).

En el presente tomo 7, se ofrece una amplia gama de problemas, algunos resueltos detalladamente y otros con sus correspondientes soluciones, sobre todos los temas que abarca la Electrónica Moderna, comenzando por los más sencillos dedicados a la Electricidad y terminando por los que se dirigen hacia la programación del microprocesador y al desarrollo de sistemas industriales basados en este circuito integrado, que está revolucionando las técnicas de diseño, al incorporar el software.

Aunque el enfoque de los problemas es eminentemente práctico y de aplicación real, están dirigidos, en particular, a la asignatura de Tecnología Electrónica, que se imparte en todos los cursos de Formación Profesional, en la especialidad Electrónica.

En cada tema, se propone inicialmente, la documentación teórica, que conviene consultar y que se encuentra en los restantes tomos de la obra. Después, se resuelven con claridad algunos problemas y se proponen otros, en los que se indica la solución.

**Primera parte**

# **ELECTRICIDAD**



# TEMA 1. Electrostática

---

## Documentación teórica

Los temas teóricos necesarios para la resolución de los problemas de "Electrostática" pueden consultarse en la 1ª lección del Tomo I de ELECTRONICA FUNDAMENTAL.

---

### 1 (Resuelto)

Determinar la carga eléctrica, medida en unidades de carga elemental (electrón-protón), de un átomo de cobre (29 e y 29 p), que ha perdido 7 electrones de su corteza.

#### *Solución*

Carga de un átomo = Diferencia entre su carga positiva y negativa.

$$Q = +29 - 22 = +7$$

*Resultado:* +7 (protones)

### 2 Indicar la carga de un átomo de cobre, que absorbe en su corteza 3 electrones.

*Resultado:* -3 (electrones)

### 3 (Resuelto)

Calcular en Culombios la carga eléctrica de 1.000 átomos de cobre, teniendo en cuenta que, cada uno de ellos, ha ganado 1 electrón en su corteza.

#### *Solución*

1 C (Culombio) =  $6,23 \cdot 10^{18} e^-$ ; de donde:

$$1 e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} C$$

$$Q = 1.000 e^- = -1.000 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = -1,6 \cdot 10^{-16} C$$

*Resultado:*  $-1,6 \cdot 10^{-16} C$

- ④ Hallar la carga eléctrica, en unidades elementales (electrones), de un cuerpo que tiene 0,7 culombios de electrones en exceso.

*Resultado:*  $-4,3 \cdot 10^{18} e^-$

- ⑤ Un cuerpo, formado por 100 000 átomos de cobre, sufre una transformación que provoca la pérdida de  $5 e^-$  en la corteza de la mitad de sus átomos. Indicar la carga en culombios, que habrá adquirido el mencionado cuerpo.

*Resultado:*  $40 \cdot 10^{-15} C$

- ⑥ Mediante un procedimiento de atracción electrostática, se han extraído a un cuerpo formado por 10.000.000 de átomos de aluminio (Al :  $13 e^-$  y  $13 p$ ), 528 000 electrones. ¿Cuál será la carga eléctrica de dicho cuerpo en culombios?

*Resultado:*  $8,4 \cdot 10^{-14} C$

- ⑦ (Resuelto)

¿Qué cantidad de electrones hay que introducir en un trozo de aluminio, para que su carga eléctrica pase de 0 a  $-2 C$ ?

*Solución*

Aplicando una sencilla regla de tres, se obtiene:

$$1 e^- \text{ ————— } -1,6 \cdot 10^{-19} C$$

$$X e^- \text{ ————— } 2 C$$

$$X = \frac{1 e^- \cdot 2 C}{1,6 \cdot 10^{-19} C} = 12,4 \cdot 10^{18} e^-$$

El valor de X, es la cantidad de electrones que habrá de introducir al trozo de aluminio, para que adquiera una carga de  $-2 C$ .

*Resultado:*  $12,4 \cdot 10^{18} e^-$

- ⑧ Calcular los electrones que hay que extraer de un cuerpo con  $2 C$  de carga eléctrica, para que pase a tener  $5,5 C$ .

*Resultado:*  $21,8 \cdot 10^{18} e^-$

- 9) Determinése la cantidad de culombios que tendrá de carga eléctrica, una lámina de cobre, constituida por 1.000.000 de átomos, a los que les faltan 6 e<sup>-</sup> en su corteza al 75 % de los mismos.

*Resultado:*  $+0,72 \cdot 10^{-12} \text{ C}$

## TEMA 2. Corriente eléctrica

---

### Documentación teórica

Los temas teóricos que se precisan para resolver los problemas sobre "Corriente Eléctrica", se pueden consultar en la lección 2.<sup>a</sup> del Tomo 1 de ELECTRONICA FUNDAMENTAL.

---

### 1 (Resuelto)

Hallar la corriente eléctrica que circula por un hilo de cobre, por el que pasan 3 culombios de electrones en 2 segundos de tiempo.

#### *Solución*

Corriente eléctrica, es la cantidad de electrones, en culombios, que pasan por un conductor por unidad de tiempo (segundos).

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{3 \text{ culombios}}{2 \text{ segundos}} = 1,5 \text{ A (amperios)}$$

1,5 A, representa el paso de una corriente de 1,5 culombios por segundo.

*Resultado:* 1,5 A

- 2) Si en el problema anterior, la cantidad de electrones que circula es la misma, pero el tiempo es la mitad, determinar la corriente que pasa por el hilo.

*Resultado:* 3 A

3) (Resuelto)

¿Qué cantidad de electrones (en culombios) tendrá que circular por un conductor en un tiempo de 5 segundos, para conseguir una corriente de 1,5 A?

*Solución*

Despejando Q de la fórmula  $I = Q/t$ , se obtiene.

$$Q = I \cdot t = 1,5 \text{ A} \cdot 5 \text{ s} = 7,5 \text{ C}$$

*Resultado:* 7,5 C

- 4) Calcular la corriente que circula en un conductor, por el que pasan 1,7 millones de electrones en 0,5 segundos.

*Resultado:*  $0,5 \cdot 10^{-12} \text{ A}$

- 5) Determinar, en mA, la corriente que pasa por un conductor en el que circulan 8 C cada medio segundo.

*Resultado:* 16.000 mA

6) (Resuelto)

Si por un conductor circula una corriente de  $16 \mu\text{A}$  (microamperios) calcular cuántos culombios pasan en 4 segundos.

*Solución*

En principio se convierten los microamperios en amperios, para operar con las unidades fundamentales.

$$1 \text{ A} \text{ ————— } 1.000.000 \mu\text{A}$$

$$X \text{ A} \text{ ————— } 16 \mu\text{A}$$



De donde.

$$X = 16/1.000.000 = 0,000016 \text{ A}$$

$$Q = I \cdot t = 0,000016 \text{ A} \cdot 4 \text{ s} = 0,000064 \text{ C}$$

*Resultado:* 0,000064 C

- 7) Indicar, en mA, la corriente que circula por un conductor por el que pasan 0,067 C en un tiempo de 0,013 segundos.

*Resultado:* 5.153 mA

- 8) Transformar en Amperios, las siguientes corrientes:

- a) 16,3 mA
- b) 56,9  $\mu\text{A}$
- c) 0,83  $\mu\text{A}$
- d) 5.784 mA

## TEMA 3. Diferencia de potencial o tensión

---

### Documentación teórica

La información teórica necesaria para resolver los problemas sobre "Diferencia de Potencial", puede encontrarse en la lección 4.<sup>a</sup> del Tomo 1 de ELECTRONICA FUNDAMENTAL.

---

### 1 (Resuelto)

Determinar la diferencia de potencial (tensión) que existe entre los dos puntos mostrados en la figura 1.

### Solución

La tensión existente entre dos puntos es la diferencia de potencial que hay de un punto respecto al otro.

$$V = 66 - 13 = 53 \text{ V}$$

**Resultado:** 53 V

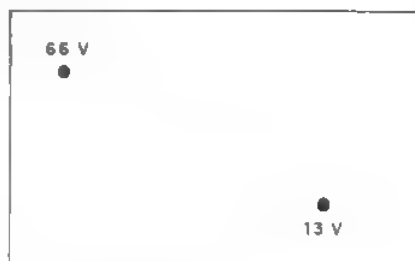


Fig. 1

- 2 Si el potencial del punto A es de 16 V y la tensión entre A y B es de 25 V, ¿cuál es el potencial del punto B?

**Resultado:** -9 V

### 3 (Resuelto)

A la vista de los tres puntos de la figura 2, calcular los potenciales entre AB, BC y AC.

### Solución

$$V_{AB} = V_A - V_B = 20 - 10 = 10 \text{ V}$$

$$V_{BC} = V_B - V_C = 10 - 33 = -23 \text{ V}$$

$$V_{AC} = V_A - V_C = 20 - 33 = -13 \text{ V}$$

**Resultado:** 10 V, -23 V y -13 V

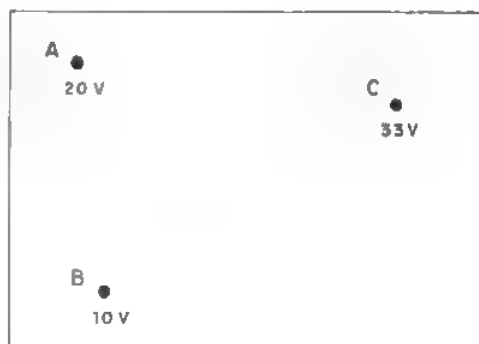


Fig. 2

- 4) Una pila tiene un electrodo a un potencial de 255 mV y el otro a 1,75 V. Determinar en voltios la tensión de la pila.

*Resultado:* 1,495 V

- 5) Transformar en Voltios las siguientes tensiones:


- a) 2,473 mV
- b) 34,5  $\mu$ V
- c) 2,32 mV
- d) 24,7 KV
- e) 1.789  $\mu$ V
- f) 23,78 mV

- 6) Una pila de 9 V de tensión tiene un electrodo a un potencial de -6,3 V. Calcular el potencial del otro electrodo.

*Resultado:* 2,7 V

- 7) Considerando los potenciales que se indican en la figura 3 para los puntos A, B y C, hallar las tensiones AB, BC y AC.

Fig. 3

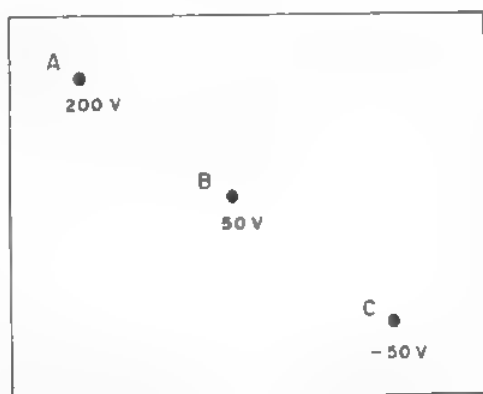

*Resultado:* 150 V, 100 V y 250 V

## TEMA 4. Resistencias

### Documentación teórica

Se puede consultar la información teórica necesaria para la resolución de los problemas de "resistencias" en la lección 3.<sup>a</sup> del Tomo I de ELEC-TRÓNICA FUNDAMENTAL. También se recomienda recurrir a la lección 3.<sup>a</sup> de la parte Práctica de dicho libro.

#### 1 (Resuelto)

¿Qué resistencia tendrá un hilo de Nicron de 36 m de longitud,  $0,4 \text{ mm}^2$  de sección y una resistividad de 1,1?

##### Solución

Se aplica directamente la fórmula que proporciona R.

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S} = 1,1 \cdot \frac{36 \text{ m}}{0,4 \text{ mm}^2} = 99 \text{ ohmios}$$

*Resultado:* 99 ohmios

#### 2 (Resuelto)

¿Cuántos metros de hilo de cobre se precisan para construir una resistencia de 33 ohmios, si se dispone de un hilo de  $0,8 \text{ mm}^2$  de sección y de una resistividad de 0,018?

##### Solución

Se despeja la longitud, L, en la fórmula de la Resistencia.

$$L = \frac{R \cdot S}{\rho} = \frac{33 \text{ ohm} \cdot 0,8 \text{ mm}^2}{0,018} = 1.466 \text{ m}$$

*Resultado:* 1.466 m

- 3 Se desea construir una resistencia con carbón, cuyo valor sea de 230 kohmios y que su longitud tenga 2 cm ¿Cuál debe ser la sección de la barra de carbón?

*Nota:* la resistividad del carbón es 40.

*Resultado:* 0,0000034 mm<sup>2</sup>

- 4 Hallar la longitud del hilo que hay que utilizar para construir una resistencia de 5 ohmios, si el disponible es de una sección de 0,9 mm<sup>2</sup> y una resistividad de 0,015.

*Resultado:* 300 m

5 (Resuelta la parte A)

Determinar la resistencia de las barras conductoras, mostradas en la figura 4, utilizadas para el transporte de altas potencias. La resistividad del cobre, empleado en su construcción, es de 0,018.


*Solución de la barra A)*

Se debe comenzar calculando la sección de la barra.


$$S = \text{Base} \cdot \text{Altura} = 15 \cdot 5 = 75 \text{ mm}^2$$

A continuación se aplica la fórmula general de R.
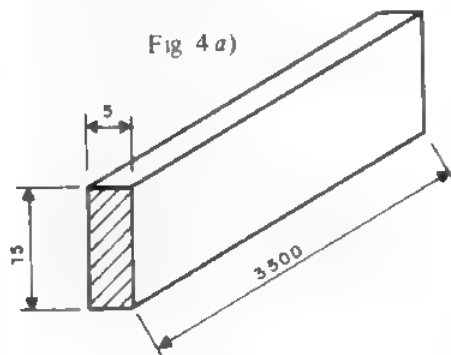
$$R = \rho \cdot \frac{L}{S} = \frac{0,018 \cdot 3,5 \text{ m}}{75 \text{ mm}^2} = 0,00084 \text{ ohmios}$$




*Resultado.* A) 0,00084 ohmios

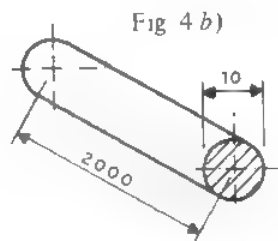

B) 0,00046 ohmios


C) 0,0036 ohmios

Fig 4 c)

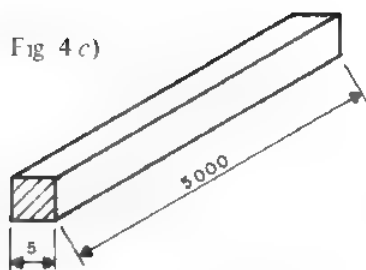


- 6) Determinar la resistencia equivalente del circuito representado en la figura 5.

*Resultado.* 610 ohmios

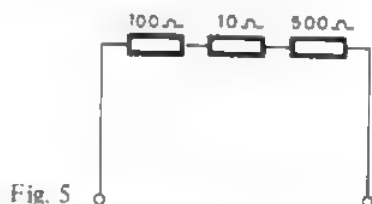

- 7) Igual que el problema anterior para el circuito de la figura 6.

*Resultado:* 6 ohmios

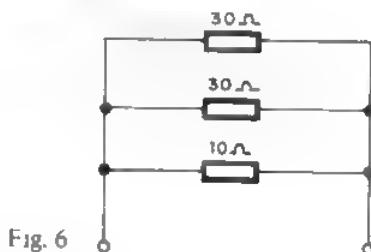

- 8) Calcular la resistencia equivalente del circuito mostrado en la figura 7.

*Resultado:* 430 ohmios



**9 (Resuelto)**

Averiguar la resistencia equivalente del circuito que se representa en la figura 8.

**Solución**


Para resolver un circuito mixto, hay que hacerlo por partes, de forma, que al final quede un circuito simple en serie o en paralelo. En este problema, hay que reducir el circuito a una serie de dos resistencias. La resistencia equivalente de las dos que están colocadas en paralelo tiene de valor:

$$R_{e1} = \frac{1.000 \cdot 750}{1.000 + 750} = 429 \text{ ohmios}$$

De esta forma el circuito de la figura 8 queda reducido a dos resistencias en serie de 429 y 2.000 ohmios.


$$R_T = 429 + 2.000 = 2.429 \text{ ohmios}$$

**Resultado:** 2.429 ohmios

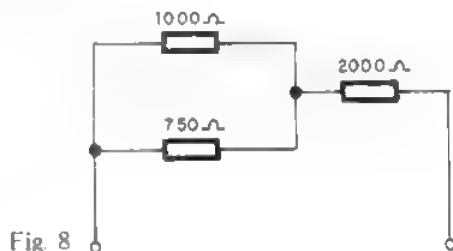

**10** Calcular la resistencia equivalente del circuito de la figura 9.

**Resultado:** 554,8 ohmios

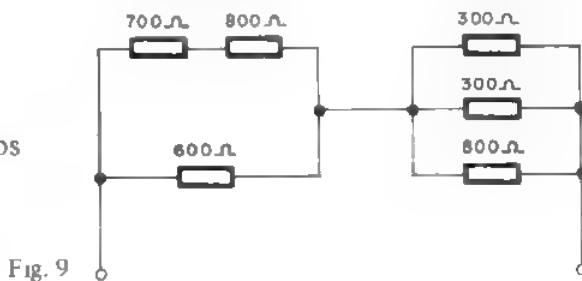

- 11 Calcular la resistencia equivalente del circuito de la figura 10.

Resultado: 53,7 ohmios

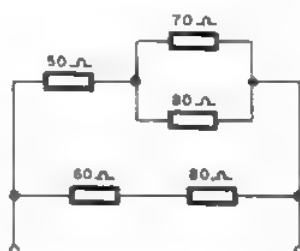


Fig. 10

- 12 Determinar la resistencia equivalente del circuito mostrado en la figura 11.

Resultado: 1,54 ohmios

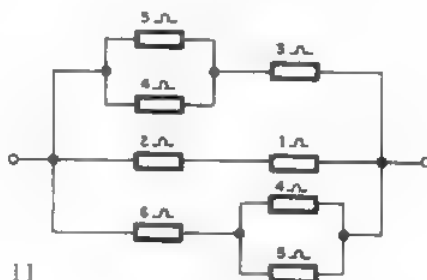


Fig. 11

- 13 Determinar la resistencia equivalente del circuito de la figura 12.

Resultado: 59,27 ohmios

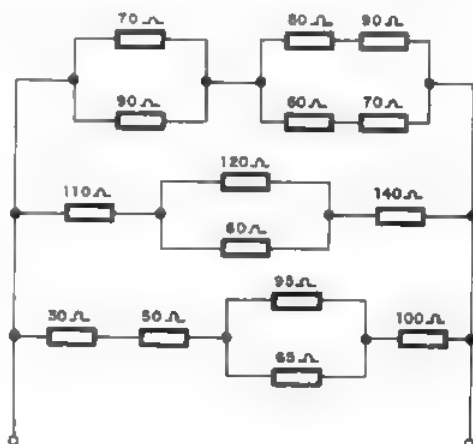


Fig. 12



## TEMA 5. Ley de Ohm

### Documentación teórica

La información teórica, necesaria para la resolución de los problemas de "Ley de Ohm", se encuentra en las lecciones 4.<sup>a</sup> y 5.<sup>a</sup> del Tomo I de ELECTRONICA FUNDAMENTAL. También se recomienda consultar la lección 4.<sup>a</sup> de la parte de Prácticas de dicho libro.

#### 1 (Resuelto)

¿Qué valor indicará el aparato de medida, que aparece en el circuito de la figura 13?

#### Solución

Se calcula la resistencia equivalente de las dos que aparecen en el circuito de la figura 13.

$$R_T = 15 + 30 = 45 \text{ ohmios}$$

De esta forma, el circuito queda reducido a una resistencia conectada a una fuente de tensión y se puede aplicar directamente la ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1,5 \text{ V}}{45 \text{ ohm}} = 0,033 \text{ A} = 33 \text{ mA}$$

**Resultado:** 33 mA

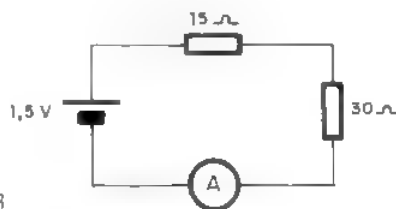


Fig 13

- 2) Igual que el problema anterior, pero con el circuito correspondiente a la figura 14.

**Resultado:** 0,5 A

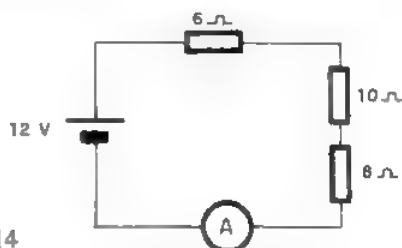


Fig. 14

- 3) Indicar el valor que señalarán los 3 aparatos de medida conectados en el circuito de la figura 15.

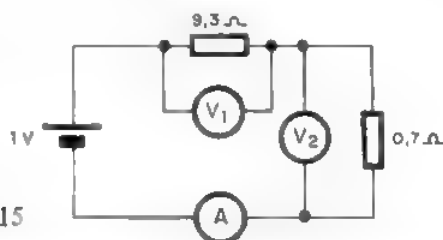


Fig. 15

**Resultado:** A = 0,1 A, V1 = 0,93 V y V2 = 0,07 V

- 4) ¿Qué voltaje marcará el aparato de medida que se indica en el circuito de la figura 16?

**Resultado:** 56,5 V

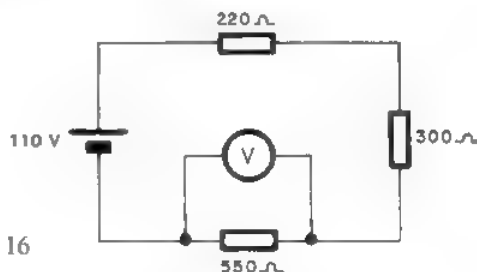


Fig. 16

- 5) ¿Qué corriente circula por un circuito con dos lámparas en paralelo, de 70 ohmios cada una, si las conectamos a una pila de 70 V?

**Resultado:** 2 A

**6 (Resuelto)**

Indicar la lectura correspondiente al aparato de medida que se encuentra conectado en el circuito de la figura 17.

*Solución*

En principio se calcula la resistencia equivalente de las dos que hay en paralelo.

$$R_E = \frac{3 \text{ K} \cdot 6 \text{ K}}{3 \text{ K} + 6 \text{ K}} = 2 \text{ K}$$

La resistencia total del circuito será:

$$R_T = 4 \text{ K} + 2 \text{ K} = 6 \text{ K}$$

Aplicando la ley de Ohm se obtiene la intensidad que circula por el circuito desde el generador.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{600 \text{ V}}{6.000 \text{ ohm}} = 0,1 \text{ A}$$

La tensión que marcará el voltímetro, correspondiente a la que absorben las dos resistencias en paralelo será:

$$V = R \cdot I = 2.000 \text{ ohm} \cdot 0,1 \text{ A} = 200 \text{ V}$$

*Resultado: 200 V*

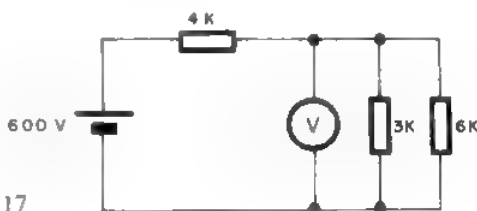



Fig. 17

**7** Calcular la resistencia de una plancha eléctrica si al conectarla a la red de 220 V circulan 2 A por ella.

*Resultado: 110 ohmios*


- 8) ¿Qué magnitud indicará el aparato que se halla conectado en el circuito de la figura 18?

**Resultado:** 80 V

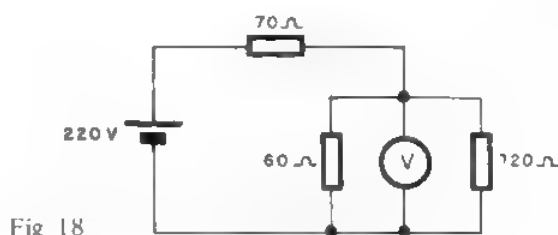


- 9) ¿Qué tensión marcará el voltímetro de la figura 19?

**Resultado:** 200 V

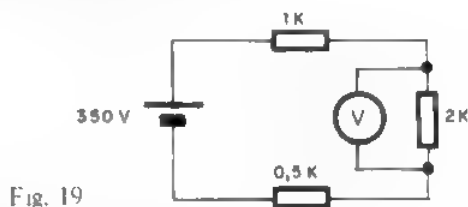

- 10) ¿Qué tensión marcará el voltímetro de la figura 20?

**Resultado:** 14 V

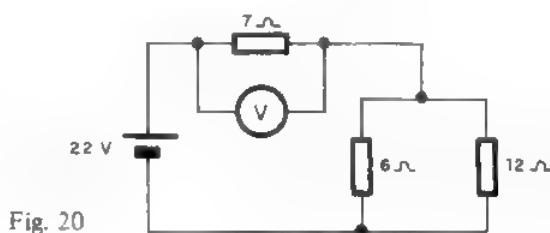


- 11) ¿Qué tensión hay que aplicar a una bombilla, para que circule por ella 1,3 A, si su resistencia es de 13 ohmios?

**Resultado:** 16,9 V

- 12) Determinar la corriente que marcará el amperímetro de la figura 21.

Resultado: 1,8 A

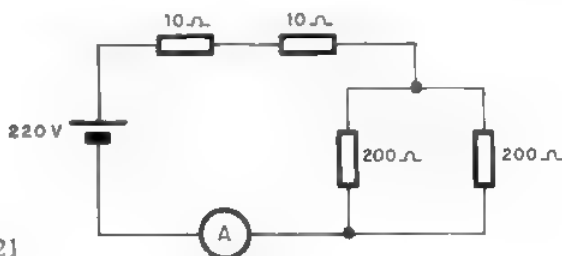


- 13) ¿Qué tensión hay que aplicar a una bombilla de 70 ohmios para que circulen 5 A de corriente por ella?

Resultado: 350 V


- 14) Determinar la tensión que indicará el voltímetro de la figura 22.

Resultado: 4 V

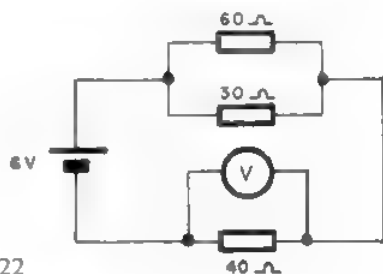


- 15) ¿Qué tensión indicará el voltímetro de la figura 23?

Resultado: 1,4 V

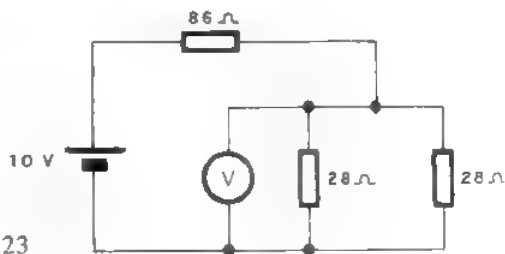


- 16) Determinar la lectura de los aparatos conectados en el circuito de la figura 24.

*Resultado:* 44 V y 0,18 A

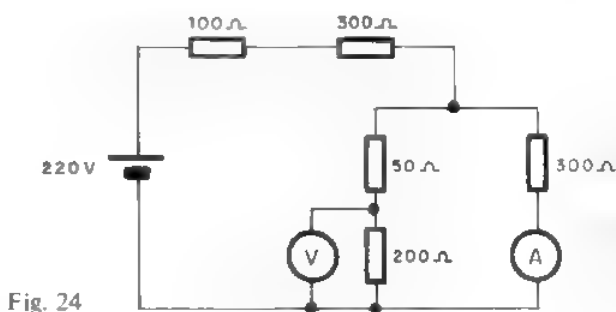

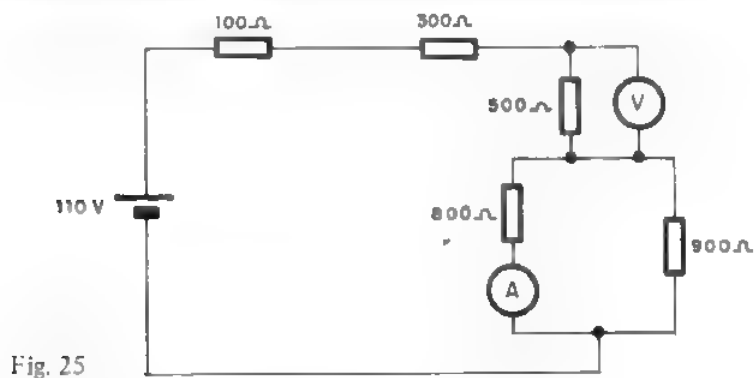
- 17) Calcular las magnitudes que señalarán los aparatos de la figura 25.



*Resultado:* 41 V y 44 mA

- 18) ¿Qué señalan los aparatos de la figura 26?

*Resultado:* 79 V y 26 mA

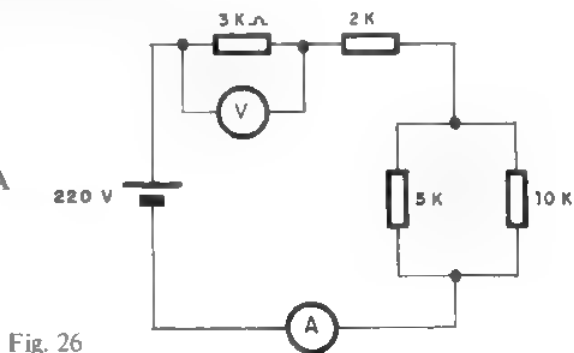

- 19) ¿Qué indican los aparatos de la figura 27?

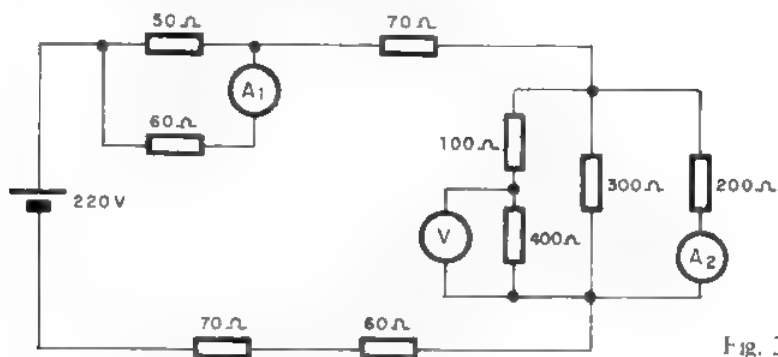


Fig. 27

*Resultado: 52 V, 0,33 A y 0,31 A*

- 20) Determinar las lecturas de los aparatos de la figura 28.

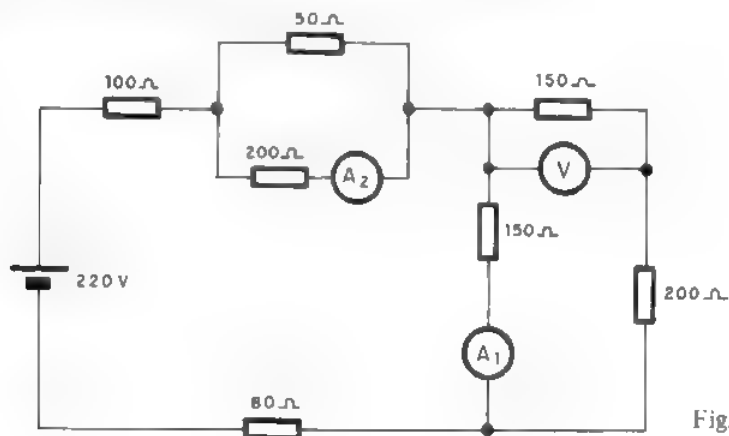


Fig. 28

*Resultado: 30 V, 0,47 A y 0,13 A*

- 21) Teniendo en cuenta cada una de las posiciones del conmutador, calcular las lecturas de los instrumentos de la figura 29.

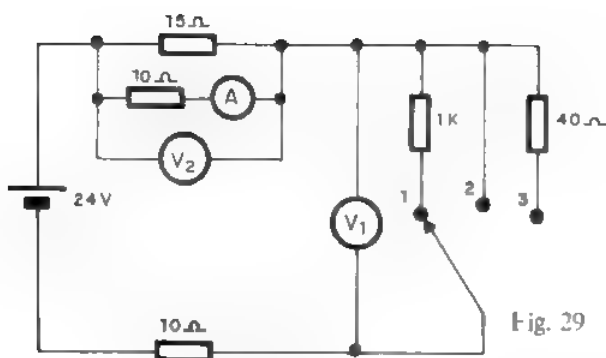


Fig. 29

Resultado:	Posición	V1	V2	A
	1	23 V	0,13 V	0,013 A
	2	0 V	9 V	0,9 A
	3	17,2 V	2,52 V	0,26 A

- 22) Se conectan tres lámparas en serie de 70 ohmios cada una, que a su vez están conectadas en paralelo con una de 150 ohmios. Determinar la tensión y la corriente en cada una de ellas, si se conectan a una pila de 4,5 V.

Resultado: a) 4,5 V y 1,5 V  
b) 30 mA y 21 mA

- 23) Teniendo en cuenta las posiciones del conmutador, calcular las diferentes lecturas que indicarán los instrumentos de la figura 30.

Resultado:

Posición	A
1	0,05 A
2	0,1 A

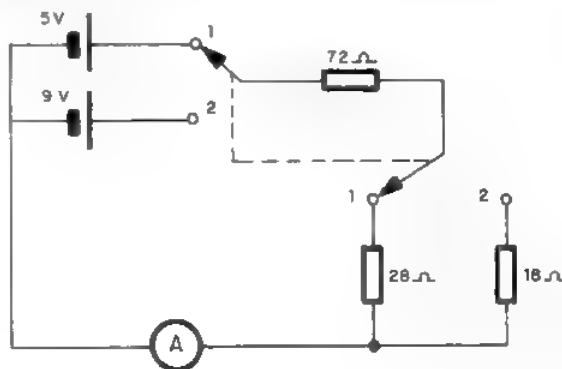


Fig. 30



- 24) En el circuito de la figura 31, calcular la corriente y la tensión de la lámpara  $L_x$ .

*Resultado: 58 V y 0,72 A*

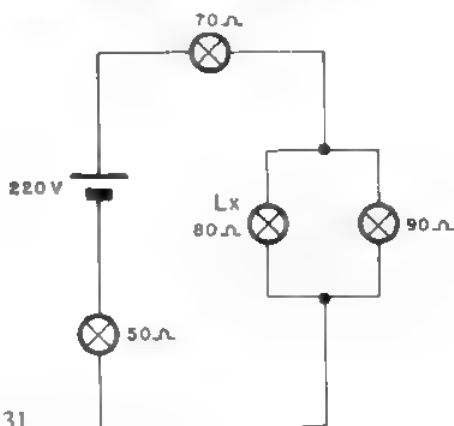


Fig. 31

- 25) Igual que el anterior, en el circuito de la figura 32.

*Resultado: 47 V y 0,78 A*


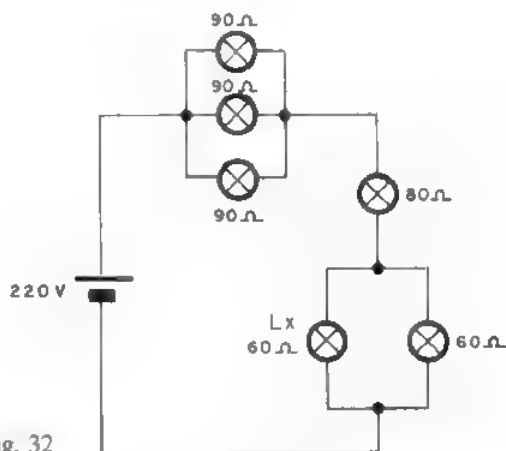


Fig. 32

- 26) En una instalación se disponen de 4 lámparas de 80 ohmios, 6 de 15 ohmios, 2 de 40 ohmios, una plancha de 10 ohmios y un motor de 50 ohmios. Si la tensión de la red es de 220 V, hallar la corriente que consume dicha instalación.

*Resultado: 142 A*

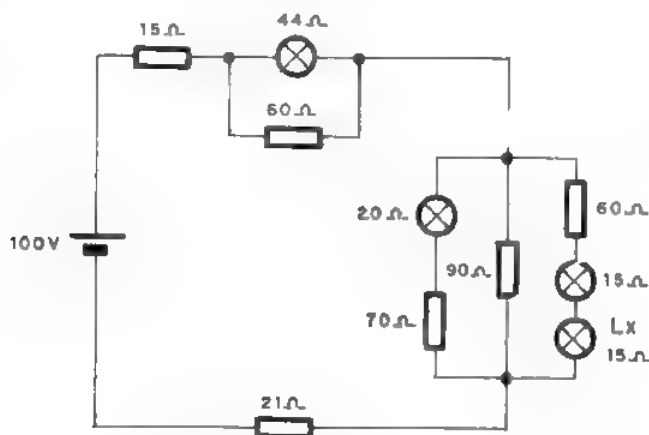- 27) En el circuito de la figura 33, determinar la corriente y la tensión de la lámpara Lx.



*Resultado: 0,37 A y 55 V*

Fig. 33

## TEMA 6. Potencia y energía

### Documentación teórica

Para la resolución de los problemas del tema "Potencia y Energía", se recomienda consultar la lección 6.<sup>a</sup> de Teoría del Tomo I de ELECTRONICA FUNDAMENTAL y la lección 6.<sup>a</sup> de la parte destinada a Prácticas de dicho libro.

### 1 (Resuelto)

¿Cuál de las dos bombillas de las que se señalan sus características, será la de mayor potencia? La bombilla A consume 0,1 A con 3,5 V y la B 0,05 A con 6,3 V.

### *Solución*

Aplicando la fórmula general de la potencia a la bombilla A

$$P = V \cdot I = 3,5 \text{ V} \cdot 0,1 \text{ A} = 0,35 \text{ W}$$

Aplicando la misma fórmula a la bombilla B,

$$P = V \cdot I = 6,3 \text{ V} \cdot 0,05 \text{ A} = 0,315 \text{ W}$$

De lo que se desprende que la bombilla A consume una potencia mayor que la B.

**Resultado:** A mayor que B

- ③ Calcular la máxima potencia que podrá tener conectada entre sus bornes una pila de 4,6 V y una corriente máxima de 0,2 A.

**Resultado:** 0,9 W

- ③ Calcular la potencia de una plancha, que conectada a 220 V consume una corriente de 3 A.

**Resultado:** 660 W

- ④ **(Resuelto)**

Hallar la potencia de un radioreceptor, que se alimenta con 6 V y dispone de una resistencia interna de 600 ohmios

### *Solución*

Se puede calcular la corriente que circula por el aparato,

$$I = V/R = 6 \text{ V}/600 \text{ ohmios} = 0,01 \text{ A}$$

Aplicando ahora la fórmula general de la potencia,

$$P = V \cdot I = 6 \text{ V} \cdot 0,01 \text{ A} = 0,06 \text{ W} = 60 \text{ mW (milivatios)}$$

**Resultado:** 60 mW

**5 (Resuelto)**

Determinar la intensidad que circula por una lámpara fluorescente de 40 W, instalada en una red de 125 V.

*Solución*

De la fórmula general  $P = V \cdot I$ , se despeja  $I$

$$I = P/V = 40 \text{ W}/125 \text{ V} = 0,32 \text{ A}$$

*Resultado:* 0,32 A

- 6** Un conjunto de 25 lámparas están conectadas en paralelo a una red de 220 V y consume 15 A. Calcular la potencia de cada una de ellas.

*Resultado:* 132 W

- 7** Hallar la resistencia interna de un aparato de radio que consume 200 mA a una potencia de 100 W.

*Resultado:* 2,5 kohmios

- 8** Un horno de 150 kW se conecta a una tensión de 110 V. ¿qué corriente consume?

*Resultado:* 1.364 A

- 9** Se dispone de un motor, que suministra una potencia de 10 CV (1 CV  $\approx$  740 W). Calcular la corriente que absorbe si se conecta a una red de 11 kV.

*Resultado:* 0,68 A

- 10** Calcular la potencia que consume cada una de un conjunto de dos bombillas de 15 ohmios, colocadas en serie a una tensión de 30 V.

*Resultado:* 15 W

- 11) En la placa de características de un calentador eléctrico, se lee:  $P = 1.000 \text{ W}$  y  $V = 220 \text{ V}$ . Hallar la corriente que circula por el calentador y el valor de su resistencia.

*Resultado:* 4,5 A y 48 ohmios

- 12) ¿Qué resistencia tendrá una estufa eléctrica si su placa de características indica:  $P = 1.500 \text{ W}$  y  $V = 220 \text{ V}$ ?

*Resultado:* 32 ohmios

- 13) Las resistencias soportan una potencia máxima. Determinar la potencia que debe tener la resistencia  $R_x$  del circuito de la figura 34, para no quedar dañada.

*Resultado:* 85 W

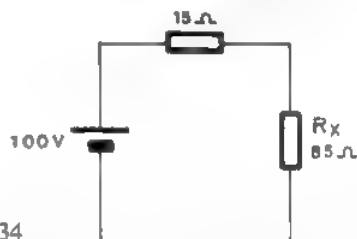


Fig. 34

- 14) Igual que en el problema anterior, pero en el circuito de la figura 35.

*Resultado:* 0,15 W

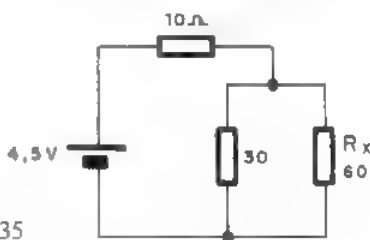


Fig. 35

- 15) Un torno dispone de un motor de 2,5 CV. Existen dos tipos de cables para conectar su alimentación: el tipo A soporta más de 7 A y el B menos de 7 A. ¿Qué tipo de cable se debe emplear?

*Resultado:* A

- 16) Un soldador posee una resistencia de  $1.613 \text{ } \Omega$  y funciona con una tensión de  $220 \text{ V}$ . Determinar la potencia del mismo.

*Resultado:*  $30 \text{ W}$

- 17) En el circuito de la figura 36, calcular la potencia que se disipa en la resistencia  $R_x$ .

*Resultado:*  $0,9 \text{ W}$

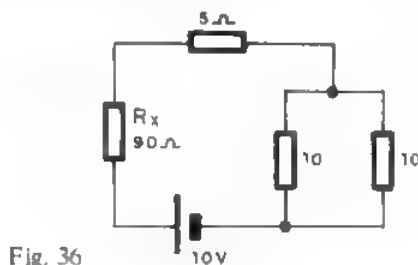


Fig. 36

- 18) ¿Qué potencia disipa la resistencia  $R_x$  de la figura 37?

*Resultado:*  $1,9 \text{ W}$

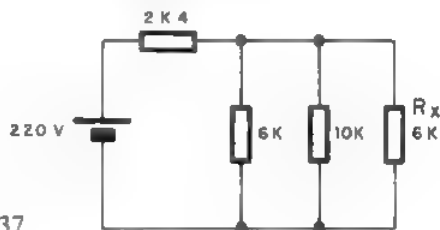


Fig. 37

- 19) ¿Qué potencia disipa la resistencia  $R_x$  de la figura 38?

*Resultado:*  $1,1 \text{ W}$

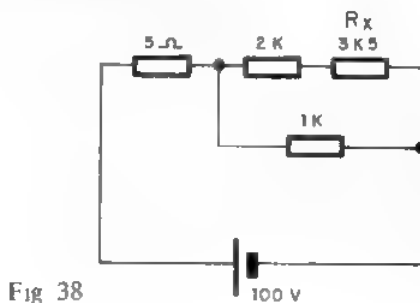


Fig 38

**20 (Resuelto)**

Teniendo en cuenta que el precio del kWh. se estima en 10 pesetas, calcular el coste del mantenimiento durante 8 horas de conexión de un amplificador que consume una potencia de 150 W.

*Solución*

En principio se calcula la energía total utilizada, mediante la siguiente fórmula:

$$E = P \cdot t = 150 \text{ W} \cdot 8 \text{ h.} = 1.200 \text{ Wh.}$$

Pasando los Wh. a kWh., se obtiene

$$1.200 \text{ Wh.} = 1,2 \text{ kWh.}$$

Si se supone que el kWh. tiene un coste de 10 Ptas., el importe del consumo del amplificador será:

$$\text{Coste} = E \text{ kWh.} \cdot 10 \text{ Ptas.} = 1,2 \cdot 10 = 12 \text{ Ptas.}$$

*Resultado:* 12 Ptas.

**21** ¿Cuánto dinero gastará un televisor de 300 W, que funciona diariamente 8 horas, durante un mes?

*Resultado:* 720 Ptas.

**22** Calcular la energía y el coste totales del funcionamiento de un torno de 3 CV funcionando 4 horas diarias y una fresadora de 2 CV que funciona 6 horas al día.

*Resultado:* 17,63 kWh. y 176 Ptas.

**23** Calcular el tiempo diario que está conectada una cadena musical, si el recibo mensual asciende a 660 Ptas y la cadena consume 360 W.

*Resultado:* 6 horas y 6 minutos

- 24) Averiguar la potencia total instalada en una vivienda que tiene conectados todos sus aparatos eléctricos 9 horas diarias y su recibo mensual asciende a 5.900 Ptas.

*Resultado.* 2.185 W

## TEMA 7. Corriente alterna

### Documentación teórica

Los temas teóricos necesarios para resolver los problemas de "Corriente Alterna" pueden consultarse en la lección 7.<sup>a</sup> de Teoría y en la 7.<sup>a</sup> de Prácticas del Tomo I de ELECTRONICA FUNDAMENTAL.

- 1) Representar sobre los gráficos de la figura 39, tomando como ejes la tensión y el tiempo, las siguientes tensiones de corriente alterna: a) 220 V y 50 Hz, b) 12 V y 250 Hz, c) 1.500 V y 100 Hz y d) 75 mV y 5.000 Hz.



Fig. 39 a)

a) 220 V — 50 Hz



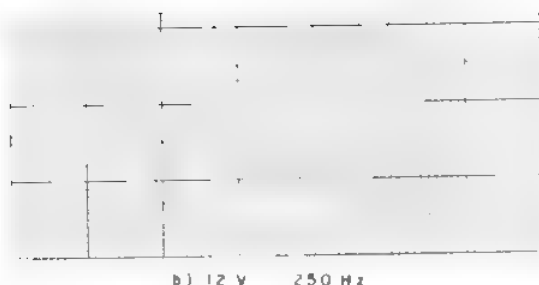


Fig. 39 b)

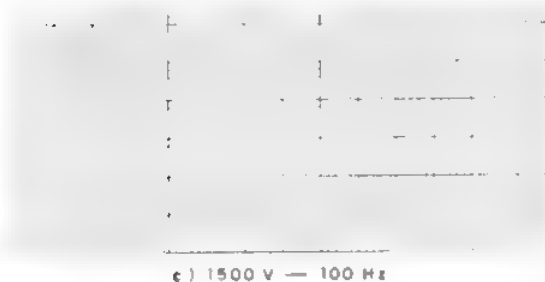


Fig. 39 c)

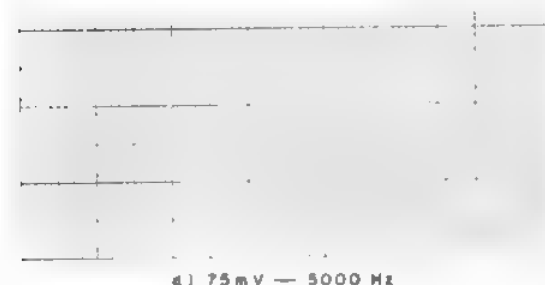


Fig. 39 d)

## 2 (Resuelto)

Indicar el número de ciclos que se producen durante 5 milisegundos, para una corriente alterna de 50 kHz.

### Solución

Se comienza averiguando el tiempo que dura un ciclo, o sea, el período  $T$ .

$$T = 1/f = 1/50.000 \text{ Hz} = 0,00002 \text{ s}$$

El número de ciclos que transcurren se halla dividiendo el tiempo total entre el que dura un ciclo.

$$N^{\circ} \text{ ciclos} = \frac{5 \text{ ms}}{0,00002 \text{ s}} = \frac{0,005 \text{ s}}{0,00002 \text{ s}} = 250 \text{ ciclos}$$

**Resultado:** 250 ciclos

### 3 (Resuelto)

Determinar la frecuencia de una corriente alterna que tarda un tiempo de 3 ms en alcanzar una posición angular de  $30^{\circ}$ . Dibujar la forma de la onda sobre el gráfico de la figura 40.

**Solución**

Se calcula el período de la onda, aplicando una regla de tres:

$$\begin{array}{rcl} 30^{\circ} & \text{---} & 3 \text{ ms} \\ 360^{\circ} & \text{---} & X \text{ ms} \end{array}$$


$$X = T = \frac{360^{\circ} \cdot 3 \text{ ms}}{30} = 36 \text{ ms}$$

Teniendo en cuenta que la frecuencia es el inverso del período, se tiene:

$$f = 1/T = 1/0,036 \text{ s} = 27,7 \text{ Hz}$$

**Resultado:** 27,7 Hz

Fig 40

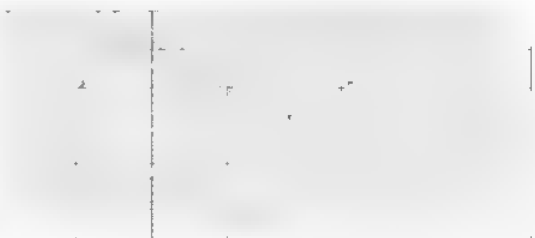

### 4 (Resuelto)

Calcular la corriente eficaz que circula por una resistencia de 52 ohmios, a la que se aplica una tensión, que vista en el osciloscopio, tiene un valor de pico a pico de 175 V.

### Solución

En principio se calcula la tensión eficaz.

$$V_p = V_{pp}/2 = 175/2 = 87,5 \text{ V}$$

$$V = V_p/\sqrt{2} = 87,5/1,41 = 62 \text{ V}$$

Aplicando ahora la ley de Ohm se calcula la corriente eficaz.

$$I = V/R = 62/52 = 1,1 \text{ A}$$

**Resultado:** 1,1 A

- ⑤ Una corriente de 5 A recorre una resistencia de 60 ohmios, calcular la tensión de pico a pico existente entre los bornes de la resistencia.

**Resultado:** 848 V

- ⑥ Determinar el tiempo que tardará en llegar a una posición angular de  $240^\circ$  una corriente alterna de 250 V y 1.000 Hz. Realizar un dibujo de la onda en el gráfico de la figura 41.

**Resultado:** 0,66 ms



Fig 41

- ⑦ A una resistencia de 100 ohmios se le aplica una tensión de 175 V<sub>pp</sub>. Averiguar la potencia que disipa.

**Resultado:** 38 W

$$V_{ef} = V_{pp}/2.828 = 61,82 \text{ V}$$

- ⑧ En un osciloscopio se ve que una corriente alterna tarda un tiempo de 25 ms en recorrer 60 ciclos. ¿Cuál es la frecuencia de dicha corriente?

**Resultado:** 2.400 Hz

- 9) ¿En cuánto tiempo genera 500 ciclos una corriente alterna de frecuencia 24,5 kHz?

*Resultado:* 20,4 ms

- 10) Calcular la potencia que disipa una resistencia de 54 ohmios, que tiene aplicada una tensión de corriente alterna de 375 V<sub>pp</sub>.

*Resultado:* 325 W

- 11) En una resistencia de 100 ohmios se disipa una potencia de 25 W. Hallar la tensión de pico a pico, que se debe aplicar a dicha resistencia.

*Resultado:* 141 V

- 12) En un soldador cuya resistencia interna es 50 ohmios, se disipan 25 W. Determinar la corriente de pico a pico que circula por el mismo.

*Resultado:* 2 A

## TEMA 8. Condensadores

---

### Documentación teórica

En la lección 8.<sup>a</sup> de la parte teórica y en la 8.<sup>a</sup> de la parte práctica del tomo I de ELECTRONICA FUNDAMENTAL, puede encontrarse la información necesaria para resolver los problemas sobre "Condensadores".

---

### 1) (Resuelto)

Determinar la capacidad de un condensador, en microfaradios, que tiene una superficie útil de sus placas de 100 cm<sup>2</sup>, siendo la distancia

entre las mismas de 0,001 cm. El dieléctrico es de mica, con una  $K = 54 \cdot 10^{-12}$ .

### Solución

La solución de este problema sólo necesita aplicar la fórmula general de la capacidad de un condensador.

$$C = K \cdot \frac{S}{e} = 54 \cdot 10^{-12} \frac{100 \text{ cm}^2}{0.001 \text{ cm}} = 54 \cdot 10^{-12} \frac{0.01 \text{ m}^2}{0.00001 \text{ m}}$$

$$C = 54 \cdot 10^{-19} \text{ F} = 54 \text{ pF}$$

**Resultado:** 54 pF

### 2 (Resuelto)

Un condensador se carga con  $9.6 \cdot 10^{-9}$  culombios, al aplicarle entre sus bornes una tensión de 120 V. ¿Qué capacidad posee?

### Solución

Se utiliza la siguiente fórmula

$$Q = C \cdot V, \text{ de donde,}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{9.6 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{120 \text{ V}} = 0.00000000008 \text{ F} = 80 \text{ pF}$$

**Resultado:** 80 pF

### 3 ¿Qué carga adquirirá un condensador de 5 microfaradios, cuando entre sus bornes tiene aplicada una tensión de 16 V?

**Resultado:**  $8 \cdot 10^{-5} \text{ C}$

### 4 ¿Cuál deberá ser la distancia entre placas de un condensador, cuya superficie de placas es de $404 \text{ cm}^2$ , si el dieléctrico tiene un $K = 54 \cdot 10^{-12}$ y una capacidad de 90 pF?

**Resultado:** 2.4 cm


- 5) Un condensador de  $80 \text{ pF}$  tiene una carga de  $9,6 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ . ¿A qué tensión se encuentra cargado?

*Resultado:*  $120 \text{ V}$

- 6) Calcular la superficie útil de las placas de un condensador cuya distancia es de  $5 \text{ mm}$  si el dieléctrico es de papel seco de  $K = 31 \cdot 10^{-12}$  y se desea obtener una capacidad de  $10 \text{ microfaradios}$ .

*Resultado:*  $1,686 \text{ m}^2$

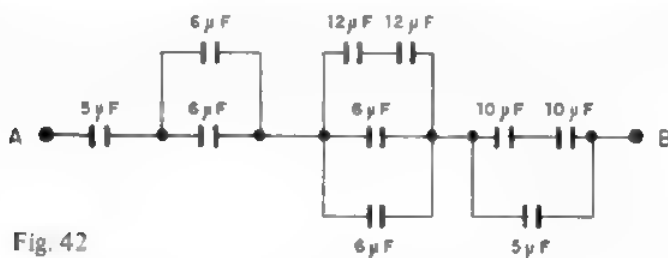
- 7) Determinar la capacidad equivalente del circuito de la figura 42.



*Resultado:*  $2,28 \text{ microfaradios}$

- 8) Determinar la capacidad equivalente del circuito de la figura 43.

*Resultado:*  $20 \text{ microfaradios}$

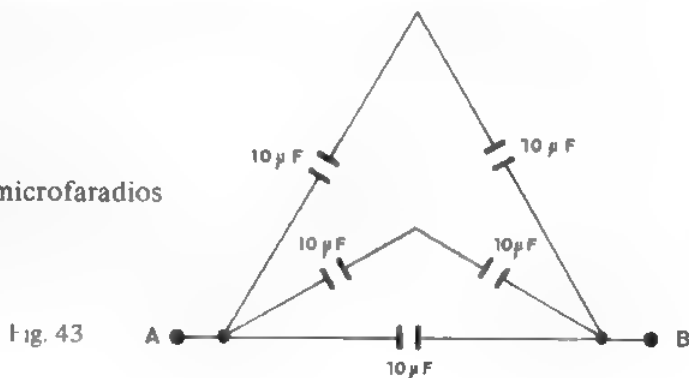

- 9) Determinar la capacidad equivalente del circuito representado en la figura 44.

Resultado: 9 microfaradios

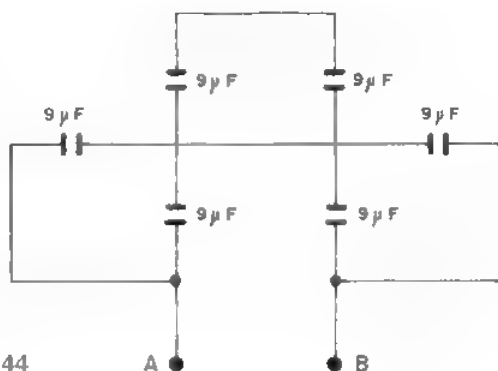


Fig. 44

- 10) Calcular la capacidad equivalente del circuito de la figura 45.

Resultado: 793 microfaradios

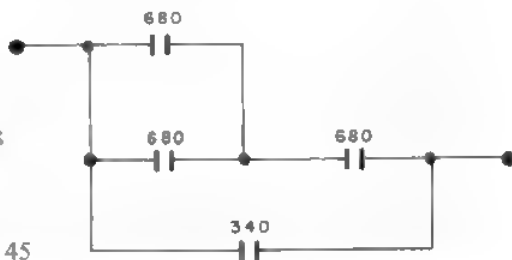


Fig. 45

- 11) Supóngase que el interruptor del circuito representado en la figura 46. se mantiene abierto 3 segundos y luego se cierra durante 10 segundos. para abrirlo definitivamente. Representar en el gráfico de dicha figura a) tensión  $V_{ab}$ , b) corriente que circula por el circuito; c) tensión en el condensador.

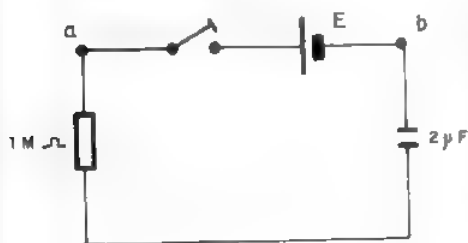


Fig 46



- 12) En principio el conmutador de la figura 47 se encuentra tal como se ha dibujado, pero al transcurrir 10 segundos se pasa a la posición 2. Dibujar en el gráfico que acompaña a la figura, la forma de la onda que aparecerá en el condensador en un período de 20 segundos, desde que se comenzó el experimento.

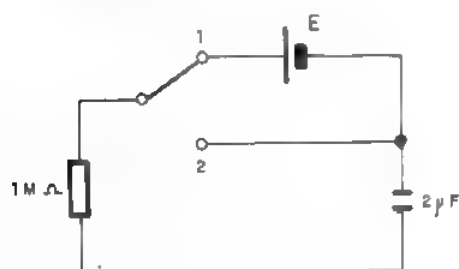


Fig. 47

13) (Resuelto)

Un condensador está conectado a una pila de 48 V a través de una resistencia de 100 kohmios. Determinar la capacidad de dicho condensador, si se desea que se cargue completamente en un tiempo de 5 segundos.

*Solución*

Se considera un condensador cargado cuando ha transcurrido un tiempo 5 veces mayor que el tiempo de carga teórico.

$$\text{Tiempo} = 5 \cdot R \cdot C$$

De la fórmula anterior se despeja la capacidad.

$$C = \frac{\text{Tiempo}}{5 \cdot R} = \frac{5 \text{ s}}{5 \cdot 100.000 \text{ ohmios}} = 0.00001 \text{ F} = 10 \mu\text{F}$$

*Resultado:* 10 microfaradios

- 14) A un circuito RC se conecta una tensión de 120 V de corriente continua. Calcular el valor de R para que si el condensador tiene 60 microfaradios, tarde 2 segundos en cargarse.

*Resultado:* 6,6 kohmios



- 15 En el circuito de la figura 48 determinar y dibujar la tensión en el condensador a lo largo de un tiempo de 20 segundos, desde que se cierra el interruptor S.

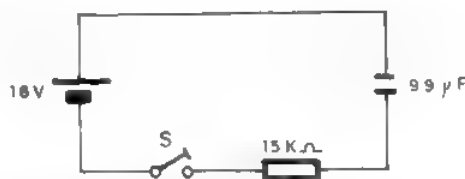


Fig 48

- 16 Respecto al circuito de la figura 49, determinar y dibujar la tensión en la salida, a lo largo de un período de 20 segundos, con la siguiente secuencia de funcionamiento:

1. En el tiempo 0 segundos se cierra el interruptor S.
2. Al de 5 segundos, se pasa el conmutador a la posición 1.
3. Al de 15 segundos del inicio se pasa el conmutador a la posición 2.


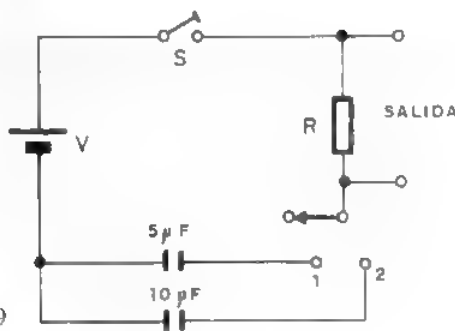


Fig 49

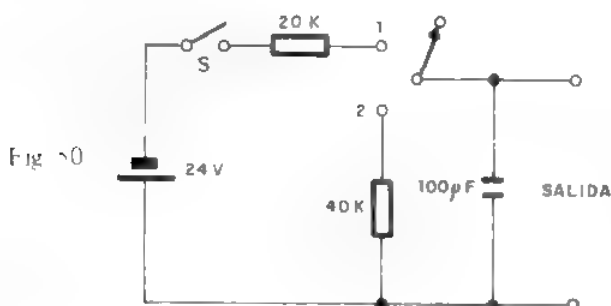- 17) Sobre el circuito de la figura 50, dibujar la tensión de salida a lo largo de 20 segundos, si se desarrolla una secuencia de trabajo igual a la del problema anterior.



18) (Resuelto)

Averiguar la corriente que circula por un condensador de 5 microfaradios, al que se le aplica una tensión de 10 V y 100 Hz.

*Solución*

Se calcula la reactancia capacitiva del condensador,  $X_c$ , que es la resistencia del mismo a la corriente alterna.

$$X_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot c} = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 100 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} = 318,5 \text{ ohm.}$$

Aplicando la ley de Ohm:

$$I = V/X_c = 10 \text{ V} / 318,5 \text{ ohm} = 0,031 \text{ A} = 31 \text{ mA}$$

**Resultado:** 31 mA

- 19) Calcular la reactancia capacitiva de un condensador de 500 pF frente a las siguientes frecuencias: 100 Hz, 1 000 Hz, 10 kHz y 100 kHz. Razonar las respuestas.
- 20) Determinar la capacidad de un condensador, que tiene aplicada una tensión de 100 V a 1.000 Hz y por el que circula una corriente de 5 mA.

**Resultado:** 7,9 pF

- 21) A un condensador de 5 microfaradios, se le aplican 25 V de corriente alterna, circulando una intensidad de 15 mA. Calcular la frecuencia de dicha corriente alterna.

*Resultado:* 19 Hz

- 22) Dibujar un gráfico con la variación de la reactancia capacitiva de un condensador de 16 microfaradios en función de la frecuencia. Tómense como valores de referencia de la frecuencia: 10 MHz, 100 MHz, 150 MHz y 200 MHz.

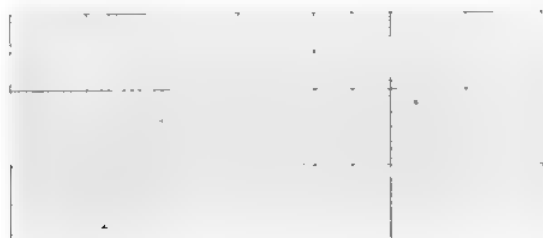


Fig 51

## TEMA 9. Bobinas

---

### Documentación teórica

La información necesaria para resolver los problemas sobre "Bobinas" puede consultarse en la Lección 9.<sup>4</sup> del Tomo I de ELECTRONICA FUNDAMENTAL.

---

#### 1 (Resuelto)

Hallar la reactancia inductiva de una bobina que tiene una autoinducción de 200 mH a las frecuencias de 10 Hz, 100 Hz y 200 Hz. Analizar las respuestas.

### *Solución*

Se aplica la fórmula general de  $X_L$  para las 3 frecuencias pedidas:

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

$$f = 10 \quad X_L = 2 \cdot 3,14 \cdot 10 \cdot 0,2 \text{ H} = 12,56 \text{ ohmios}$$

$$f = 100 \quad X_L = 2 \cdot 3,14 \cdot 100 \cdot 0,2 = 125,6 \text{ ohmios}$$

$$f = 200 \quad X_L = 2 \cdot 3,14 \cdot 200 \cdot 0,2 = 251,3 \text{ ohmios}$$

La reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia de la corriente alterna.

### 2 (Resuelto)

Calcular la autoinducción de una bobina por la que circula una corriente de 0,25 A cuando se la aplica una tensión de 100 V a una frecuencia de 50 Hz.

### *Solución*

Aplicando la ley de Ohm se averigua la  $X_L$  de la bobina.

$$I = V / X_L, \text{ de donde } X_L = V / I = 100 \text{ V} / 0,25 \text{ A} = 400 \text{ ohmios}$$

Conocida  $X_L$ , se despeja en su fórmula el valor de la autoinducción.

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L, \text{ de donde.}$$

$$L = X_L / 2 \cdot \pi \cdot f = 400 / 2 \cdot 3,14 \cdot 50 = 1,27 \text{ H}$$

*Resultado:* 1,27 H

- 3 Representar en el gráfico de la figura 52 la variación de la reactancia inductiva en función de la frecuencia, refiriéndose a una bobina de 45 mH de autoinducción y tomando como valores de las frecuencias 10 Hz, 100 Hz, 200 Hz y 300 Hz.

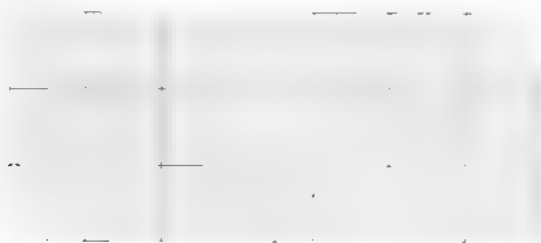


Fig. 52

- ④ Determinar la potencia que se disipa en una bobina de autoinducción 300 mH a la que se aplica una tensión de 12 V a 100 MHz.

*Resultado:* 7,6 microvatios

- ⑤ Averiguar la frecuencia de una tensión de 10 V que al aplicarse a una bobina de 500 mH produce una corriente de 15 mA.

*Resultado:* 212 Hz

- ⑥ ¿A qué frecuencia, una bobina de 450 mH disipa una potencia de 45 W, si está conectada a una tensión de 220 V?

*Resultado:* 380 Hz

- ⑦ Una bobina tiene entre sus bornes una tensión de pico a pico de 37 V y circula por ella una corriente de 257 mA a una frecuencia de 100 Hz. Calcular su autoinducción.

*Resultado:* 81 mH

## TEMA 10. Transformadores

---

### Documentación teórica


Para resolver los problemas de "Transformadores" se recomienda consultar la Lección 9.<sup>a</sup> del Tomo 1 de ELECTRONICA FUNDAMENTAL.

---


- ① En un transformador, figura 53, con 400 espiras en el primario y 200 en el secundario, se desea conocer:

1. La tensión en el secundario cuando el primario se conecta a 220 V.

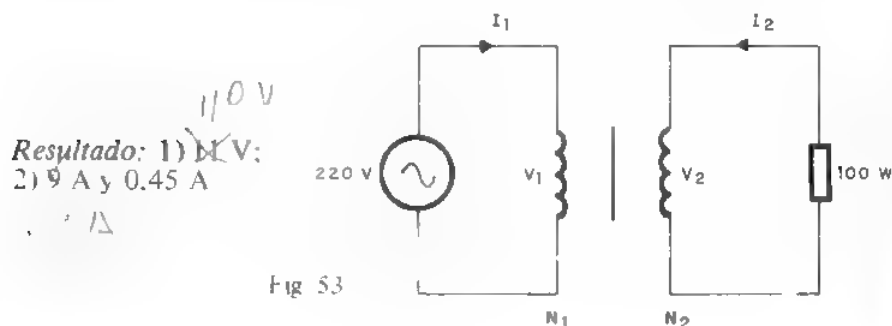2. Las corrientes del primario y secundario si alimenta a una carga de 100 W de consumo.



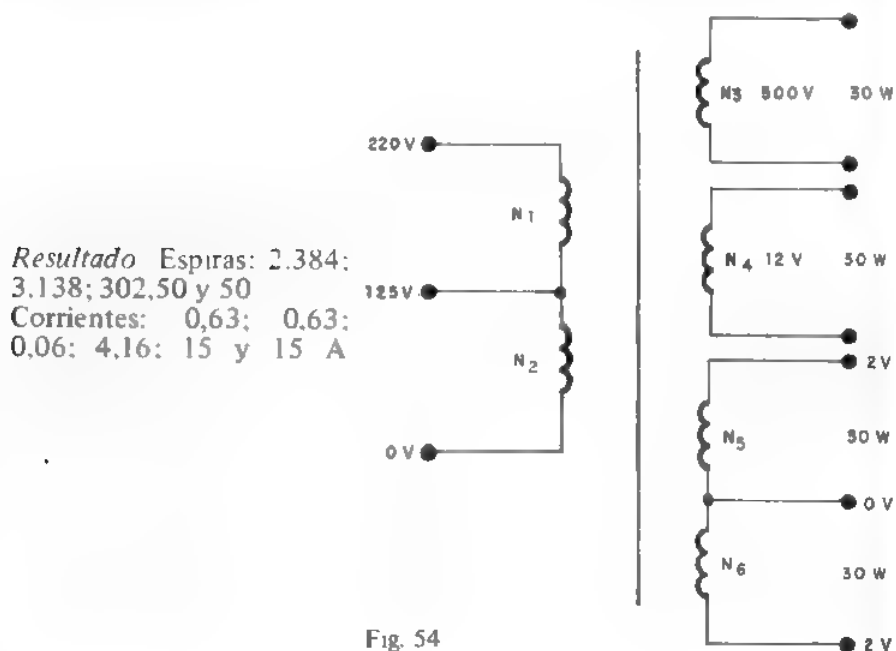- 2) El transformador de la figura 54, tiene en sus devanados los consumos que se indican. Sabiendo que  $N_3 = 12.500$  espiras y está conectado a 220 V, averiguar el número de espiras de los restantes devanados. Calcular igualmente el valor de las corrientes primarias y secundarias de los devanados.



- 3) Calcular. a) la relación de transformación “m” que se necesita en un transformador, cuya tensión en el primario es de 173 V y se desea alimentar en el secundario una carga de 40 W a 2,6 A de corriente, y b) el número de espiras que deberá tener el primario, si el secundario tiene 113.

*Resultado:* a) 11, 2; b) 1.270

## TEMA 11. Impedancia y resonancia

### Documentación teórica

Lección 9.<sup>a</sup> del Tomo 1 de ELECTRONICA FUNDAMENTAL.

#### 1) (Resuelto)

Determinar la impedancia de un circuito serie formado por una resistencia de 15 ohmios y una bobina de 15 mH, conectado a una tensión de 100 V y 50 Hz.

#### Solución

Se calcula primero la Reactancia inductiva de la bobina.

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 0,015 = 4,7 \text{ ohmios}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{15^2 + 4,7^2} = 15,72 \text{ ohmios}$$

*Resultado:* 15,72 ohmios

- 2) Calcular la corriente total que circula por el circuito de la figura 55.

*Resultado:* 5,6 A

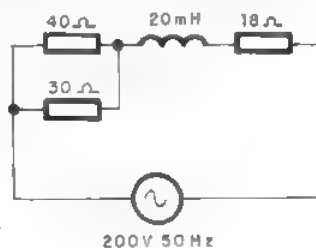


Fig. 55

- 3) Calcular la corriente que atraviesa los circuitos que se muestran en la figura 56.

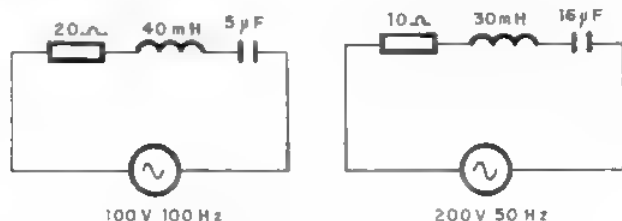


Fig. 56

*Resultado:* 0,34 A y 1 A

- 4) (Resuelto)

Calcular los valores del condensador variable C, para que el circuito de la figura 57 resuene a la frecuencia de 100 Hz y 9 kHz.

*Solución*

Hay que despejar C en la fórmula de la frecuencia de resonancia  $f_0$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}} \quad f_0^2 = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot L \cdot C}$$

$$C = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot L \cdot f_0^2}$$

$$\text{Si } f_0 = 100 \text{ Hz, } C = 4,2 \mu\text{F}$$

$$\text{Si } f_0 = 9.000 \text{ Hz, } C = 631 \text{ pF}$$

*Resultado:* 4,2  $\mu\text{F}$  y 631 pF

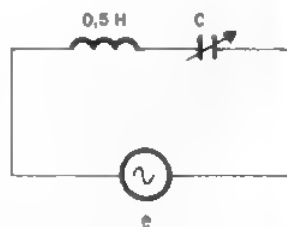


Fig. 57

- 5) Calcular la frecuencia de resonancia de un circuito serie formado por una resistencia de 10 ohmios, un condensador de 16 microfaradios y una bobina de 30 mH

*Resultado:* 230 Hz



- ⑥ Determinar la corriente que circulará por el circuito de la figura 58.

*Resultado:* 1 microamperio

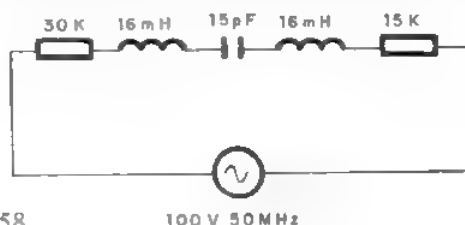


Fig. 58

- ⑦ Averiguar la intensidad que pasa por el circuito de la figura 59, teniendo en cuenta que la frecuencia de la corriente alterna es de 726,4 Hz.

*Resultado:* 5 A

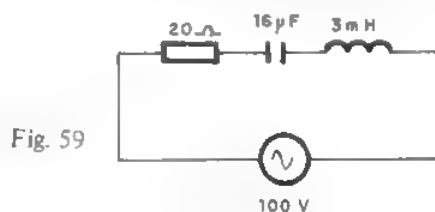


Fig. 59



**Segunda parte**

**ELECTRONICA  
CON VALVULAS DE VACIO**



# TEMA 1. Diodo de vacío y de estado sólido

## Documentación teórica

Para resolver los problemas de este tema, se recomienda consultar las lecciones "Las válvulas electrónicas" y "El diodo" del Tomo 2 de ELEC-TRONICA FUNDAMENTAL.

### 1 (Resuelto)

Determinar gráficamente la curva característica de una válvula diodo, que tiene una resistencia interna de 4.750 ohmios. El dibujo quedará comprendido entre unas tensiones ánodo-cátodo de 0 V y 22 V

#### Solución

En la figura 60 se presenta un ejemplo de cómo se debe realizar este problema.

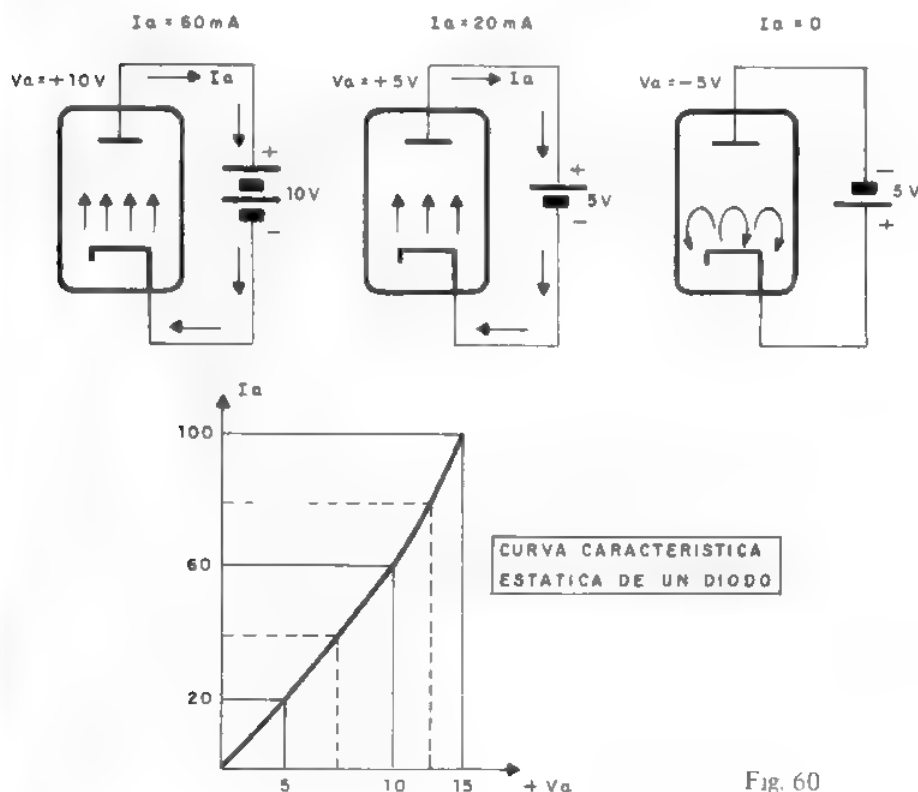


Fig. 60

**2 (Resuelto)**

El circuito de la figura 60 bis tiene aplicado una tensión  $V_T$  de 350 V de c.c. El diodo tiene una curva característica como la que muestra la figura 60. Calcular la corriente que recorrerá el circuito, si la resistencia de carga tiene un valor de 5,66 K ohmios y entre sus extremos, una tensión de 340 V.

**Solución**

Se comienza hallando la tensión que tiene aplicado el diodo.

$$V_{AK} = 350 - 340 = 10 \text{ V}$$

Si se traslada la tensión calculada a la curva característica del diodo, se comprueba que la corriente que circula por el mismo es la = 60 mA. Para comprobar que el cálculo anterior ha sido bien hecho, se aplica la ley de Ohm a la resistencia de carga:

$$I_a = V_R / R = 340 / 5.660 = 60 \text{ mA}$$

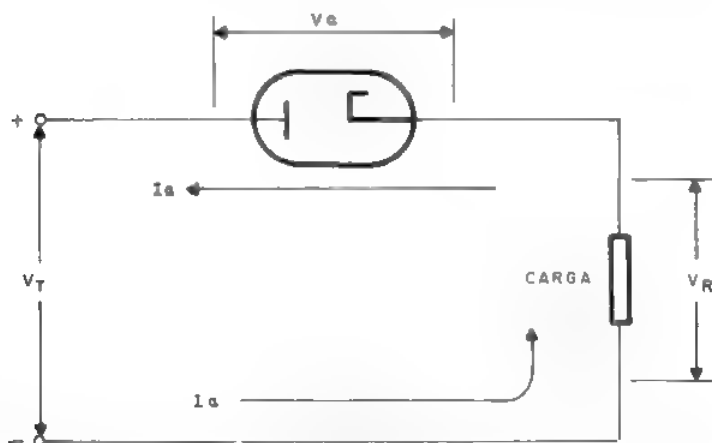


Fig. 60 bis

- 3** En un circuito, similar al del problema anterior y con el mismo diodo, se desea determinar el valor de la resistencia de carga, para que la válvula tenga una  $V_{AK}$  de 12,5 V. La tensión total de alimentación es de 473 V de c.c.

**Resultado:** 5.756 ohmios.

④ (Resuelto)

La potencia máxima que puede soportar el diodo de la figura 61 es de 2,2 W. Si la resistencia de carga tiene un valor de 4.700 ohmios y la tensión en el diodo es de 9,3 V, averiguar la alimentación máxima a la que puede conectar el circuito.

*Solución*

En función de la potencia máxima, se determina la corriente máxima que puede atravesar el diodo.


$$I_{\text{máx}} = P/V = 2,2/9,3 = 237 \text{ mA.}$$

Con esta intensidad máxima, la tensión en la resistencia de carga será:

$$V_R = I \cdot R = 0,237 \cdot 4.700 = 1.114 \text{ V}$$

Luego la tensión máxima que se podrá aplicar al circuito será.
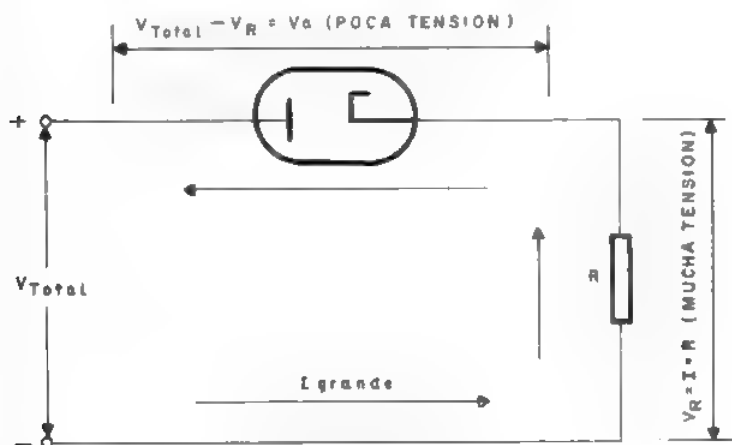
$$V_T = V_R + V_a = 1.114 + 9,3 = 1.123,3 \text{ V}$$



*Resultado: 1.123,3 V*

Fig. 61

- ⑤ En un circuito como el de la figura 61, se dispone de un diodo con 5,2 W de potencia máxima disipable y por el que circula una corriente de 340 mA. Determinar el valor de la resistencia de carga, si la tensión total aplicada es de 750 V y el diodo trabaja a la potencia máxima

*Resultado: 2.161 ohmios.*

- 6) Un circuito como el de la figura 61, incluye un diodo con las características que se muestran en la figura 60. Hallar la potencia que disipa el diodo, si su resistencia interna es de 125 ohmios y la de carga es de 2.300 ohmios. La tensión conectada al circuito es de 80 V.

*Resultado:* 0,22 W

- 7) Calcular la resistencia interna de un diodo por el que circula una corriente de 55 mA. El diodo pertenece a un circuito como el de la figura 61, en el que la resistencia de carga tiene un valor de 4.500 ohmios y la tensión total aplicada es de 300 V.

*Resultado:* 955 ohmios

- 8) Un diodo dispone de una resistencia interna de 225 ohmios y una capacidad interelectrónica de 83 pF, encontrándose conectado en serie a una resistencia de carga de 1.750 ohmios. Hallar.

- a) La corriente que circula por el circuito cuando se aplica una tensión total de 300 V de c.c.  
b) La corriente que circula cuando se aplica una tensión de 300 V de c.a. a una frecuencia de 45 MHz.

Razonar las respuestas.

*Resultado:* 152 mA y 167 mA

## TEMA 2. Rectificación y filtrado

---

### DOCUMENTACION TEORICA

Lecciones "La rectificación y "El filtrado" del Tomo 2 de ELECTRONICA FUNDAMENTAL.

---



# 1 (Resuelto)

Se desea conocer la tensión de c.c. media que se obtiene de un circuito rectificador como el de la figura 62, en el que la resistencia de carga es de 3 500 ohmios, la resistencia interna del diodo de 120 ohmios y se aplica una tensión de entrada de 200 V de c.a., teniendo el transformador una relación de transformación  $n = 0,5$ .

## Solución

El valor de la tensión media de c.c. que produce en la carga una tensión de c.a., rectificada en media onda, viene dado por

$$V_{cc} = V_o / \pi$$

$V_o$  es el valor máximo de la tensión pulsatoria aplicada a la carga.

La tensión eficaz en el secundario del transformador de la figura 62, será:

$$V_1 \cdot V_2 = N_1 \cdot N_2; \quad V_2 = V_1 \cdot N_2 / N_1 = 200 \cdot 1 / 0,5 = 400 \text{ V}$$

La tensión máxima en el secundario será:

$$V_{o2} = V_2 \cdot \sqrt{2} = 400 \cdot 1,41 = 564 \text{ V}$$

Parte de esta tensión queda en la resistencia de carga y parte en el diodo. La parte que queda en la resistencia de carga será


$$V_o \text{ carga} = R_c (V_o / R_{int} + R_c) = 538 \text{ V}$$

En el diodo quedará:  $V_a = 564 - 538 = 26 \text{ V}$

Conocida la tensión máxima de salida en la carga,  $V_o = 538 \text{ V}$ , se aplica la fórmula para averiguar la c.c. correspondiente.

$$V_{cc} = V_o / \pi = 538 / 3,14 = 171 \text{ V de c.c. pura.}$$

Fig 62

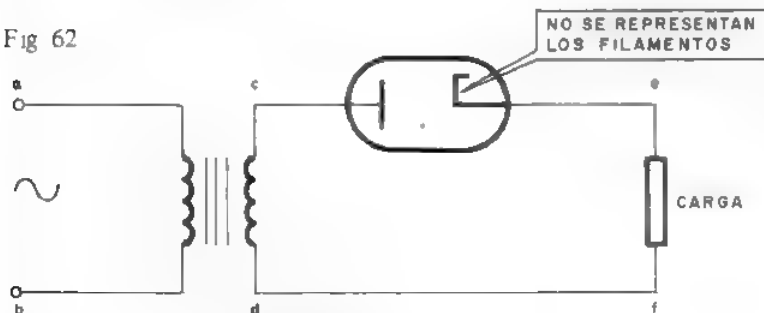

Resultado: 171 V

- ② Determinar la tensión de c.c. media, que recibirá una resistencia de carga de 5.500 ohmios de valor, incluida en un circuito como el de la figura 62, del que se conocen los datos siguientes
1. Resistencia interna del diodo 350 ohmios
  2. Tensión de c.a. de alimentación 380 V
  3. Relación de transformación del transformador, 2.

*Resultado:* 80 V

- ③ Un rectificador como el de la figura 62 se alimenta con una tensión de 220 V y suministra una tensión media de c.c. de 550 V, a una carga de 4 750 ohmios. Hallar la relación del transformador y la intensidad de corriente continua lcc del circuito, suponiendo despreciable la resistencia interna del diodo.

*Resultado:* 0,18 y 116 mA

- ④ Calcular la tensión que se ha de aplicar al primario de un transformador de  $n = 1,5$  para disipar una potencia de 4,8 W en la resistencia de carga de 7.000 ohmios. El circuito que se considera es el de la figura 62 y se supone despreciable la resistencia interna del diodo

*Resultado:* 194 V

- ⑤ Averiguar la potencia media de c.c. disipada en la resistencia de carga de un rectificador de media onda como el de la figura 62, considerando los siguientes datos:
1. Resistencia de carga de 3.400 ohmios.
  2. Resistencia interna del diodo de 210 ohmios.
  3. Tensión en el primario de 110 V de c.a.
  4. Relación de transformación  $n = 0,4$ .

*Resultado:* 4 W

- ⑥ La relación de transformación de un transformador que interviene en un rectificador de media onda es 3. Si la tensión en el primario es de

220 V y se supone despreciable la resistencia interna del diodo, calcular la tensión media de c.c. que recibe la carga

**Resultado:** 33 V de c.c. media

### 7 (Orientado)

En un rectificador de onda completa, como el de la figura 63, se aplican 220 V en su entrada. En el transformador  $N_1 = 100$ ,  $N_2 = 150$  y  $N_3 = 150$ . Si se supone despreciable la resistencia interna del diodo, calcular la tensión media de c.c. que tendrá la carga, así como la corriente que circula por ella, si tiene 2.500 ohmios de valor.

**Orientación:**

La tensión media de c.c. de un rectificador de onda completa se considera el doble que la del de media onda, o sea.

$$V_{cc} = 2 \cdot V_o / 3,14$$

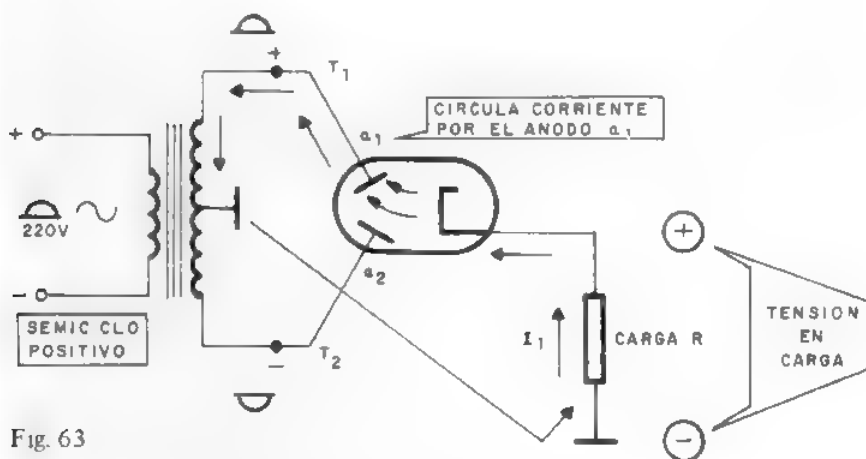


Fig. 63

**Resultado:** 297 V y 119 mA

- 8 Un circuito rectificador como el del problema anterior, tiene una resistencia de carga de 1.400 ohmios, que disipa una potencia de 10 W. Suponiendo despreciable la resistencia interna del diodo, calcular la tensión que se ha de aplicar a la entrada del circuito

**Resultado:** 87 V

- 9) En un rectificador de onda completa, como el de la figura 63, se disponen de las siguientes relaciones de transformación:

$$N1/N2 = 1/2 \text{ y } N1/N3 = 1/2$$

La resistencia de carga es de 1.200 ohmios y la interna del diodo de 90 ohmios. Averiguar la potencia que disipa la resistencia de carga, si el transformador se alimenta con una tensión de 380 V de c.a.

*Resultado:* 337,6 W

- 10) En un rectificador de onda completa, la alimentación es de 220 V de c.a. y suministra una tensión de c.c. media de 100 V, considerando despreciable las resistencias internas de los diodos. Siendo  $N1 = 770$  espiras, calcular la relación de transformación y el número de espiras de  $N2$  y  $N3$

*Resultado:* 2 y 385 espiras

11) (Resuelto)

Un circuito rectificador de media onda, se halla conectado a la red de 110 V de c.a., a través de un transformador con una relación de transformación  $N = 0,4$ . Se le coloca un filtro por condensador de "filtrado perfecto". Averiguar la tensión en la carga, si se considera despreciable la resistencia interna del diodo.

*Solución*

Se calcula la tensión en el secundario

$$V2 = V1/n = 110/0,4 = 275 \text{ V de c.a. eficaces}$$

La tensión máxima o de pico que corresponde a esta tensión, será:

$$V_o = \sqrt{2} \cdot V2 = 1,41 \cdot 275 = 389 \text{ V de pico}$$

En el caso del "filtrado perfecto" la  $V_{cc}$  media coincide con la tensión de pico, debido al efecto del condensador.

$$V_{cc} = V_o = 389 \text{ V.}$$

Téngase en cuenta, que la solución obtenida es ideal y que en la práctica la tensión real es inferior, especialmente cuando la carga consume una corriente de cierta importancia.

*Resultado:* 389 V

- 12 En un rectificador de media onda con filtro a condensador “perfecto”, circulan 90 mA por la carga, cuyo valor es de 750 ohmios. Si se supone despreciable la resistencia interna del diodo y la relación de transformación es 3, calcular la tensión que hay que aplicar a la entrada del circuito.

*Resultado:* 143 V

13 (Resuelto)

Se desea conocer la tensión media de c.c. y el zumbido de un rectificador de media onda, que está alimentado con 110 V a través de un transformador con relación de transformación igual a la unidad. El condensador de filtro es de 180 microFaradios, la resistencia de carga de 1.370 ohmios y se supone despreciable la  $R_i$  del diodo.

*Solución*

Se comienza calculando la corriente que pasa por la carga

$$V_2 = 110 \text{ V}; V_o = V_2 \cdot \sqrt{2} = 110 \cdot 1,41 = 155 \text{ V}$$

Como aproximadamente esta tensión será la de salida del circuito, se puede calcular la corriente:

$$I_{cc} = V_{cc}/R_c = 155/1.370 = 113 \text{ mA.}$$

Se aplica la fórmula correspondiente para determinar el zumbido

$$V_{ef.z} = 4,5 (1 \text{ mA/C } \mu\text{F}) = 4,5 (113, 180) = 2,8 \text{ V}$$

2,8 V es la tensión eficaz de zumbido. Se determina el valor máximo para poderlo restar de la  $V_o$  y obtener la componente continua.

$$V_{\text{máx. zumbido}} = 1,41 \cdot 2,8 = 4 \text{ V}$$

$$V_{cc} = V_o - V_{\text{máx. zumbido}} = 155 - 4 = 151 \text{ V}$$

Este valor corresponde a la tensión de componente continua existente en la carga.

*Resultado:* 151 V

- 14) Calcular la tensión de c.c. y el zumbido que se tiene en bornes de una resistencia de carga de 5.750 ohmios, incluida en el circuito de un rectificador de media onda, con un transformador de relación de transformación 4 y que está alimentado con 400 V de c.a. La  $R_i$  del diodo es despreciable y el condensador de filtro es de 80 microFaradios

*Resultado:* 139,4 V y 2 V

15) (Orientado)

En un rectificador de onda completa, que suministra una tensión media de c.c. pulsatoria de 140 V a una carga de 1.100 ohmios, se desea colocar un filtro por condensador que produzca un zumbido de solamente 1 V de tensión máxima. Determinar la capacidad de dicho condensador.

*Orientación*

La fórmula a emplear será:

$$V_{cc} = 2 \cdot V_o / 3,14$$

$V_o$  será la tensión, aproximadamente, que tendrá la resistencia de carga cuando se coloque el condensador de filtro.

*Resultado:* 485 microFaradios

- 16) A un rectificador de media onda sin filtro, que se aplica una tensión primaria de 220 V, a través de un transformador de  $n = 2$  y que alimenta una resistencia de carga de 900 ohmios, se le desea colocar un filtro a condensador que produzca un "zumbido" de sólo 5 V de pico. Determinar su capacidad.

*Resultado:* 219 microFaradios

- 17) Calcular el valor de la relación de transformación y de la capacidad del condensador de filtro de un rectificador de media onda, que alimentado por el primario con 220 V debe alimentar a una carga con una tensión de c.c. de 100 V y con un zumbido de tensión máxima de 7 V. El valor de la resistencia de carga es de 1.050 ohmios y se supone despreciable la  $R_i$  del diodo.

*Resultado:* 2,9 y 86 microFaradios

- 18) Determinar con exactitud la potencia de c.c. que se disipa en una resistencia de carga de 990 ohmios, incluida en un rectificador de onda completa, cuyo transformador tiene una  $n = 0,5$  y se alimenta con 220 V. La  $R_i$  de los diodos se considera despreciable y el condensador de filtro es de 22 microFaradios.

*Resultado:* 347 W

## TEMA 3. Rectificación y filtrado con diodos de estado sólido

---

### Documentación teórica

Además de las lecciones indicadas para los temas anteriores, se recomienda consultar la lección "Diodos en estado sólido", del Tomo 2 de ELECTRONICA FUNDAMENTAL.

---

### 1 (Resuelto)

A un diodo de estado sólido que tiene una resistencia interna directa de 25 ohmios y una inversa de 600 K ohmios, se le aplican:

- a) 4 V de tensión directa.
- b) 300 V de tensión inversa.

Calcular la potencia que disipa el circuito en cada caso.

### Solución

Cuando se polariza directamente al diodo, se comporta como una resistencia de 25 ohmios, con lo que la corriente que lo atraviesa será

$$I_{\text{directa}} = 4 \text{ V} / 25 \text{ oh} = 0,16 \text{ A} = 160 \text{ mA}$$

La corriente que circula por el diodo cuando se le polariza inversamente será:

$$I_{\text{inversa}} = 300 \text{ V} / 600.000 \text{ oh} = 0,5 \text{ mA}$$

Las potencias que se disipan en ambos casos son:

$$\text{a) } P_{\text{directa}} = V_{\text{directa}} \cdot I_{\text{directa}} = 4 \cdot 0,16 = 640 \text{ mw}$$

$$\text{b) } P_{\text{inversa}} = V_{\text{inversa}} \cdot I_{\text{inversa}} = 300 \cdot 0,0005 = 150 \text{ mw}$$

*Resultado:* 640 mw y 150 mw

- ③ Determinar la potencia que disipa un diodo, con 35 ohmios de resistencia interna, cuando estando polarizado directamente, circulan por él 190 mA.

*Resultado:* 1,26 w

- ③ Hallar la tensión máxima que se puede aplicar a un diodo de estado sólido, que tiene una resistencia interna de 40 ohmios y admite una potencia máxima de disipación de 5 vatios.

*Resultado:* 14 V

- ④ La potencia máxima que puede disipar un diodo determinado es de 15,2 w. Calcular la corriente máxima directa que soporta, si presenta una resistencia interna de 2 ohmios.

*Resultado:* 2,75 A

- ⑤ El diodo BY 126 soporta una corriente máxima de 1 A y tiene una resistencia interna de 6,2 ohmios. Averiguar la potencia máxima que puede disipar.

*Resultado:* 6,2 w

- ⑥ El diodo de silicio BYX 38 soporta una potencia máxima de 14 w. Calcular la máxima corriente que puede pasar por él en los casos siguientes:



1. Con una tensión directa de 2,33 V.
2. Con una tensión directa de 4 V

*Resultado:* 6 A y 3,5 A

### 7 (Orientado)

Un rectificador de media onda con transformador y diodo de estado sólido, se encuentra conectado a una carga de 100 ohmios y alimentado por una tensión de 125 V con una relación de transformación  $n = 5$ . Hallar la tensión media de c.c. en la carga, si la resistencia interna del diodo es de 5 ohmios.

#### *Orientación*

El procedimiento matemático a emplear es idéntico al utilizado en los circuitos con válvulas. Las magnitudes de tensión y corriente son algo diferentes. Recuérdese que:

$$V_{cc} = V_o/3,14 \text{ y } V_o = V_{cc} \cdot 3,14$$

*Resultado:* 10,72 V

### 8 (Resuelto)

Por la carga de un rectificador de media onda, que tiene un valor de 30 ohmios, circulan 2 A. Teniendo en cuenta que la resistencia interna del diodo es de 1,5 ohmios, averiguar la tensión que hay que aplicar a la entrada del transformador que tiene una  $n = 4$

#### *Solución*

La  $V_{cc}$  media que habrá en la carga y el diodo es:

$$V_{cc_{Total}} = 30 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2 = 63 \text{ V de c.c.}$$

Aplicando la fórmula expuesta en el problema anterior,

$$V_o = V_{cc} \cdot 3,14 = 63 \cdot 3,14 = 198 \text{ V}$$

$$\text{De donde } V_2 = V_o/\sqrt{2} = 198/1,41 = 140 \text{ V}$$

$$V_1/V_2 = 4; \quad V_1 = 4 \cdot V_2 = 4 \cdot 140 = 560 \text{ V}$$

*Resultado:* 560 V

- 9) Determinar la relación de transformación del transformador de un rectificador de onda completa en puente de Graetz, que tiene aplicados 380 V en su primario y produce en la carga una tensión de 100 V de c.c. media. Se supone despreciable la resistencia interna de los diodos.

*Resultado:* 3,42

- 10) En la resistencia de carga de un rectificador de media onda se disipa una potencia de 110 w. Determinar la corriente media que circula por la carga, si a la entrada se aplica una tensión de 220 V y el transformador tiene una relación de transformación de valor 5. La resistencia interna del diodo es despreciable.

*Resultado:* 5,5 A

- 11) Un rectificador de media onda está alimentado con 220 V y el transformador tiene una  $n = 6$ . Determinar la tensión media de c.c. que tendrá una carga de 24 ohmios, si la resistencia interna del diodo es de 3,2 ohmios.

*Resultado:* 14,56 V

- 12) En un rectificador en puente de Graetz se coloca una carga de 10 ohmios, en la que se deben de producir 250 w. Calcular la tensión de entrada que hay que aplicar, si el transformador tiene una  $n = 10$ .

*Resultado:* 555 V

- 13) Determinar la capacidad del condensador de filtro que hay que colocar a la salida de un rectificador de media onda para que una carga de 44 ohmios tenga una tensión de zumbido de 4 V máxima o de pico. El transformador que se alimenta de 220 V tiene una relación  $n = 1$ . Se supone despreciable la resistencia interna del diodo.

*Resultado:* 11.100 microfaradios

- 14) En un rectificador en onda completa tipo puente de Graetz, se ha colocado un condensador de filtro de 1600 microfaradios. El rectifica-

dor se alimenta a una tensión de 220 V y la relación del transformador es 11,5. Si la resistencia de los diodos se supone despreciable, calcular la tensión de c.c. media y el zumbido en una carga de 140 ohmios.


**Resultado:** 26,8 y 0,3 V

- ⑮ Un rectificador de media onda con condensador de filtro, alimenta a una carga de 150 ohmios, produciendo en ella una corriente media de c.c. de 200 mA, con un zumbido de 2 V de pico. Calcular la tensión de entrada al transformador que tiene una  $n = 9,4$  y la capacidad del condensador.

**Resultado:** 80 V y 640 microfaradios.

- ⑯ En el doblador de tensión de la figura 64 se aplica una tensión de c. a en la entrada de 220 V. Calcular la tensión de c. c. que se obtiene en la resistencia de carga.

Fig. 64

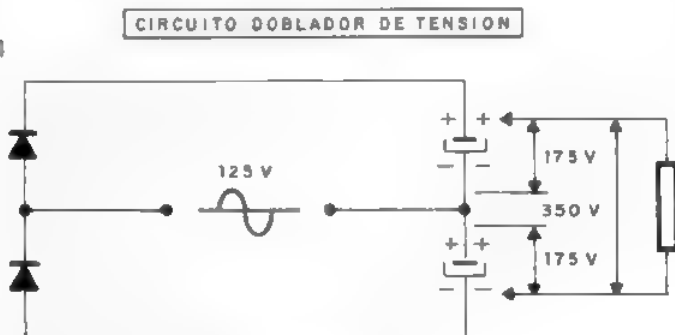

**Resultado:** 622 V

- ⑰ En un doblador de tensión como el de la figura 64 se disipa en la carga una potencia de 23,5 w. Calcular el valor eficaz de la tensión de c. a. que se ha de aplicar a la entrada, si la resistencia de carga tiene un valor de 1.340 ohmios.

**Resultado:** 63 V eficaces

- 18) Calcular el valor de la resistencia de carga de un doblador de tensión, como el de la figura 64, en el que aplicando una tensión de 125 V de c.a. a la entrada, se produce una disipación de 120 w en la carga.

*Resultado:* 1.041 ohmios

- 19) Determinar la tensión que hay que aplicar a la entrada de un divisor de tensión para que circulen 755 mA por una carga de 105 ohmios.

*Resultado:* 28 V

## TEMA 4. Amplificación con válvulas de vacío

---

### DOCUMENTACION TEORICA

Lecciones sobre válvulas triodo, tetrodo y pentodo, amplificación, recta de carga, clases de amplificadores, amplificadores de salida, de baja y de alta frecuencia, de ELECTRONICA FUNDAMENTAL, tomo 3.

---

#### 1 (Resuelto)

Una determinada válvula tiene un factor de amplificación de valor 150 y en un momento dado de funcionamiento dispone de una tensión entre ánodo-cátodo de 123 V. Calcular la tensión de ánodo  $V_a$ , cuando su tensión de rejilla varíe desde 4 V a 1,5 V

*Solución*

La fórmula del factor de amplificación es la siguiente

$$\mu = \frac{V_{a1} - V_{a2}}{V_{g1} - V_{g2}}$$

Se supone que se conoce el punto de trabajo de la válvula en el que  $V_{a1} = 123 \text{ V}$  y  $V_{g1} = -4 \text{ V}$ . Despejando de la fórmula el término desconocido  $V_{a2}$  se obtiene:

$$V_{a2} = \frac{\mu (V_{g1} - V_{g2})}{V_{a1}} = \frac{150 \cdot 2,5}{123} = 3 \text{ V}$$

Luego cuando la tensión de rejá sea de  $-1,5 \text{ V}$ , la tensión entre ánodo y cátodo será de  $3 \text{ V}$ .

**Resultado:**  $3 \text{ V}$

- ② En el circuito de la figura 65, con una resistencia de carga de  $3.500 \text{ ohmios}$  y una tensión de alimentación de  $250 \text{ V}$ , se observa que cuando la tensión en la rejá varía desde  $-3 \text{ V}$  hasta  $-3,8 \text{ V}$ , la corriente la baja desde  $20 \text{ mA}$  hasta  $11 \text{ mA}$ . Determinar el factor de amplificación de la válvula triodo del circuito.


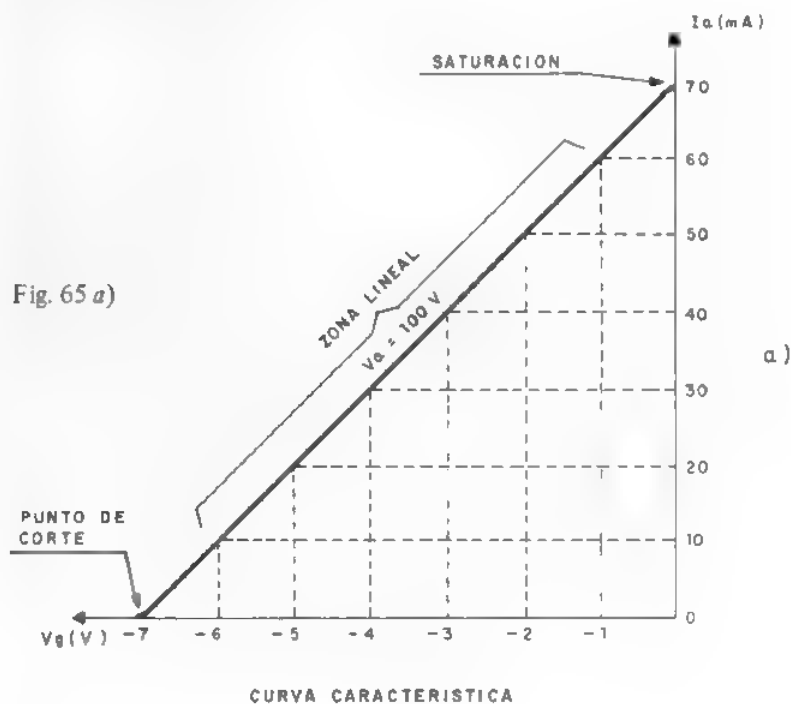


Fig 65 b)

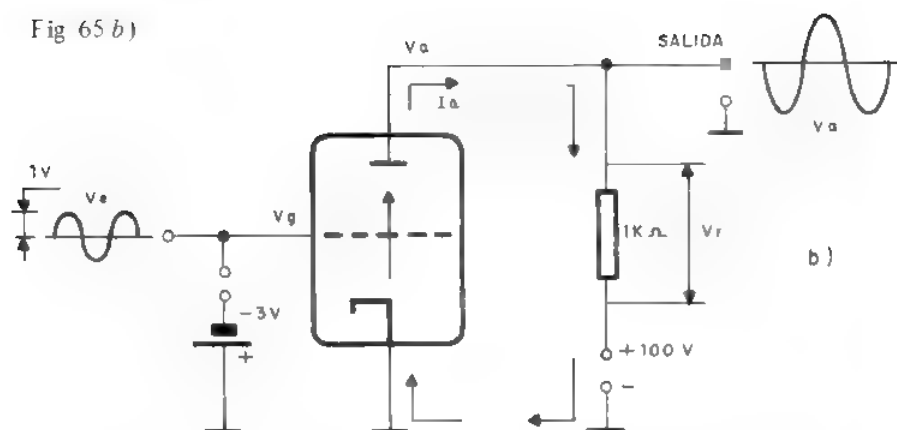

Resultado: 39.4

- 3) ¿Qué tensión de rejilla precisa la válvula triodo del circuito de la figura 65, para que desde una situación en la que  $V_g = -2.4 \text{ V}$  y  $V_a = 77 \text{ V}$ , pase a otra en la que  $V_a = 103 \text{ V}$ ? El factor de amplificación de la válvula es 64.

Resultado:  $-2.8 \text{ V}$

4) (Resuelto)

Utilizando el gráfico de la figura 66, averiguar la resistencia interna de la válvula EC 92, para una tensión constante de rejilla de  $-1.6 \text{ V}$ .

Solución

Se comienza trazando una vertical al eje de abscisas, por el punto de tensión que corresponde con la tensión de  $V_g$  dada. Dicha recta cortará a las curvas  $V_a$  constante, en unas corrientes determinadas, por ejemplo:

$$V_a = 170 \text{ V e } I_a = 5.6 \text{ mA}$$

$$V_a = 200 \text{ V e } I_a = 7.7 \text{ mA}$$


Aplicando la fórmula de la resistencia interna:

$$R_i = \frac{\text{Variación de la tensión de ánodo}}{\text{Variación de la corriente de ánodo}}$$


$$R_1 = \frac{200 - 170}{7.7 - 5.6} = \frac{30}{2.1} = 14.300 \text{ ohmios}$$

Resultado: 14.300 ohmios

Fig. 66

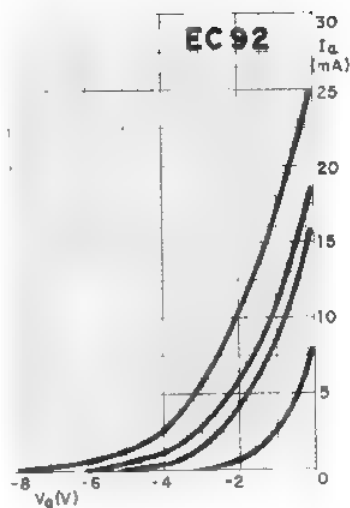

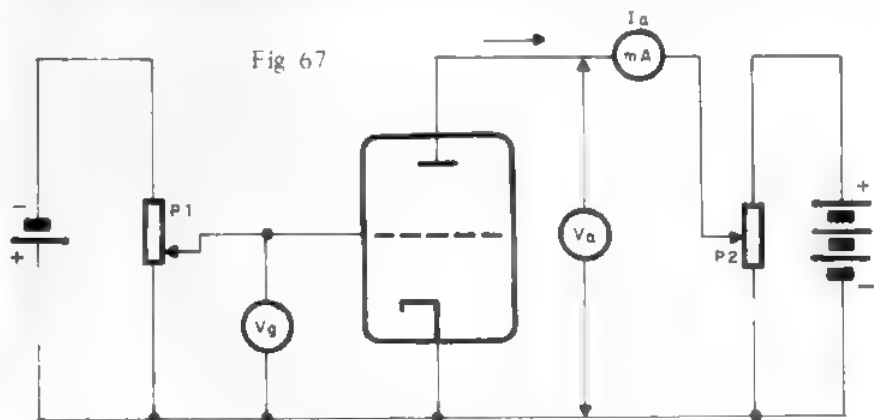- 5) En un montaje como el de la figura 67,  $V_a = 170 \text{ V}$  cuando  $V_g = -2,5 \text{ V}$ . En otro momento del funcionamiento, se comprueba que  $V_a = 215 \text{ V}$  cuando la corriente de ánodo es de  $54,5 \text{ mA}$  y la  $V_g = 2,5 \text{ V}$ . Sabiendo que la resistencia interna del triodo es de  $7\,500 \text{ ohmios}$ , calcular la corriente de ánodo del primer punto de trabajo



MONTAJE PARA OBTENER LAS CURVAS CARACTERISTICAS DE UN TRIODO


Resultado. 48,5 mA

- 6) La resistencia de una válvula triodo es 11.200 ohmios y se encuentra incluida en un circuito como el de la figura 65, en el que la resistencia de carga tiene un valor de 5.100 ohmios y la tensión de alimentación es de 190 V. Calcular los voltajes en la válvula y en la resistencia.

**Resultado:** 59,4 V y 130,6 V

- 7) A la vista del gráfico de la figura 68, que refleja la curva característica de la válvula 6C88, para una tensión de ánodo constante, determinar el valor de la pendiente S en el tramo más lineal de dicha curva.

**Resultado:** 11,5 mA/V

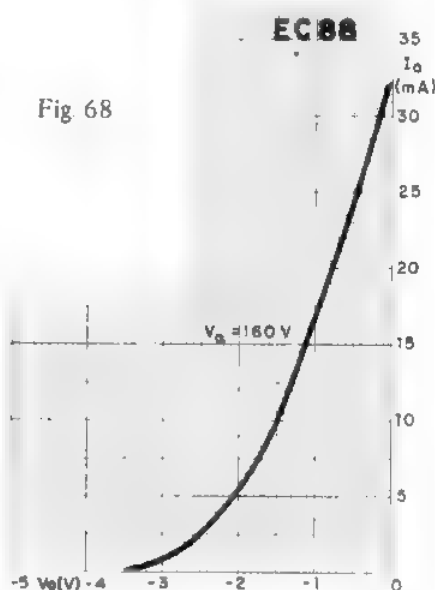

- 8) (Resuelto)

Calcular el valor de la resistencia interna de un triodo, con factor de amplificación 51 y que tiene los siguientes puntos de funcionamiento en su curva característica  $V_{g1} = 0,5 \text{ V}$ ;  $I_{a1} = 22 \text{ mA}$  y  $V_{g2} = -2 \text{ V}$ ,  $I_{a2} = 7 \text{ mA}$

**Solución**

Se comienza averiguando la pendiente del triodo, usando la fórmula



$$S = \frac{\text{Variación de la } I_a}{\text{Variación de la } V_g} = \frac{22 - 7}{2 - 0,5} = \frac{15}{1,5} = 10 \text{ mA/V}$$

De la fórmula  $\mu = R_i \cdot S$ , se despeja la  $R_i$

$$R_i = \frac{\mu}{S} = \frac{51}{0,01 \text{ A/V}} = 5.100 \text{ ohmios}$$

**Resultado:** 5.100 ohmios

- 9) Calcular la pendiente de una válvula, de la que se conocen los siguientes puntos de funcionamiento  $V_{a1} = 74 \text{ V}$ ;  $V_{g1} = 0,4 \text{ V}$  y  $V_{a2} = 110 \text{ V}$ ;  $V_{g2} = -1,2 \text{ V}$ .

La resistencia interna de la válvula es 7 100 ohmios.

**Resultado:** 6,43 mA/V

- 10) Un triodo con una resistencia interna de 4 700 ohmios y un factor de amplificación de 33, pasa de una situación de funcionamiento,  $V_{g1} = 1 \text{ V}$ ,  $I_a = 10 \text{ mA}$  a otra en la que  $V_{g2} = 0,5 \text{ V}$ . Determinar el valor de la corriente en el segundo punto de trabajo.

**Resultado:** 13,5 mA

### 11) (Resuelto)

En un circuito como el que muestra la figura 69, la válvula triodo tiene una resistencia interna de 5.200 ohmios y una pendiente de 6,6 mA/V. Calcular el valor de la ganancia total del mencionado circuito

**Solución**

Se aplica la fórmula de ganancia de un circuito:

$$\text{Ganancia o amplificación} = \frac{R_c}{R_c + R_i} \cdot \mu$$

Se calcula  $\mu$  sabiendo que es igual a  $R_i \cdot S$ .

$$\mu = R_i \cdot S = 5.200 \cdot 0,0066 \text{ A/V} = 34,32$$

Ahora ya se podrá determinar la ganancia del circuito.

$$\text{Ganancia} = \frac{R_c}{R_c + R_i} \cdot \mu = \frac{5.200}{5.200 + 7.300} \cdot 34,32 = 14,3$$

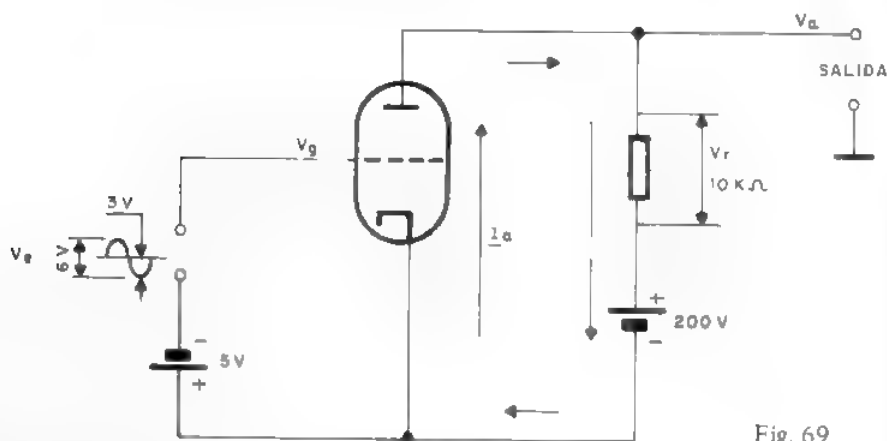


Fig. 69

*Resultado:* 14,3

- 12) En un circuito similar al de la figura 69, el triodo tiene una  $R_i = 6.400$  ohmios y un  $\mu = 39,4$ . Determinar el valor de la resistencia de carga, para que la ganancia del circuito amplificador sea 20

*Resultado:* 6.600 ohmios

- 13) Hallar el valor de la resistencia de carga de un circuito como el de la figura 69, si cuando se aplica a la rejilla del triodo una tensión de 2,2 V, circula una corriente de 17,8 mA. La válvula tiene una  $R_i = 5.000$  ohmios y  $\mu = 31$ .

*Resultado:* 1.170 ohmios

- 14) Una válvula como la del circuito de la figura 69, tiene una  $R_i = 11.500$  ohmios y una  $\mu = 66$ . Calcular el valor de la resistencia de carga, para

que cuando se aplica a la rejilla una tensión de 3 V, exista en dicha resistencia una caída de tensión de 46 V.

*Resultado:* 3.480 ohmios

- 15) Averiguar la tensión de rejilla que hay que aplicar a una válvula con una  $\mu = 29.4$  y una  $R_i = 3.300$  ohmios, para que se produzca una caída de tensión de 19 V en la resistencia de carga, que tiene el valor 5.200 ohmios.

*Resultado:* -1 V

- 16) Hallar el factor de amplificación de un triodo para un circuito amplificador de una etapa con una ganancia de 25, siendo  $R_i = 9\ 100$  ohmios y la resistencia de carga con un valor de 8.900 ohmios

*Resultado:* 50.56

17) (Resuelto)

En un circuito como el de la figura 70, el triodo presenta una resistencia interna de 6.200 ohmios y la resistencia de carga tiene un valor de 2.000 ohmios. Determinar el valor de la resistencia de cátodo  $R_k$  para conseguir una polarización de cátodo de 4 V. La tensión de alimentación del circuito es de 175 V.

*Solución*

Se comienza hallando la corriente que pasa por el ánodo del triodo

$$I_a = \frac{V_{cc}}{R_i + R_c}$$


Se supone despreciable el valor de  $R_k$  frente a las otras 2 resistencias del circuito ( $R_i$  y  $R_c$ ).

$$I_a = \frac{175}{6.200 + 2.000} = 21,34 \text{ mA}$$

Aplicando la ley de Ohm en  $R_k$  se averigua su valor

$$R_k = V_k / I_a = 4 \text{ V} / 21,34 \text{ mA} = 187 \text{ ohmios}$$

Fig. 70

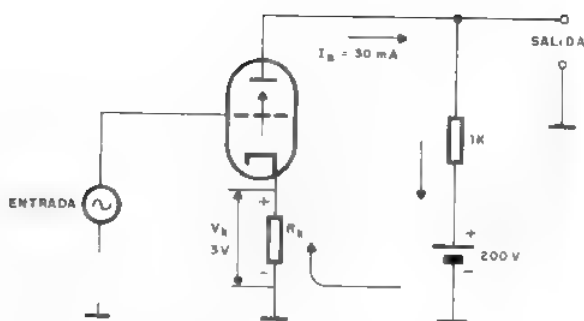

**Resultado:** 187 ohmios

- 18) Determinar la tensión de polarización de cátodo que hay en el circuito del problema anterior, en el que el factor de amplificación de la válvula es 33 y la pendiente de la misma, en la zona de trabajo, es de 7.4 mA/V. La tensión de alimentación es de 225 V, la resistencia de carga de 4.700 ohmios y la de cátodo un valor de 210 ohmios.

**Resultado:** 5 V

- 19) Calcular el valor del condensador de la resistencia de cátodo del problema anterior, suponiendo que el circuito trabaja a una frecuencia de 1.000 Hz.

**Resultado:** 7,6 microfaradios

- 20) En la reparación de un amplificador como el estudiado, se debe sustituir su resistencia de cátodo, pero se desconoce su valor. Determinar el valor de dicha resistencia sabiendo que el condensador que tiene en paralelo es de 470 pF.

**Resultado:** 3.390 ohmios

- 21) Un amplificador semejante al de los problemas anteriores, posee las siguientes características:  $R_i = 5.000$  ohmios,  $R_c = 9.100$  ohmios,  $V_{cc} = 270$  V y  $V_k = 3,5$  V. Calcular el condensador de desacoplo para la resistencia de cátodo.

**Resultado:** 8,7 microfaradios

## 22 (Resuelto)

En un amplificador como el de la figura 71, se dispone de una tensión de alimentación de 190 V y la válvula trabaja en el siguiente punto  $V_a = 90$  V,  $I_a = 32,5$  mA,  $V_k = 6$  V, siendo la corriente que circula por  $R_g$  de 90 microamperios, cuando se aplica a la entrada una tensión de pico de - 2,5 V. Calcular el valor de las resistencias del circuito y el del condensador  $C_k$  para una frecuencia de 1 000 Hz.

### Solución

La resistencia  $R_g$  se calcula directamente aplicando la ley de Ohm

$$R_g = \frac{V_g}{I_g} = \frac{-2,5}{0,00009} = 27.800 \text{ ohmios}$$

Para calcular el valor de la  $R_k$  se tiene en cuenta que.

$$V_k = I_a \cdot R_k: R_k = \frac{V_k}{I_a} = \frac{6}{0,0325} = 184,6 \text{ ohmios}$$


El criterio para averiguar el valor de  $C_k$  es hacer que su  $X_c$  valga la décima parte del valor de  $R_k$ .

$$C_k = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_c} = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 1.000 \cdot 18,46} = 8,6 \text{ microfaradios}$$

El valor de la resistencia de carga se halla.

$$R_c = \frac{\text{Tensión en } R_c}{\text{Corriente en } R_c} = \frac{V_{cc} - V_a}{I_a} = \frac{190 - 90}{0,0325} = 3.077$$

Fig. 71

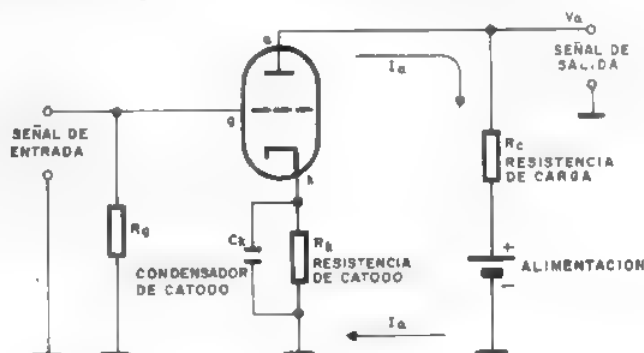


**Resultado**  $R_k = 184,6$  ohmios  
 $R_g = 27.800$  ohmios

$C_k = 8,6$  microfaradios  
 $R_c = 3.077$  ohmios

- 23) Se dispone de un amplificador como el de la figura 71, en donde el triodo tiene una  $\mu = 35$  y una  $S = 12 \text{ mA/V}$ , siendo la resistencia de carga de 5.300 ohmios y la tensión de alimentación de 168 V. Calcular el valor de la resistencia de cátodo, para que la tensión en la misma sea de 3,2 V.

**Resultado.** 160 ohmios

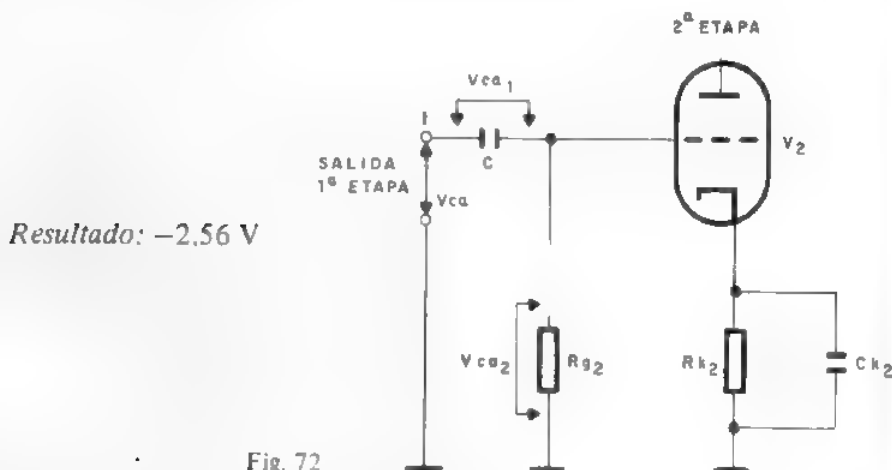- 24) A la entrada del circuito de la figura 72, se aplica una tensión de entrada de 3 V y 500 Hz, siendo  $C = 470 \text{ pF}$  y  $R_{g2} = 4.000 \text{ ohmios}$ . Averiguar la tensión existente en la rejilla del triodo.



- 25) Calcular el valor de la capacidad del circuito de la figura 72, si se desea que existe en la rejilla del triodo una tensión de 4 V, cuando se aplique a la entrada -5,2 V, trabajando a una frecuencia de 1.500 Hz. El valor de la resistencia de rejilla es 12.000 ohmios.

**Resultado:** 29,5 kpF

- 26) El pentodo de la figura 73 tiene una resistencia interna de 26.000 ohmios. Determinar el valor de la impedancia primaria del transformador si con una tensión de alimentación de 250 V hay 32 V en la carga

mencionada. Se supone despreciable el valor de la resistencia de cátodo frente al resto de las resistencias.

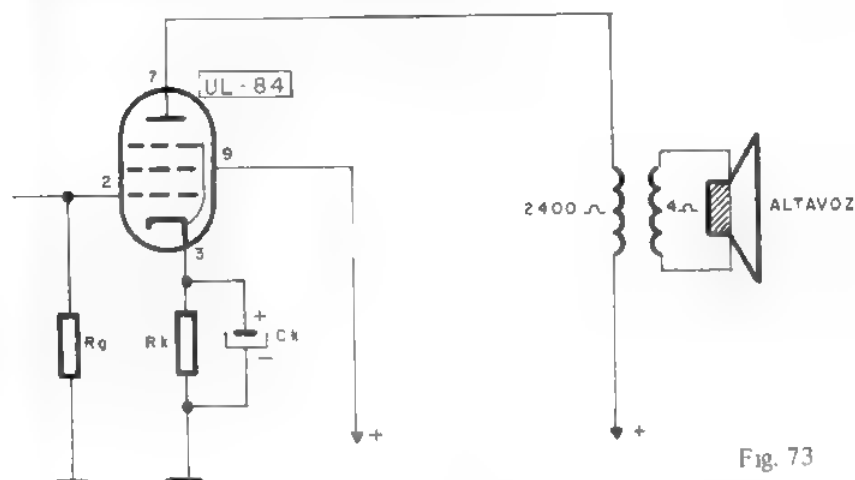


Fig. 73

**Resultado: 3.800 ohmios**


- (27) Calcular el número de espiras del secundario del transformador de la figura 73, si la impedancia del primario es de 7 000 ohmios y la del secundario de 16. El número de espiras del primario es 2.300.

**Resultado: 110**

- (28) En el circuito de la figura 73 determinar el valor de la resistencia y el condensador de cátodo, para que exista una tensión de polarización del cátodo de 7 V, con una tensión de alimentación de 100 V y una  $R_c$  (impedancia del primario) de 3.300 ohmios. La  $R_i$  de la válvula es de 8.800 ohmios.

**Resultado: 911 ohmios y 1,7  $\mu$ F**

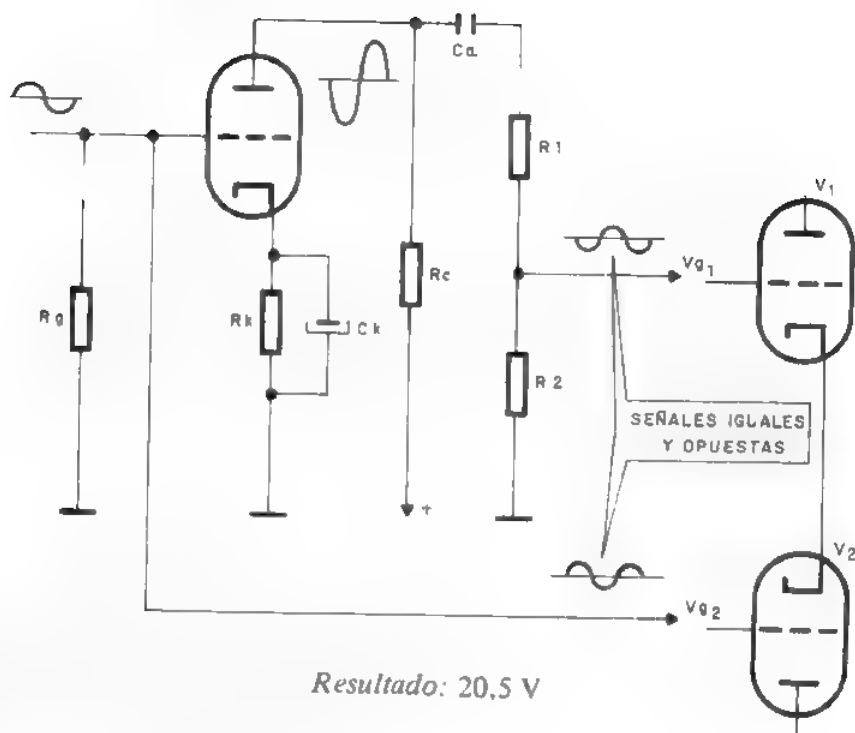- (29) En el circuito de la figura 74 se aplican 2 V a la rejilla, con una frecuencia de 2.500 Hz. Hallar la relación de tensión en voltios que se produce entre extremos de  $R_1$  y  $R_2$ , de 30.000 ohmios cada una, siendo  $C_a = 2,3$  kpF y  $\mu = 30$ . Se suponen despreciables  $R_k$  y  $C_k$  frente a  $R_c$  y  $R_i$ .



- 30) Determinar el punto de trabajo Q del triodo de la figura 74, teniendo en cuenta que  $R_c = 4.300$  ohmios,  $R_k = 250$  ohmios,  $S = 9,7$  mA/V, la tensión de alimentación es de 120 V y la de la rejilla  $-2,3$  V.

**Resultado:** 18,5 V y 22,3 mA

- 31 (Resuelto)**

Calcular el valor de la frecuencia de resonancia en un circuito como el de la figura 75, en el que la autoinducción de la bobina tiene un valor de 43 mH y la capacidad del condensador es de 470 kpF.

**Solución**

El fenómeno de la resonancia se produce cuando  $X_C = X_L$ , de donde se obtiene el valor de la frecuencia de resonancia  $F_0$ .



$$F_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} =$$

$$= \frac{1}{2 \cdot 3,14} \cdot \frac{1}{\sqrt{0,043 \text{ H} \cdot 470 \cdot 10^{-9}}} = 1.120 \text{ Hz}$$

*Resultado.* 1.120 Hz

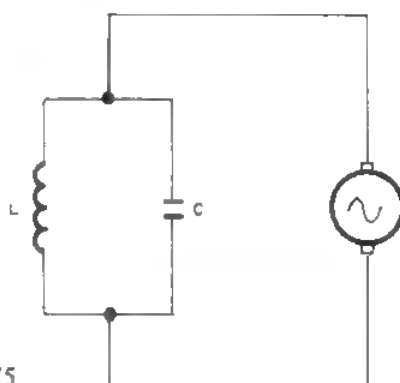


Fig 75

- 32 El circuito resonante de la figura 76 tiene una frecuencia de resonancia de 20.000 Hz; si la autoinducción tiene 470 mH, averiguar el valor del condensador.

*Resultado:* 135 pF

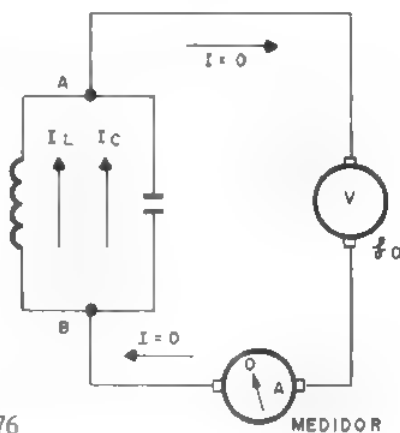


Fig. 76

- 33 La tensión de alimentación del circuito mostrado en la figura 77 es de 100 V,  $L = 42 \text{ mH}$ ,  $C = 6 \mu\text{F}$  y  $R = 20 \text{ ohmios}$ . ¿Cuál es la frecuencia

de resonancia del circuito y el valor de la corriente que circula para la misma?

**Resultado:** 317 Hz y 5 A

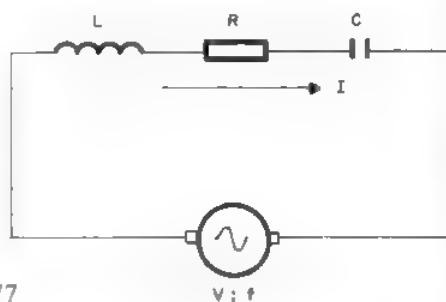


Fig. 77

- 34) Calcular la frecuencia de resonancia y la impedancia para la misma, del circuito de la figura 77, en donde los componentes tienen los siguientes valores:  $R = 50$  ohmios,  $L = 750$  mH y  $C = 30 \mu\text{F}$ .

**Resultado:** 33,6 Hz y 50 ohmios

- 35) El condensador del circuito de la figura 77 es variable. Determinar entre qué dos valores deberá variar el mismo, para que resuene en todas las frecuencias comprendidas entre los 2 kHz y los 15 kHz.  $L = 233$  mH y  $R = 25$  ohmios.

**Resultado:** 27 y 0,48 kF

- 36) Determinar el factor de calidad  $Q$  y la frecuencia de resonancia de un circuito como el de la figura 78, en el que sus componentes presentan los siguientes valores:  $L = 1,2$  H,  $C = 6,5 \mu\text{F}$  y  $R = 5$  ohmios.

**Resultado:** 30.760 y 20,4 Hz

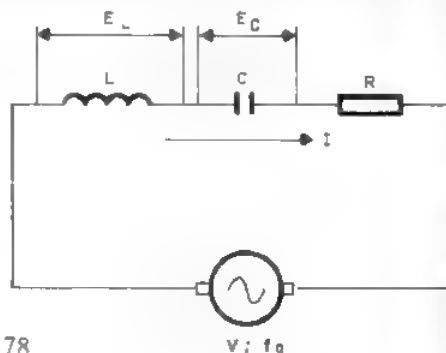


Fig. 78

- 37) Si el factor de calidad del circuito representado en la figura 79 tiene un valor de 250, averiguar el valor de la resistencia si la frecuencia de resonancia del circuito es de 2.000 Hz y la capacidad es de 55 pF

*Resultado: 5.787 ohmios*

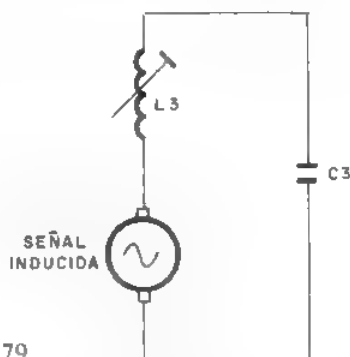


Fig. 79

- 38) Hallar el valor de la frecuencia de resonancia de un circuito como el de la figura 79, en el que la resistencia es de 30 ohmios, el condensador de 220 pF y el factor de calidad de 75.

*Resultado: 321,5 Hz*

## TEMA 5. Osciladores y receptores superheterodino con válvulas

### Documentación teórica

Lecciones dedicadas a los osciladores y al receptor de radio superheterodino de ELECTRONICA FUNDAMENTAL, tomo 4.

#### 1 (Resuelto)

El oscilador de la figura 80 oscila a la frecuencia de una determinada emisora de radio de 96,4 kHz, usando una bobina de 12,3 mH. Calcular el valor de la capacidad.

**Solución**

La frecuencia de oscilación de un oscilador, viene dada por

$$F_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

Despejando el valor de C, queda:

$$C = \frac{1}{4 \cdot \pi^2} \cdot \frac{1}{L \cdot F_o^2} = \frac{1}{2 \cdot 3,14^2 \cdot 0,0123 \cdot (96.400)^2}$$

$$C = 0,000000000221 \text{ F} = 221 \text{ pF}$$

**Resultado:** 221 pF

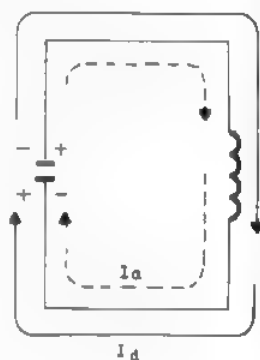


Fig. 80

- 2 El condensador de un circuito como el de la figura 80 es variable y la bobina tiene un valor de  $0,58 \mu\text{H}$ . ¿Cuál será la capacidad máxima y mínima del condensador para que pueda resonar a todas las frecuencias comprendidas entre los  $560 \text{ kHz}$  y los  $1.600 \text{ kHz}$ , utilizadas por la Radiodifusión comercial en onda Media.

**Resultado:** 139 y 17 k $\mu$ F

### ③ (Resuelto)

El oscilador Armstrong mostrado en la figura 81 posee los siguientes valores:  $L_1 = 25 \mu\text{H}$ ,  $C_1 = 47 \text{ nF}$ ,  $C_2 = 3 \text{ pF}$  y  $R_1 = 0,27 \text{ Mohmios}$ . Calcular:

- La frecuencia de oscilación del oscilador.
- Suponiendo una tensión de  $-3\text{ V}$  en extremos de  $C_1$  ¿qué tensión hay aplicada entre la rejilla y el cátodo de la válvula?

### Solución

La frecuencia de oscilación del circuito tanque, se obtiene aplicando la fórmula general:

$$F_o = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot C_1}}$$

$$F_o = \frac{1}{2 \cdot 3,14} \cdot \frac{1}{\sqrt{25 \cdot 10^{-6} \cdot 47 \cdot 10^{-9}}} = 147.000 \text{ Hz}$$

La tensión aplicada entre la rejilla y el cátodo de la válvula será la que haya entre bornes de la resistencia  $R_1$ :

$$V_{gk} = V_{R1} = \frac{3V}{\sqrt{R_1^2 + X_{C2}^2}} \cdot R_1 = \frac{3}{Z} \cdot R_1$$

$$X_{C2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot F_o \cdot C_2} =$$

$$= \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 147 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-9}} = 361 \text{ kohmios}$$

$$V_{gk} = \frac{3}{\sqrt{(0,27 \cdot 10^6)^2 + (361 \cdot 10^3)^2}} \cdot 0,27 \cdot 10^6 = -1,8 \text{ V}$$

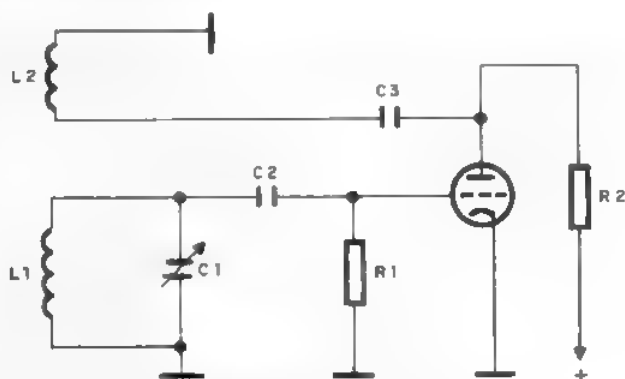



Fig 81

Resultado: 147 kHz y -1,8 V

- 4 Un oscilador Armstrog como el de la figura 82 a 450 kHz y posee los siguientes componentes:  $C_2 = 33 \text{ kpF}$  y  $C_1 = 5 \text{ pF}$  Determinar:

a) El valor de  $L_1$ .

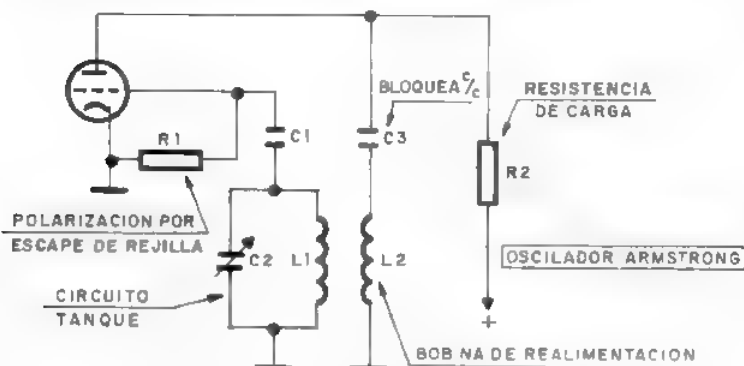- b) El valor de  $R_1$  cuando el circuito resonante tenga entre sus extremos una tensión de  $4.2\text{ V}$  y la tensión  $V_{gk}$  sea de  $2\text{ V}$



**Resultado**  $3.8\text{ }\mu\text{H}$  y  $38.3\text{ kohmios}$

Fig. 82

- 5) La frecuencia de oscilación del oscilador de la figura 82 es de  $12\text{ kHz}$ . Calcular el valor de  $C_2$  si  $L_1$  es de  $1.5\text{ mH}$ . Averiguar, igualmente, la tensión de pico del circuito tanque si la tensión máxima en la rejilla es de  $-3.5\text{ V}$ . También se conoce que  $C_1 = 1.2\text{ pF}$  y  $R_1 = 5.300\text{ ohmios}$ .

**Resultado:**  $117\text{ pF}$  y  $-8\text{ V}$

- 6) Hallar la frecuencia de oscilación del oscilador Colpitts mostrado en la figura 83, teniendo en cuenta los siguientes valores del circuito:  $C_1 = 35\text{ pF}$ ,  $C_2 = 20\text{ pF}$  y  $L_1 = 70\text{ }\mu\text{H}$ .

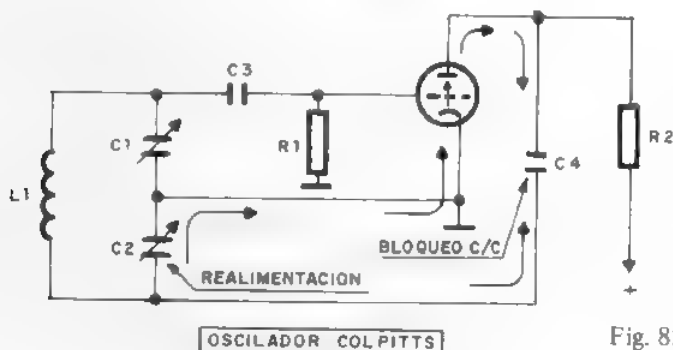


Fig. 83

**Resultado:**  $5.3\text{ MHz}$

- 7) En el oscilador de la figura 83,  $C_1 = 3 \text{ kpF}$  y  $C_2 = 3,3 \text{ kpF}$ . Calcular el valor de la bobina  $L_1$  para que el circuito oscile a una frecuencia de 73 kHz.

**Resultado:** 3 mH

- 8) Averiguar la frecuencia de oscilación de un oscilador por desplazamiento de fase como el de la figura 84, en el que  $R_c = 30 \text{ kohmios}$ ,  $R = 126 \text{ Mohmios}$  y  $C = 160 \text{ microfaradios}$ .

**Resultado:** 51,7 kHz

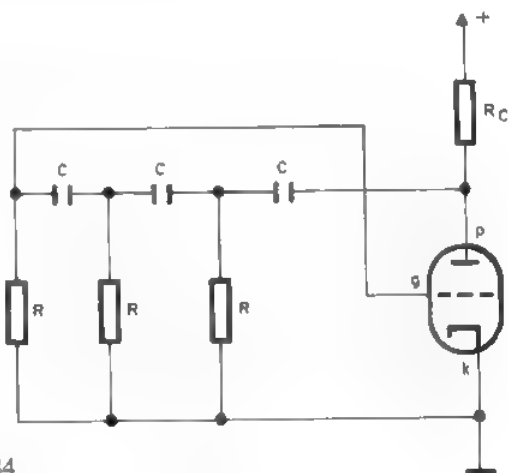


Fig. 84

- 9) Determinar la capacidad que deberá tener cada uno de los condensadores de las redes R-C del oscilador de la figura 84, para que oscile a una frecuencia de 100 kHz, si el valor de R es de 150 Mohmios

**Resultado:** 260 microfaradios

- 10) (Resuelto)

En el circuito de la figura 85, el tiempo de conducción de la válvula  $V_1$  es el de la descarga del condensador  $C_2$  y el de  $V_2$  el correspondiente a  $C_1$ . Determinar los valores de  $C_1$  y  $C_2$  para que se produzca en la placa de  $V_2$  una onda cuadrada de 1.200 Hz de frecuencia, sabiendo que  $R_{g1} = R_{g2} = 1,2 \text{ Megaohmios}$ .

**Nota:** Se supone que el tiempo de descarga de los condensadores viene dado por  $t = 2 \cdot R \cdot C$ .

### Solución


La onda cuadrada se produce por un semiperíodo de conducción de  $V_1$  y otro de  $V_2$ , por lo que el tiempo de descarga de los condensadores deberá ser igual a la mitad del período de la onda.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1.200} = 0,0008 \text{ segundos}$$

$$t = T/2 = 0,0008/2 = 0,0004 \text{ segundos}$$

$$t = 0,0004 = 2 \cdot R \cdot C = 2 \cdot 1.200.000 \cdot C$$
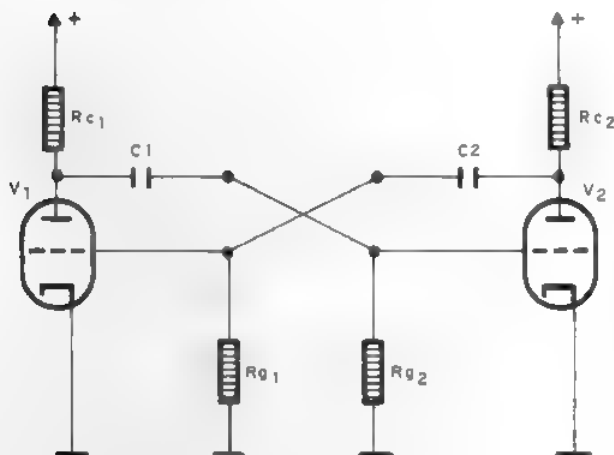
$$C = \frac{0,0004}{2 \cdot 1.200.000} = 0,17 \text{ kpF}$$



**Resultado:** 0,17 kpF

Fig 85

- 11) Calcular la frecuencia existente en la placa de  $V_2$  del circuito de la figura 85 si  $C_1 = 20 \text{ kpF}$ ,  $C_2 = 40 \text{ kpF}$ ,  $R_{g1} = R_{g2} = 0,5 \text{ Mohmios}$ .

**Resultado:** 16,7 Hz

- 12) En el circuito de la figura 86 sale una onda cuadrada de frecuencia 10 kHz. Determinar el valor que deberán tener  $R_{g1} = R_{g2}$ , teniendo en cuenta que  $C_1 = C_2 = 33 \text{ kpF}$ .



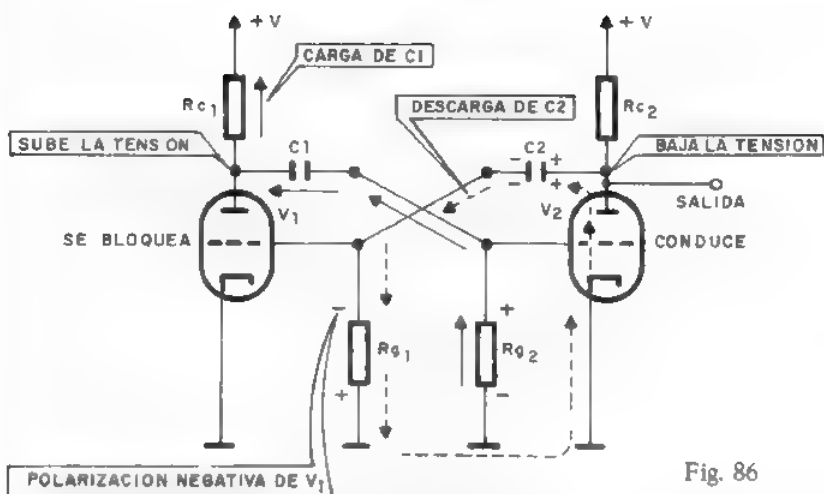


Fig. 86

Resultado: 1.515 ohmios

- 13 Representar gráficamente la tensión de salida de un circuito como el de la figura 86, si  $C_1 = 47 \text{ nF}$ ,  $C_2 = 30 \text{ nF}$ ,  $R_{g1} = 5.600 \text{ ohmios}$  y  $R_{g2} = 3.300 \text{ ohmios}$ .

14 (Resuelto)

Una determinada emisora de radio emite en Onda Larga a una frecuencia de 167 kHz. Hallar su longitud de onda.

*Solución*

Se aplica directamente la fórmula de la longitud de onda  $\lambda$

$$\lambda = \frac{300.000.000 \text{ m/s}}{f \text{ (Hz)}}$$

$$\lambda = \frac{300.000.000 \text{ m/s}}{167.000 \text{ Hz}} = 1.796 \text{ m}$$

Resultado: 1.796 m

- 15 Averiguar la frecuencia a que transmitirá una emisora de F M. cuya longitud de onda es de 3 metros.

Resultado: 101 MHz

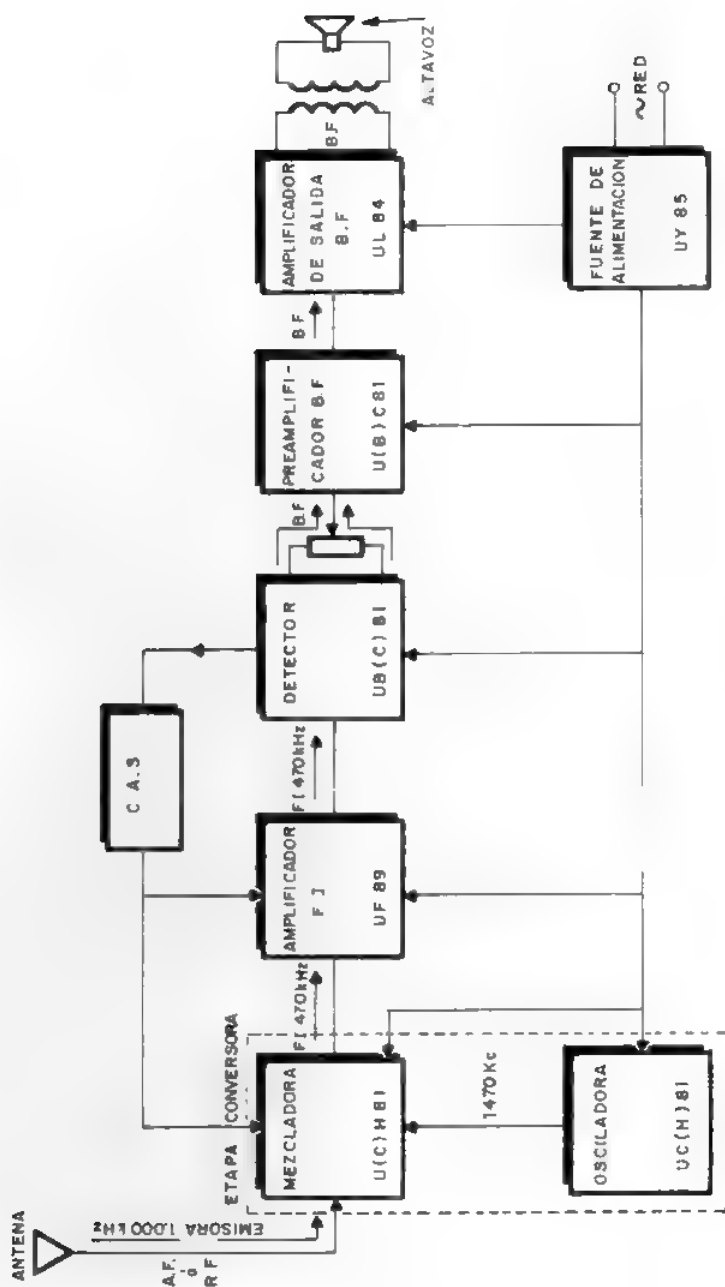


Fig. 87

- 16) Determinar en metros la longitud que recorrerá una emisión de radio en un tiempo de 5 microsegundos.

*Resultado:* 1.500 m

- 17) Desde una estación espacial situada a 75 millones de kilómetros, se envía una señal de radio. Calcular el tiempo que se tarda en recibirla

*Resultado:* 4 minutos y 10 segundos

- 18) Sobre el diagrama por bloques mostrado en la figura 87, indicar la forma de onda que existe en los siguientes puntos.

- Salida del amplificador de F.I.
- Salida del circuito detector.
- Salida del preamplificador de B.F.

- 19) A la entrada de la válvula UF-89 del circuito mostrado en la figura 88 se aplica una tensión de 3,7 V de pico y 470 kHz. Calcular la tensión de pico existente entre los electrodos de la válvula, si la  $R_i$  de la misma es de 4.700 ohmios y la pendiente de 6 mA/V.


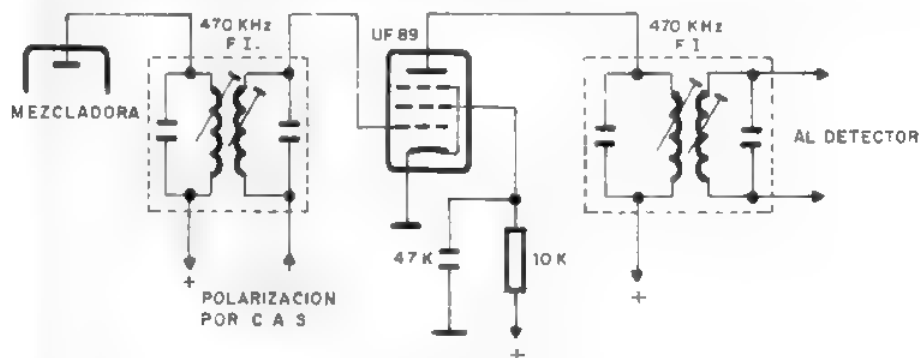


Fig 88

ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR DE F I


*Resultado:* 104 V

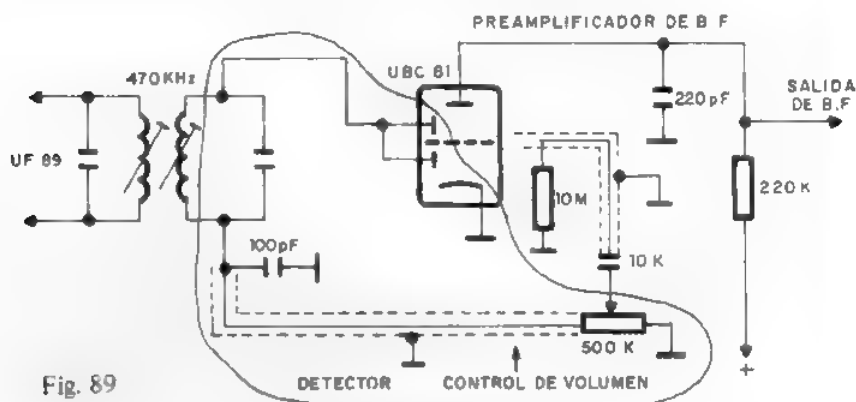- 20 Se ha de sustituir el condensador del circuito resonante del detector de la figura 89, del que se desconoce su valor; averiguar el mismo sabiendo que la bobina ajustable presenta un valor de 17 microH.



Resultado: 6,7 kpF

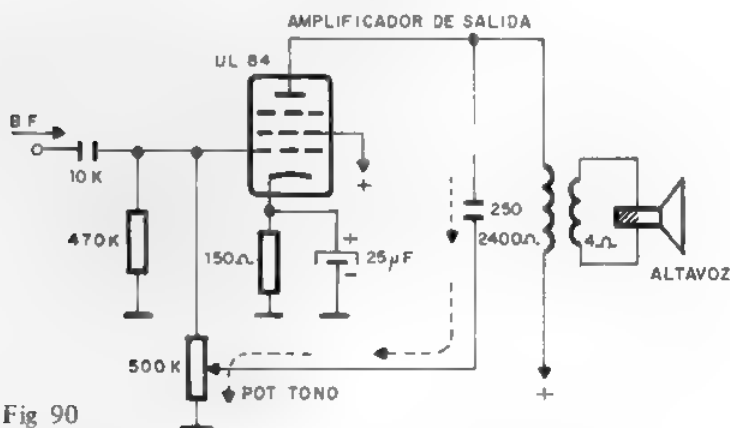- 21 A la entrada del amplificador de potencia mostrado en la figura 90 hay una tensión de pico a pico de 7 V. Calcular la tensión en la rejá, sabiendo que la frecuencia de trabajo es de 1.000 Hz y que hay dos resistencias que actúan como resistencia de rejá.



Resultado: 6,57 V<sub>pp</sub>

- 22) Determinar la tensión de pico a pico que existe entre placa y masa en la UL-84 del circuito de la figura 90, para que en la bobina del altavoz se disipe una potencia de 5 W. La frecuencia de trabajo es de 1.000 Hz.

*Resultado:* 309 V

- 23) Determinar la frecuencia para la que se ha diseñado el condensador de cátodo del circuito de la figura 90.

*Resultado:* 424 Hz

- 24) Calcular la potencia que disipa el altavoz del circuito de la figura 90, si entre la placa y masa de la válvula existe una tensión de pico a pico de 98 V. Se supone despreciable la impedancia de la fuente de alimentación para las señales de audio.

*Resultado:* 0,5 W

- 25) El transformador del circuito de acoplo de la figura 89 tiene una relación de transformación de 2. Averiguar el valor de la L y la C del circuito resonante secundario, sabiendo que la bobina del primario tiene una autoinducción de 28 microhenrios.

*Resultado:* 7 microH y 16 kpF



Tercera parte

# **ELECTRONICA CON SEMICONDUCTORES**





## Documentación teórica

Para resolver los problemas que componen esta parte, se recomienda consultar los temas teóricos dedicados a: Semiconductores intrínsecos y extrínsecos; Diodos; Transistores; Rectificadores, Amplificadores y Osciladores transistorizados; Fuentes de alimentación estabilizadas y Semiconductores especiales, que se pueden encontrar en el tomo 5 de la colección ELECTRONICA FUNDAMENTAL, dedicado a los semiconductores.

## TEMA 1. Elementos semiconductores

### 1 (Resuelto)

Un "dado" de semiconductor intrínseco de silicio, de forma cúbica de 1,5 mm de arista, se conecta en un circuito a una tensión de 0,5 V. Determinar la corriente que pasa por el dado, sabiendo que la resistividad del Si es  $1.000 \text{ ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ .

#### *Solución*

El semiconductor en forma de dado o cubo, se comporta igual que una resistencia, de la que se comienza averiguando su valor.

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S} = 1.000 \cdot \frac{1,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{1,5 \cdot 1,5 \text{ mm}^2} = 0,67 \text{ ohmios}$$

Conocida la resistencia del dado se aplica la ley de Ohm para determinar la corriente que circula por él.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{0,5}{0,67} = 0,75 \text{ A} = 750 \text{ mA}$$

**Resultado:** 750 mA

### 2 (Resuelto)

Calcular la sección que deberá tener un dado de semiconductor de germanio, de  $1.000 \text{ ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$  de resistividad, si su longitud es de 5 mm y se desea posea una resistencia total de 1,2 ohmios

### *Solución*

En este problema se despeja la sección  $S$ , de la fórmula general de la resistividad.

$$S = \rho \cdot \frac{L}{R} = 1.100 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-3}}{1.2} = 4,58 \text{ mm}^2$$

*Resultado:* 4,58 mm<sup>2</sup>

- ③ Averiguar la nueva resistividad de un semiconductor que ha sido dopado, sabiendo que un trozo del mismo de 6 mm de longitud y 3 mm<sup>2</sup> de sección, presenta una resistencia de 0.1 ohmios.

*Resultado:* 50 ohm · mm<sup>2</sup>/m

- ④ El dado del semiconductor de silicio, al que se refería el problema número 1, ha sido dopado y su resistividad ha disminuido hasta un valor de 37,5 ohm · mm<sup>2</sup> m. Hallar la corriente que circula por él en las condiciones que se especificaban en aquél problema

*Resultado:* 20 A

---

## TEMA 2. La unión P-N o diodo semiconductor

---

### ① (Resuelto)

Indicar sobre el gráfico de la figura 91 el punto de trabajo del diodo mostrado en el circuito de la figura 92, calculando *a*) la tensión y corriente en el diodo y *b*) las condiciones de funcionamiento del mismo

### *Solución*

Para la determinación del punto de trabajo del diodo, se construye la "recta de carga", semejante a la de los transistores. Para ello se deter-

minan los puntos A y B que son los de cruce de la recta de carga con los ejes.

Punto A:  $I_D = 0$   $V_D = 10 \text{ V}$

Punto B:  $V_D = 0$   $I_D = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{10}{200} = 0,05 \text{ A} = 50 \text{ mA}$

Uniendo los puntos A y B se obtiene la recta de carga y el punto de cruce con la curva característica del diodo que proporciona el punto de trabajo. Véase la figura 92-bis.

Como se desprende de la figura 92-bis el punto de trabajo tiene como tensión en el diodo 2 V y como corriente por el mismo 40 mA.

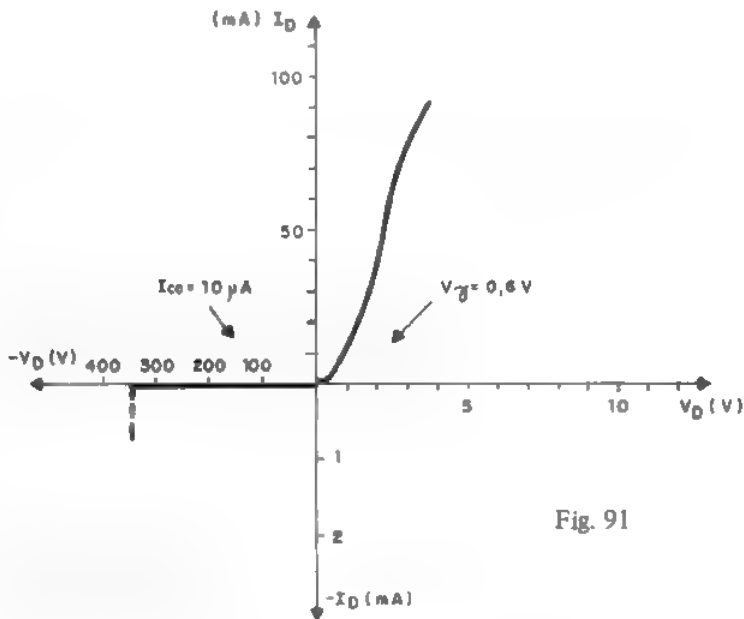


Fig. 91

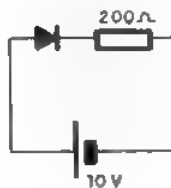


Fig 92

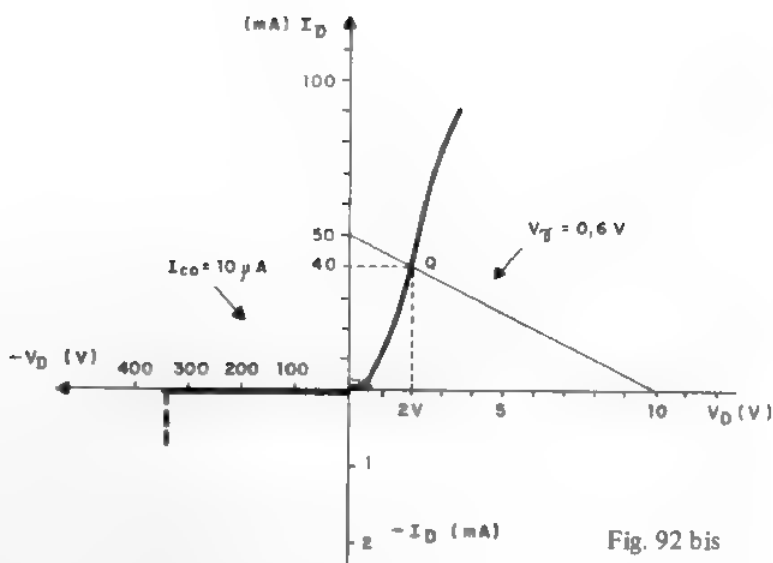


Fig. 92 bis

**Resultado:**  $V_D$ : 2 V e  $I_D$ : 40 mA

- ② Sobre el gráfico de la figura 91, determinar el punto de trabajo del diodo del circuito mostrado en la figura 93. Comentar la respuesta.

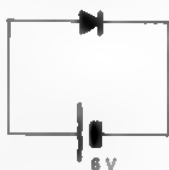


Fig. 93

- ③ Sobre el gráfico de la figura 91, determinar el punto de trabajo del diodo del circuito mostrado en la figura 94.

**Resultado:** 0,5 V; 0 mA

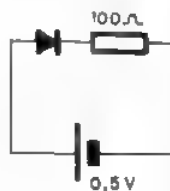


Fig 94

- 4 Igual que los problemas anteriores para el diodo de la figura 95.

*Resultado:* 0,8 V; 4 mA

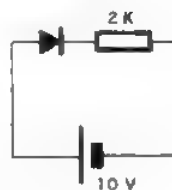


Fig. 95

- 5 Igual que los problemas anteriores para el diodo de la figura 96.

*Resultado:* -400 V; ...

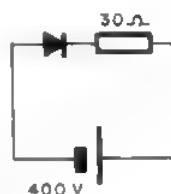


Fig. 96

- 6 Igual que los problemas anteriores para el diodo de la figura 97.

*Resultado:* -15 V; 10  $\mu$ A

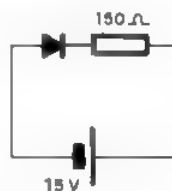


Fig. 97

- 7 (Resuelto)

Dadas las diferentes rectas de carga y puntos de trabajo que se muestran en la figura 98, determinar para cada caso, el circuito que les origina.

### *Solución*

En este problema se trata de determinar la resistencia de carga que acompaña al diodo en el circuito, para que trabaje en el punto de trabajo elegido.


Como ejemplo se elige la recta de carga que corta al eje de abscisas en el punto  $V_D = 10$  V y al eje de ordenadas en el punto  $I_D = 40$  mA

De este último punto se deduce que:

$$I_D = \frac{(V_{CC} - V_D)}{R_C} \quad \text{despejando } R_C \text{ queda}$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_D}{I_D} = \frac{10 - 2}{0,04} = 200 \, \Omega$$

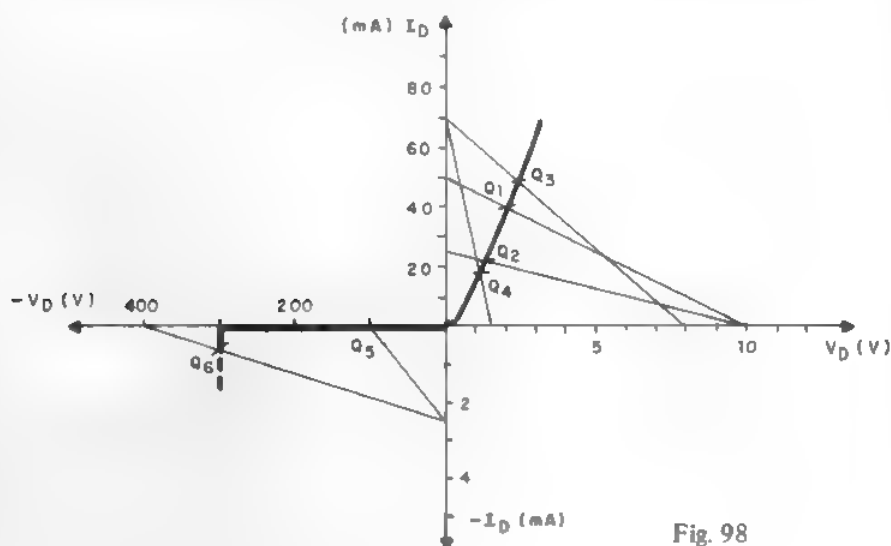El circuito que trabaja en esta recta de carga es el de la figura 98-bis.



**Resultado.**  $Q_1 = 10 \text{ V}; 200 \, \Omega$ ;  $Q_2 = 10 \text{ V}; 400 \, \Omega$ ;  $Q_3 = 8 \text{ V}; 114 \, \Omega$ ;  $Q_4 = 1,5 \text{ V}; 21,4 \, \Omega$ ;  $Q_5 = 100 \text{ V}_{\text{inversa}}; 40 \text{ K}\Omega$ ; y  $Q_6 = -400 \text{ V}, 150 \text{ K}\Omega$  (Destrucción del diodo)

- 8) Suponiendo nula la corriente inversa del diodo, determinar con exactitud la forma de onda en la salida del circuito de la figura 99. La tensión de umbral del diodo es despreciable.

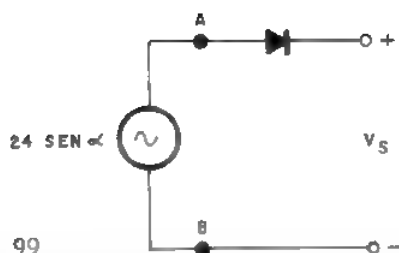


Fig. 99

- 9 Calcular la tensión y la corriente del diodo BYX 98 del circuito de la figura 100, cuyas características principales se muestran en la figura 101.



Fig. 100


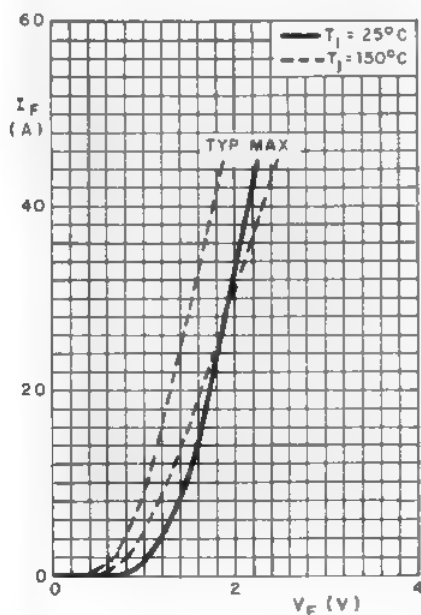


Fig. 101

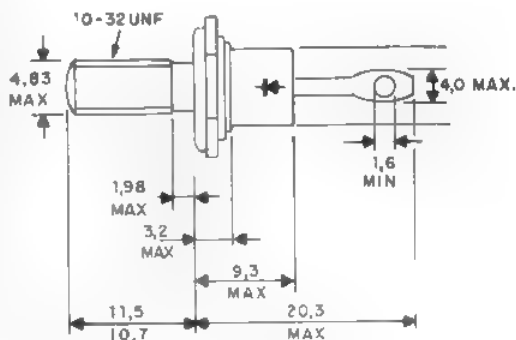

Resultado: 2,2 V; 42 A

- 10 Igual que el problema anterior pero respecto al diodo colocado en el circuito de la figura 102.

*Resultado:* 0,9 V; 1,4 A



Fig. 102

- 11 Idem con respecto al diodo de la figura 103.

*Resultado:* 1,7 V; 19 A



Fig. 103

- 12 En el circuito de la figura 104, dibujar la forma de la onda a la salida.

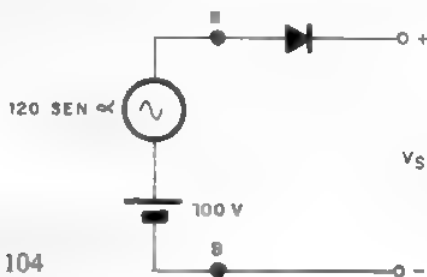


Fig. 104

- 13 Calcular la resistencia de carga del circuito de la figura 105, en los 3 casos siguientes en los que se proporciona la tensión de alimentación y la del diodo. Las características del diodo BYX 98 se proporcionan en la figura 106.

- a)  $V_D = 1,1 \text{ V}$  y  $V_{cc} = 6 \text{ V}$
- b)  $V_D = 1,6 \text{ V}$  y  $V_{cc} = 200 \text{ V}$
- c)  $I_D = 160 \text{ A}$  y  $V_{cc} = 110 \text{ V}$




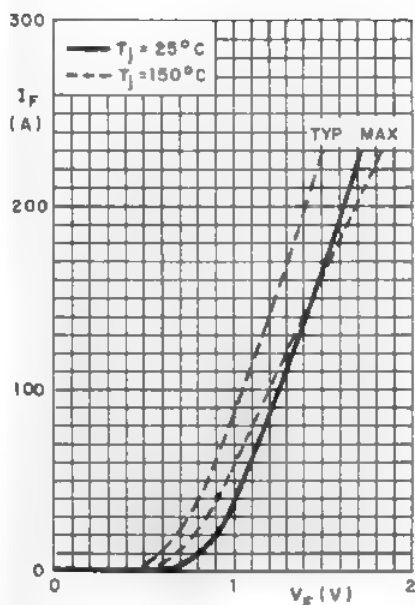


Fig. 105

Fig 106

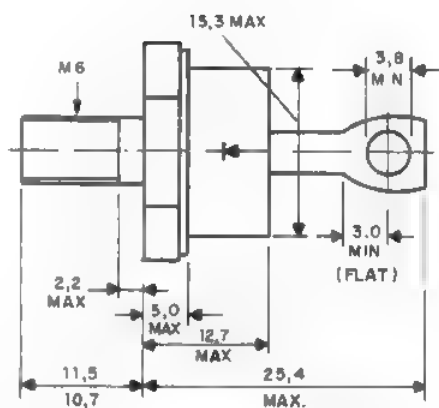

Resultado: a)  $0,1\ \Omega$ ; b)  $1\ \Omega$ ; c)  $0,68\ \Omega$

- 14 Dibujar la forma de la onda de salida en el circuito mostrado en la figura 107.

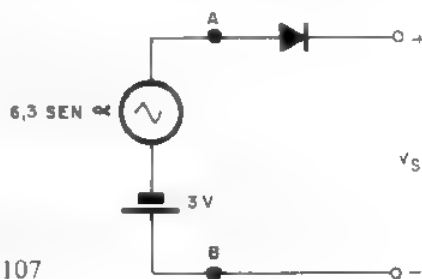


Fig 107

- 15) En un circuito determinado se halla conectado el diodo BYX 98. Calcular la resistencia de carga y el valor de la tensión directa que soporta el diodo, sabiendo que la corriente directa es de 40 A y la tensión de alimentación total es de 12 V.

*Resultado:* 2 V; 36 A

### TEMA 3. Rectificación

#### 1 (Resuelto)

En el circuito rectificador de media onda de la figura 108, dibujar la forma de onda en los puntos A y B, respecto a masa. Se supone despreciable la corriente inversa del diodo y nula su tensión directa.

#### *Solución*

El diodo conducirá cuando el punto A sea positivo, o sea, durante los semiciclos positivos de la c.a. de entrada, tal como se muestra en la figura 109.

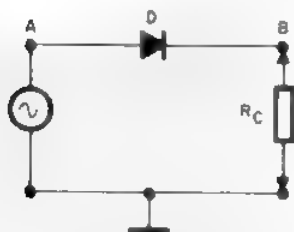


Fig. 108

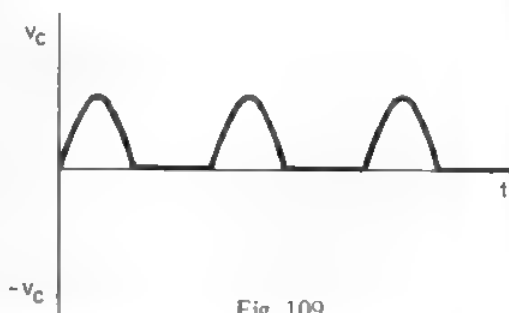


Fig. 109

- 2) El circuito de la figura 110 es similar a la del problema anterior, pero se ha añadido un condensador de filtro, cuya acción se supone perfecta. Dibujar la forma de las ondas en los puntos A y B del circuito.

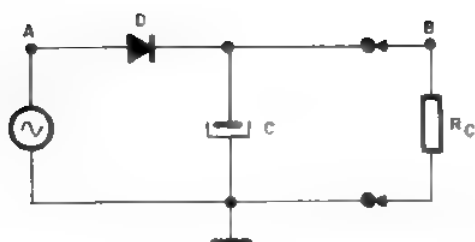


Fig. 110

### 3 (Resuelto)

El circuito rectificador de la figura 111, alimenta una carga resistiva de 8 ohmios. Determinar el valor de la tensión primaria para que la carga quede alimentada con una  $V_{cc}$  de 16 V. Calcular también la corriente directa máxima que soportará el diodo.

#### Solución

Teniendo en cuenta que el diodo debe recibir una  $V_{cc}$  de 16 V y que el circuito lleva un filtro perfecto a condensador, la tensión de pico del secundario del transformador deberá ser de 16 V, por lo que la del primario será.

$$V_{\text{eficaz}} = \frac{V_{\text{pico}}}{\sqrt{2}} = \frac{16}{1,41} = 11,3 \text{ V}$$

(secundario)

La tensión eficaz en el primario será:

$$m = 100 = V_1/V_2; \quad V_1 = m \cdot V_2 = 100 \cdot 11,3 = 1.130 \text{ V}$$

La tensión que circula por el diodo será la misma que la que pase por la carga.

$$I_D = V_{cc}/R_c = 16/8 = 2 \text{ A}$$

Resultado: 1.131 V y 2 A

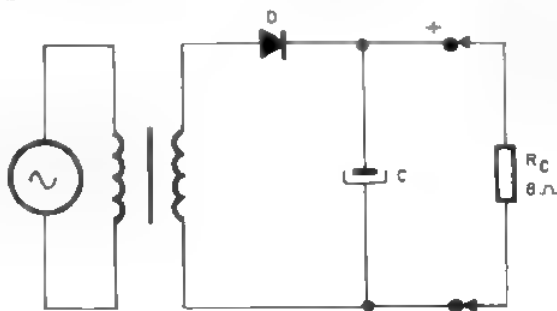


Fig. 111

$M = 100$

- 4 En el circuito de la figura 112, averiguar la tensión y la corriente en la resistencia de carga en los siguientes supuestos:
- Si no hay condensador de filtro.
  - Si hay condensador de filtro.

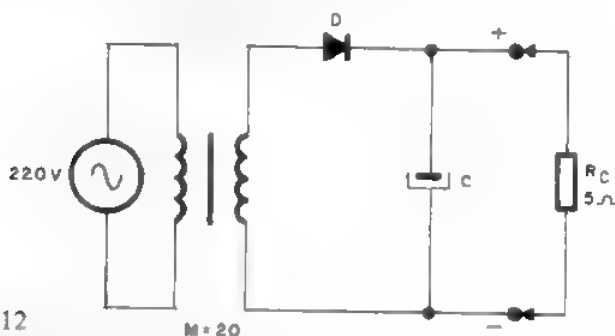


Fig. 112

**Resultado:** a) 5 V y 1 A; b) 15 V y 3 A

5 (Resuelto)

Calcular la relación de transformación  $m$ , que deberá poseer el transformador del circuito de la figura 113, para que circulen por la carga 10 A.

**Solución**

La tensión media de c.c. que llega a la carga será:

$$V = R \cdot I = 0,1 \cdot 10 = 1 \text{ V}$$

Como entre extremos de la carga no hay corriente continua pura sino rectificadora de media onda, hay que averiguar la tensión de pico de c.a. que corresponde a esta c.c. media.

$$V_{cc\text{ media}} = \frac{V_o}{\pi}$$

$$\sqrt{2} \cdot V_o = V_{cc} \cdot \pi = 1 \cdot 3,14 = 3,14 \text{ V}$$

El valor eficaz de esta tensión será:

$$V_{\text{eficaz}} = 3,14/1,41 = 2,23 \text{ V}$$

La relación de transformación será

$$m = V_1/V_2 = 380/2,23 = 170$$

Resultado. 170

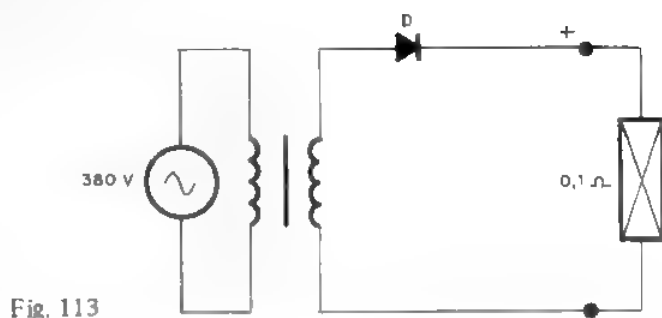


Fig. 113

- 6 El circuito rectificador de media onda sin filtro, mostrado en la figura 114, alimenta a un motor de corriente continua, que consume 20 A. Calcular la relación de transformación del transformador.

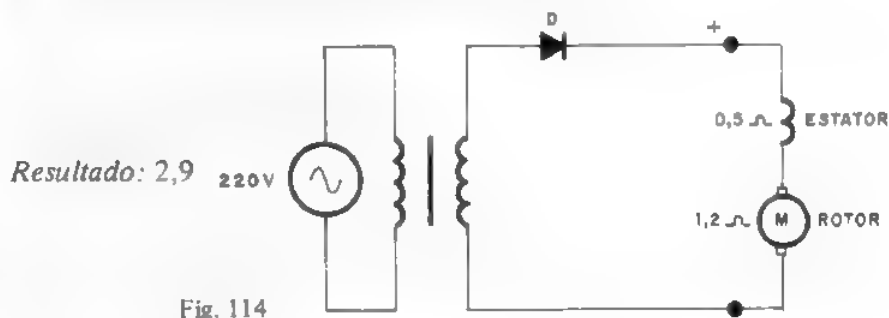


Fig. 114

- 7 Hallar la relación de transformación del transformador, para que el motor de la figura 115 se vea recorrido por una intensidad de 20 A.

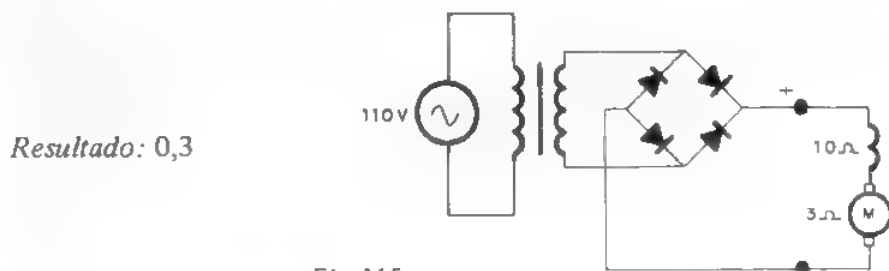


Fig. 115

Resultado: 0,3

- 8) Si se coloca en el circuito del problema anterior un filtro a base de un condensador de acción perfecta, ¿cuánto se puede reducir la tensión de entrada, manteniendo la alimentación del motor?

*Resultado:*  $V_1 = 60 \text{ V}$

- 9) Hallar las siguientes especificaciones para el diseño de un alimentador que suministre las tensiones de c.c. 6 V, 7,5 V y 9 V, con una corriente máxima de 1 A para cualquiera de ellas.

1. —Potencia del transformador.
2. Diferentes relaciones del transformador para una  $V_1 = 220 \text{ V}$
3. Corriente directa máxima en los diodos.
4. Tensión inversa máxima en cualquiera de los diodos.

Nota. Utilizar en el diseño un conmutador de tres posiciones.

*Resultado:* 6,4 W; 51 esp.; 41 esp.; 34,6 esp.; 1 A y 18 V

- 10) Un rectificador con transformador y circuito puente proporciona las siguientes tensiones de c.c.: 6 V, 9 V, 12 V y 36 V, con una corriente máxima de 2 A. Se utiliza un condensador de filtrado perfecto. Determinar:

- a) Características del transformador.
- b) Características de los diodos.

- 11) Partiendo de una tensión primaria de 380 V a 50 Hz, se alimenta a un motor de c.c. de 40 CV de potencia con una tensión rectificada, pero sin filtrar, de 1.000 V. Calcular:

- a) Relación del transformador.
- b) Corriente directa máxima por los diodos.

*Resultado:* 1.111 V y 29,4 A

## TEMA 4. Estabilización

### 1 (Resuelto)

Un rectificador de onda completa, como el de la figura 116, proporciona una tensión filtrada de 12 V, con la que se desea alimentar a una carga de 7,5 V estabilizados con un diodo Zener. Calcular el valor de R en dicho circuito si el Zener tiene una tensión de funcionamiento de 7,5 V y una corriente máxima de 150 mA.

#### Solución

El valor de la resistencia se calcula teniendo en cuenta que en ella ha de quedar la caída de tensión sobrante, o sea,

$$V_R = V_{CC} - V_{Zener} = 12 - 7,5 = 4,5 \text{ V}$$

Por otra parte, se ha de prever que la corriente máxima, en el caso que el circuito funcione sin carga, ha de ser 150 mA, por lo tanto

$$R = V_R / I = 4,5 / 0,15 = 30 \text{ ohmios}$$

Resultado: 30 ohmios

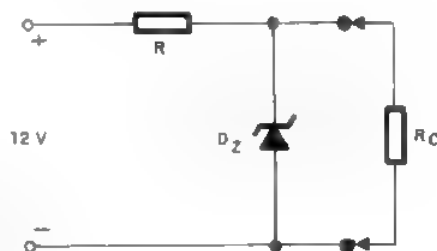


Fig. 116

### 2 (Orientado)

Considerando el problema anterior y teniendo en cuenta que la curva característica del diodo Zener es la mostrada en la figura 117, averiguar cada uno de los puntos de trabajo de dicho diodo, para los siguientes valores de la resistencia de carga:

- Cortocircuito (0 ohmios).
- 1.117 ohmios.
- 50,1 ohmios.
- 75 ohmios.

### Orientación

Dado que la corriente total que llega al diodo y a la carga, es en condiciones normales (12 V de alimentación) de 150 mA, se debe aplicar la siguiente relación:

$$I_{Zener} = 150 - I_{carga}$$

También se debe tener en cuenta que.

- Por encima de 150 mA el diodo Zener se avería.
- Por debajo de 10 mA el diodo Zener no estabiliza.

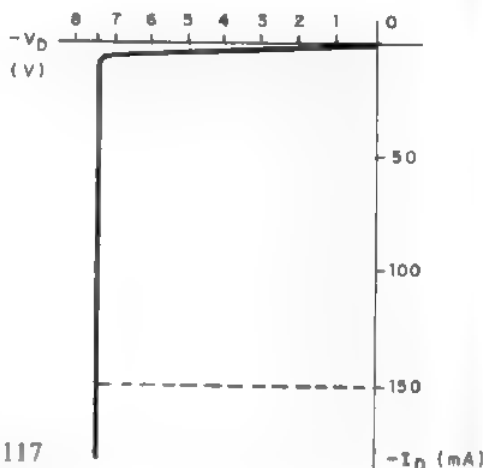


Fig. 117

- 3 Realizar el diseño completo de un rectificador de onda completa con filtro (perfecto) y con un circuito de estabilización que suministre a la salida 48 V a 1 A, semejante al de la figura 118.  $V_1 = 220$  V y  $V_2 = 6$  V.

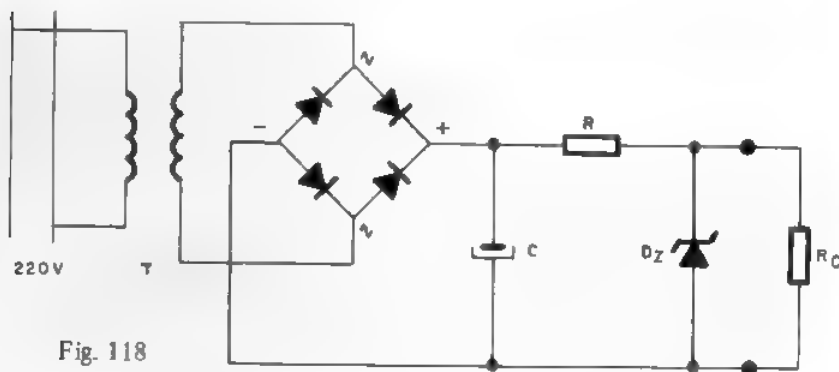


Fig. 118

**Resultado:**  $P_T = 60$  W;  $P_R = 13$  W;  
 $R = 9,5$  ohmios;  $n = 5,4$  y  
 $C = 8.330$  microfaradios



## TEMA 5. Transistores con montaje de emisor común

### 1 (Resuelto)

Determinar el punto de trabajo Q y la recta de carga del transistor del circuito con montaje de emisor común, mostrado en la figura 119. Las curvas características del transistor se muestran en la figura 120 (SC 107) y se supone en los cálculos una  $V_{be} = 0,6 \text{ V}$  constante.

#### Solución

Se comienza hallando los puntos 1 y 2 extremos de la recta de carga, o sea, los de cruce con los ejes de coordenadas.

**Punto 1:**  $V_{ce} = V_{cc} = 50 \text{ V}$  e  $I_c = 0$

**Punto 2:**  $V_{ce} = 0$  e  $I_c = V_{cc}/R_c = 50/600 = 83 \text{ mA}$

Uniendo estos dos puntos se obtiene la recta de carga.

A continuación se calcula la corriente de base.

$$V_{RB} = V_{cc} - V_{be} = 50 - 0,6 = 49,4 \text{ V}$$

$$I_b = V_{RB}/R_B = 49,4/247.000 = 0,2 \text{ mA}$$

El punto de trabajo Q vendrá determinado por el corte de la recta de carga con la curva de  $0,2 \text{ mA}$  de corriente de base. Dicho punto de trabajo estará definido por:

Tensión colector emisor:  $20 \text{ V}$

Corriente de colector:  $I_c$   
 $50 \text{ mA}$  (aproximadamente igual a la del emisor)

Corriente de base:  $0,2 \text{ mA}$

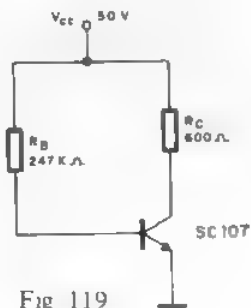


Fig 119

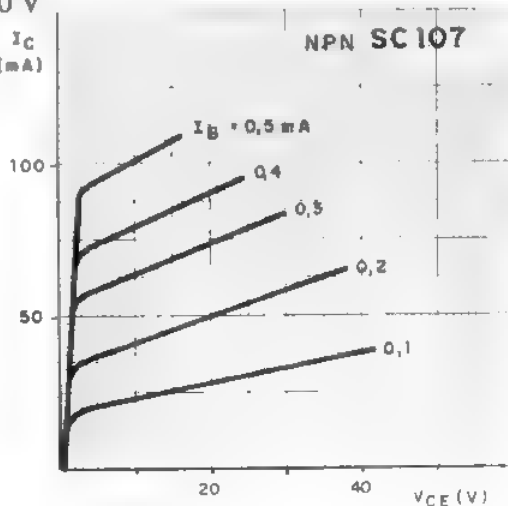


Fig 120

- 2) En el circuito de la figura 121, averiguar la recta de carga y el punto de trabajo del transistor MC 140, cuya curva característica se ofrece en la figura 122.

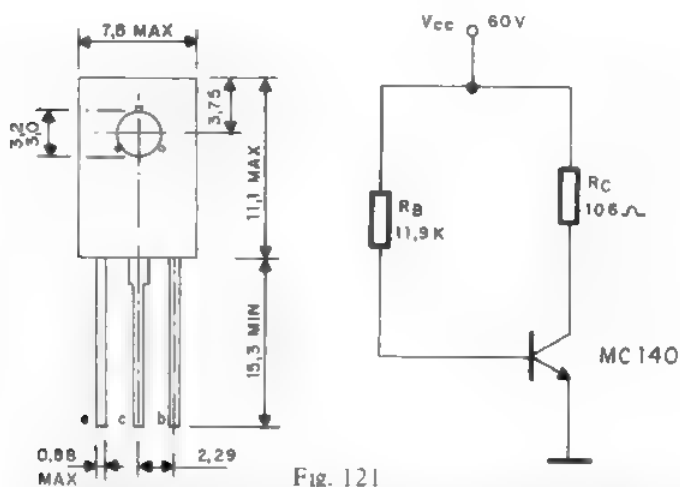


Fig. 121

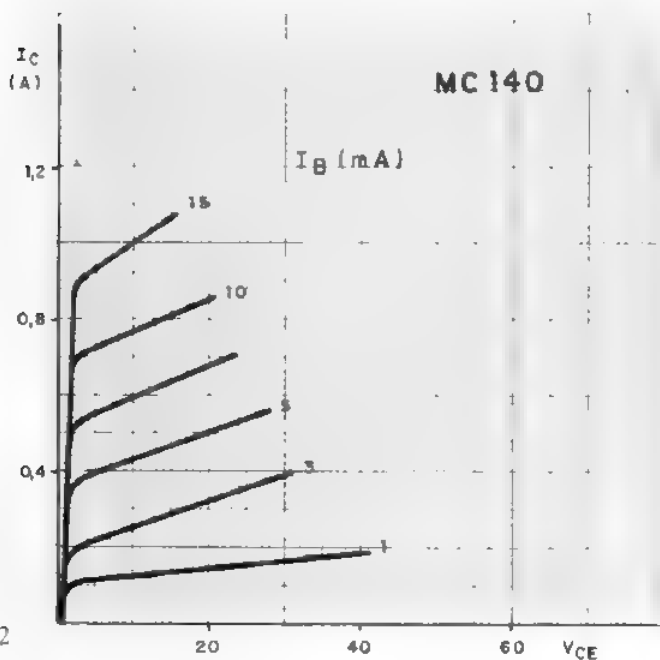


Fig. 122

Resultado: 12,5 V; 450 mA y 5 mA

### 3 (Resuelto)

Determinar los valores de las resistencias del circuito de la figura 123, para que el transistor BC 177, cuyas curvas características se ofrecen en la figura 124, trabaje en el punto en el que  $V_{ce} = 7 \text{ V}$ ,  $I_c = 50 \text{ mA}$  y  $V_{be} = 0,6 \text{ V}$ .

#### Solución


Situando el punto dado en las curvas características se obtiene que la  $I_b = 0,4 \text{ mA}$ .

Se aplica la ley de Ohm a  $R_c$  para calcularla.

$$R_c = \frac{V_{cc} - V_{ce}}{I_c} = \frac{20 - 7}{50} = 260 \text{ ohmios}$$

Para el cálculo de  $R_b$ :
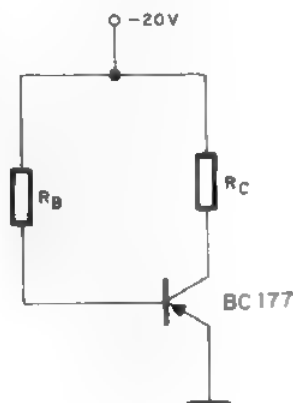
$$R_b = \frac{V_{cc} - V_{be}}{I_b} = \frac{20 - 0,6}{0,4 \cdot 10^{-3}} = 48.500 \text{ ohmios}$$



$V_{CE} = 7 \text{ V} ; I_C = 50 \text{ mA}$

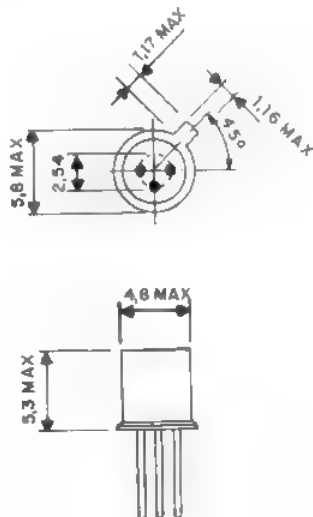


Fig. 123

Resultado:  $260 \Omega$ ;  $48,5 \text{ K}\Omega$

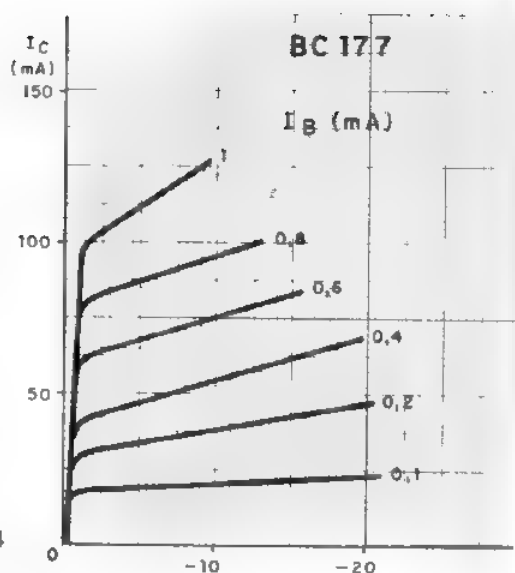


Fig 124

- 4 En el circuito de la figura 125 calcular el punto de trabajo del transistor, si  $V_{be} = \text{constante} = 0,6 \text{ V}$  y  $\beta = 95$ .

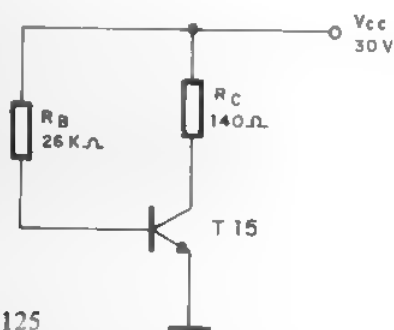


Fig. 125

Resultado:  $106 \text{ mA}$  ( $I_c$ ) y  $15 \text{ V}$  ( $V_{ce}$ )

- 5 El circuito de la figura 126, está alimentado con una tensión de  $12 \text{ V}$ . Suponiendo despreciable la  $V_{be}$  del transistor BC 108, cuyas curvas

características se ofrecen en la figura 127, calcular el punto de reposo o trabajo Q.

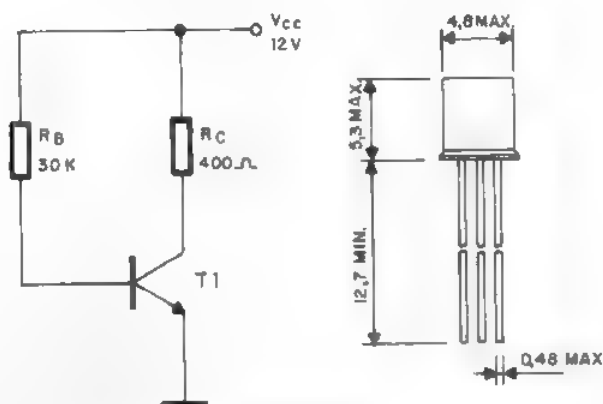


Fig 126


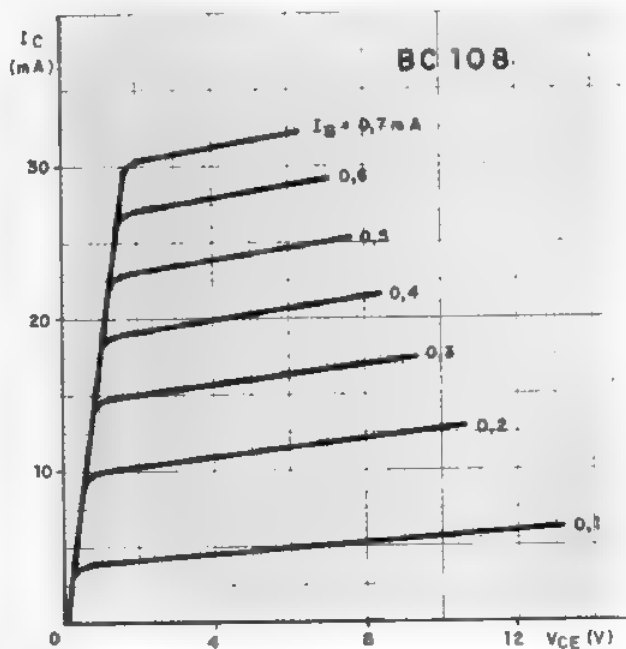
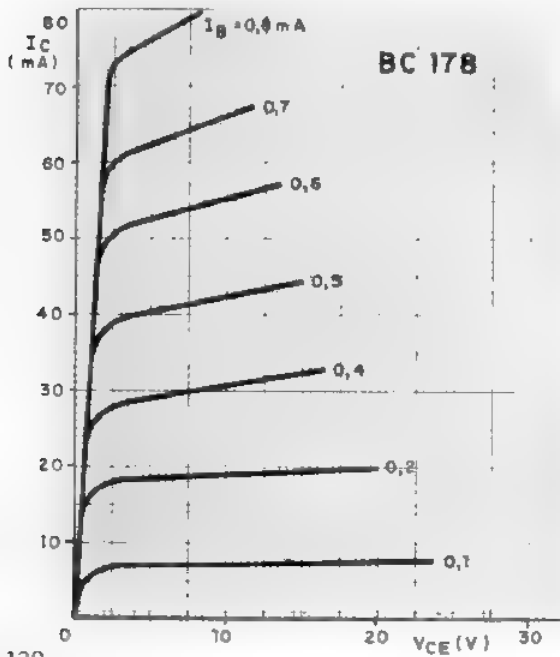


Fig. 127

*Resultado: 4 V; 20 mA y 0,4 mA*

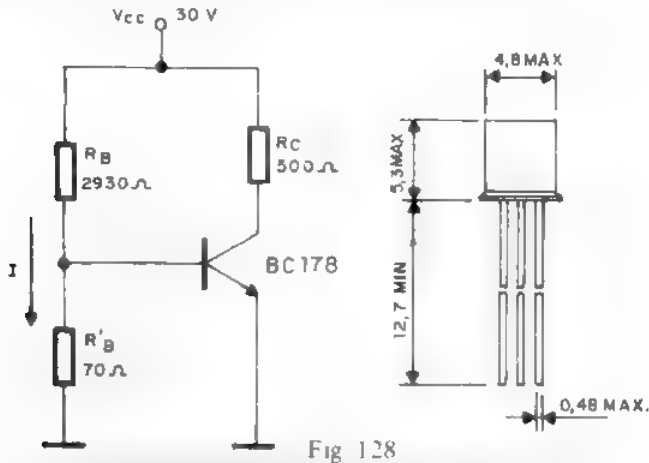- 6 El montaje de la figura 128 suministra una tensión de polarización a la base del transistor, mucho más estable que los estudiados anteriormente. Determinar la recta de carga y el punto de trabajo, si  $R_{be} = 1.750$  ohmios y se supone la  $I$  mucho mayor que la  $I_b$ .



Resultado: 14 V; 32 mA y 0,4 mA

- 7) Calcular el valor de la resistencia de la base  $R_B$  del circuito de la figura 130, para que el transistor tenga una  $V_{ce} = 4.5 \text{ V}$ , suponiendo que su  $\beta = 100$  y que la  $R_{be}$  es constante y de valor 600 ohmios

**Resultado:** 8.400 ohmios

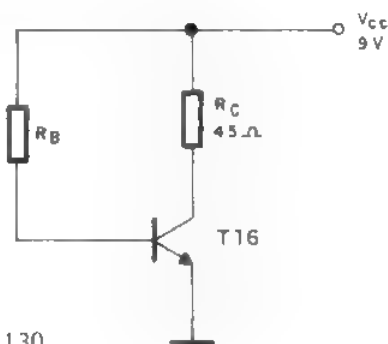


Fig 130

- 8) En el circuito de la figura 131, el transistor posee un montaje en emisor común con alimentación de la base por divisor de tensión. Calcular el valor de las diferentes resistencias para que  $V_{ce} = 6 \text{ V}$  y la corriente  $I = 100 \text{ mA}$ . Se supone que  $V_{be} = 0.8 \text{ V}$  y que la  $R_{be}$  es constante e igual a 200 ohmios.

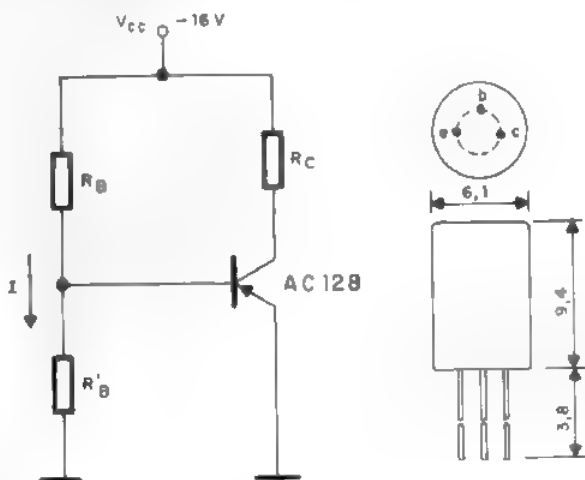


Fig. 131

*Resultado: 20; 8 y 152 ohmios*

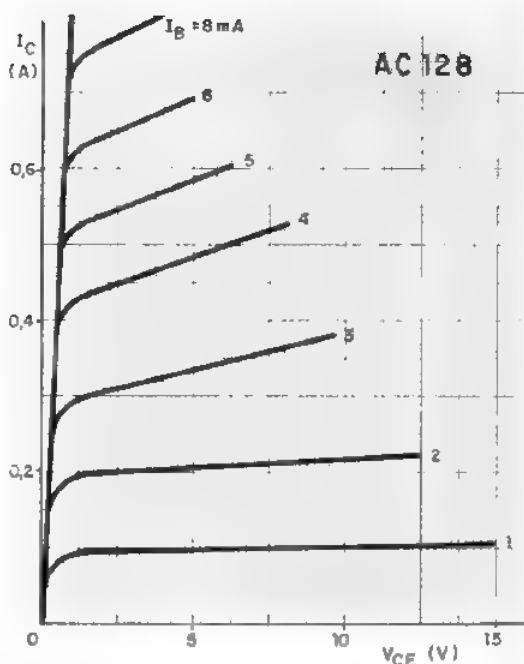


Fig. 132

- 9) Determinar el valor de la resistencia de carga  $R_C$ , del circuito de la figura 133, para que  $V_{CE} = 9,8 \text{ V}$  y sabiendo que  $\beta = 70$  y que la  $R_{BE} = 200 \text{ ohmios}$ .

*Resultado: 37 ohmios*

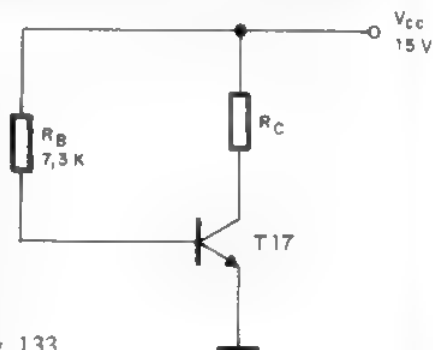


Fig. 133

- 10) El transistor del circuito de la figura 134, cuyas curvas características se muestran en la figura 135, posee un  $\beta = 83$  y tiene una  $R_{BE}$  constante de  $1.667 \text{ ohmios}$ . Si la  $V_{CE}$  en reposo es de  $10 \text{ V}$ , calcular:
- a) Recta de carga y punto de trabajo Q del transistor.



b) Valor de la resistencia de la base.

*Nota:* Por imperativos del diseño  $I = 20 \text{ mA}$ .

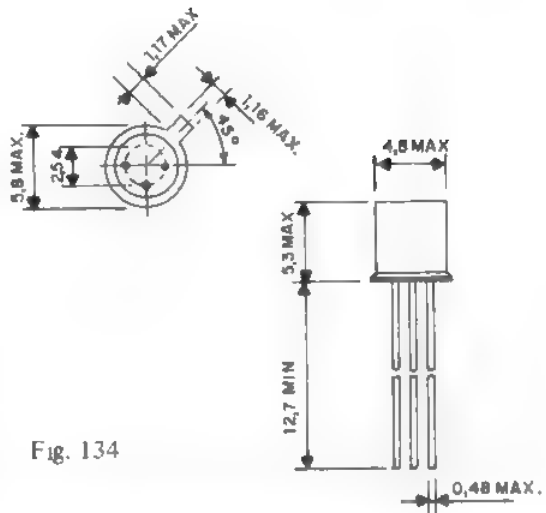
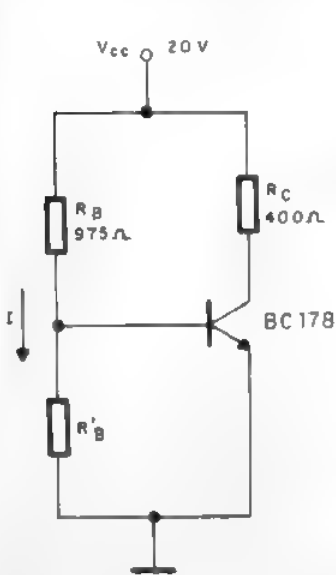


Fig. 134

*Resultado:* 25 ohmios

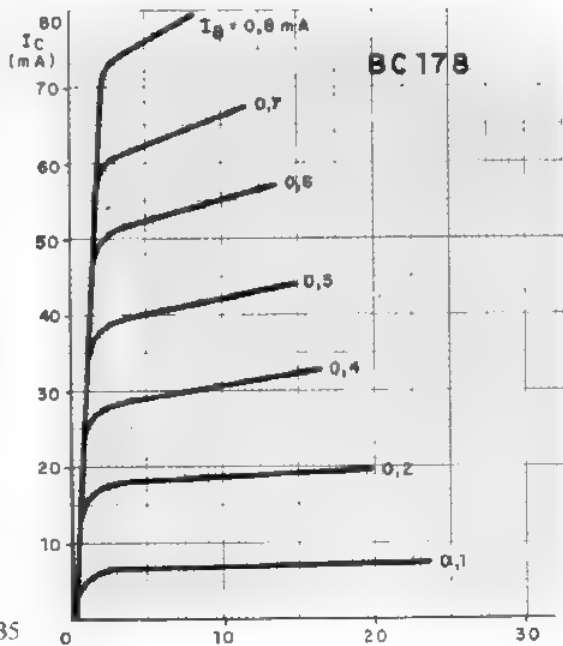


Fig. 135

- 11 Calcular el punto de trabajo del transistor y el valor de la resistencia de base del circuito de la figura 136, para que se cumplan las siguientes condiciones:  $I = 2 \text{ mA}$ ,  $R_{be} = 80.000 \text{ ohmios}$ ,  $\beta = 100$  y se supone la  $I_b$  despreciable frente a  $I$ .

**Resultado:** 400 ohmios

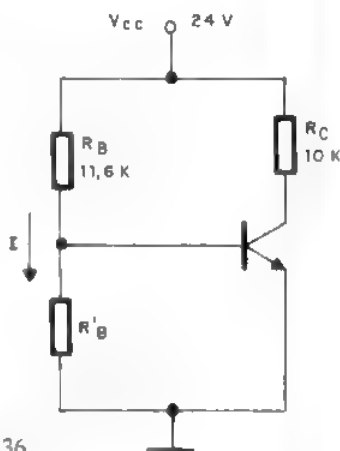


Fig. 136

- 12 A la vista del circuito de la figura 137, determinar el punto Q en el que está trabajando el transistor.  $R_{be} = 70.000 \text{ ohmios}$ ,  $\beta = 90$  y se supone a  $I_b$  despreciable frente a  $I$ .

**Resultado:** 8,9 V; 0,45 mA; 50  $\mu\text{A}$

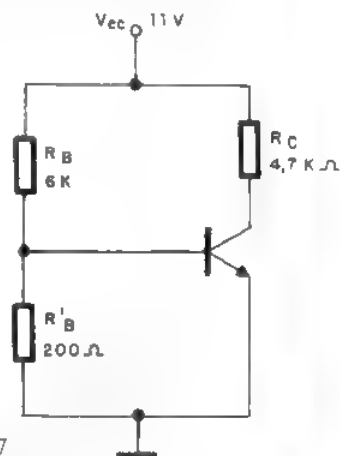


Fig. 137

- 13) Calcular el valor del punto de reposo del transistor y el de la resistencia de carga del circuito de la figura 138, conociendo que  $R_{be} = 300 \text{ ohmios}$ ,  $\beta = 65$  y  $V_{ce} = 11 \text{ V}$ .

*Resultado:* 115 ohmios

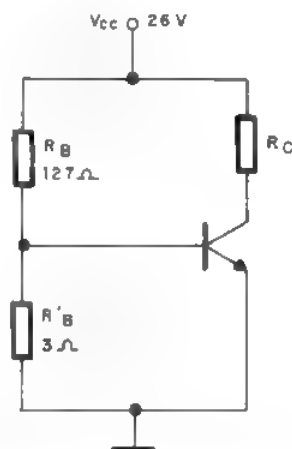


Fig. 138

- 14) Teniendo en cuenta los diferentes valores que se indican en el circuito de la figura 139 y que  $V_{be} = 0,5 \text{ V}$ , calcular el punto de reposo del transistor, cuyo  $\beta = 50$ .

*Resultado:* 13 V; 100 mA y 2 mA

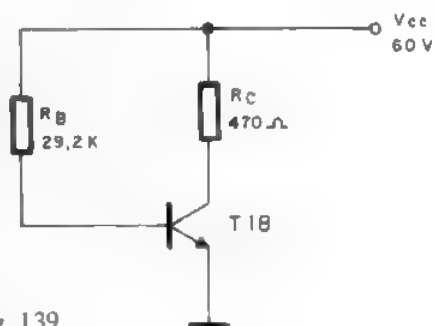


Fig. 139

- 15) Si la  $I_c$  del transistor de la figura 140 ha de ser 2,5 A. dibujar en el gráfico de la figura 141 la recta de carga y calcular el punto de reposo y la resistencia de base.  $\beta = 62,5$ ,  $V_{be} = 0,4 \text{ V}$  e  $I = 0,4 \text{ A}$

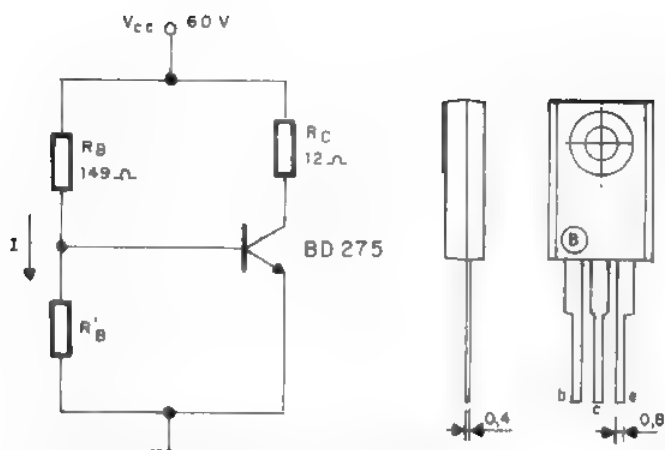


Fig 140

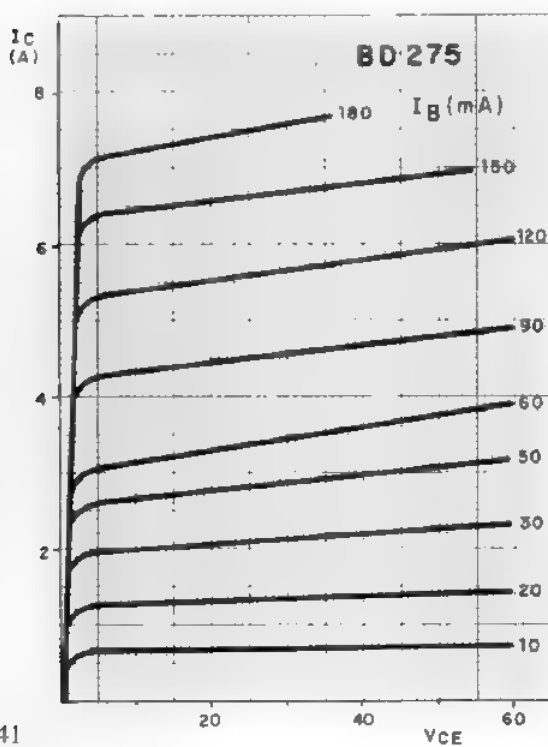


Fig. 141

*Resultado: 1 ohmio*

## TEMA 6. Introducción a la amplificación

### 1 (Resuelto)

En la etapa amplificadora de la figura 142, se desea determinar la ganancia de tensión y de corriente, cuando se aplica a la entrada una señal de  $1 V_{pp}$ . Se supone una  $R_{be}$  constante de 200 ohmios y una frecuencia de trabajo de 500 Hz.

#### Solución

Se comienza determinando la recta de carga, mediante los dos puntos característicos.

$$\text{punto 1: } V_{ce} = 36 \text{ V e } I_c = 0$$

$$\text{punto 2: } V_{ce} = 0 \text{ V e } I_c = V_{cc}/R_c = 36/52 = 0,7 \text{ A}$$

Seguidamente se calcula  $I_b$

$$I_b = \frac{V_{cc}}{R_B + R_{be}} = \frac{36}{8.825 + 200} = 4 \text{ mA}$$

El punto de reposo vendrá dado por:

$$V_{ce} = 15 \text{ V}$$

$$I_c = 0,4 \text{ mA}$$

$$I_b = 4 \text{ mA}$$

A continuación se consideran los límites entre los que varía la señal de entrada que afectará al punto de reposo y a la tensión de salida.

$$V_{be} = R_{be} \cdot I_b = 200 \cdot 4 \text{ mA} = 0,8 \text{ V}$$

Durante el pico positivo de la tensión de entrada estos 0,8 V se convertirán en,

$$V_b = V_{be} + 0,5 = 0,8 + 0,5 = 1,3 \text{ V; de donde}$$

$$i_b = v_b / R_{be} = 1,3 / 200 = 6,5 \text{ mA}$$

Luego en el pico positivo  $i_b = 6,5 \text{ mA}$ ;  $V_{ce} = 7 \text{ V}$  y  $I_c = 0,56 \text{ A}$

En el pico negativo, se tiene:

$$V_b = V_{be} - 0,5 = 0,8 - 0,5 = 0,3 \text{ V}$$


$$I_b = V_b / R_{be} = 0,3 / 200 = 1,5 \text{ mA}$$


Luego en el pico se trabaja con  $I_b = 1,5 \text{ mA}$ ;  $V_{ce} = 25 \text{ V}$  e  $I_c = 0,21 \text{ A}$ .  
Calculadas las dos condiciones extremas entre las que se moverá el punto de trabajo, las ganancias se obtienen de la siguiente forma.

$$G_v = \frac{\Delta V_{\text{salida}}}{\Delta V_{\text{entrada}}} = \frac{25 - 7}{1} = 18$$

$$G_i = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_b} = \frac{560 - 210}{6,5 - 1,5} = 70$$

Fig. 142

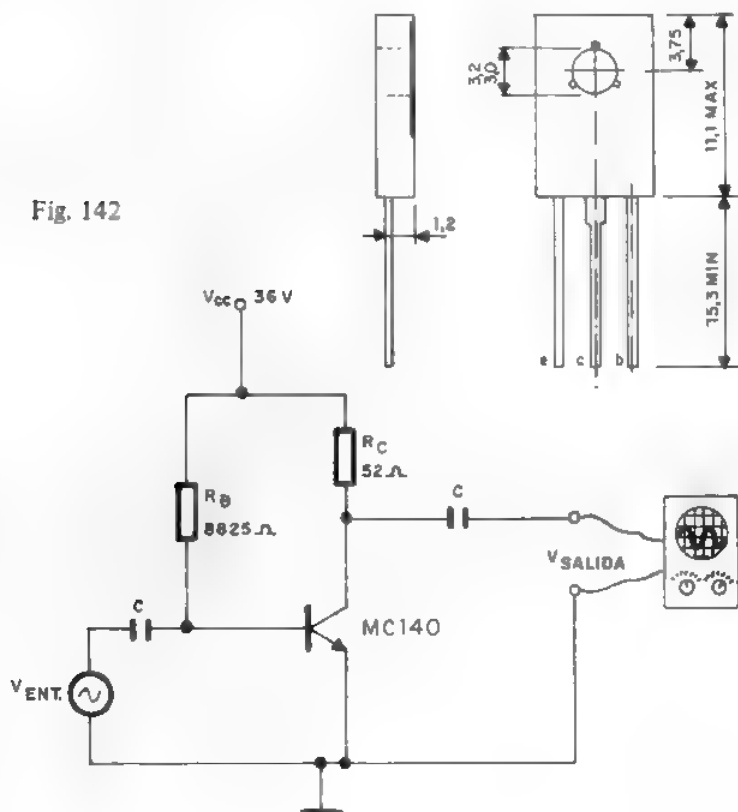

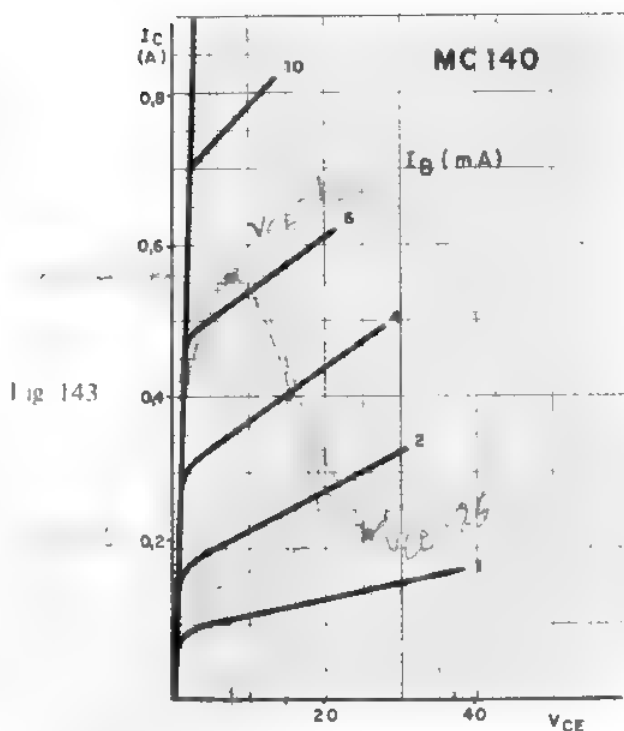

## 2 (Resuelto)

El amplificador con montaje de emisor común de la figura 144, cuyo transistor tiene las curvas características que se muestran en la figura 145, tiene una alimentación de la base mediante un divisor de tensión. Si trabaja con una tensión de entrada de 1 Vpp a una frecuencia de 200 Hz y se supone que posee una  $R_{be}$  constante e igual a 1.800 ohmios, hallar la ganancia de tensión y de corriente.

### Solución

Se comienza calculando los puntos que determinan la recta de carga.

punto 1:  $I_c = 0$  y  $V_{ce} = 24$  V

punto 2.  $V_{ce} = 0$  e  $I_c = V_{cc}/R_c = 24/200 = 120$  mA

La corriente de la base será:

$$I_b = V_{be}/R_{be} \text{ siendo } V_{be} = R'_B \cdot I$$

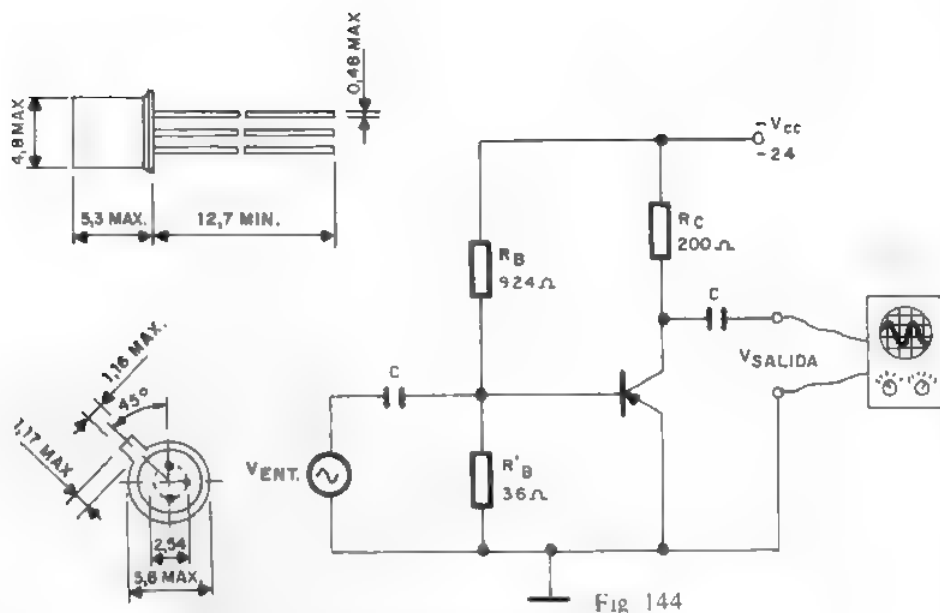


Fig 144

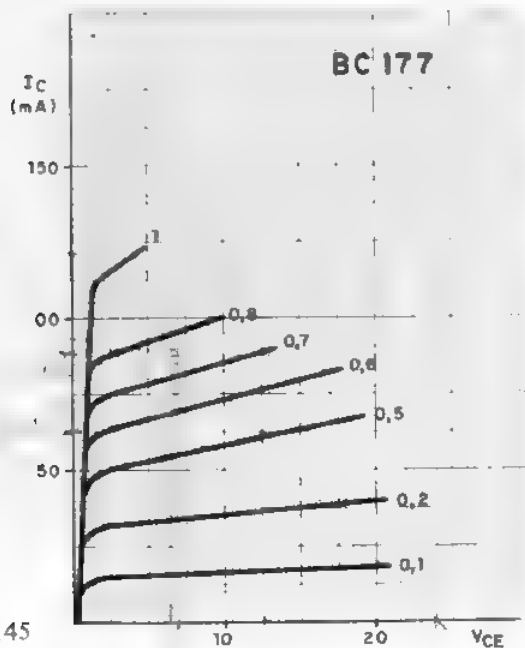


Fig. 145



$$V_{be} = R'_B \cdot \frac{V_{cc}}{R_B + R'_B} = 36 \cdot \frac{24}{924 + 36} = 0,9 \text{ V}$$

$$I_b = V_{be}/R_{be} = 0,9/1.800 = 0,5 \text{ mA}$$

Las condiciones de funcionamiento del transistor serán

$$V_{ce} = 12 \text{ V}; \quad I_c = 60 \text{ mA} \text{ e } I_b = 0,5 \text{ mA}$$

Durante el pico positivo de la señal de entrada

$$V_b = V_{be} + 0,5 = 0,9 + 0,5 = 1,4 \text{ V}$$

$$I_b = V_b/R_{be} = 1,4/1.800 = 0,78 \text{ mA}$$

De donde las condiciones en el pico positivo son .

$$V_{ce} = 6 \text{ V}; \quad I_c = 90 \text{ mA} \text{ e } I_b = 0,78 \text{ mA}$$

Durante el pico negativo:

$$V_b = V_{be} - 0,5 = 0,9 - 0,5 = 0,4 \text{ V}$$

$$I_b = V_b/R_{be} = 0,4/1.800 = 0,22 \text{ mA.}$$

De donde las condiciones de trabajo en el pico negativo serán



$$V_{ce} = 16 \text{ V}; \quad I_c = 40 \text{ mA} \text{ e } I_b = 0,22 \text{ mA.}$$

Las ganancias de tensión y corriente se hallarán


$$G_v = \frac{\Delta V_{salida}}{\Delta V_{entrada}} = \frac{16 - 6}{1} = 10$$

$$G_i = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_b} = \frac{90 - 40}{0,78 - 0,22} = 89$$

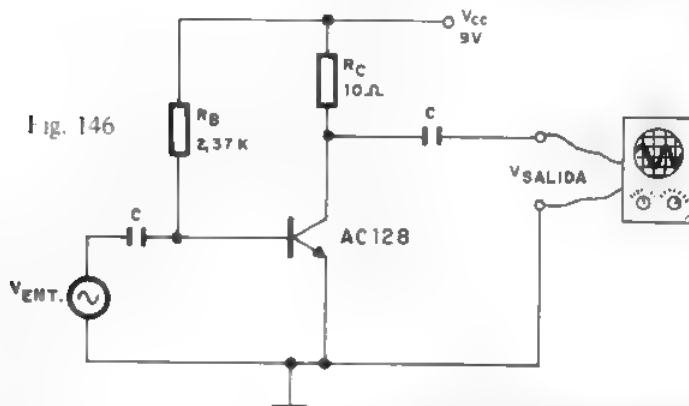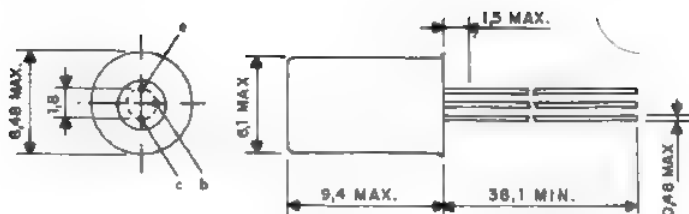- ③ Hallar la ganancia de tensión y de corriente del amplificador de la figura 146, cuyo transistor tiene las curvas características que se muestran en la figura 147. La señal aplicada a la entrada es de 750 mVpp a una frecuencia de 250 Hz y se supone que la  $R_{be}$  es constante e igual a 200 ohmios.




Resultado:  $G_v = 4,6$  y  $G_i = 95$

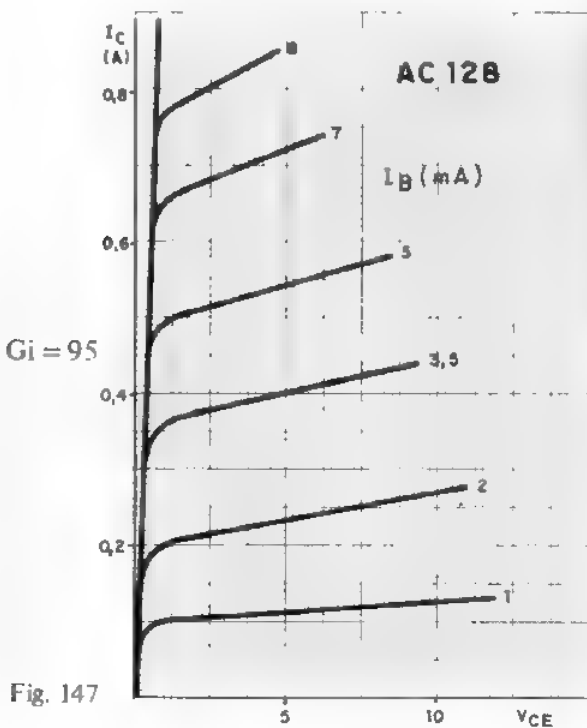

- 4) Determinar la ganancia de tensión y de corriente del amplificador de la figura 148, cuyo transistor BD 275 dispone de las curvas características dadas en la figura 149. La tensión aplicada a la base es de 1 Vpp a 1.000 Hz y la  $R_{be}$  es constante e igual a 16 ohmios.

Fig 148

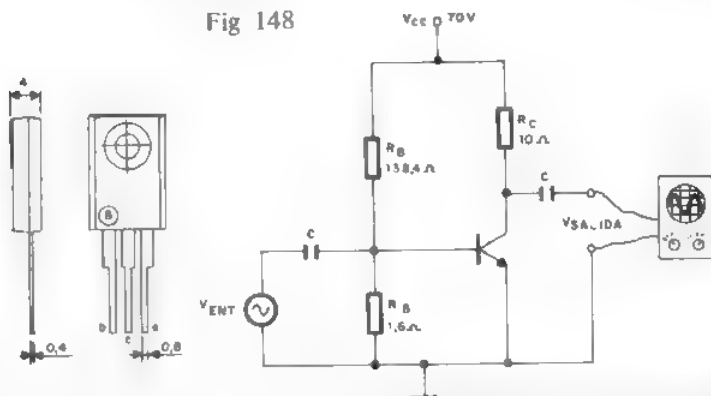

Resultado:  $G_v = 29$  y  
 $G_i = 46,5$

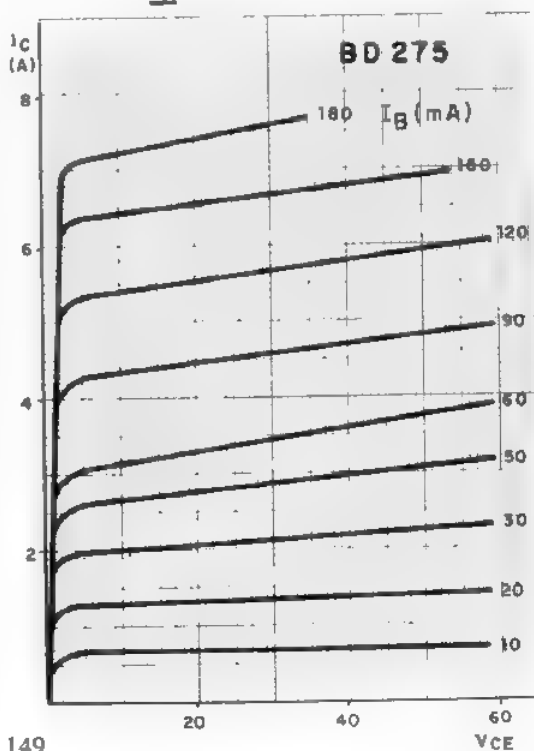


Fig. 149

- 5) Determinar los valores de las resistencias  $R_B$  y  $R_C$  del amplificador mostrado en la figura 150, para obtener un punto de trabajo en el que  $V_{ce} = V$ ,  $I_c = 4.5 \text{ mA}$ , la tensión de entrada es de  $0,5 \text{ V}_{pp}$  y la  $R_{be}$  es igual a  $20.000 \text{ ohmios}$ . También se pide la ganancia de tensión y de corriente, representando en la figura 151 las curvas características del transistor AF 117.


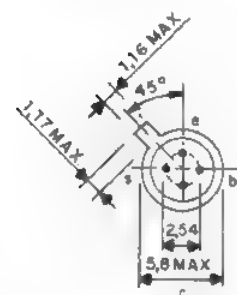
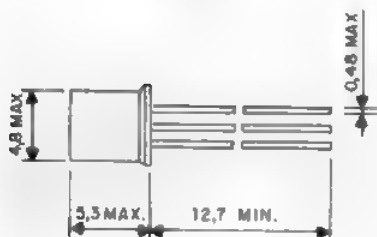


Fig 150

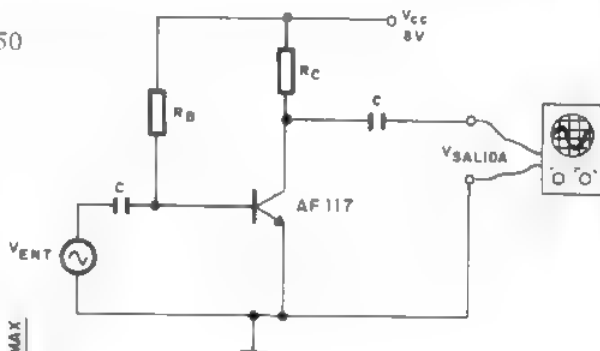

Resultado:  $G_v = 6,4$ ;  $G_i = 152$ ;  $R_c = 888 \Omega$  y  $R_b = 246 \text{ K}\Omega$


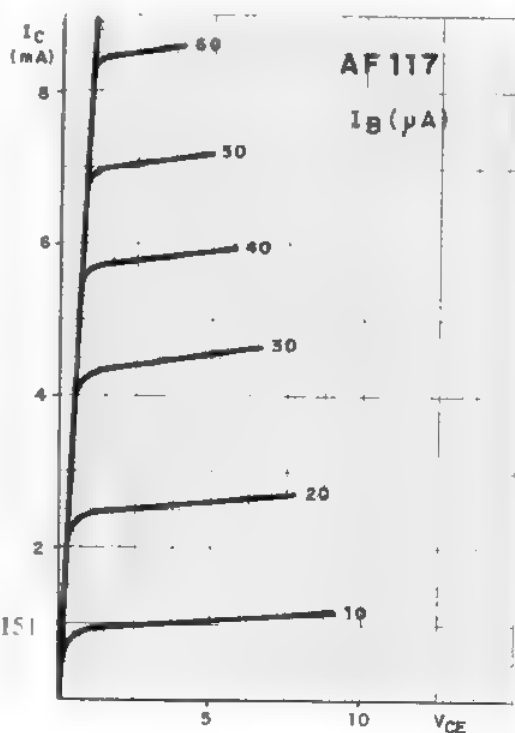
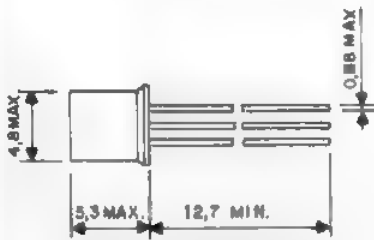


Fig. 151

- 6) Determinar el valor de las resistencias del circuito de la figura 152, para que el punto de trabajo tenga una  $V_{ce} = 10 \text{ V}$ ,  $I_c = 60 \text{ mA}$ , siendo la tensión de entrada de  $0,7 \text{ Vpp}$  y la  $I = \text{mA}$ . Se supone la  $R_{be}$  del transistor constante e igual a  $1.750 \text{ ohmios}$ .

Fig. 152

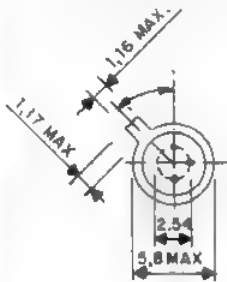

**Resultado:**  $R_c = 233 \Omega$ ;  $R_B = 3.329 \Omega$ ;  $R'_B = 100 \Omega$ ;  $G_v = 7,8$  y  $G_i = 62,5$



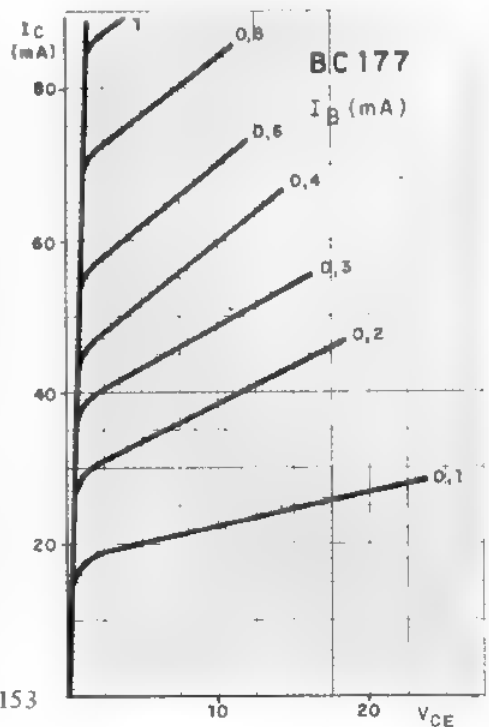
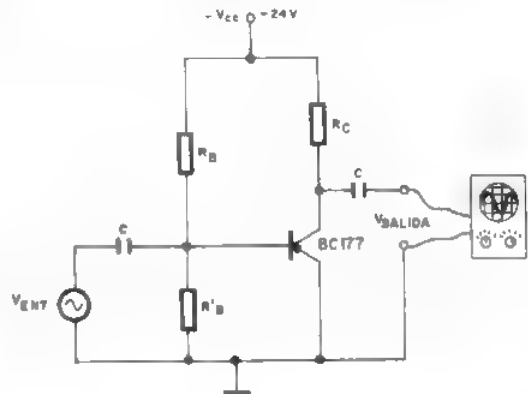


Fig. 153


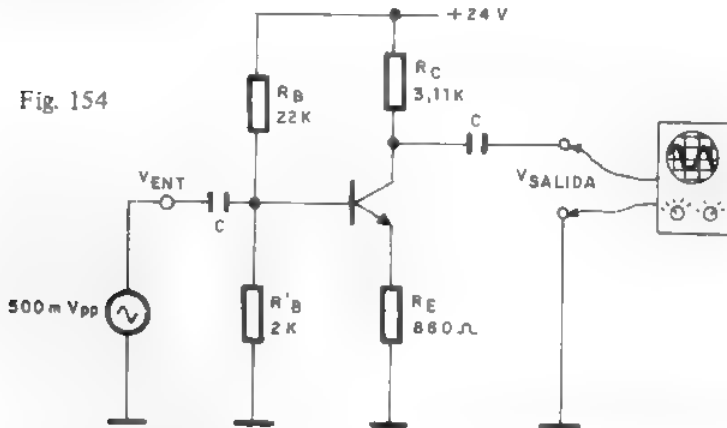
- 7) Dibujar la forma de la onda de salida, así como los valores de la ganancia de tensión y de corriente del circuito de la figura 154, cuyo transistor tiene las curvas características que se ofrece en la figura 155, cuando se aplica una tensión de entrada de 250 mV de pico a pico a una frecuencia de 250 Hz.



Resultado.  $G_v = 3$   
y  $G_i = 145$

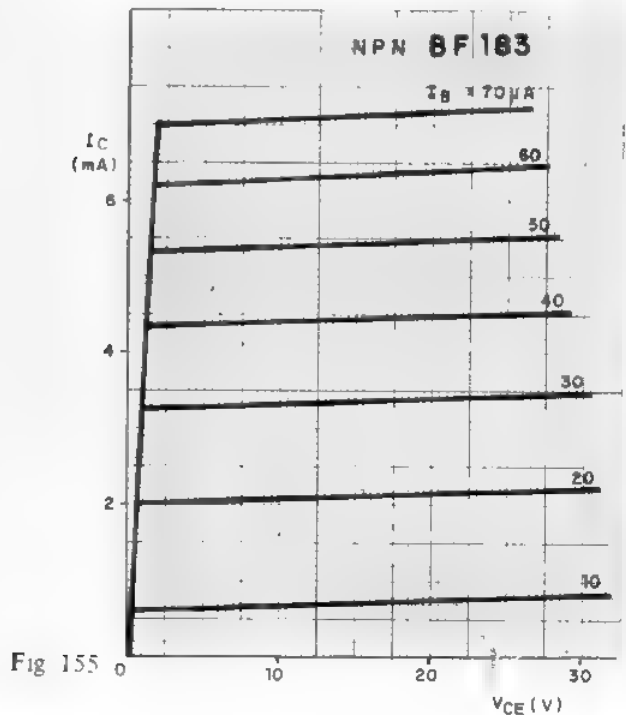

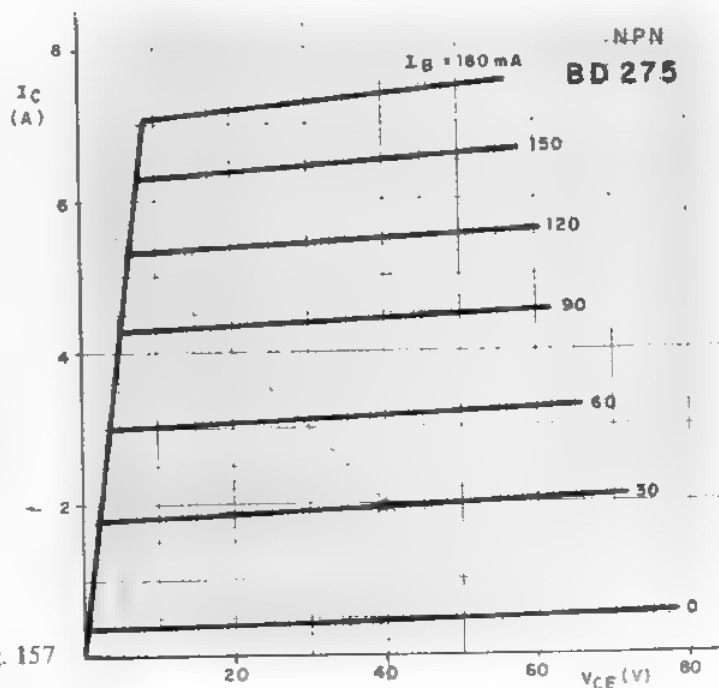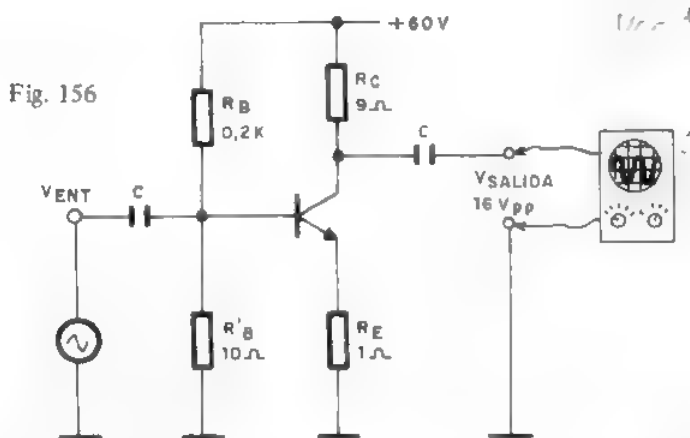- 8) ¿Qué tensión hay aplicada a la entrada del circuito de la figura 156, si en la salida hay 16 Vpp? Calcular también las ganancias de tensión y de corriente.



Resultado:  $V_{ENT} = 3 \text{ Vpp}$ ;  $G_v = 5,3$  y  $G_i = 41,6$

## TEMA 7. Amplificadores de corriente continua

### 1 (Resuelto)

En el amplificador diferencial de la figura 158 determinar los valores de las resistencias  $R_{B1}$ ,  $R_{B2}$ ,  $R_{E1}$  y  $R_{E2}$ , teniendo en cuenta que la  $h_{11} = 100$  en los transistores y las tensiones colector-emisor de ambos es de 3,4 V. Las tensiones de entrada son de 2,6 V, la  $V_{be} = 0,5$  V y  $V_{R1} = V_{R2} = 0,2$  V.

#### Solución

Para calcular los valores de las resistencias, previamente hay que calcular las tensiones y corrientes que soportan. Se comienza calculando las tensiones  $V_{Re}$  de ambos transistores.

$$V_e = V_{cc} - V_{Rc} = V_{cc} - V_{R2}, \text{ teniendo en cuenta que } V_e = V_{Re}$$

$$V_e = 9 - 4 - 3,4 - 0,2 = 1,4 \text{ V}$$

Como  $V_e = R_e \cdot I_e$ , siendo  $I_e$  aproximadamente igual a  $I_c$ , se obtiene:

$$R_{e1} = R_{e2} = V_e / I_e = 1,4 / 4 \text{ mA} = 350 \text{ ohmios}$$

Para el cálculo de las resistencias de base, se parte de las corrientes que circulan por las bases de los transistores.

$$I_{b1} = I_{b2} = I_c / \beta; \beta = h_{FE} = 100$$

$$I_{b1} = I_{b2} = 4 \text{ mA} / 100 = 0,04 \text{ mA}$$

$$V_{Rb1} = V_{Rb2} = V_{\text{entrada}} - V_{be} - V_e - V_{R2}$$

$$V_{Rb1} = V_{Rb2} = 2,6 - 0,5 - 1,4 - 0,2 = 0,5 \text{ V}$$

$$R_{b1} = R_{b2} = V_{Rb1} / I_{b1} = 0,5 / 0,04 = 12.500 \text{ ohmios}$$

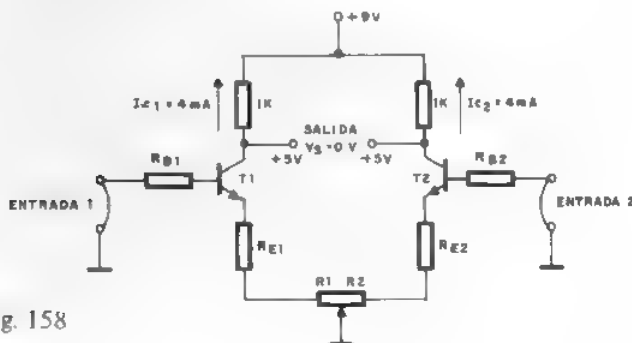


Fig. 158



- 2 El amplificador de corriente continua de dos etapas, que se muestra en la figura 159, se halla acoplado directamente y estabilizado térmicamente mediante una resistencia NTC. Determinar el valor de las diferentes resistencias, para alcanzar las siguientes condiciones de trabajo  $V_a = 12 \text{ V}$ ;  $V_{ce_2} = 6 \text{ V}$ ;  $V_{be_1} = 0,4 \text{ V}$ ;  $V_{be_2} = 0,6 \text{ V}$ ,  $I_{c_1} = 6 \text{ mA}$ ,  $I_{c_2} = 10 \text{ mA}$  y  $H_{FE1} = h_{FE2} = 90$ . También se conoce que la corriente del divisor  $R_1$  y  $R_2$  debe ser 20 veces mayor que  $I_{b_1}$

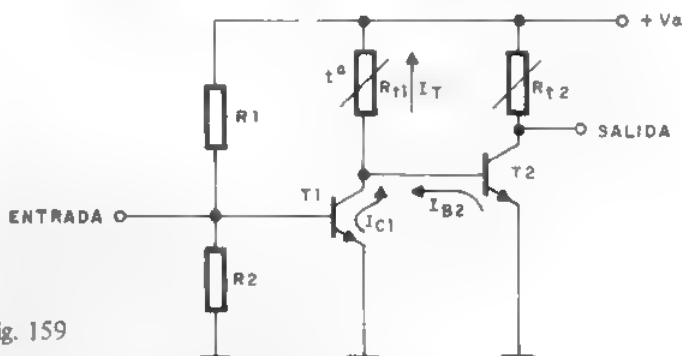


Fig. 159

**Resultado.** 600, 300, 8.700 y 1.900 ohmios

- 3 En el amplificador diferencial de la figura 160 se aplica a las entradas 1 y 2 las tensiones 3,115 V y 3,128 V respectivamente, produciendo una  $I_{e_1}$  de 0,6 mA y una  $I_{e_2}$  de 0,7 mA. Calcular la ganancia del amplificador si  $R_{c_1} = R_{c_2} = 5.670 \text{ ohmios}$  y  $R_1 = R_2 = 1.000 \text{ ohmios}$ .

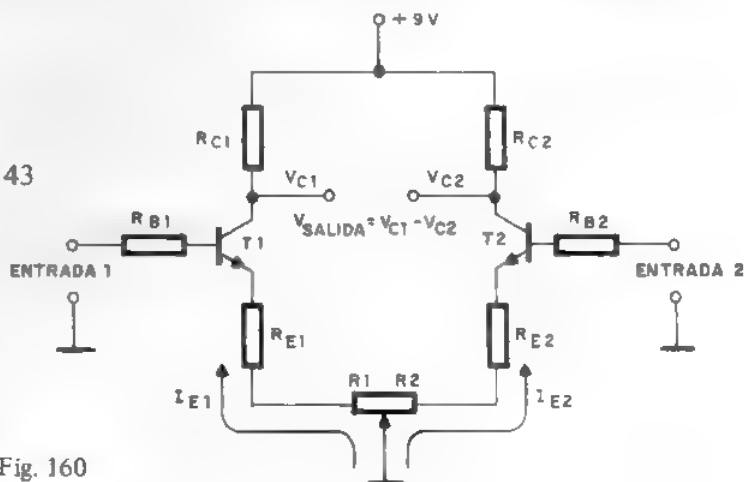


Fig. 160

**Resultado:** 43

- ④ Con referencia al problema anterior, hallar los valores de las resistencias  $R_{e1}$  y  $R_{e2}$  para que se mantenga la ganancia obtenida, para una  $V_{ce1} = 2 \text{ V}$  y una  $V_{ce2} = 0,88 \text{ V}$ .

*Resultado:* 5.000 ohmios

---

## TEMA 8. Osciladores y multivibradores

---

① (Resuelto)

Determinar el valor de la  $R_c$  y de la tensión de entrada en el circuito de la figura 161, para que quede saturado el transistor ( $V_{ce_{sat}} = 0,3 \text{ V}$ ). Datos conocidos:  $V_a = 6 \text{ V}$ ;  $R_{be} = 700 \text{ ohmios}$ ;  $h_{FE} = 95$  e  $I_b = 85 \text{ microamperios}$ .

*Solución*

Se comienza determinando el valor de la corriente del colector para poder hallar  $R_c$ .

$$I_c = h_{FE} \cdot I_b = 95 \cdot 85 \text{ microA} = 8 \text{ mA}$$

$$I_c = \frac{V_a - V_{ce(sat)}}{R_c}, \text{ de donde se obtiene:}$$

$$R_c = \frac{V_a - V_{ce(sat)}}{I_c} = \frac{6 - 0,3}{0,008} = 705 \text{ ohmios}$$

El valor de la tensión de entrada se calcula.

$$V_{\text{entrada}} = V_{be} = R_{be} \cdot I_b = 7.000 \cdot 0,085 = 0,6 \text{ V}$$


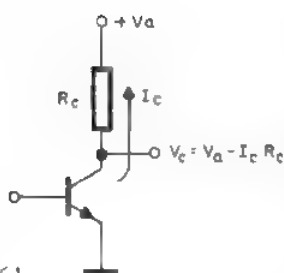



Fig. 161

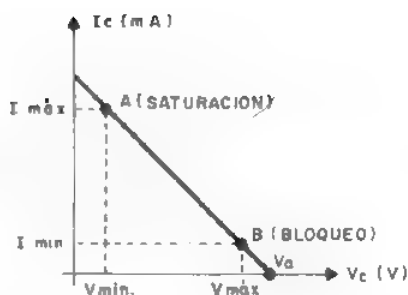

**Resultado:** 705 ohmios y 0,6 V

- 2) En el oscilador Hartley de la figura 162, en el que se suponen ideales las bobinas, o sea, sin resistencia óhmica, calcular los valores de  $R_1$ ,  $R_2$  y  $R_e$ , para que el punto de reposo del transistor sea:  $V_{ce} = 5,6$  V;  $I_c = 35$  mA;  $V_B = 6,3$  V y la corriente del divisor formado por  $R_1$  y  $R_2$  ha de ser 10 veces mayor que la  $I_b$ . Se sabe que la  $h_{FE} = 70$  y que  $V_C = 12$  V.

Fig. 162

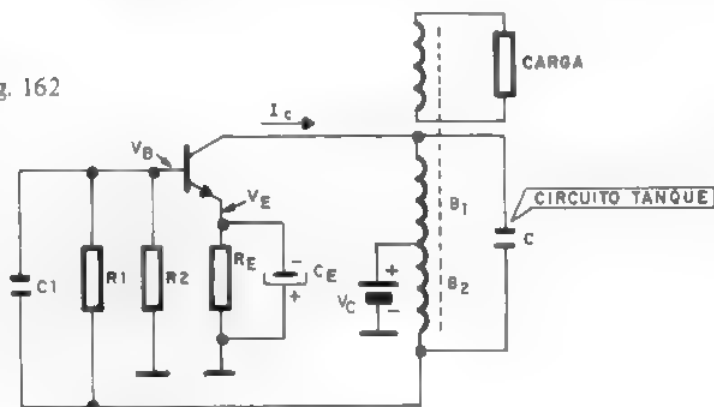

**Resultado:** 183  $\Omega$ ; 1.260  $\Omega$  y 1.140  $\Omega$

- 3) En el multivibrador inestable de la figura 163, el transistor T2 conducirá un tiempo  $t_2 = 0,7 \cdot R_2 \cdot C_2$  segundos y el transistor T1 un tiempo  $t_1 = 0,7 \cdot R_3 \cdot C_1$ , teniendo en cuenta que  $C_1 = C_2 = 33$  kF. Calcular los valores de  $R_2$  y  $R_3$  para que la tensión del colector del transistor T2, tenga la forma de onda de la figura 164

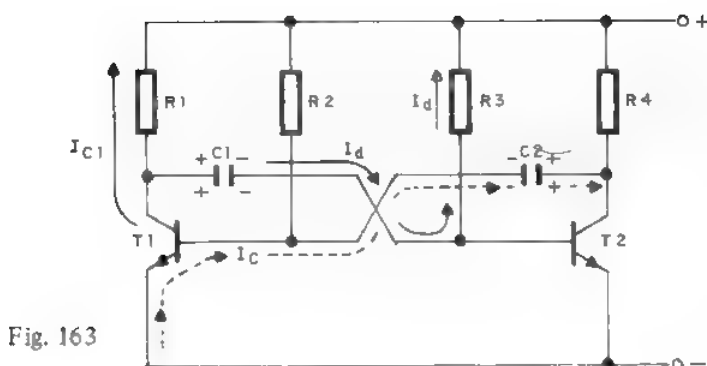


Fig. 163

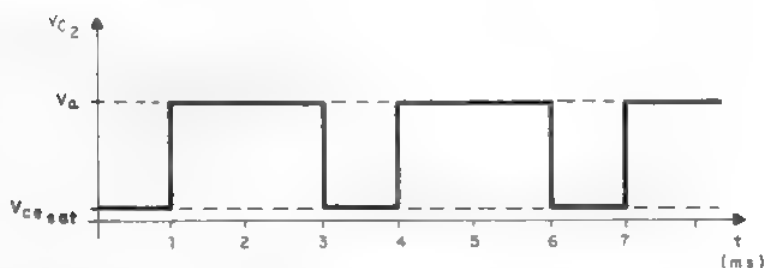



Fig. 164

**Resultado:** 43,3 y 86,6 kohmios

- ④ En el circuito de la figura 163 calcular los valores de las resistencias, para que se cumplan las siguientes condiciones de trabajo en ambos transistores:  $V_{ce(sat)} = 0,3 \text{ V}$ ,  $I_{c(sat)} = 29 \text{ mA}$ ,  $C1 = C2 = 90 \text{ pF}$  y  $V_{\text{alimentación}} = 9 \text{ V}$ . Además se debe generar en los colectores de los transistores una onda cuadrada de 180 microsegundos de período.

**Resultado:** 1,4 Mohm y 300 ohm

- ⑤ El Disparador de Schmitt de la figura 165 se "dispara" (T1 en ON y T2 en OFF), cuando la tensión de disparo es igual o superior a  $R3 \cdot V_a / (R1 + R2 + R3)$ . Se desconecta (T1 en OFF y T2 en ON) cuando la tensión de disparo no alcanza el valor de  $R4 \cdot V_a / (R1 + R4)$ . Determinar los valores de las resistencias del circuito, conociendo  $V_a = 24 \text{ V}$ ,  $V_{ce(sat)} = 0,4 \text{ V}$ ;  $I_{c1} = I_{c2} = 70 \text{ mA}$ ;  $V_{\text{DISPARO}} = 5 \text{ V}$  y  $V_{\text{RLPOSICION}} = 4 \text{ V}$ . Por otra parte se sabe que  $R3 = 1,5 \cdot R2$ .

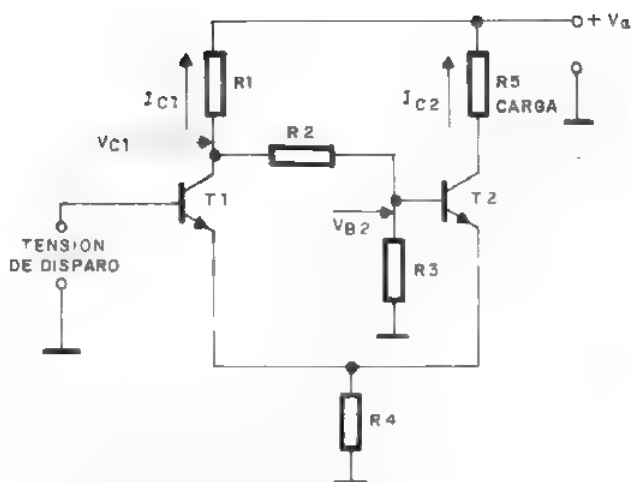

*Resultado.* 337.67.4: 71 y 107 ohmios

Fig. 165

## TEMA 9. Fuentes de alimentación estabilizada y convertidores

### 1 (Resuelto)

La fuente de alimentación de la figura 166 posee un circuito regulador, cuya resistencia interna es variable. Determinar el valor de la misma en los siguientes supuestos:

- Que la tensión de entrada suba a 17 V con una  $I = 10$  mA.
- Que la carga tenga un consumo de 37 mA.

#### *Solución*

De forma general, se puede considerar, que el regulador de la figura 166 varía su resistencia interna con la finalidad de mantener constante la tensión en la salida (CARGA).

En el caso a) se determina previamente la tensión que debe quedar en el regulador.

$$V_{\text{Regulador}} = V_{\text{CC}} - V_{\text{Carga}} = 17 - 14 = 3 \text{ V}$$


$$R_{\text{interna}} = V_{\text{regulador}} / I = 3 / 10 \text{ mA} = 300 \text{ ohmios}$$

Para el caso b) se procede de forma similar.

$$V_{\text{Regulador}} = V_{\text{CC}} - V_{\text{Carga}} = 15 - 14 = 1 \text{ V}$$

$$R_{\text{interna}} = V_{\text{regulador}} / I = 1 / 37 \text{ mA} = 27 \text{ ohmios}$$

Fig. 166

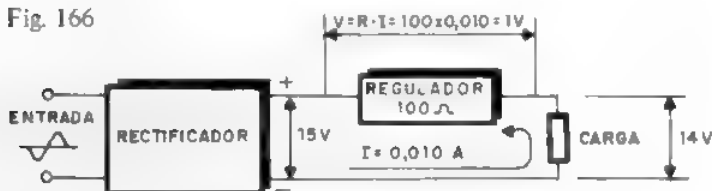

*Resultado: 300 y 27 ohmios*

## 2 (Resuelto)

En el circuito estabilizador de la figura 167 se aplican 15 V a su entrada, siendo, respectivamente, la tensión y la corriente del diodo Zener 9 V y 25 mA. Suponiendo que  $I_z$  es mucho mayor que la  $I_b$  del transistor, calcular el valor de  $R_1$ .

### Solución

Hay que calcular la resistencia que alimenta al diodo Zener, para que ejerza su función estabilizadora. Primero se calcula la tensión que absorbe dicha resistencia

$$V_{R1} = V_{\text{entrada}} - V_z = 15 - 9 = 6 \text{ V}$$

Como la corriente por la resistencia es muy aproximada a la del Zener, se tiene que:

$$V_{R1} = R_1 \cdot I_z; \text{ de donde}$$

$$R_1 = V_{R1} / I_z = 6 / 0,025 = 240 \text{ ohmios}$$

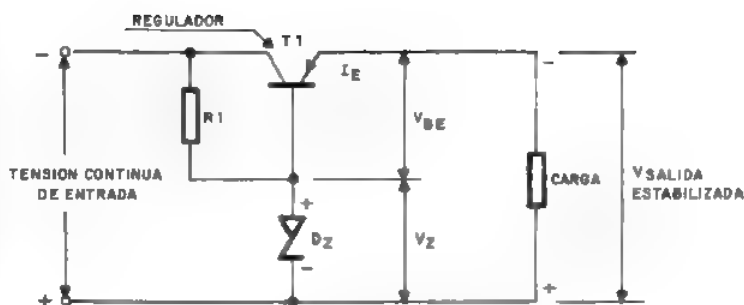


Fig. 167

Resultado: 240 ohmios

- 3) En el problema anterior, hallar la tensión a la salida del mismo, si la corriente en la carga es de 50 mA. También se conoce que  $h_{FE} = 120$  y  $R_{be} = 1.400$  ohmios.

Resultado: 9,6 V

- 4) Determinar el valor de las resistencias R1 y R2 en el circuito de la figura 168, teniendo en cuenta las siguientes condiciones de funcionamiento:

Tensión en R1 = 3 V.

Tensión en la entrada = 19 V.

Tensión del diodo Zener = 15,5 V.

Corriente en el Zener y en R2 (se supone despreciable  $I_b$ ) = 10 mA

Potencia disipada en la carga = 13 W.

Corriente de colector = 150 mA.

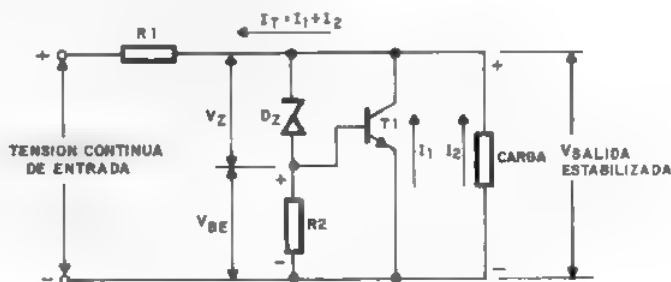


Fig. 168

Resultado: 3,1 y 50 ohmios

- 5) En el circuito convertidor de cc en cc de la figura 169, se suponen ideales los bobinados y se desea averiguar la  $V_{be}$  de los transistores, así como la tensión en cada uno de los semidevanados de 28 espiras, con 316 ohmios de impedancia cada uno. La  $h_{FE} = 70$  y la  $R_{be} = 900$  ohmios.

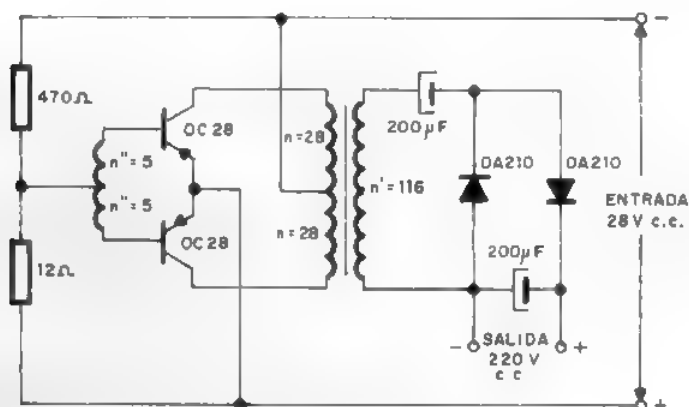


Fig. 169

*Resultado: 0,7 V y 17 V*

## TEMA 10. Semiconductores especiales

- 1) Una carga de 70 ohmios se alimenta a través de un tiristor, como se muestra en la figura 170 con una tensión de 223 V a 50 Hz, siendo controlado por una tensión de cc aplicada a su puerta. Calcular:
- Corriente media directa que debe soportar el tiristor.
  - Tensión máxima inversa que debe soportar el tiristor.
  - Forma de onda de la tensión en la carga.



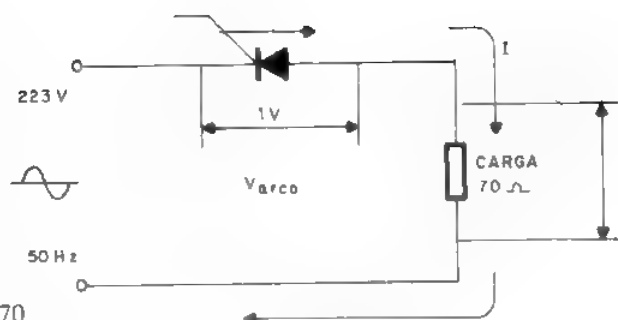


Fig 170

*Resultado: 1,4 A y -311 V*

- ② En el circuito de la figura 171 se desea calcular la capacidad del condensador para que produzca un impulso que dispare el tiristor en los picos positivos de la c.a. de 220 V y 50 Hz. Datos conocidos:  $P = 230 \text{ kohm}$ ;  $R = 10 \text{ kohm}$ ;  $V_{\text{DISPARO}} = 6 \text{ V}$  (UJT) y  $V_A = 10 \text{ V}$

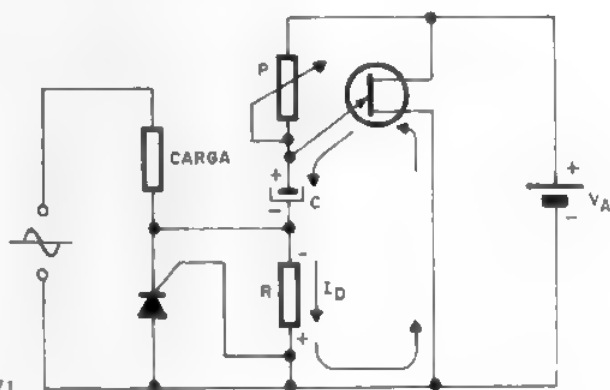


Fig. 171

*Resultado: 83 kpF*



Cuarta parte

# **CIRCUITOS INTEGRADOS ANALOGICOS Y DIGITALES**



# TEMA 1. Amplificadores operacionales

## Documentación teórica

Para resolver los problemas que se proponen en este apartado, se recomienda consultar los temas teóricos de las lecciones 3, 4, 5, 6 y 7 del tomo 6 de ELECTRONICA FUNDAMENTAL.

### 1 (Resuelto)

En el circuito de la figura 172, el A.O. (Amplificador Operacional) trabaja de forma ideal como inversor, o sea, con realimentación negativa. Si la resistencia de realimentación  $R_r$  vale 500.000 ohmios, calcular el valor de  $R_e$  para que al aplicar en la entrada 0,1 V, se obtenga a la salida 5 V.

#### Solución

Por tratarse de un A.O. ideal, la fórmula de la ganancia es

$$G = V_s/V_e = -R_r/R_e$$

El signo menos de la fórmula anterior, se debe al desfase existente entre las señales de entrada y salida.

Como en este ejercicio  $V_s = 5$  V y  $V_e = 0,1$  V, se deduce

$$G = V_s/V_e = 5/0,1 = 50$$

Conocida  $G$ , ya se puede obtener  $R_e$ .

$$G = 50 = -R_r/R_e = -500.000/R_e$$

$$R_e = 500.000/50 = 10.000 \text{ ohmios}$$

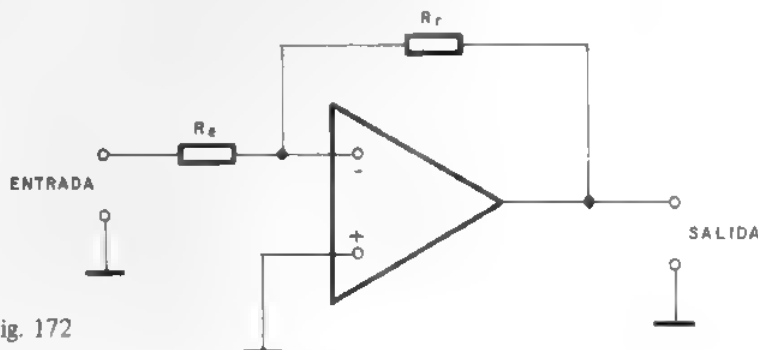


Fig. 172


Resultado: 10.000 ohmios

- 2) En el circuito de la figura 172 se conoce que la ganancia  $G$  vale 100 y que  $R_e = 1.000$  ohmios. Averiguar el valor de la resistencia de realimentación  $R_r$ , si el A.O. funciona en forma ideal.

**Resultado:** 100.000 ohmios

- 3) Averiguar la ganancia del circuito de la figura 173, considerando los valores de las tensiones, que con respecto a masa, existen en las entradas y salidas del A.O. que, trabajando en bucle abierto, aparecen indicadas en dicha figura.

**Resultado:** 4.930

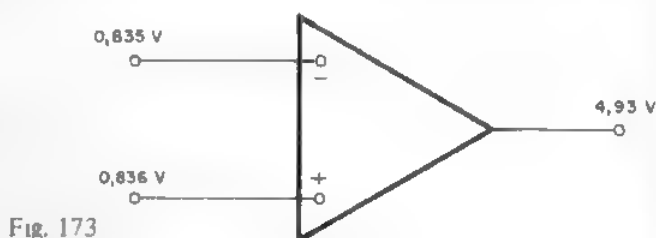


- 4) (Resuelto)

En la figura 174 se presenta un A.O. en un montaje como amplificador no inversor. Hallar el valor de la tensión de salida.

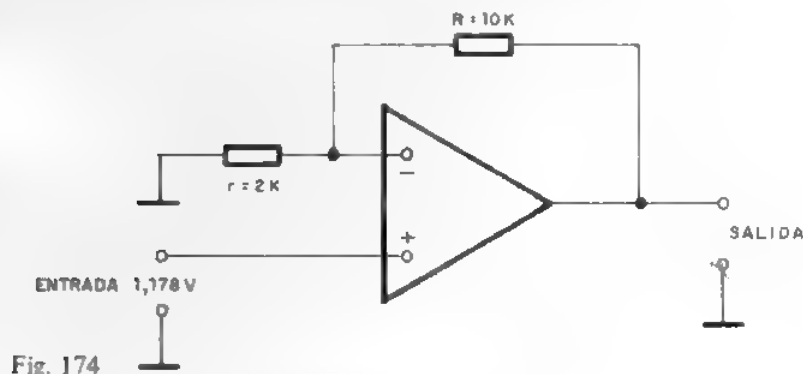**Solución**

$V_s/V_e = (1 + R/r)$ , de donde se deduce:

$$V_s = V_e (1 + R/r) = 1,178 (1 + 10.000/2.000)$$



**Resultado:**  $V_s = 7,068$  V

- 5) En la figura 175 se presenta un circuito sumador, basado en un A.O. Hallar el valor de la tensión de salida.

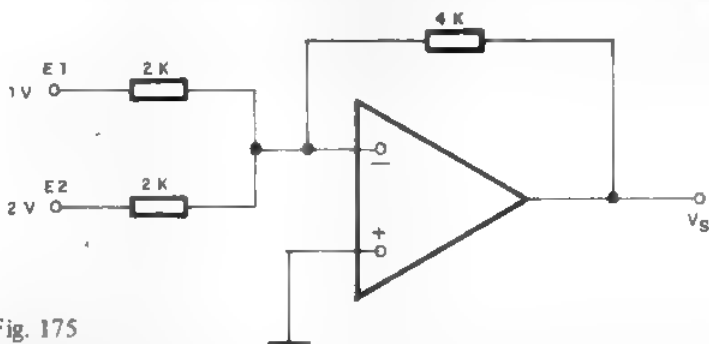


Fig. 175

Resultado: 6 V

- 6) Calcular el valor de las dos resistencias desconocidas de la figura 176, si a la salida del circuito se obtiene la suma exacta de las tensiones de entrada, en fase opuesta.

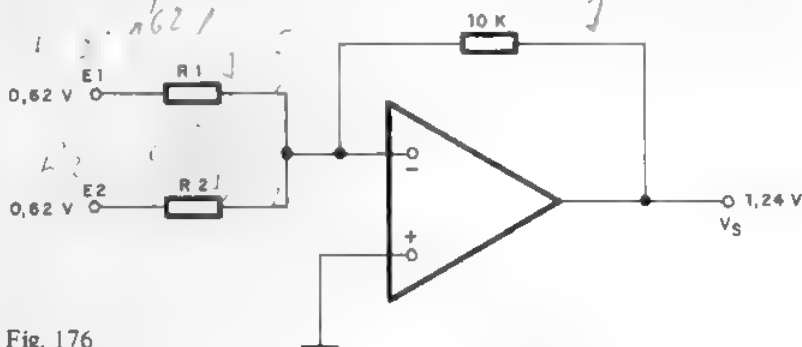


Fig. 176

Resultado:  $R1 = R2 = 10\text{ K}$

- 7) (Resuelto)

Al circuito integrador de la figura 177 se le aplica en su entrada una tensión continua de 2 V. Calcular la tensión en su salida.

**Solución**

Suponiendo que el condensador comience el ciclo de trabajo descarga-

do, se sabe que  $V_s(t) = V_s(0) = 0$ , en el inicio. Aplicando la fórmula del circuito integrador:

$$V_s(t) = \frac{-1}{R \cdot C} \int V_e(t) \cdot dt$$

Sustituyendo valores,

$$V_s(t) = \frac{-1}{10^3 \cdot 10^{-5}} \int V_e(t) \cdot dt$$

Si la señal de entrada es una continua de 2 V, queda:

$$V_s(t) = -100 \cdot 2 \cdot t = -200 \cdot t \text{ voltios/segundo}$$

Luego la tensión de salida es de signo opuesto a la de entrada y varía proporcionalmente al tiempo.

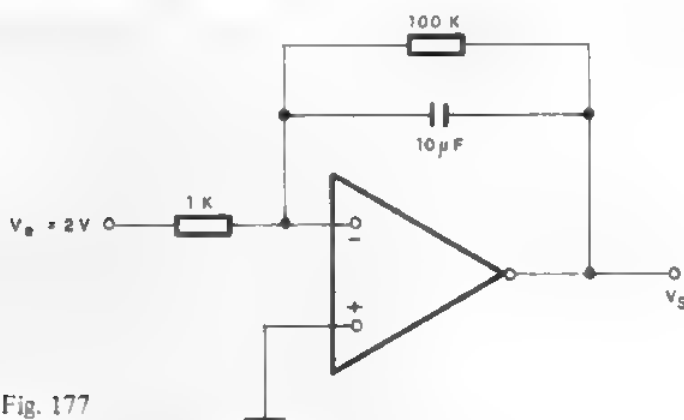


Fig. 177

*Resultado:  $-200 \cdot t \text{ V/s}$*

- 8 Si en el problema anterior, se eleva 100 veces el valor del condensador, averiguar la nueva tensión de salida.

*Resultado:  $-2 \cdot t \text{ V/s}$*

- 9 En el amplificador de corriente presentado en la figura 178, la corriente que pasa por la carga  $I_2 = 7 \text{ mA}$ , mientras que la entrada  $I_1 = 2 \text{ mA}$ . Averiguar el valor de  $R_2$ .



Resultado:  $R_2 = 3K5$

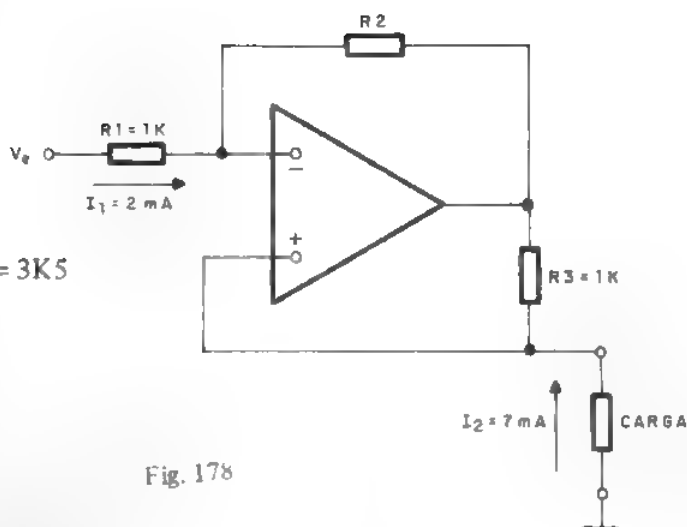


Fig. 178

## TEMA 2. Algebra de Boole

### Documentación teórica

Para resolver los problemas de este apartado se recomienda consultar las lecciones 8 y 9 de ELECTRONICA FUNDAMENTAL, tomo 6 y la destinada al ALGEBRA DE BOOLE en el libro ELECTRONICA DIGITAL MODERNA.

#### 1 (Resuelto)

Dados los conjuntos A, B y C, mostrados en la figura 179, calcular de las siguientes operaciones lógicas:

1.  $A \cdot B \cdot \bar{C}$
2.  $A + \bar{B} + \bar{C}$
3.  $\bar{A} \cdot B + C$


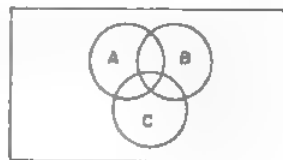
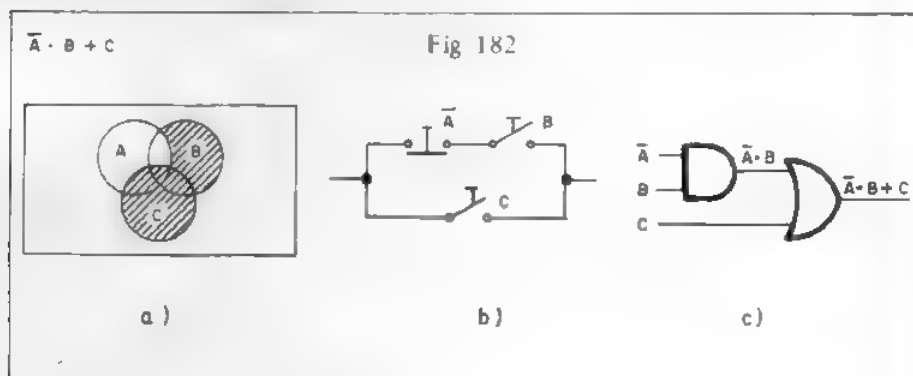
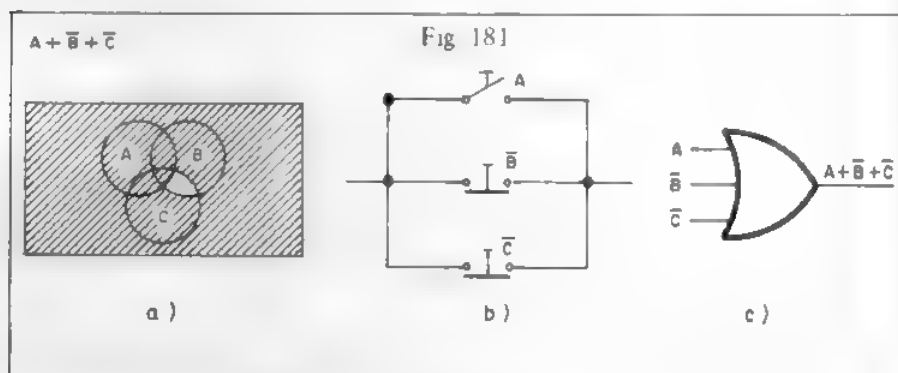


Fig. 179

su representación gráfica, su representación eléctrica y su representación lógica.

### Solución

Véase las figuras 180, 181 y 182.

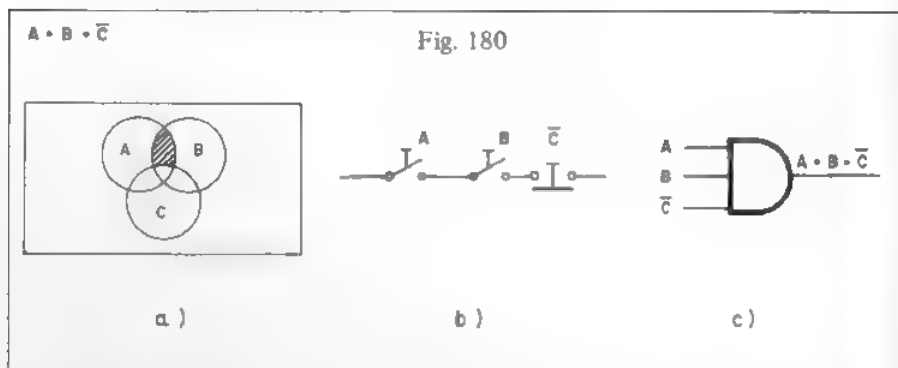

2 (Resuelto)

Configurar la tabla de verdad correspondiente a la ecuación lógica:

$$X = A \cdot B + C$$

*Solución*

Véase la figura 183.

A	B	C	$A \cdot B + C$
0	0	0	1
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	1	0
1	1	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	0

Fig. 183

3 Dada la ecuación lógica  $X = A \cdot B + C \cdot D$ , calcular:

- Tabla de verdad.
- Representación eléctrica de la ecuación.
- Representación lógica de la ecuación.

4 Dibujar la tabla de verdad y la representación lógica de la función lógica NOR:  $A + \bar{B} + \bar{C}$ .

5 Simplificar la siguiente ecuación:

$$M = A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$

*Resultado:*  $A (B + \bar{B} \cdot \bar{C})$

6 (Resuelto)

Una bomba B es controlada desde 3 interruptores, A, B y C, de forma que funciona cuando 2 y sólo 2 interruptores se cierran. Determinar el diagrama eléctrico y lógico de este automatismo.

*Solución*

En principio se confecciona la tabla de verdad que gobierna el automatismo y que se muestra en la figura 184.

A	B	C	BOMBA
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
1	1	0	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	0

Fig 184

De la tabla de verdad se deduce la ecuación de la bomba, que funciona en 3 de las 8 posibles combinaciones presentadas en la tabla de verdad, concretamente en la 5.<sup>a</sup>, 6.<sup>a</sup> y 7.<sup>a</sup>. La ecuación de la bomba es igual a la suma lógica de las combinaciones que la ponen en funcionamiento, o sea:

$$B = A \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C$$

La siguiente fase consiste en la simplificación de la ecuación, que en este caso no se lleva a cabo, pasando así a la representación eléctrica de la misma, ofrecida en la figura 185.


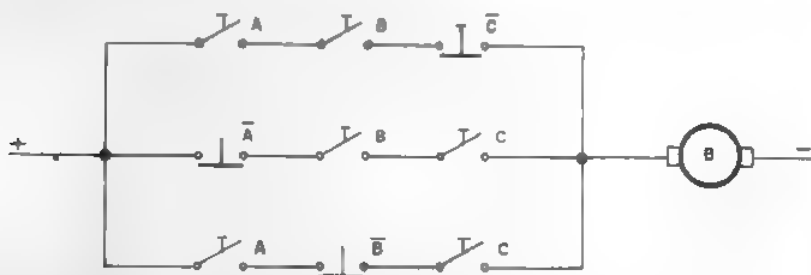


Fig. 185


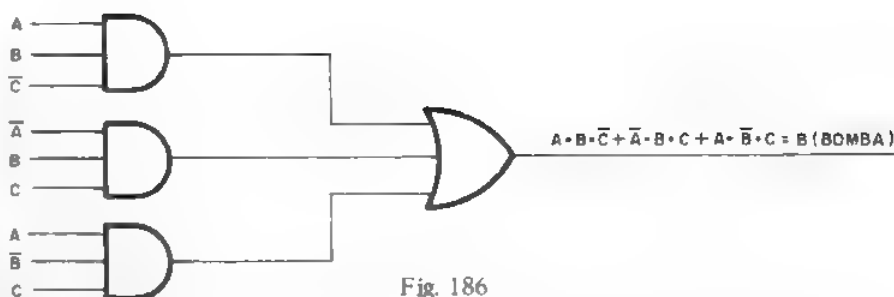
Finalmente, en la figura 186 se muestra el diagrama lógico del automatismo.



- 7) El motor del limpiaparabrisas de un coche,  $M$ , se pone en marcha cuando estando cerrada la llave de contacto,  $C$ , se conecta el interruptor del limpiaparabrisas,  $L$ . Sin embargo, al desconectar  $L$ , el motor sigue funcionando hasta que la escobilla no llega al punto de reposo, que lo detecta un microinterruptor, o fin de carrera,  $R$ . Averiguar la ecuación lógica simplificada del motor  $M$ .

**Resultado:**  $M = C (L + \bar{R})$

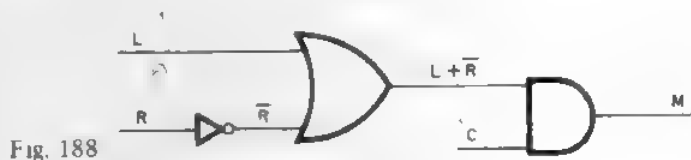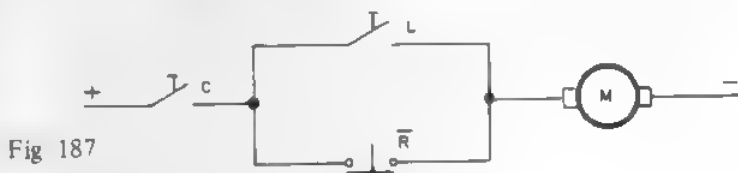- 8) Dibujar los diagramas eléctrico y lógico de la ecuación correspondiente al problema anterior.



**Resultado:** Figuras 187 y 188

- 9) **(Resuelto)**

Utilizando el teorema de Morgan, resolver la ecuación:

$$\bar{X} = A \cdot B \cdot \bar{C} + B \cdot C$$

- a) Usando sólo puertas NOR.
- b) Usando sólo puertas NAND.

### Solución

Para resolver una ecuación con sólo puertas NOR, han de tenerse presentes las siguientes reglas:

- 1.<sup>a</sup> La negación de un conjunto se realiza con una puerta NOR, cortocircuitando todas sus entradas, o usando una sola entrada y las restantes enviándolas a tierra. Figura 189.



Fig. 189



- 2.<sup>a</sup> Una función AND se implementa con una NOR, metiendo en sus entradas los elementos de la función AND, negados. Figura 190.



Fig. 190

En la ecuación del problema propuesto, se aplican las normas anteriores y se obtiene el resultado en la figura 191.

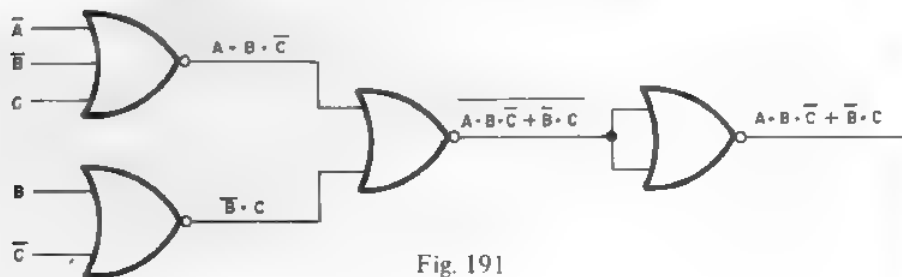


Fig. 191

Para resolver una ecuación con sólo puertas NAND, téngase en cuenta las siguientes normas:


- 1.<sup>a</sup> La negación de un conjunto mediante una puerta NAND, se consigue aplicándole a todas las entradas cortocircuitadas, o a una sola, dejando las restantes sin conectar (en lógica TTL una patita al aire, se comporta como un nivel lógico alto) Figura 192.



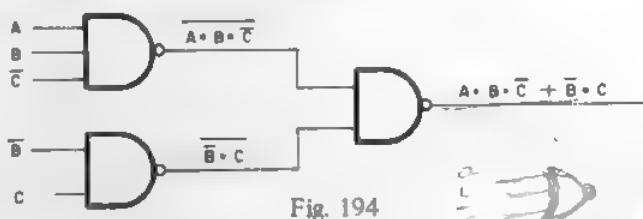- 2.<sup>a</sup> Se logra implementar una función OR con una puerta NAND, metiendo en sus entradas los elementos negados, como se refleja en la figura 193.



Aplicando las reglas comentadas a la ecuación del presente problema, se alcanza el diagrama de la figura 194.





- ⑩ Resolver la ecuación lógica  $X = A \cdot B \cdot C + C \cdot \bar{D} + A \cdot D$

- a) Usando todo tipo de puertas.
- b) Usando exclusivamente puertas NOR.
- c) Usando únicamente puertas NAND.

- ⑪ Resolver la ecuación lógica:  $X = A \cdot B + A(D + C)$

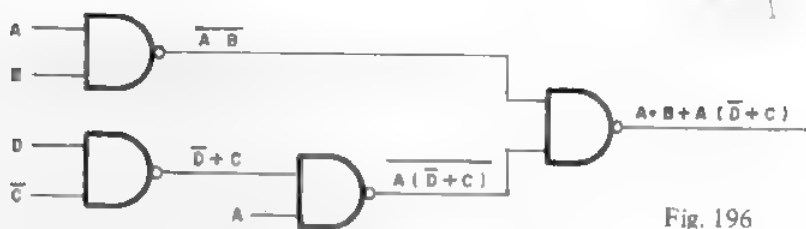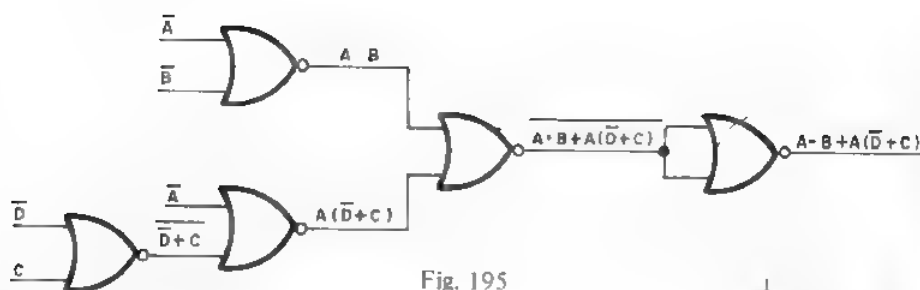- a) Usando sólo puertas NOR.
- b) Usando exclusivamente puertas NAND.



Resultado: Figuras 195 y 196

## TEMA 3. Circuitos digitales combinacionales



### Documentación teórica

Se recomienda al lector consultar los capítulos que se dedican a este tema en el tomo 6 de ELECTRONICA FUNDAMENTAL y en la obra ELECTRONICA DIGITAL MODERNA
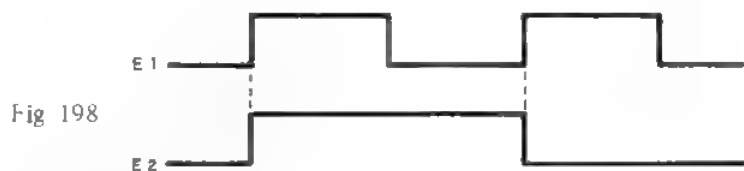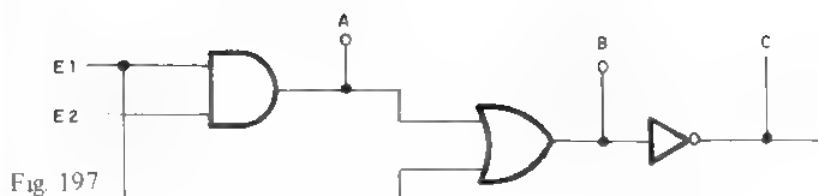
#### 1 (Resuelto)


Dibujar el diagrama de tiempos correspondiente a los puntos A, B y C del diagrama lógico mostrado en la figura 197, cuando se aplica a sus entradas E1 y E2, los niveles lógicos dibujados en la figura 198






*Solución*

Véase la figura 199.

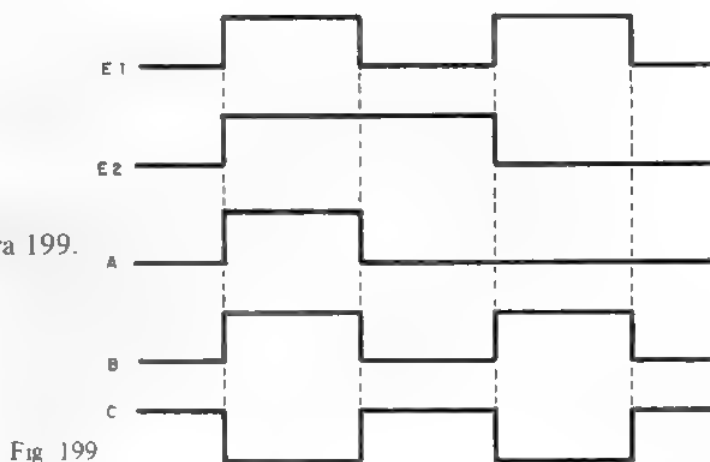

- ② Completar el diagrama de tiempos de la figura 201, que corresponde al circuito de la figura 200.

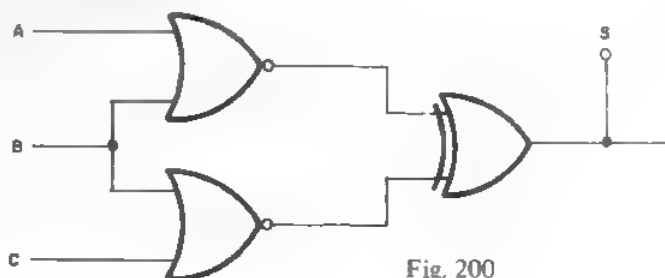

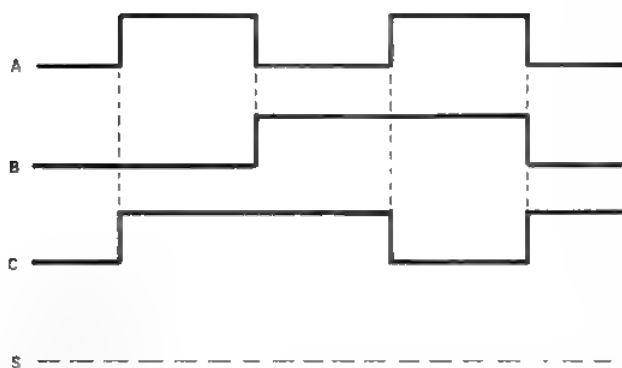


Fig. 201

- ③ Si las entradas A y B están conectadas a tierra y C y D a nivel alto, en el circuito de la figura 202, indicar el nivel que habrá en la salida.

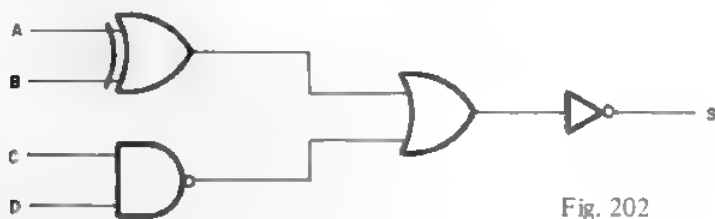


Fig. 202

*Resultado:* Nivel alto

- ④ Indicar el estado en que se deben encontrar los interruptores de la figura 203, para que a la salida del circuito lógico exista un nivel bajo.

*Nota:* Pueden existir varias soluciones.

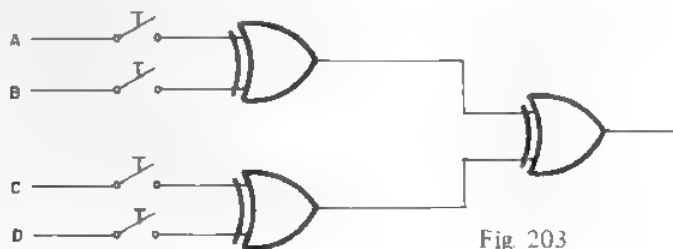


Fig. 203

- 5) Teniendo en cuenta el circuito de la figura 204, rellenar la tabla de la verdad que se presenta en la figura 205.

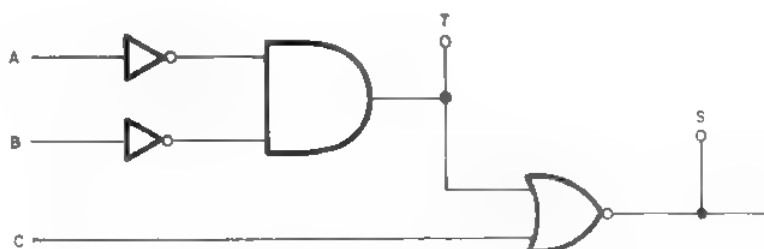


Fig. 204

A	B	C	T	S
0	0	0		
1	0	0		
0	1	0		
0	0	1		
1	1	0		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	1		

Fig. 205

- 6) Con referencia al circuito que se ofrece en la figura 206, completar la tabla de la verdad de la figura 207 y el diagrama de tiempos de la figura 207-bis.

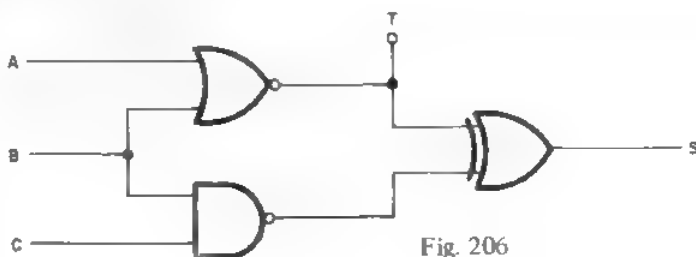


Fig. 206

A	B	C	T	S
0	0	0		
1	0	0		
0	1	0		
0	0	1		
1	1	0		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	1		

Fig 207


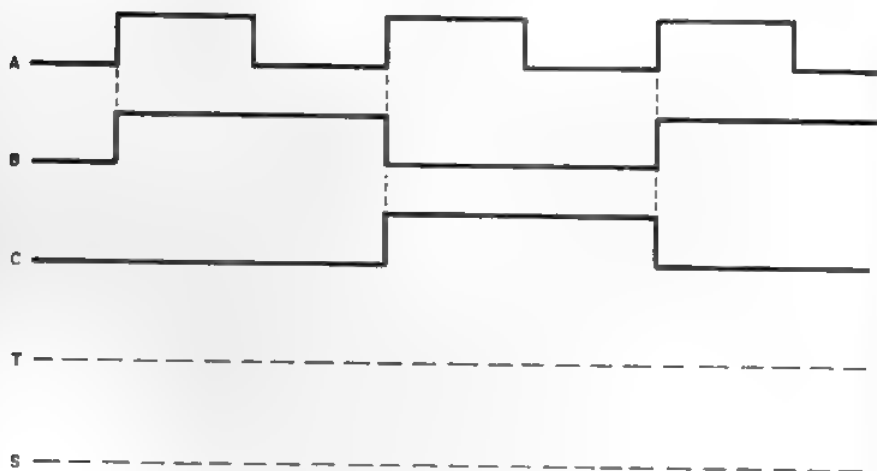


Fig. 207 bis

- 7 Rellenar la tabla de verdad de la figura 208, correspondiente al circuito lógico que en ella se presenta.

A	B	S0	S1	S2	S3
0	0				
1	0				
0	1				
1	1				

Fig. 208 a)

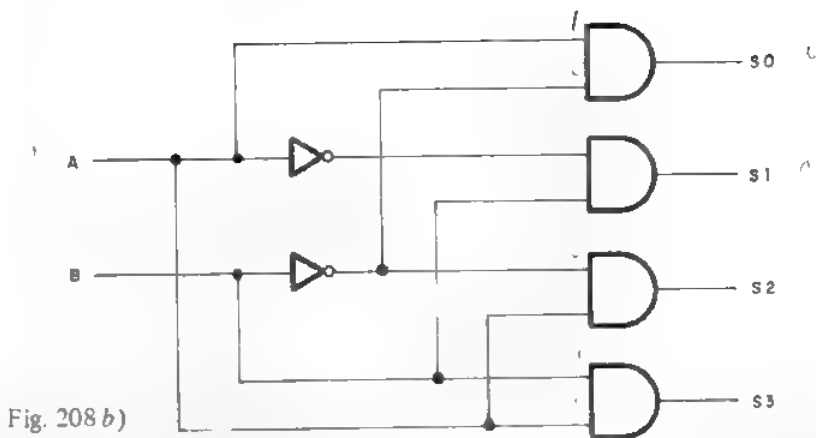

- 8) En la figura 209 se muestra el esquema de un restador completo. Rellenar la tabla de la verdad que aparece en dicha figura.

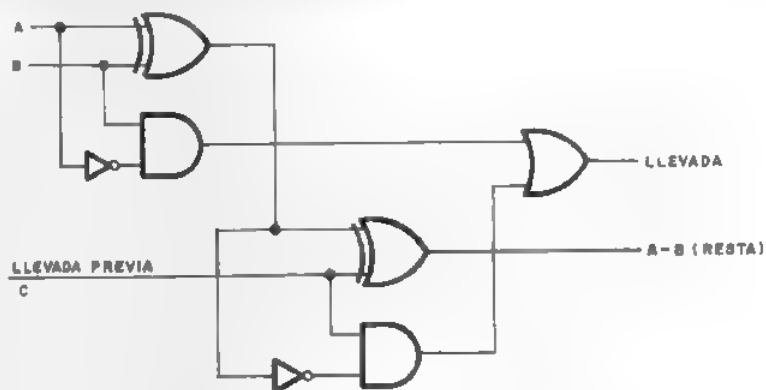


Fig. 209

A	B	C	RESTA	LLEVADA
0	0	0		
1	0	0		
0	1	0		
0	0	1		
1	1	0		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	1		

### 9 (Resuelto)

Diseñar un codificador de octal a binario, mediante una matriz de diodos.

#### Solución

En la mayor parte de los diseños de circuitos combinacionales, se desarrollan tres fases consecutivas, que en este problema quedan reflejadas en la figura 210 y que son:

- 1.<sup>a</sup> Tabla de la verdad
- 2.<sup>a</sup> Ecuaciones lógicas.
- 3.<sup>a</sup> Diseño, que en este caso se ha realizado mediante una matriz de diodos.

Véase el conjunto de las 3 fases en la figura 210

$$S_0 = E_1 + E_3 + E_5 + E_7$$

$$S_1 = E_2 + E_3 + E_6 + E_7$$

$$S_2 = E_4 + E_5 + E_6 + E_7$$

ENTRADAS	SALIDAS		
	$S_2$	$S_1$	$S_0$
$E_0$ (0)	0	0	0
$E_1$ (1)	0	0	1
$E_2$ (2)	0	1	0
$E_3$ (3)	0	1	1
$E_4$ (4)	1	0	0
$E_5$ (5)	1	0	1
$E_6$ (6)	1	1	0
$E_7$ (7)	1	1	1

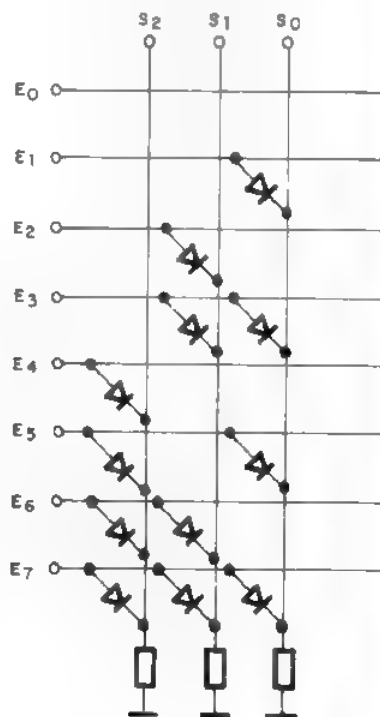


Fig. 210

**10 (Resuelto)**

Diseñar, a base de puertas lógicas, un multiplexor de 6 entradas.

**Solución**

La tabla de la verdad expresa cuál es la entrada que aparece a la salida del multiplexor, S. Dicha tabla, junto a la ecuación que se deriva de la misma, se muestran en la figura 211.

La resolución de la ecuación de S, mediante puertas lógicas, se representa en la figura 212.

S	C <sub>0</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
E <sub>0</sub>	0	0	0
E <sub>1</sub>	1	0	0
E <sub>2</sub>	0	1	0
E <sub>3</sub>	1	1	0
E <sub>4</sub>	0	0	1
E <sub>5</sub>	1	0	1

$$S = E_0 \cdot C_0 \cdot C_1 \cdot C_2 + E_1 \cdot C_0 \cdot C_1 \cdot C_2 + \\ + E_2 \cdot C_0 \cdot C_1 \cdot C_2 + E_3 \cdot C_0 \cdot C_1 \cdot C_2 + \\ + E_4 \cdot C_0 \cdot C_1 \cdot C_2 + E_5 \cdot C_0 \cdot C_1 \cdot C_2$$

Fig. 211

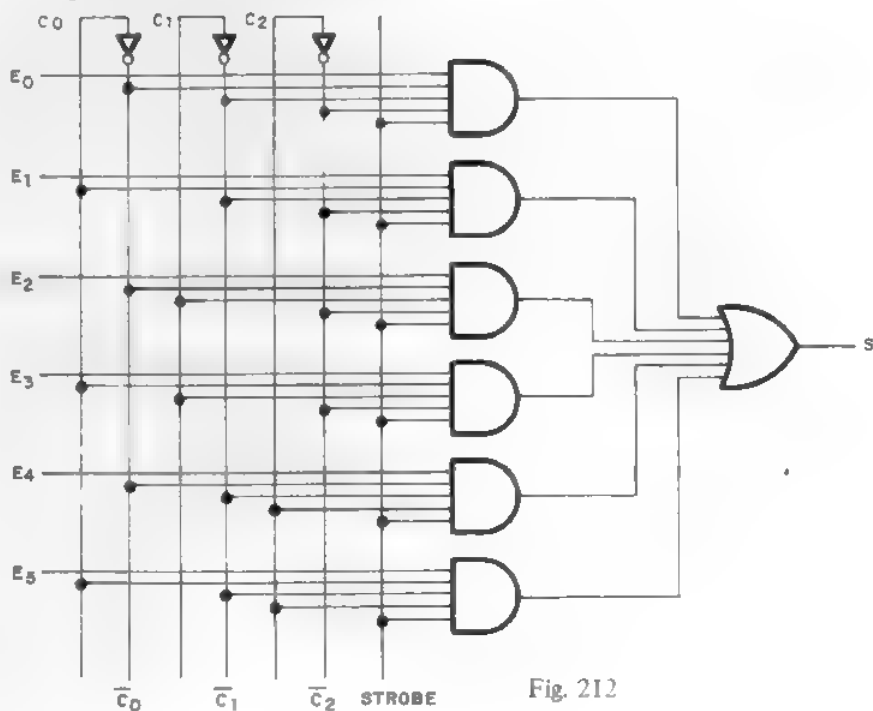


Fig. 212

A <sub>3</sub>	B <sub>3</sub>	M <sub>3</sub>	I <sub>3</sub>	m <sub>3</sub>
0	0	0	1	0
1	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0

$$M_3 = A_3 \cdot \bar{B}_3$$

$$I_3 = \bar{A}_3 \cdot \bar{B}_3 + A_3 \cdot B_3$$

$$m_3 = \bar{A}_3 \cdot B_3$$

$$M = M_3 + I_3 \cdot M_2 + I_3 \cdot I_2 \cdot M_1$$

$$I = I_3 \cdot I_2 \cdot I_1$$

$$m = m_3 + I_3 \cdot m_2 + I_3 \cdot I_2 \cdot m_1$$

A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	M <sub>2</sub>	I <sub>2</sub>	m <sub>2</sub>
0	0	0	1	0
1	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0

$$M_2 = A_2 \cdot \bar{B}_2$$

$$I_2 = \bar{A}_2 \cdot \bar{B}_2 + A_2 \cdot B_2$$

$$m_2 = \bar{A}_2 \cdot B_2$$

A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	M <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	m <sub>1</sub>
0	0	0	1	0
1	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0

$$M_1 = A_1 \cdot \bar{B}_1$$

$$I_1 = \bar{A}_1 \cdot \bar{B}_1 + A_1 \cdot B_1$$

$$m_1 = \bar{A}_1 \cdot B_1$$


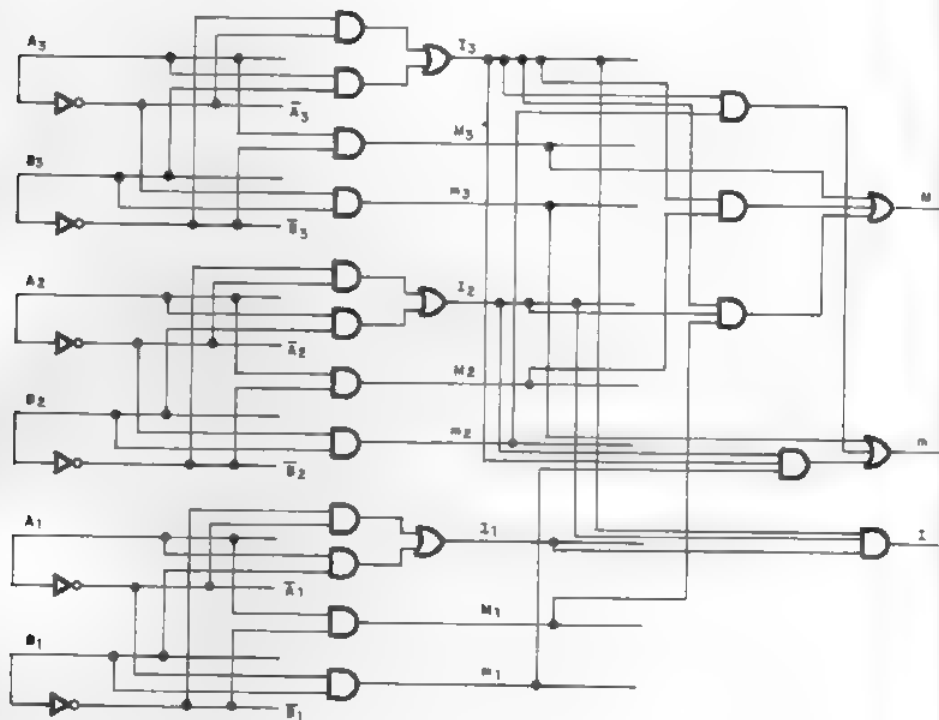


Fig. 213

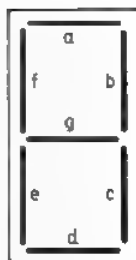

D 2 <sup>3</sup>	C 2 <sup>2</sup>	B 2 <sup>1</sup>	A 2 <sup>0</sup>	DECIMAL	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	7	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	9	1	1	1	1	0	1	1



$$\begin{aligned}
 g &= S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6 + S_8 + S_9 \\
 f &= S_0 + S_4 + S_5 + S_6 + S_8 + S_9 \\
 e &= S_0 + S_2 + S_6 + S_8 \\
 d &= S_0 + S_2 + S_3 + S_5 + S_6 + S_8 + S_9 \\
 c &= S_0 + S_1 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6 + S_7 + S_8 + S_9 \\
 b &= S_0 + S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_7 + S_8 + S_9 \\
 a &= S_0 + S_2 + S_3 + S_5 + S_6 + S_7 + S_8 + S_9
 \end{aligned}$$

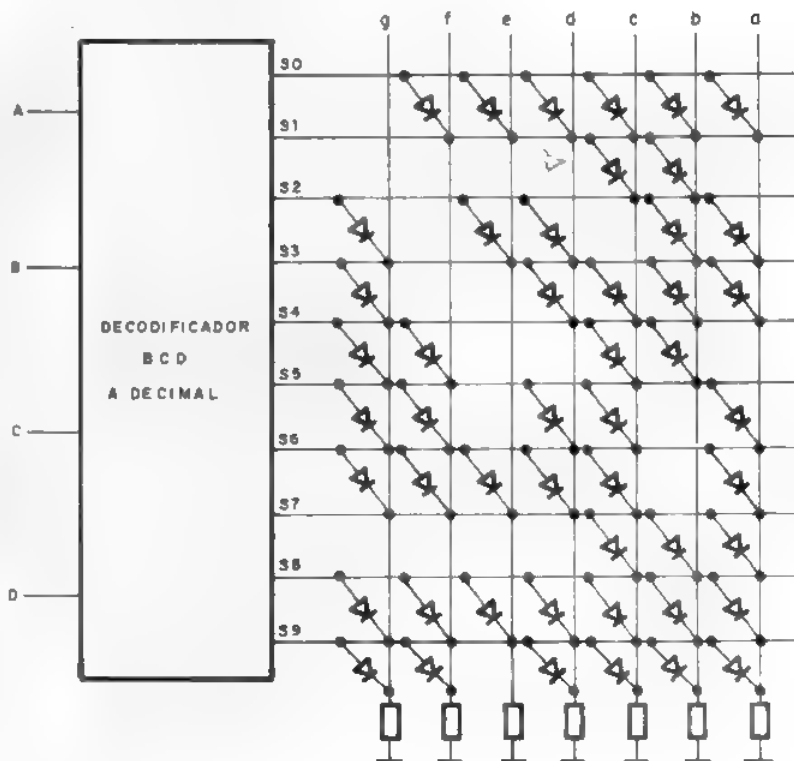


Fig 214

**11 (Resuelto)**

Diseñar el circuito lógico de un comparador de dos números compuestos por 3 bits: el A ( $A_3, A_2, A_1$ ) y el B ( $B_3, B_2, B_1$ )

*Solución*

La tabla de la verdad para la comparación de cada pareja de bits, las ecuaciones pertinentes para la determinación del bit mayor, menor e igual (M, m e I) y el diagrama lógico que resuelve dichas ecuaciones, aparecen reflejadas en la figura 213.

**12 (Resuelto)**

Diseñar un codificador de BCD a 7 segmentos, usando un decodificador BCD a decimal y una matriz de diodos.

*Solución*

Véase la figura 214.

**13 (Resuelto)**

Diseñar un detector de paridad de 12 bits.

*Solución*

Véase la figura 215.

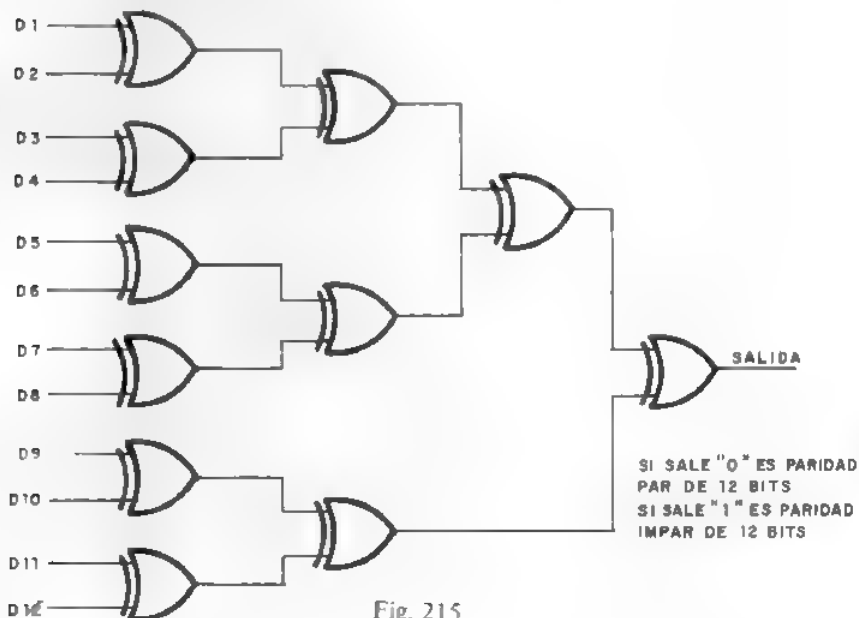


Fig. 215

## TEMA 4. Circuitos digitales secuenciales

### Documentación teórica

Capítulos dedicados a flip-flop, Registros y Contadores del tomo 6 de ELECTRONICA FUNDAMENTAL y de la obra 1 ELECTRONICA DIGITAL MODERNA.

- ① Dado el flip-flop R-S de la figura 216, completar el diagrama de tiempos que en ella aparece.


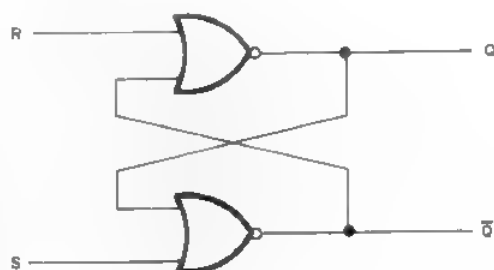


Fig. 216

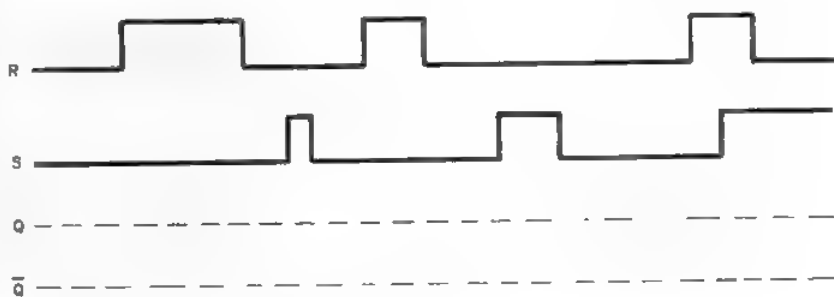

NOTA. — INICIALMENTE SE PARTE DEL ESTADO  $Q = 0$

- ② Si las entradas R y S del flip-flop de la figura 216 están a nivel alto, ¿cuál es el estado de Q y  $\bar{Q}$ ?

**Resultado:**  $Q = \bar{Q} = 0$

- 3) Completar el diagrama de tiempos de la figura 217, correspondiente a un flip-flop R-S con puertas NAND.

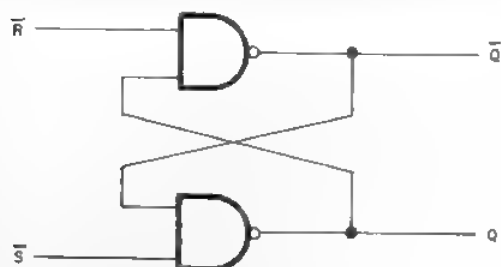


Fig. 217



NOTA.- INICIALMENTE  $Q = 0$

- 4) En el circuito de la figura 218, indicar el estado de las salidas  $Q$  y  $\bar{Q}$ , en los siguientes casos:
- Si  $S = R = Ck = 0$ .
  - Si  $S = 1$ ;  $R = 0$  y  $Ck = 0$ .
  - Si  $S = 0$ ;  $R = 1$  y  $Ck = 1$ .

*Resultado:*

- El estado anterior.
- El estado anterior.
- $Q = 0$  y  $\bar{Q} = 1$

- 5) Completar el diagrama de tiempos en la figura 218, que corresponde a un flip-flop R-S con puertas NAND, síncrono.


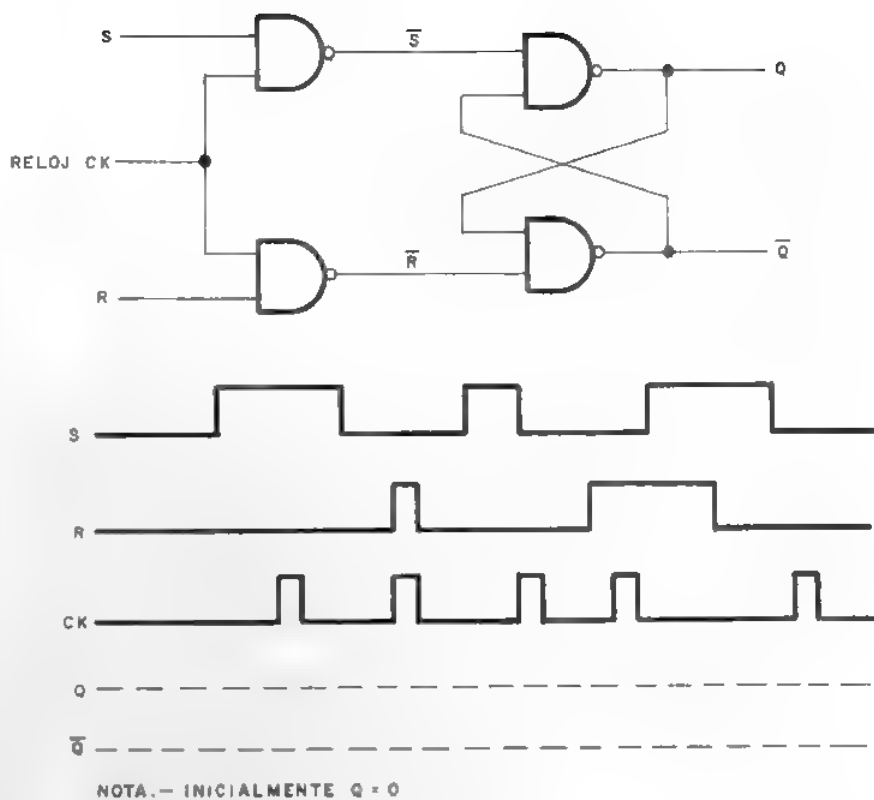
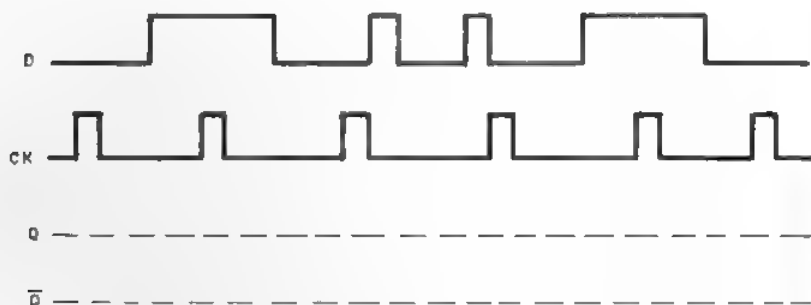


Fig. 218


- 6) Completar el diagrama de tiempos de la báscula tipo D, que aparecen en la figura 219.
- 7) Dibujar el diagrama de tiempos de la figura 220, correspondiente a la variación de las entradas de un flip-flop J-K.
- 8) Si las entradas J y K de un flip-flop J-K se mantienen a nivel lógico alto y se aplican 100 impulsos de reloj, calcular el número de veces que  $Q = 0$ . Inicialmente se parte con  $Q = 1$ .

Resultado: 50

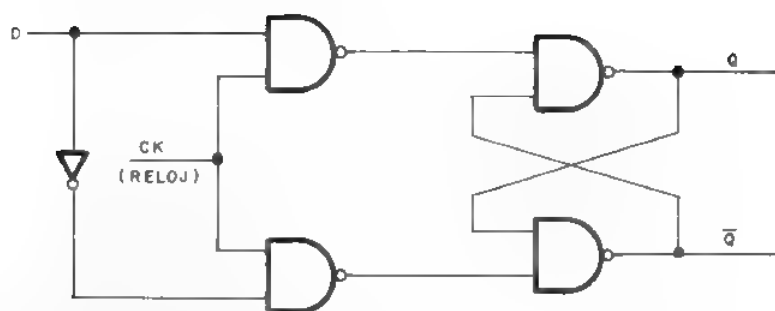

NOTA. —  $Q = 0$  INICIALMENTE

Fig. 219

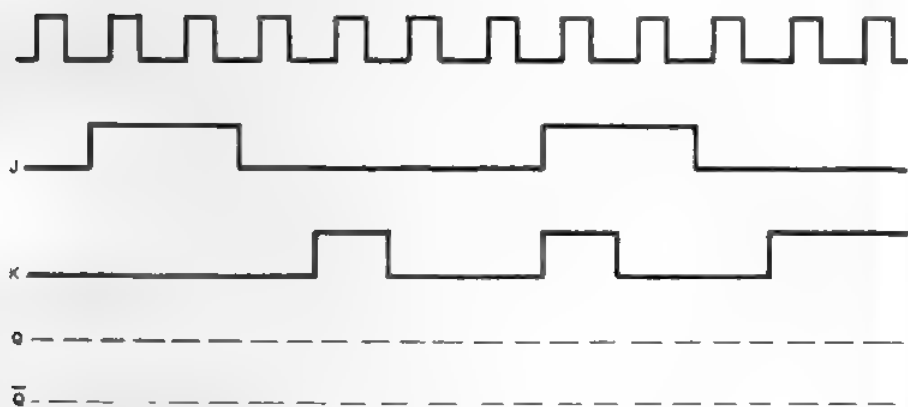

NOTA. — INICIALMENTE SUPONGASE QUE  $Q = 0$

Fig. 220

- 9 Completar el diagrama de tiempos de las salidas de los flip-flops del contador de la figura 221.

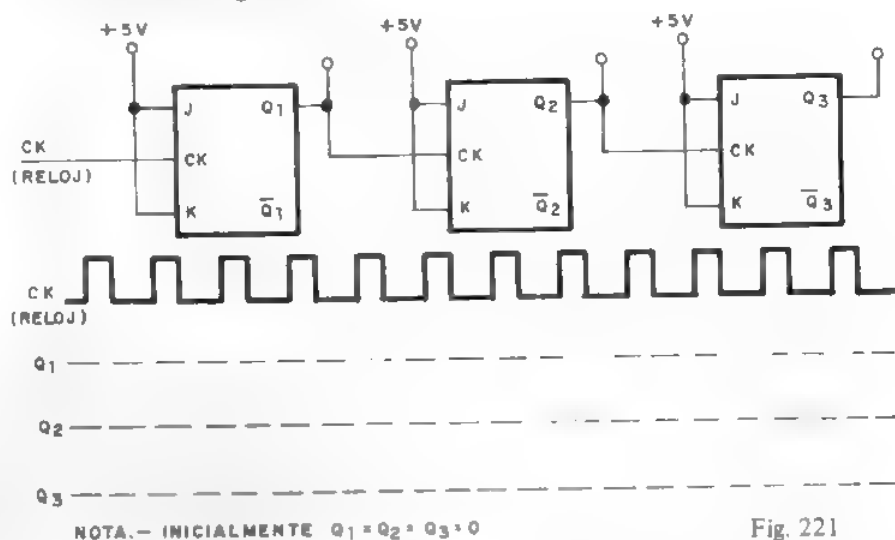


Fig. 221

- 10 Dibujar el diagrama de tiempos de las salidas  $Q_1$ ,  $Q_2$  y  $Q_3$  de los flip-flops del contador de la figura 222.

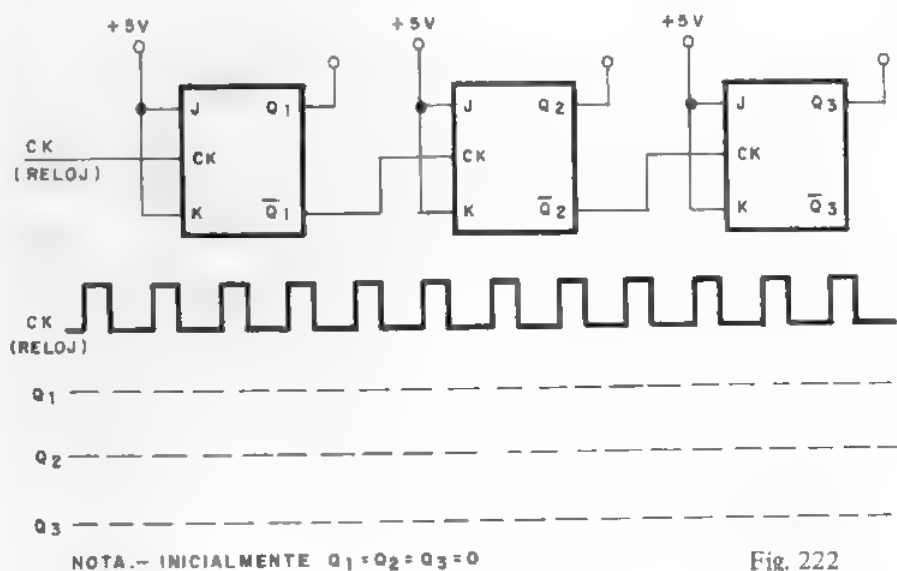


Fig. 222

- 11) Rellenar el diagrama de tiempos de las salidas de los flip-flops del contador síncrono de la figura 223.

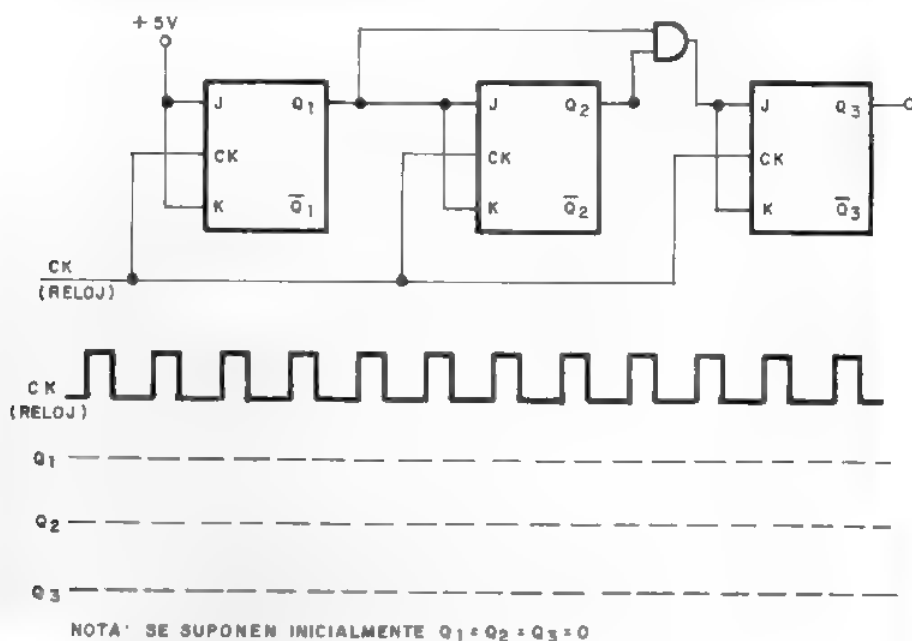


Fig. 223



Quinta parte

# PROGRAMACION Y DISEÑO CON MICROPROCESADORES



# TEMA 1. Programación del microprocesador 8085

## Documentación teórica

Capítulos dedicados a este microprocesador en el tomo 6 de ELEC-TRONICA FUNDAMENTAL y en el libro "MICROPROCESADORES. Fundamentos, diseño y aplicaciones en la industria y los microcomputadores".

### 1 (Resuelto)

Confeccionar un programa con las instrucciones del 8085, usando nemónicos y el código máquina hexadecimal, que sume los contenidos de las direcciones 2200 y 2201, depositando el resultado en la posición 2202. Indicar también las posiciones de memoria que ocupan las diversas instrucciones del programa.

#### Solución

Véase la figura 224.

DIRECCION	NEMONICOS	HEXADECIMAL		
		OP	OPERANDO	
			1º BYTE	2º BYTE
0 0 0 0	LDA 2200	3A	00	22
0 0 0 3	LXI,H 2201	21	01	22
0 0 0 6	ADD, M	86		
0 0 0 7	STA 2202	32	02	22
0 0 0 A	HLT	76		

Fig. 224

- Confeccionar un programa que sume los contenidos de los registros B y C, depositando el resultado en la posición 2000 de la memoria. Desarrollar el programa de forma similar al anterior.
- Realizar un programa que compare el contenido de la posición 2000 con el del registro B. Si el resultado de la comparación es igual o mayor que cero, poner a cero el Acumulador y en caso contrario, poner sus 8 bits a 1.

- 4) Confeccionar un programa para que ponga a 0, los 4 bits de menos peso del registro C, sin alterar los restantes, depositando el resultado en la posición 0 de la memoria.
- 5) Realizar un programa que sume los 16 bits contenidos en la pareja de registros D-E, con los correspondientes de las posiciones 2000 (byte de más peso) y 2001 (byte de menos peso). El resultado debe quedar depositado en la pareja de registros B-C y en el carry, si lo hay.
- 6) (Resuelto)  
Poner a 1 el bit de más peso de la dirección de memoria 0900, sin alterar los restantes. El resultado depositarlo en la posición 0902.

*Solución*

Véase el cuadro de la figura 225.

DIRECCION	NEMONICOS	HEXADECIMAL		
		OP	OPERANDO	
			1º BYTE	2º BYTE
0 0 0 0	LDA 0900	3A	00	09
0 0 0 3	XRL 80	EE	80	
0 0 0 5	STA 0902	32	02	09

Fig. 225

7) (Resuelto)

Restar el contenido del registro de trabajo D, del que hay en la posición de memoria 0900, dejando el resultado en esta posición.

*Solución*

Véase la figura 226.

DIRECCION	NEMONICOS	HEXADECIMAL		
		OP	OPERANDO	
			1º BYTE	2º BYTE
0 0 0 0	LDA 0900	3A	00	09
0 0 0 3	SUB D	92		
0 0 0 4	STA 0900	32	00	09

Fig. 226

### 8 (Resuelto)

Confeccionar un programa para el 8085, que ponga a cero los 4 bits de más peso de la posición de memoria 0900, sin alterar los otros 4, dejando el resultado en la posición 0901.

*Solución*

Véase la figura 227.

Fig. 227

DIRECCION	NEMONICOS	HEXADECIMAL		
		OP	OPERANDO	
			1º BYTE	2º BYTE
0 0 0 0	LDA 0900	3A	00	09
0 0 0 3	ANI 0F	E6	0F	
0 0 0 5	STA 0901	32	01	09

### 9 (Resuelto)

Confeccionar un programa para multiplicar 2 números almacenados en las posiciones de memoria 0900 y 0901, depositando el resultado en la dirección 0902.

*Solución* Véase la figura 228.

Fig. 228

EXPRESION GRAFICA	NEMONICO	DIRECCION	OP	1º BYTE	2º BYTE
$A \leftarrow 00$	SUB A	0800	97		
$C = 1$	STC	0801	37		
$\bar{C} = 0$	CMC	0802	3F		
$H, L = 0900$	LXI H, 0900	0803	21	00	09
DEC (H, L)	DCR M	0806	35		
SALTA SI ES MENOR	JM 0811	0807	FA	11	08
$H, L = 0901$	LXI H, 0901	080A	21	01	09
	ADC M	080D	8E		
JMP C = 0	JMP 0801	080E	C3	01	08
$A \rightarrow 0902$	STA 0902	0811	32	02	09

### 10 (Resuelto)

Se trata de confeccionar un programa para dividir los números, colocados en las posiciones 0900 (dividendo) y 0901 (divisor). El cociente quedará en la posición 0902.

*Solución*

Véase el cuadro gráfico con el programa en la figura 229.

Fig 229

EXPRESION GRAFICA	NEMONICO	D RECCION	OP	1º BYTE	2º BYTE
$A \leftarrow 00$	SUB A	0800	97		
$(0902) \leftarrow A$	STA 0902	0801	32	02	09
$A \rightarrow (0901)$	LDA 0901	0804	3A	01	09
$C \leftarrow 1$	STC	0807	37		
$H, L = 0901$	LXI H, 0901	0808	21	01	09
$A - (0901) \rightarrow A$	SUB M	0808	96		
	JM 0801	080C	FA	1B	08
	LXI H, 0902	080F	21	02	09
INC 0902	INR M	0812	34		
	JMP 0807	0813	C3	07	08

### 11 (Resuelto)

Encontrar la posición de mayor contenido, entre la 0900 y la 0901, depositando el resultado en la posición 0902

*Solución*

Figura 230.

### 12 (Resuelto)

Se trata de confeccionar un programa de temporización o delay. Para ello se debe decrementar FF veces el registro B y por cada decremento de B, se decrementa FF veces el registro D y todo esto se efectúa 10 veces.

*Solución*

Figura 231.

EXPRESION GRAFICA	NEMONICO	DIRECCION	OP	1 <sup>er</sup> BYTE	2 <sup>o</sup> BYTE
	LDA 9000	0800	3A	00	09
	LXI 9001	0803	21	01	09
	CMP 9001	0806	BE	01	09
	JC 0815	0809	DA	15	08
	LDA 9001	080C	3A	01	09
	STA 9002	080F	32	02	90
	JMP 0818	0812	C3	18	08
	STA 0902	0815	32	02	09
	NOP	0818	00		

Fig. 230

EXPRESION GRAFICA	NEMONICO	DIRECCION	OP	1 <sup>er</sup> BYTE	2 <sup>o</sup> BYTE
	LDA 0900	0800	3A	00	09
	STA 0901	0803	32	01	09
	LHLD 0901	0806	2A	01	09
	LDAX B	0809	0A		
	LDAX D	080A	1A		
	DCX D	080B	1B		
	JNZ 0807	080C	C2	07	08
	DCX B	080F	0B		
	JNZ 0806	0810	C2	06	08
	DCR	0813	35		
	JNZ 0803	0814	C2	03	08

Fig. 231

## TEMA 2. Proyectos industriales resueltos con microprocesador

---

### Documentación teórica

La información precisa para comprender los proyectos que se presentan solucionados, puede encontrarse en el libro "MICROPROCESADORES. FUNDAMENTOS, DISEÑO Y APLICACIONES EN LA INDUSTRIA Y LOS MICROCOMPUTADORES".

---

#### 1 (Resuelto)

##### DISEÑO DE UNA ESTACION PARA EL CONTROL DE CONTAMINANTES

Se trata de desarrollar el hardware y el software de un equipo, que dotado con los correspondientes detectores, se encarga de visualizar los índices de contaminación, así como de registrar los valores máximos y los promedios. La colocación de varias estaciones, como la que se explica, en diferentes puntos de una zona, posibilitará un estudio y un control permanente de la evolución de la presencia de contaminantes

##### Definición de las especificaciones

La estación que se proyecta, desarrollará tres funciones primordiales

- 1.<sup>a</sup> Visualización continua y alternativa de dos índices de contaminación del aire, por los contaminantes A y B, por ejemplo SO<sub>2</sub> y CO
- 2.<sup>a</sup> Registro del valor máximo que alcanza el índice A en cada periodo de 24 horas.
- 3.<sup>a</sup> Cálculo del índice promedio de los dos contaminantes.

En funcionamiento normal, el dispositivo visualiza en un display de 3 dígitos, de forma secuencial, el índice A y el B, durante 2 segundos cada uno de ellos.

En la estación existirá un pulsador C, que al presionarlo, aparecerá en el display, el valor máximo del índice A, durante un periodo de 24 horas. La presión de otro pulsador, denominado D, permitirá ver en el visualizador el índice promedio de los dos contaminantes, en ese momento y que estará definido por la fórmula  $\frac{A + B}{2}$ .



El valor entero de A, está previsto que quede comprendido entre los límites 0 y 99, mientras que el de B lo estará entre 10 y 80. Además, en el display aparecerá a la izquierda del valor las letras A, B, C o D, según visualice los índices A, B o se pulse el botón C o D

La figura 232 muestra una vista de conjunto de la estación de control de contaminantes.

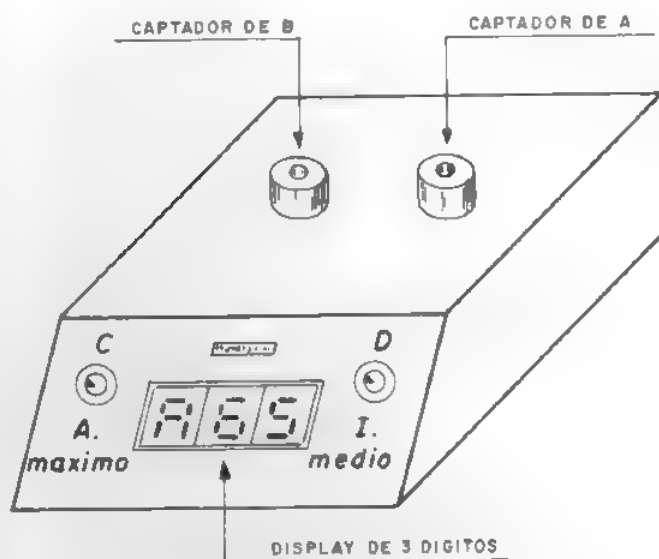


Fig. 232

El valor analógico de los contaminantes A y B se determina mediante dos sensores adecuados, cuyas señales son transformadas a un valor binario de 8 bits, utilizando los convertidores analógico-digitales apropiados.

### Diagrama general por bloques

Una vez seleccionado el microprocesador 8085 de INTEL para desarrollar este proyecto, en la figura 233 se muestran los bloques fundamentales, que constituirán el microcomputador de control. Dichos bloques son CPU, memorias RAM y ROM (PROM), puerta de entrada desde los convertidores A/D y puerta de salida al display.

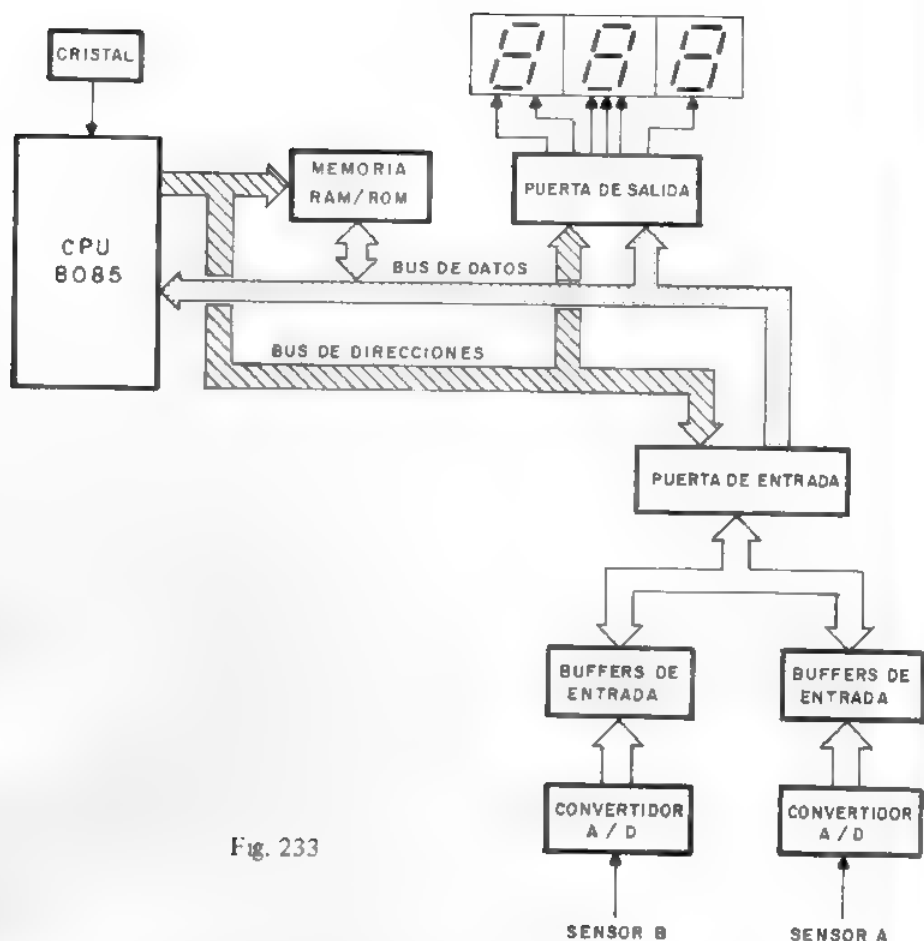


Fig. 233

### Ordinograma general

Centrando el ejercicio en el funcionamiento normal de la estación de control de contaminantes, en la figura 234, se ofrece el diagrama de flujo utilizado en la presentación secuencial de los índices A y B. En dicha figura, no se ha previsto el empleo de los pulsadores C y D.

Como se deduce fácilmente de la figura 234, se comienza inicializando el Stack Pointer, las puertas de entrada y salida, así como la interrupción RST 6.5, que luego servirá para interrumpir el funcionamiento descrito por el ordinograma presente, al considerar y utilizar a los pulsadores C y D.

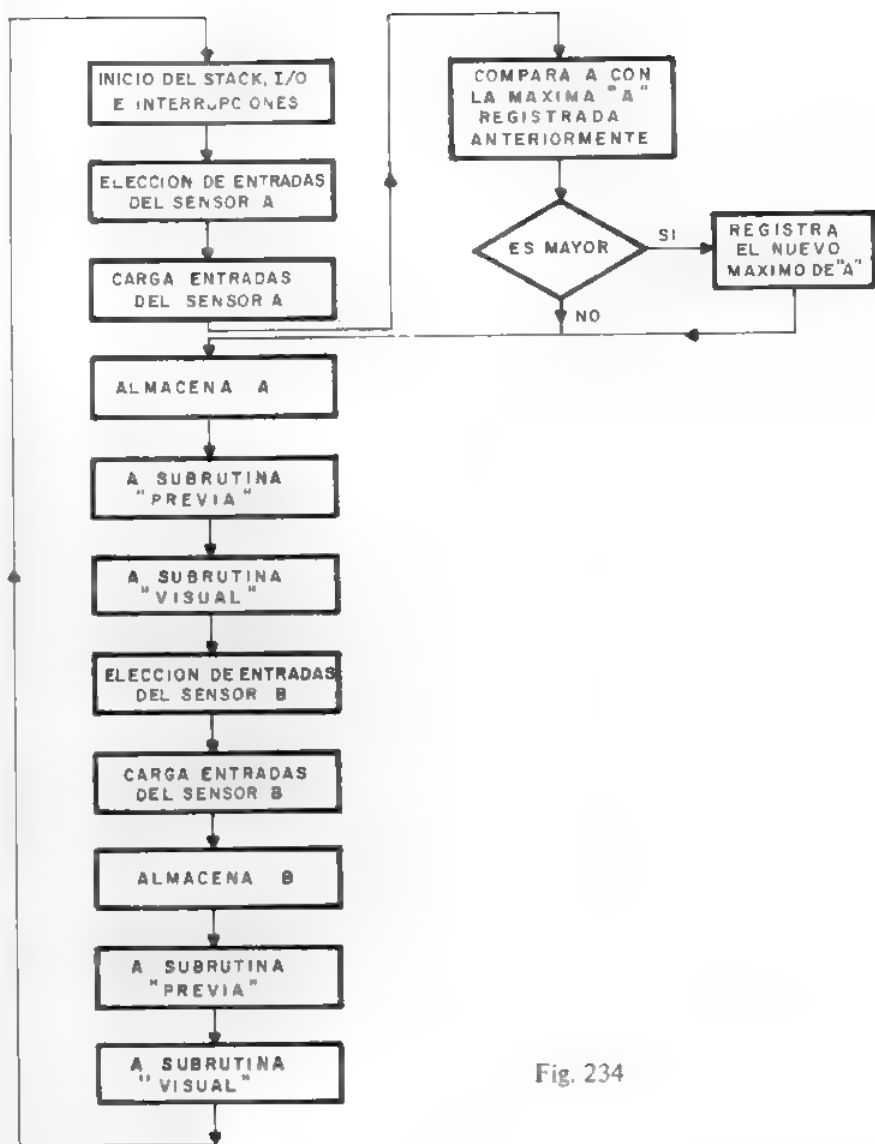


Fig. 234

Tras la fase de inicialización, se selecciona el sensor A, y una vez transformado a digital su valor por el conversor, se compara con el máximo valor de A, registrando con anterioridad, desde que se produjo la puesta en marcha del sistema, que se supone se efectúa cada 24 horas. Si el

valor presente de A es mayor que el máximo registrado, queda almacenado como nuevo máximo.

Posteriormente, el valor A se envía a las subrutinas PREVIA y VISUALIZACION, que se encargan de la codificación del formato y su visualización en las tres unidades de 7 segmentos del display.

El tratamiento de la señal B es aún más sencillo que el descrito para la señal A.

## Interruptores

El programa principal de visualización de A y B se efectúa normalmente, hasta que se pulsa C o D, en cuyo caso se interrumpe y se pasa a otro subprograma que atiende la presión de los pulsadores.

Para distinguir cuál de los dos pulsadores se ha presionado, se destina una patilla de la puerta A, la PA7. Téngase en cuenta que el comentario que se hace de esta implementación se refiere al empleo de un módulo didáctico, como el SDK-85, que dispone de 2 puertas de entrada salida de 8 bits de información cada una.

La figura 235 muestra el hardware externo empleado para la distinción de los pulsadores, mediante la patilla PA7.

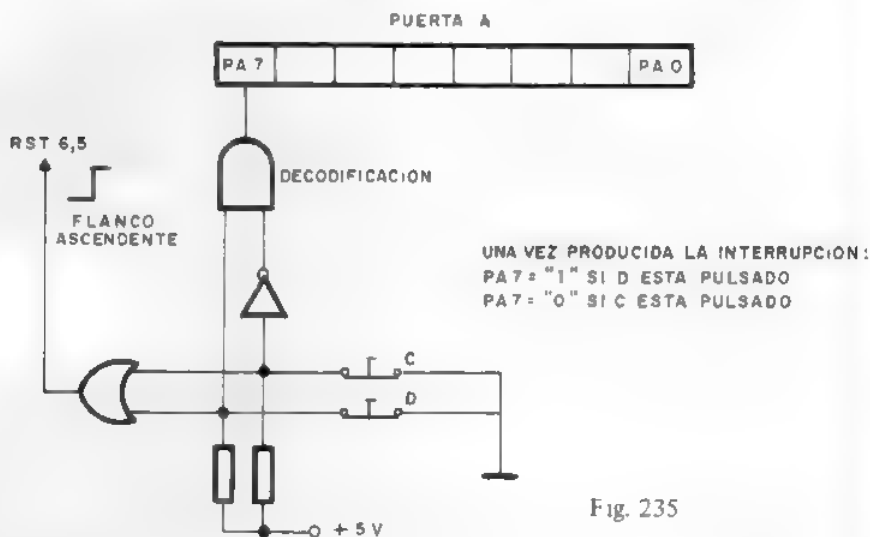


Fig. 235

El ordinograma que atiende la interrupción provocada por la presión de uno de los pulsadores, se presenta en la figura 236.

INTERRUPCIÓN

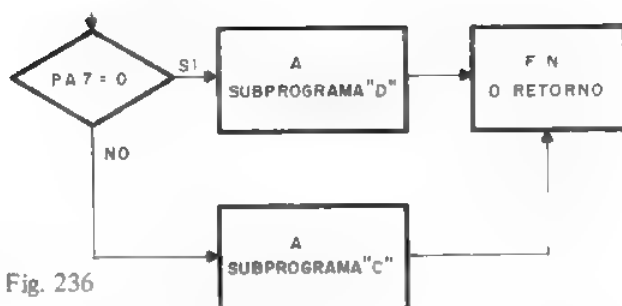


Fig. 236

## Estructura del hardware

Una vez establecido el diagrama por bloques del sistema y el ordino-grama fundamental con la interrupción, se perfilan los detalles del cir-cuito electrónico y la distribución de funciones

El sector más importante en definir, es el de entradas y salidas. La en-trada de información al procesador, procede de los sensores analógicos A y B, cuyos valores son transformados a binario, con 8 bits de longi-tud. Como se refleja en la figura 237, hay dos buffer que dan paso al bus de datos a la información procedente de los sensores.

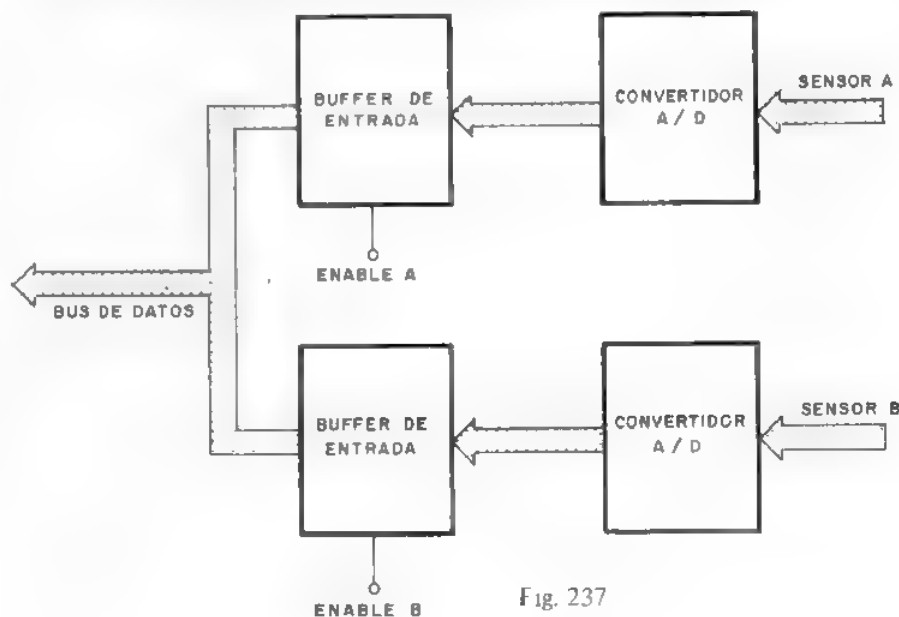


Fig. 237

La puerta de salida se encarga de enviar información adecuada a los 3 dígitos del display o presentador alfanumérico. La información a presentar en uno de los dígitos, se envía por 4 líneas y mediante 2 líneas más y un decodificador  $2 \times 4$ , se elige el dígito que se ha de activar a través de su entrada "enable". Figura 238.

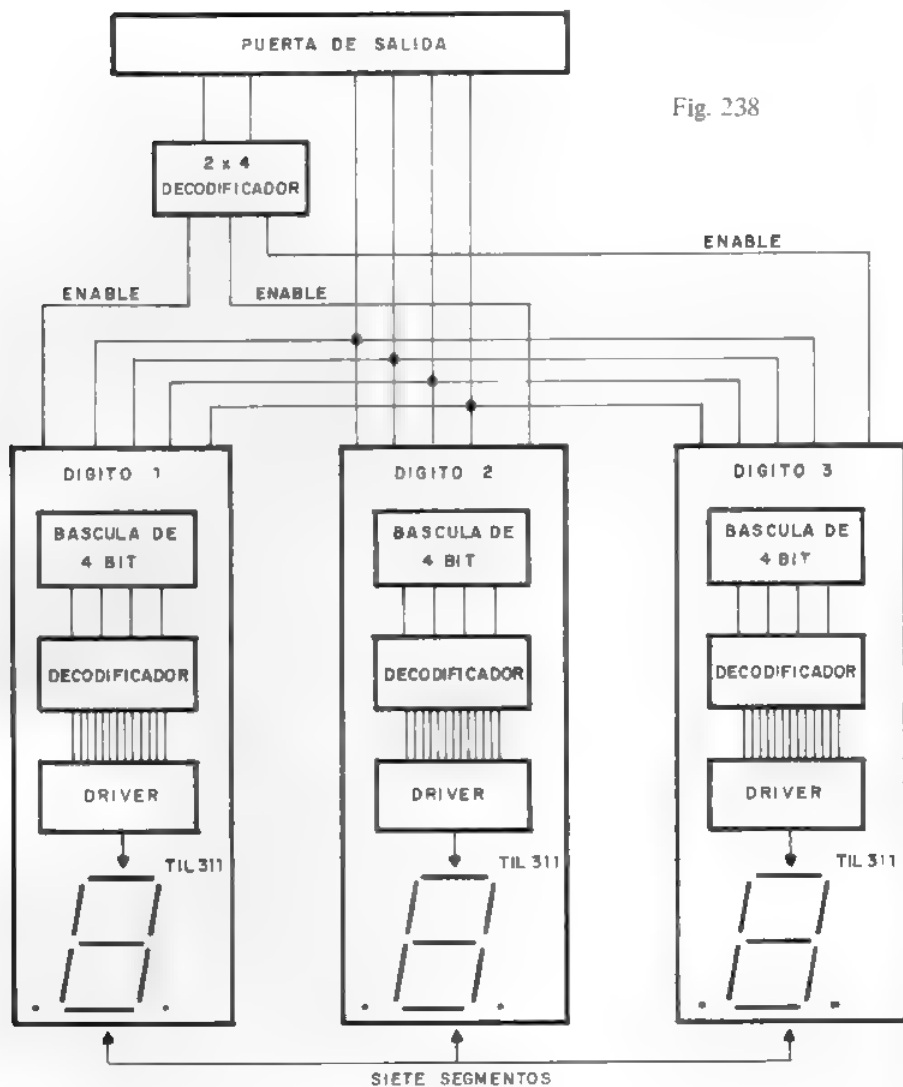


Fig. 238

## Distribución de las puertas de entrada y salida

Teniendo en cuenta que el kit con el que se propone simular el diseño y depurar el programa, dispone de 2 puertas de entrada y salida de 8 líneas cada una, a continuación se expone la distribución que se realiza en ellas.

### *Puerta B*

Las 8 patillas de esta puerta, denominadas PB0, PB1, ..., PB7, se encargan de recibir la información que, procedente de los conversores A/D, transportan los valores de A y B. La información procedente de A llega a las patillas de esta puerta a través de los buffer triestado numerados con 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14, mientras que la información de B llega a través de los buffer 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. La activación de los "strokes" de los buffer pares o impares procede de PA6 de la puerta A, de forma que cuando dicha línea está a 0, se activan los pares y cuando está a 1, los impares.

### *Puerta A*

La patilla PA7 de la puerta A determina cuál ha sido el pulsador que se ha presionado: si  $PA7 = 1$  se ha presionado C y si  $PA7 = 0$ , ha sido el D. Al mismo tiempo, a través de la puerta lógica  $U_{11}$  de la figura 239, se origina un flanco ascendente de nivel, que produce la interrupción RST 6.5.

Las líneas PA4 y PA5, junto con un decodificador  $2 \times 4$ , se emplean para seleccionar el dígito al que se envía información en cada instante. En dicho dígito, se visualiza el código enviado por las líneas PA3, PA2, PA1 y PA0.

También se aprecia en la figura 239, el conexionado de los diversos circuitos integrados a la alimentación y el diagrama interno de las cápsulas, tipo TIL 311, de los dígitos del display, que en su interior disponen de una báscula de 4 bits, decodificador BCD a 7 segmentos y driver a los segmentos visualizadores.

En la figura 240, el circuito dibujado dentro del cuadro que determinan las líneas a trazos, corresponde a un conversor digital-analógico, que saca una tensión proporcional al valor que señalan los dígitos de la derecha del display, cuando éstos visualizan el campo D, o sea,  $(A + B)/2$ . Con esta tensión se podría excitar una aguja indicadora sobre una escala analógica.

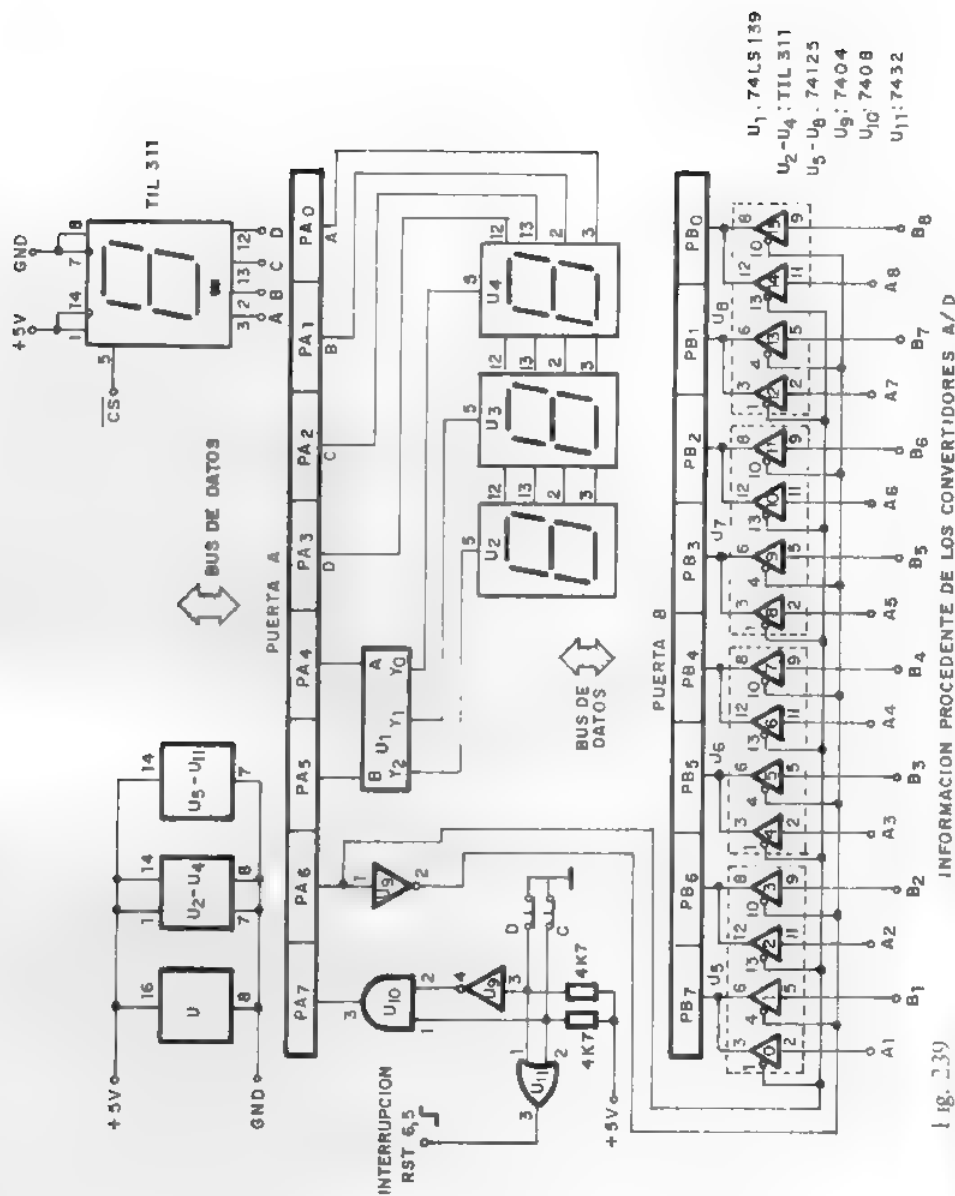


Fig. 2.39



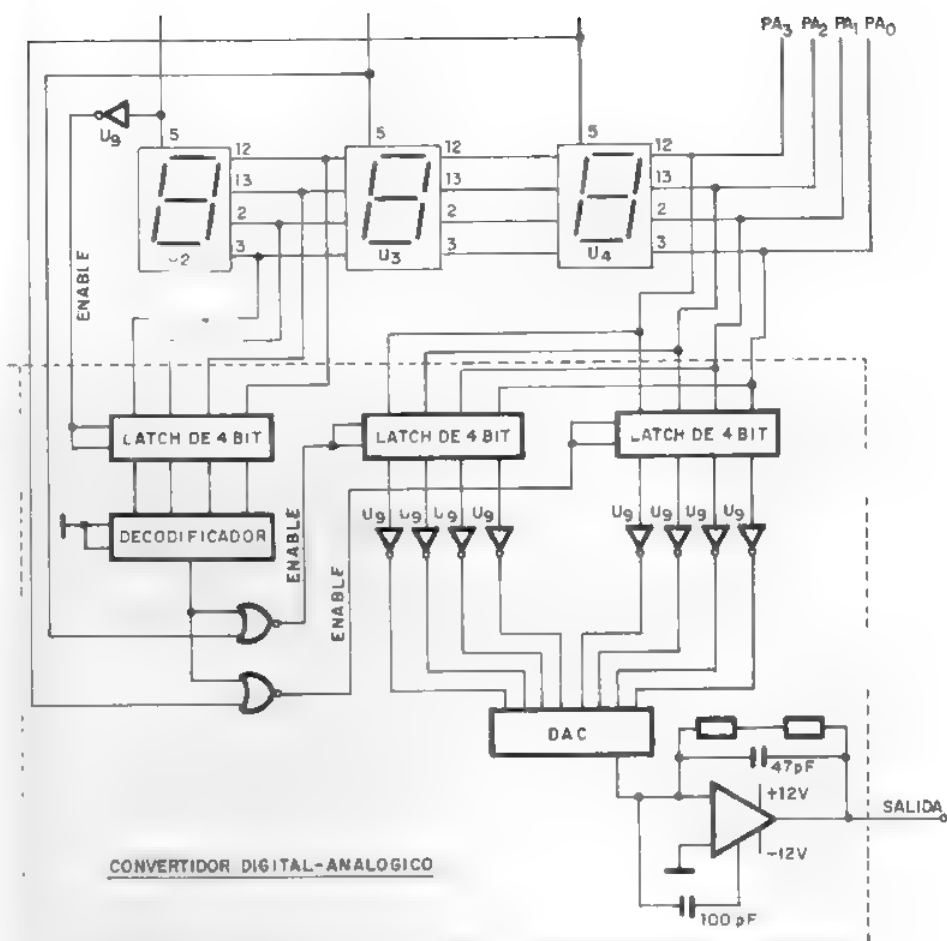


Fig 240

## Diagramas de flujo de subprogramas y subrutinas

Una vez definido el diagrama de flujo principal y el de interrupción, se comienza el desarrollo de los subprogramas y subrutinas que los componen.

### Subrutina PREVIA

La información que contiene el Acumulador del programa principal o de los subprogramas de interrupción, se almacena y luego se divide en dos cuartetos. Los cuatro bits de menos peso, contienen el valor que se

visualiza en el dígito de las unidades y queda almacenado en la posición, que recibe el nombre de M2. El cuarteto de más peso contiene el dígito de las decenas, situado en el centro de los 3 que conforman el display y que se almacena en la posición M1.

El dígito que queda, sirve para presentar las letras A, B, C o D, según el caso y está almacenado en la posición M0.

El dígito de las unidades quedará seleccionado por el decodificador, cuando reciba una información de entrada 00, el de las decenas 01 y el de la etiqueta 10.

En la figura 241 se presenta el ordinograma de la subrutina PREVIA, cuya misión consiste en separar en dos cuartetos el valor del Acumulador y registrarlos.

### *Subrutina VISUAL*

En el dígito más a la izquierda del display se visualiza la etiqueta A, B, C o D, según lo que se presente en ese instante en los otros dígitos. La posición M0 soporta el código de la etiqueta, de tal forma, que si se está leyendo y visualizando el sensor A, la subrutina VISUAL, coloca en M0 el código de la letra A (2A).

La subrutina VISUAL se encarga de ir tomando el contenido de las posiciones M0 (etiqueta), M1 (decenas) y M2 (unidades) y sacarlo por las líneas correspondientes de la puerta A de salida del kit didáctico SDK-85, para su visualización en el display.

Esta subrutina, termina con una temporización de 2 segundos, que establecen el tiempo que permanece visualizada una medida, antes de pasar a la siguiente. Véase la figura 242.

### *Temporización de 2 segundos*

La visualización de cada magnitud que presenta el display dura 2 segundos y para conseguir dicho tiempo, se procede a una serie de decrementos de los registros de trabajo L, H y E del 8085, tal como se indica en la figura 243.

### *Subprogramas de interrupción*

Al producirse una interrupción, como consecuencia de la presión del pulsador C o D, el programa de interrupción salta a los subprogramas C o D, según el pulsador presionado y tal como se indica en la figura 236.

El subprograma C comienza colocando la etiqueta C en la posición M0, para indicar que se visualiza el campo C, el cual corresponde al valor



Fig. 241



Fig. 242

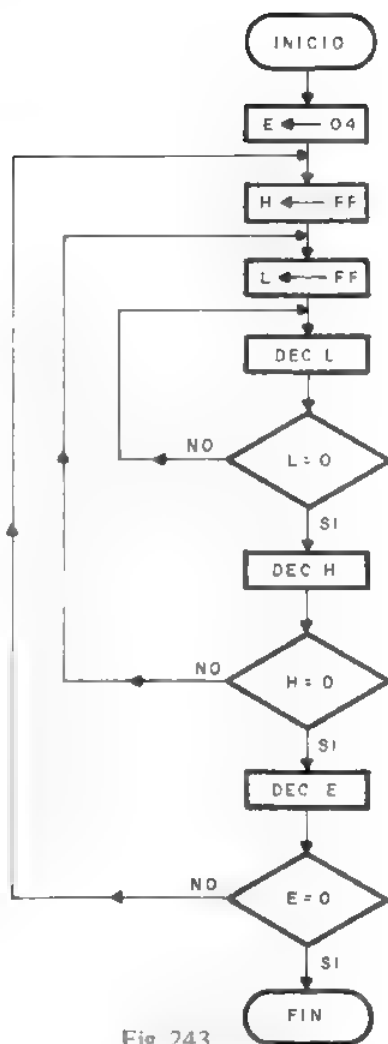


Fig. 243

máximo de A, registrado desde la inicialización del programa, que se supone se efectúa cada 24 horas.

A continuación se toma el valor máximo de A y se pasa a las subrutinas PRFVIA y VISUAL, según la figura 244

En el caso del subprograma D se visualiza el valor promedio  $(A + B) / 2$ . En el diagrama de flujo de la figura 245, después de colocar la etiqueta D en M0, se carga el valor precedente del sensor A y se divide por 2

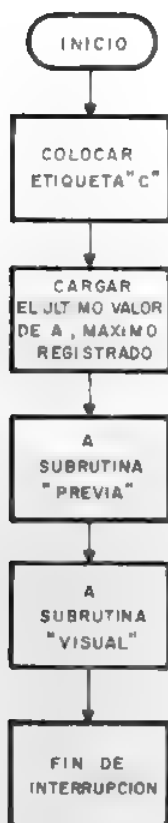


Fig. 244



Fig. 245

Hace otro tanto con el valor precedente de B y suma  $A/2$  con  $B/2$ . Finalmente visualiza el resultado de la suma, usando las subrutinas PREVIA y VISUAL.

### Programa de instrucciones

Una vez compuestos los ordinogramas del programa principal, de las subrutinas y de los subprogramas, se pasa a confeccionar los programas de instrucciones correspondientes. Como este ejemplo se ha basado en la utilización del SDK-85, habrá que expresar el programa en códigos hexadecimales para poderlos introducir con el teclado que posee este equipo y cuya fotografía se puede ver en la figura 246.

Para la comprensión total del programa, aún por los lectores menos expertos, a los códigos nemónicos y hexadecimales de las instrucciones se han añadido comentarios aclaratorios.

Aunque en el SDK-85 la memoria disponible por el usuario comienza en la dirección 2000, se ha iniciado el programa unas posiciones anteriores, por motivos de continuidad.

### "PROGRAMA PRINCIPAL"

Dirección	Código OP	Nemónicos	Comentarios	
1FE2	31 C020	LDI,SP 20C0	(SP) ← 20C0	Inicia Stack START
1FE5	3E 7F	MVI,A 7F	(A) ← 7F	
1FE7	D3 02	OUT, 02	Puerta A ← (A)	Iniciación I/O
1FE9	3E 00	MVI,A 00	(A) ← 00	
1FEB	D3 03	OUT, 03	Puerta B ← (A)	
1FED	3E 0D	MVI,A 0D	(A) ← 0D	
1FEF	30	SIM		Enmascara interrupción
1FF0	FB	EI		RST 6,5
1FF1	3E 2A	MVI,A 2A	(A) ← 2A	Carga Mo con etiqueta
1FF3	32 8820	STA 2088	(Mo) ← (A)	"A"
1FF6	3E 30	MVI,A 30	(A) ← 30	Elige entradas del sensor A
1FF8	D3 00	OUT 00	Puerta A ← (A)	
1FFA	DB 01	IN 01	(A) ← Puerta B	Carga el valor del sensor
1FFC	47	MOV B,A	(B) ← (A)	"A"
1FFD	3A 6D20	LDA 206D	(A) ← 206D	Compara si A es mayor
2000	B8	CMP,B	(A) (B)	que el máximo registrado en 206D
2001	F2 0820	JP 2008		
2004	78	MOV A,B	(A) ← (B)	Registra el nuevo máximo de A en 206D
2005	32 6D20	STA 206D	206D ← (A)	
2008	78	MOV A,B	(A) ← (B)	Almacena A en 206E
2009	32 6E20	STA 206E	206E ← (A)	
200C	CD 7020	CALL 2070		A subr "PREVIA"
200F	CD 8C20	CALL 208C		A subr "VISUAL"
2012	3E 2B	MVI,A 2B	(A) ← 2B	Carga MO con etiqueta
2014	32 8820	STA 2088	(MO) ← (A)	"B"
2017	3E 70	MVI,A 70	(A) ← 70	Elige entrada de sensor
2019	D3 00	OUT 00	Puerta A ← (A)	B
201B	DB 01	IN, 01	(A) ← Puerta B	Carga sensor B
201D	32 6F20	STA 206F	206F ← (A)	Almacena A en 206F
2020	CD 7020	CALL 2070		A subr "PREVIA"
2023	CD 8C20	CALL 208C		A subr "VISUAL"
2026	C3 E21F	JMP 1FE2		A start

### "PROGRAMA DE INTERRUPCION"

Dirección	Código OP	Nemónicos	Comentarios	
2029	DB 00	IN,00	(A) ← Puerta A	Carga PA7
202B	E6 80	ANI 80	(A) ← (A) & 80	
202D	CA 3320	JZ 2033	Si PA7 = 0	A subprograma C
2030	C3 4220	JMP 2042	Si PA7 = 1	A subprograma D

# **"SUBPROGRAMA C"**

Dirección	Código OP	Nemónicos	Comentarios
2033	3E 2C	MVI,A 2C	(A) ← 2C Carga MO con etiqueta
2035	32 8820	STA 2088	(MO) ← (A) C
2038	3A 6D20	LDA 206D	(A) ← Máx. valor de A
203B	CD 7020	CALL 2070	A subr. "PREVIA"
203E	CD 8C20	CALL 208C	A subr. "VISUAL"
2041	C9	RET	

# **"SUBPROGRAMA D"**

Dirección	Código OP	Nemónicos	Comentarios
2042	3F 2D	MVI,A 2D	(A) ← 2D } Carga MO con etiqueta
2044	32 8820	STA 2088	(MO) ← (A) } D
2047	16 03	MVI,D 03	(D) ← 03
2049	3A 6F20	LDA 206E	(A) ← Valor del sensor A
204C	CD 6020	CALL 2060	
204F	47	MOV B,A	(B) ← (A)
2050	AF	XRA,A	(A) ← 00
2051	3A 6F20	LDA 206F	(A) ← Valor del sensor B
2054	CD 6020	CALL 206D	
2057	80	ADD,B	(A) ← (A) + (B)
2058	27	DAA	
2059	CD 7020	CALL 2070	A subr. "PREVIA"
205C	CD 8C20	CALL 208C	A subr. "VISUAL"
205F	C9	RET	Fin de interrupción
2060	4F	MOV C,A	(C) ← (A)
2061	E6 10	ANI, 10	(A) ← (A) 10
2063	CA 6A20	JZ 206A	
2066	79	MOV A,C	(A) ← (C)
2067	1F	RAR	
2068	92	SUB,D	(A) ← (A) - D
2069	C9	RET	
206A	79	MOV A,C	(A) ← (C)
206B	1F	RAR	
206C	C9	RET	
206D		Valor máximo de A	
206E		Ultimo valor registrado de A	
206F		Ultimo valor registrado de B	

# **"SUBROUTINA PREVIA"**

Dirección	Código OP	Nemónicos	Comentarios
2070	32 8B20	STA 208B	(M3) ← (A) Salva información (START)
2073	26 0F	MVI,H 0F	(H) ← 0F
2075	A4	ANA,H	(A) ← (A) ∧ (H) 1.º cuarteto

(Continuación)

Dirección	Código OP	Nemónicos	Comentarios
2076	32 8A20	STA 208A	(M2) ← (A) Guarda unidades
2079	3A 8B20	LDA 208B	(A) ← (M3)
207C	26 F0	MVI,H F0	(H) ← F0
207E	A4	ANA,H	(A) ← (A) ∧ (H) 2.º cuarteto
207F	37	STC	CY ← 1
2080	1F	RAR	
2081	1F	RAR	
2082	1F	RAR	
2083	1F	RAR	
2084	32 8920	STA 2089	(M1) ← (A) Guarda decenas
2087	C9	RET	
2088	M0	Almacena etiqueta	
2089	M1	Almacena decenas	
208A	M2	Almacena unidades	
208B	M3	Almacena el contenido del sensor leído.	

### "SUBROUTINA VISUAL"

Dirección	Código OP	Nemónicos	Comentarios
208C	1E 30	MVI,E 30	(E) ← 30 (Start)
208E	3A 8820	LDA 2080	(A) ← (M0)
2091	D3 00	OUT, 00	Puerta A ← (A)
2093	B3	ORA,E	(A) ← (A) V (E)
2094	D3 00	OUT, 00	Puerta A ← (A)
2096	3A 8920	LDA 2089	(A) ← (M1)
2099	D3 00	OUT, 00	Puerta A ← (A)
209B	B3	ORA,E	(A) ← (A) V (E)
209C	D3 00	OUT, 00	Puerta A ← (A)
209E	3A 8A20	LDA 208A	(A) ← (M1)
20A1	D3 00	OUT, 00	Puerta a ← (A)
20A3	B3	ORA,E	(A) ← (A) V (E)
20A4	D3 00	OUT, 00	Puerta A ← (A)
20A6	1E 04	MVI,E 04	(E) ← 04
20A8	26 FF	MVI,H FF	(H) ← FF
20AA	2E FF	MVI,L FF	(L) ← FF
20AC	2D	DCR,L	(L) ← (L) - 1
20AD	C2 AC20	JNZ 20AC	
20B0	25	DCR,H	(H) ← (H) - 1
20B1	C2 AA20	JNZ, 20AA	
20B4	1D	DCR,E	(E) ← (E) - 1
20B5	C2 A820	JNZ 20A8	
20B8	C9	RET	Delay de 2 segundos aproximadamente

## 2 (Resuelto)

### DISEÑO DE UN RELOJ DIGITAL CON MICROPROCESADOR

#### *Solución*

En este ejercicio se ofrece la forma de diseñar el hardware y el software precisos para implementar un reloj digital, utilizando como equipo básico de desarrollo el kit educacional SDK-85, transformado por APLICACIONES DIGITALES, en un sistema muy práctico para la experimentación y la resolución de aplicaciones profesionales y didácticas.

En la figura 246 se ofrece una fotografía del SDK-85, cortesía de su fabricante INTEL.

El reloj puede tomar como base del tiempo, la frecuencia de la red eléctrica, que en la mayoría de los países del mundo es de 50 Hz. En la figura 247 se presenta el circuito diseñado con este objeto y que consta de una resistencia y un diodo Zener. La resistencia satura el diodo en condiciones estables y el Zener limita los picos de la corriente alterna, presente en los extremos del transformador, que alimenta la fuente de alimentación de 5 V del sistema.

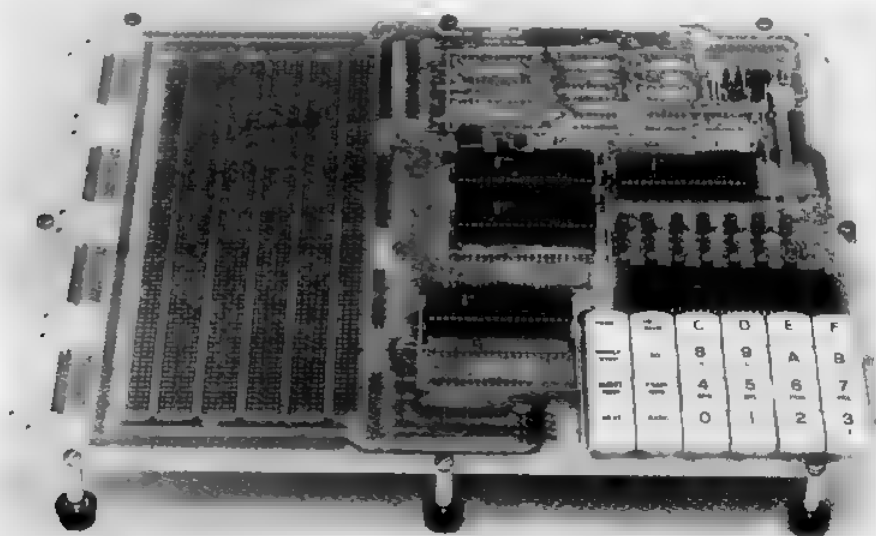


Fig. 246



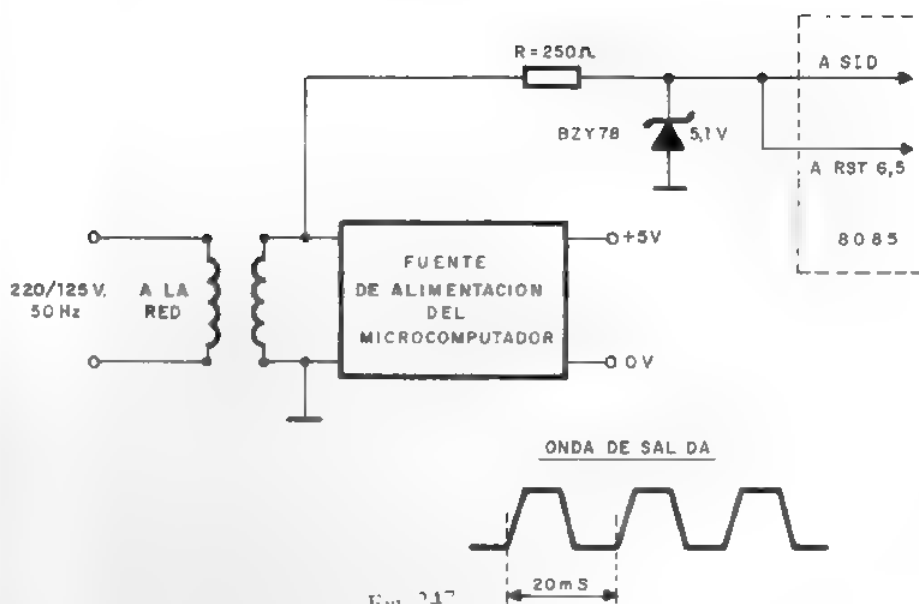


Fig 247

La onda de salida del circuito de la figura 247, ofrece una señal lo suficientemente cuadrada y a nivel TTL, con un período de 20 milisegundos.

La señal cuadrada, servirá para originar una interrupción al microprocesador 8085 cada 20 milisegundos, al quedar conectada a la patilla correspondiente a la interrupción RST 6.5. La subrutina de interrupción, que responderá a la activación de RST 6.5., tendrá la misión de incrementar el reloj el tiempo correspondiente. Dicha subrutina se ejecutará independientemente del programa principal, el cual controlará la visualización de la hora en el display del sistema y la posible entrada de la hora a través del teclado, cuando se desea sincronizar el reloj con el tiempo real. Para llevar a cabo esta última operación, hay que pulsar la tecla VECT INT, que origina otra interrupción, que cede el control a la subrutina encargada de la visualización y entrada de la nueva hora.

El reloj digital se basa en una estructura de interrupciones en el programa. El bucle principal encargado de la visualización de la hora, dispone de dos subrutinas controladas por interrupción, con misiones distintas: una de ellas cuenta el tiempo y la otra capta datos por el teclado, para poner en hora al reloj. Esta estructura permite que el programa princi-

pal no se encargue de las tareas de las subrutinas, con lo que se producen tres procesos asíncronos, desencadenándose cada uno de ellos como consecuencia de un acontecimiento distinto.

### Subrutina de tratamiento de la interrupción del reloj

Tiene la estructura típica de una subrutina de interrupción. Consta de las siguientes partes:

- Salvación del estado de la CPU mediante el Stack Pointer
- Bloque operativo de conteo del tiempo.
- Restauración del estado anterior del procesador y colocación del sistema de interrupciones en ON (activo).

El reloj queda implementado en cuatro posiciones de memoria, cuyos contenidos se expresan en la figura 248.

<u>POSICION</u>	<u>CONTENIDO</u>		<u>SIGNIFICADO</u>
HORA	DECENAS (4)	UNIDADES (4)	CONTADOR DE 20 ms
HORA + 1	DECENAS (4)	UNIDADES (4)	" " SEGUNDOS
HORA + 2	DECENAS (4)	UNIDADES (4)	" " MINUTOS
HORA + 3	DECENAS (4)	UNIDADES (4)	" " HORAS

Fig. 248

Cada vez que se ejecuta la subrutina de interrupción de la base de tiempos derivada de la frecuencia de la red, se incrementa la posición HORA. Cuando el contenido de la posición HORA supera el valor de 50, que significa que ha transcurrido un tiempo de  $50 \times 20 = 1.000$  milisegundos = 1 segundo, se incrementa en una unidad la posición (HORA + 1) que cuenta los segundos. Cuando el número de segundos alcanza el valor de 60, se incrementa la posición (HORA + 2), correspondiente a los minutos. Cuando la posición de los minutos alcanza el valor de 60, se incrementa la posición (HORA + 3) que cuenta las horas. Finalmente, cuando la posición (HORA + 3) alcanza el valor de 24, la hora pasa a 0 y se reanuda el ciclo de conteo.

Puesto que la interrupción RST 6.5 funciona por nivel y no por flanco, la subrutina consultará la señal de reloj hasta que pase a cero, realizando en ese momento, la salida de la subrutina. Para efectuar esta consulta, se conecta la señal de reloj a la entrada SID del microprocesador.

### Bucle principal de reloj

La misión encomendada al programa principal, es la visualización del buffer de memoria, que contiene la hora en el display de 6 dígitos del microcomputador, tal como muestra la figura 249.



Fig. 249

Para la visualización de los segundos, se emplea la subrutina existente en el programa Monitor del SDK-85, denominada UPDDT y que estando implementada a partir de la dirección 036E de la memoria ROM, se encarga de visualizar el contenido del Acumulador en el campo de datos existente en el display. Para visualizar las horas y minutos, se utiliza la subrutina OUTPUT, que comenzando en la dirección 02B7 de la ROM del programa Monitor, visualiza en los 4 dígitos del display, que corresponden al campo de dirección, al buffer de memoria que contiene las horas y los minutos, una vez que el formato BCD de sus valores, ha sido decodificado a un dígito en forma de código de 7 segmentos y para lo que se hace uso de la subrutina PASS, indicada en el programa principal.

Dada la reducida capacidad de la memoria RAM del sistema SDK-85 en la versión experimental de Aplicaciones Digitales, que se muestra una fotografía en una figura posterior, ya que sólo dispone de 256 bytes, no es posible colocar el programa completo en la misma. Por este motivo, se suprime la opción de modificación o puesta en hora del tiempo, al pulsar la tecla VECT INT. Sin embargo, esta opción se explica. Por este motivo, si se quiere modificar la hora, hay que recurrir

a la función **SUBSTITUTE MEMORY**, que posee el programa **Monitor** y que sustituye el contenido de las direcciones de memoria RAM. De esta manera, se coloca la hora real en la posición denominada (**HORA + 3**), dirección 2038, los minutos en (**HORA + 2**), dirección 2037 y los segundos en (**HORA + 1**), dirección 2036.

Para evitar que al pulsar **VECT INT**, se produzcan efectos indeseables, se coloca una máscara que evita las interrupciones a través de esa tecla. Esto proviene, por haber colocado al bucle principal del programa, en las mismas posiciones de memoria que las subrutinas **SUB1** y **VECT INT**, como consecuencia de la reducida capacidad de la memoria RAM.

Cuando el programa funciona globalmente, hay que quitar la máscara antes citada, colocando, en lugar de la instrucción **MVI A, 0C H**, la instrucción **MVI A, 08 H**, en la posición 2047.

### *Base de tiempos independiente*

Para facilitar la prueba del programa, se ha construido externamente al **SDK-85**, un oscilador de 50 Hz, que puede generar una frecuencia más alta, reemplazando el condensador **C**, de la figura 250, en la que se aprecia que el oscilador está basado en el circuito integrado **SN 74132**, cuádruple Schmitt NAND de dos entradas.

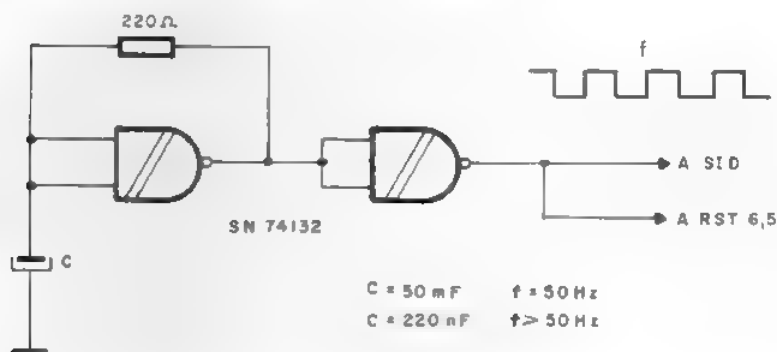


Fig 250

Para observar mejor el cambio de dígitos, se puede aumentar la frecuencia de la base de tiempos, colocando un condensador de menor capacidad en el oscilador externo.

La figura 251 muestra el montaje externo del oscilador, sobre la zona de conexión del entrenador **uNAND 85**, construido por **APLICACIONES DIGITALES** y basado en el **SDK-85**.

Seguidamente se exponen los programas del bucle principal y el de las subrutinas, siendo la posición 2044 la de inicio del bucle principal del reloj

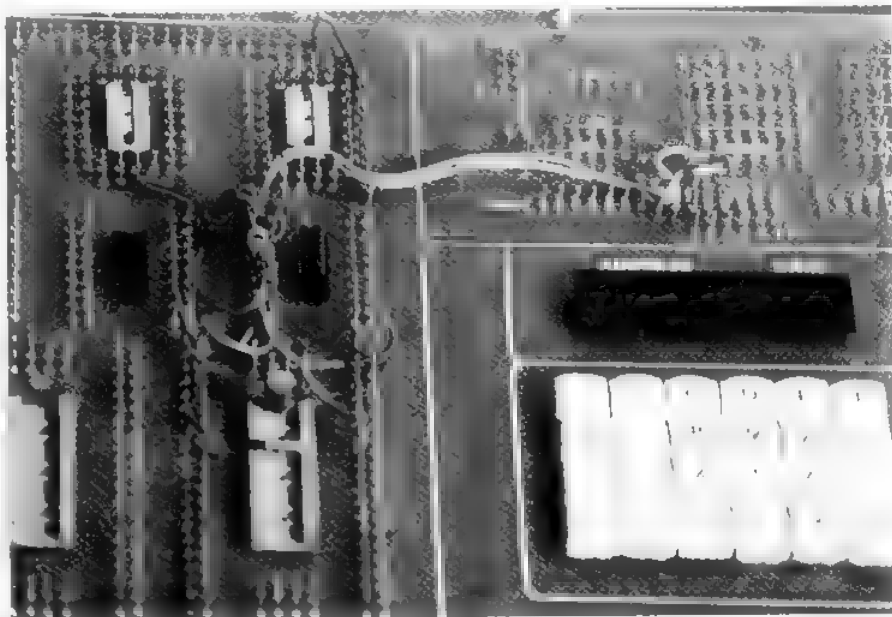


Fig. 251

# PROGRAMA DE INTERRUPCION DEL RELOJ POR IMPULSOS DE CONTAJE

Dirección	OP	Nemónico	Comentarios
2000	ES	RED· PUSH H	— Salva estado del procesador
2001	DS		
2002	CS		
2003	FS		
2004	3E	PUSH PSW	— CARRY= 1
2005	01	MVI A,1	
2006	1F	RAR	
2007	21	LXI H,HORA	
2008	35	MVI B,49 H	— Incrementa contador de 20 mseg, y normaliza la hora
2009	20		
200A	06		
200B	49		
200C	CD	CALL NORM	
200D	27		

(Continúa)

**(Continuación)**

<b>Dirección</b>	<b>OP</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Comentarios</b>
200E	20		
200F	06	MVI B, 59 H	
2010	59		
2011	CD	CALL NORM	Normaliza contador de segundos.
2012	27		
2013	20		
2014	CD	CALL NORM	- Normaliza minutos.
2015	27		
2016	20		
2017	96	MVI B, 23 H	
2018	23		
2019	CD	CALL NORM	- Normaliza horas.
201A	27		
201B	20		
201C	20	R2 RIM	.. Espera que la entrada de red, pase a $\phi$ .
201D	B7	ORA A	
201E	FA	JM R2	
201F	1C		
2020	20		
2021	F1	POP PSW	- Restaura el estado del procesador.
2022	C1	POP B	
2023	D1	POP D	
2024	E1	POP H	
2025	EB	E1	- Sist. interrupciones en ON.
2026	C9	RET	
2027	7F	NORM MOV A, M	Subrutina de normalización incrementa el contador correspondiente.
2028	CE	ACI O	
2029	00		
202A	27	DAA	Direccionado por H1, si el carry = 1. Además normaliza el contenido al valor que indica el reg B. Si el valor es > reg B coloca un cero.
202B	77	MOV M, A	
202C	78	MOV A, B	
202D	96	SUB M	
202E	D2	INC N1	
202F	33		
2030	20		
2031	36	MVI M, O	- Incrementa el par HL.
2032	00		
2033	23	N1: INX 4	
2034	C9	RET	
2035		HORA	
2036		+1	
2037		+2	
2038		+3	
20CE	C3		- Vector de interrupción correspondiente al RST 6.5 (salto a dirección 2.000).
20CF	00		
20D0	20		

# PROGRAMA PRINCIPAL DEL RELOJ

Dirección	OP	Nemónico	Comentarios
2044	31	LXI SP,20C8	— Inicializa Stack Pointer.
2045	C8		
2046	20		
2047	3E	MVI A,0C	— Enmascarar interrupciones
2048	0C		
2049	30	SIM	
204A	FB	EI	— Sistema interrupciones en ON.
204B	3A	BUCLE: LDA HORA+1	
204C	36		
204D	20		
204E	CD	CALL UPTDT	Visualización de los segundos.
204F	6E		
2050	03		
2051	3A	LDA HORA+3	Paso de la hora al buffer de visualización.
2052	38		
2053	20		
2054	21	LXI H,BUFFER	
2055	7B		
2056	20		
2057	CD	CALL PASS	
2058	6C		
2059	20		
205A	3A	LDA HORA+2	Paso de los minutos al buffer de señalización.
205B	37		
205C	20		
205D	CD	CALL PASS	
205E	6E		
205F	20		
2060	21	LXI H,BUFFER	
2061	7B		
2062	20		
2063	3E	MVI A,0	— Visualización del buffer en el campo de dirección.
2064	00		
2065	47	MOV B,A	
2066	CD	CALL OUTPUT	
2067	B7		
2068	02		
2069	C3	JMP BUCLE	— Fin del bucle.
206A	4B		
206B	20		
206C	47	PASS: MOV B,A	— Subrutina de paso de formato
206D	1F	RAR	BDC al buffer de visualización.
206E	1F	RAR	
206F	1F	RAR	
2070	1F	RAR	
2071	E6	ANI OF H	
2072	0F		
2073	77	MOV M,A	
2074	23	INX H	

(Continúa)

(Continuación)

Dirección	OP	Nemónico	Comentarios
2075	78	MOV A,B	
2076	E6	ANI OF H	
2077	0F		
2078	77	MOV M,A	
2079	23	INX H	
207A	C9	RET	
207B		BUFFER	- Buffer de visualización.
207C		+1	
207D		+2	
207E		+3	

#### PROGRAMA DE ENTRADA DE DATOS POR TECLADO

Dirección	OP	Nemónico	Comentarios
2063	2B	DCX H	
2064	78	MOV A,B	
2065	0D	DCR C	
2066	C2	JNZ L3	
2067	61		
2068	20		
2069	23	INX H	
206A	C3	JMP L2	
206B	45		
206C	20		
206D			- BUFFER
206E			+1
206F			+2
2070			+3
2071			+4
2072			+5
2073	E5	VINT· PUSH H	- Inicio VECT. INT
2074	D5	PUSH D	
2075	C5	PUSH B	- Salvar estado procesador
2076	F5	PUSH PSW	
2077	3E	MVI A.0EH	- Enmascara las interrupciones de la red y de la tecla VECT INT.
2078	0E		
2079	30	SIM	
207A	CD	CALL SUB 1	
207B	39		
207C	20		
207D	21	LXI H,BUFFER	
207E	6D		
207F	20		
2080	CD	CALL MP 16	
2081	A0		
2082	20		

(Continúa)



(Continuación)

Dirección	OP	Nemónico	Comentarios
2083	32	STA HORA+3	— Hora.
2084	38		
2085	20		
2086	CD	CALL MP 16	
2087	A0		
2088	20		
2089	32	STA HORA+2	— Minutos.
208A	37		
208B	20		
208C	CD	CALL MP 16	
208D	A0		
208E	20		
208F	32	STA HORA+1	— Segundos.
2090	36		
2091	20		
2092	AF	XRA A	
2093	32	STA HORA	Coloca a $\phi$ el contador de 20 mseg., el sistema de interrupciones en OFF y quita la máscara de interrupción.
2094	35		
2095	20		
2096	F3	D1	
2097	3E	MVI A,8	
2098	08		
2099	30	SIM	
209A	F1	POP PSW	— Restaura estado.
209B	C1	POP B	
209C	D1	POP D	
209D	E1	POP H	
209E	FB	E1	— Interrupciones ON.
209F	C9	RET	
20A0	7E	MOV A,M	Subrutina de paso a BCD, pasa el contenido de 2 posiciones de memoria, direccionadas por HL, a formato BCD en el registro A.
20A1	87	ADD A	
20A2	87	ADD A	
20A3	87	ADD A	
20A4	87	ADD A	
20A5	23	INX H	
20A6	C9	ADD M	
20A7	23	INX H	
20A8	C9	RET	
20D4	C3	JMP VINT	— Vector de interrupción.
20D5	73		
20D6	20		

### *Programa para la entrada de datos por teclado*

La puesta en hora del reloj, mediante la subrutina que hace uso de la tecla VECT INT, se realiza con un programa que visualiza en el display

las teclas que se van pulsando, almacenando dichos valores en el buffer de memoria destinado a contener la hora. Este programa puede cargarse y probarse con carácter independiente del correspondiente al reloj digital y se inicia en la posición de memoria 2000.

Para la entrada de datos y su visualización, se utilizan dos subrutinas residentes en el programa Monitor del SDK-85. La primera de ellas, denominada RDKBD comienza en la dirección 0237 y se encarga de dejar en el Acumulador el valor de la tecla pulsada. La segunda subrutina OUTPUT, comienza en la dirección 02B7 y visualiza en el campo del dato del display, o por el de dirección, el contenido del buffer de memoria. Antes de la llamada da subrutina, los parámetros que han de colocarse adecuadamente, son:

Registro HL . Indica la dirección del buffer a visualizar.

Registro A = 0. Indica la visualización en el campo de dirección.

Registro A = 1 Indica la visualización en el campo de datos.

Registro B = 1. Visualiza el punto decimal a la derecha.

Registro B = 0. Punto decimal apagado.

El buffer de memoria, donde se deposita el resultado o valor de las teclas pulsadas, se denomina BUFFER y al principio del programa se inicializa con todos sus bits a cero.

La figura 252 muestra la estructura y el diagrama de desplazamiento del buffer de memoria.

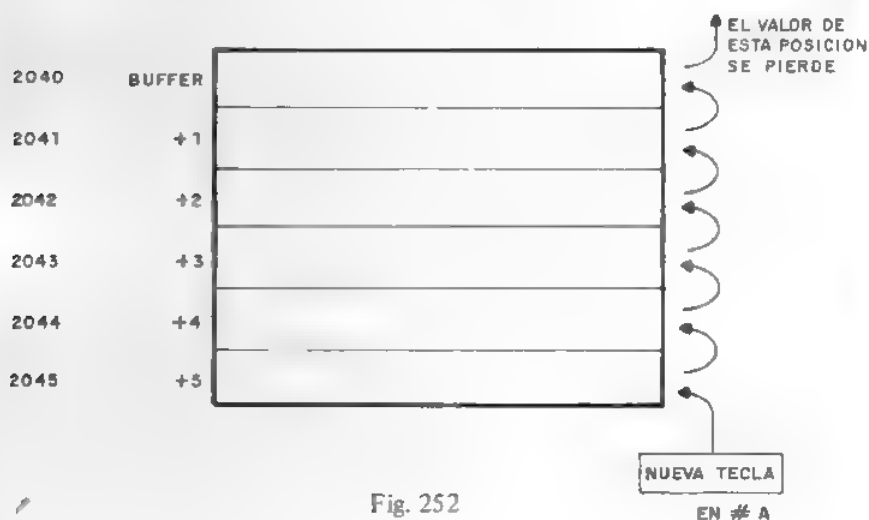


Fig. 252

Finalmente en la figura 253 se ofrece el diagrama de flujo de esta su rutina, seguido del programa correspondiente.

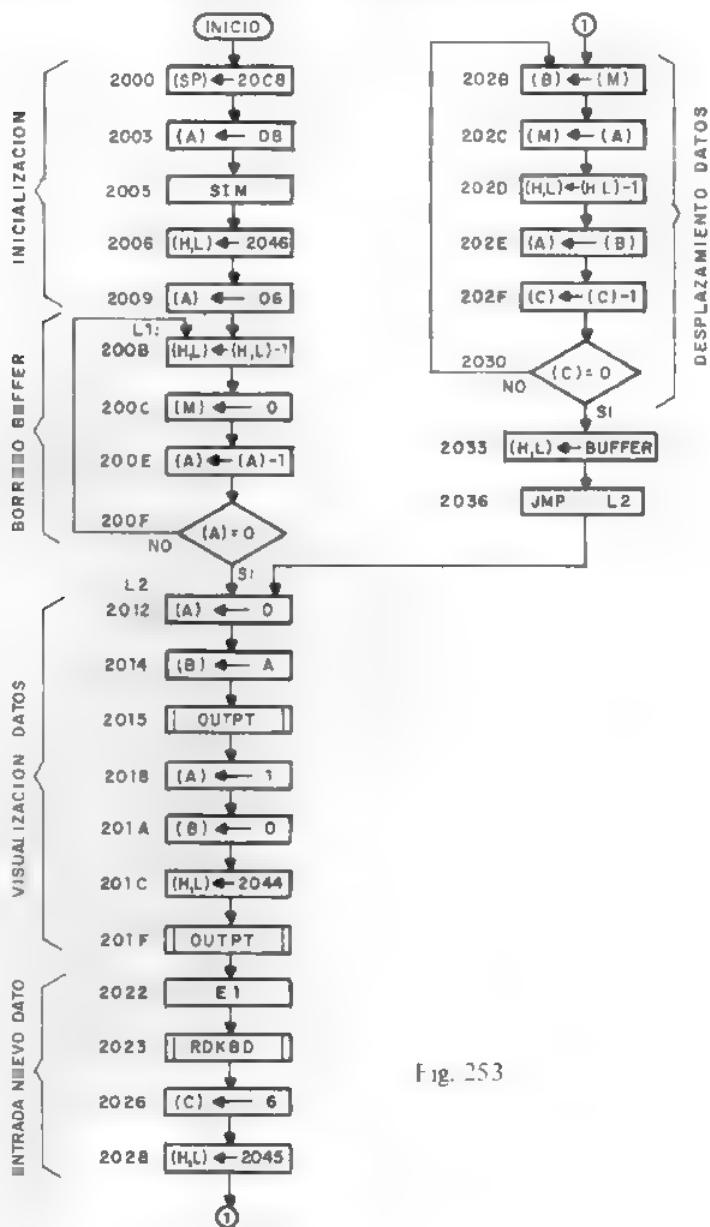


Fig. 253

# PROGRAMA DE ENTRADA DE DATOS POR TECLADO Y VISUALIZACION EN EL DISPLAY

Dirección	OP	Nemónico	Comentarios
2000	31	LXI SP,20C8	- Inicialización del Stack
2001	C8		
2002	20		
2003	3E	MVI A,8	- Coloca máscara de interrup
2004	08		
2005	30	SIM	
2006	21	LXI H,BUFFER+6	Inicializa a ceros el buffer de memoria.
2007	46		
2008	20		
2009	3E	MVI A,6	
200A	06		
200B	2B	L1: DCX H	
200C	36	MVI M,15	
200D	15		
200E	3D	DCR A	
200F	C2	JNZ L1	
2010	0B		
2011	20		
2012	3E	L2: MVI A,0	- Visualización de las primeras cuatro posiciones del buffer en el campo de dirección.
2013	00		
2014	47	MOV B,A	
2015	CD		
2016	B7		
2017	02		
2018	3E	MVI A,1	- Visualización de las dos posiciones restantes del buffer en el campo de datos.
2019	01		
201A	06	MVI B,0	
201B	00		
201C	21	LXI H,BUFFER+4	
201D	44		
201E	20		
201F	CD	CALL OUTPT	
2020	B7		
2021	02		
2022	FB	EI	
2023	CD	CALL RDKBD	Entrada de la tecla En Reg
2024	E7		tendremos el valor de la tecla pulsada
2025	02		
2026	0E	MVI C,6	
2027	06		
2028	21	LXI H,BUFFER+5	Desplazamiento del buffer.
2029	45		
202A	20		- Para colocar el nuevo valor entrado.
202B	46	MOV B,M	
202C	77	MOV M,A	
202D	2B	DCX H	
202E	78	MOV A,B	
202F	0D	DCR C	
2030	C2	JNZ L3	

(Continua)

**(Continuación)**

<b>Dirección</b>	<b>OP</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Comentarios</b>
2031	2B		
2032	20		
2033	21	LXI H,BUFFER	
2034	40		
2035	20		
2036	C3	JMP L2	- Vuelve al inicio del bucle.
2037	12		
2038	20		
2040		BUFFER	
2041		+1	
2042		+2	
2043		+3	
2044		+4	
2045		+5	

**3 (Resuelto)**

**DISEÑO DE UN CONTROL PARA LA ENTRADA  
EN UN APARCAMIENTO**

Con este proyecto se trata de regular la expedición automática de tickets o tarjetas, en la entrada de un aparcamiento. La tarjeta lleva impreso el día y la hora de expedición y cuando un vehículo pasa por el expendedor de tarjetas sin retirar la que le corresponde, se activa una alarma sonora.

En la figura 254 se pueden apreciar las partes de que consta la estación de entrada al aparcamiento y que son:

- Bucle detector de vehículos
- Aparato expendedor de tarjetas.
- Barrera de paso.
- Bucle detector del paso de vehículo.
- Alarma sonora.

*Funcionamiento del automatismo  
y definición de especificaciones*

El bucle de presencia, así como el de paso, están constituidos por una o varias espiras, situadas debajo del pavimento, por las que circula una

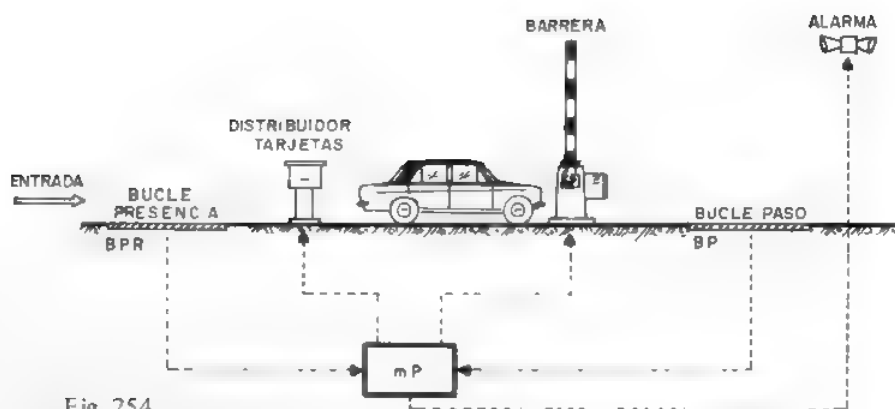


Fig. 254

corriente eléctrica. Cuando una masa metálica, como la de un vehículo, se coloca encima del bucle, se produce una variación del flujo magnético, que origina una corriente inducida en las espiras, que tras ser detectada, se adapta y se filtra hasta conformar una señal que puede ser leída por una línea de entrada de información del sistema microcomputador. Luego los bucles magnéticos, generan un estado lógico, que varía al situarse sobre ellos un coche.

El distribuidor de tarjetas proporciona al usuario del aparcamiento una tarjeta en la que está impreso el día y la hora de llegada.

La misión de la barrera es la de franquear el paso a los vehículos y se controla mediante un relé, cuyos contactos cierran el circuito de alimentación del motor que levanta o baja la barrera. Se desconecta automáticamente, a través de sendos contactos fin de carrera, al alcanzar la barrera su posición final.

El funcionamiento del bucle de paso es idéntico al de presencia, sólo que su misión consiste en comunicar al microcomputador que el vehículo ha atravesado la estación de control.

La secuencia que se está describiendo, es la siguiente:

- 1) Entra un vehículo al aparcamiento y se coloca sobre el bucle de presencia, originándose un estado de activación que informa del acontecimiento al sistema basado en el microprocesador.
- 2) La detección de la activación del bucle de presencia, produce las operaciones necesarias para la emisión de una tarjeta impresa por el distribuidor.
- 3) Cuando el usuario extrae la tarjeta del distribuidor, el sistema originará la orden de abrir la barrera, procediendo a la energización del relé que controla el motor.

- 4) Al pasar el vehículo por el bucle de paso, se produce la bajada de la barrera, dando por terminada la operación normal de trabajo de la estación.

Para implementar este ejemplo sobre el uNAND-85 y siguiendo las instrucciones de su constructor, el Sr. Carrera de Aplicaciones Digitales, se simulan los elementos de la estación del aparcamiento, mediante interruptores y diodos luminosos LED, como se indica a continuación:

“Bucle de presencia” Se simula mediante un interruptor de dos posiciones. Si está abierto o desconectado indica la ausencia de vehículo y cuando está cerrado, la presencia.

“Emisor de tarjetas”. Lo simula un diodo luminiscente, que indica la salida de una tarjeta cuando se enciende. Hay otro interruptor que representa la extracción de la tarjeta por parte del usuario.

“Barrera”. Simulada por un diodo LED, que al encenderse indica que la barrera está abierta y cerrada cuando está apagado.

“Bucle de paso” Su acción se representa mediante un interruptor, que indica el paso del vehículo sobre dicho bucle, cuando se cierran sus contactos.

“Alarma”. Otro LED simula la alarma, que se enciende cuando no se extrae la tarjeta. También existe otro pulsador para la anulación de la alarma.

En la figura 255 se presentan los diversos elementos que simulan los elementos del aparcamiento, con su diagrama eléctrico de conexio-



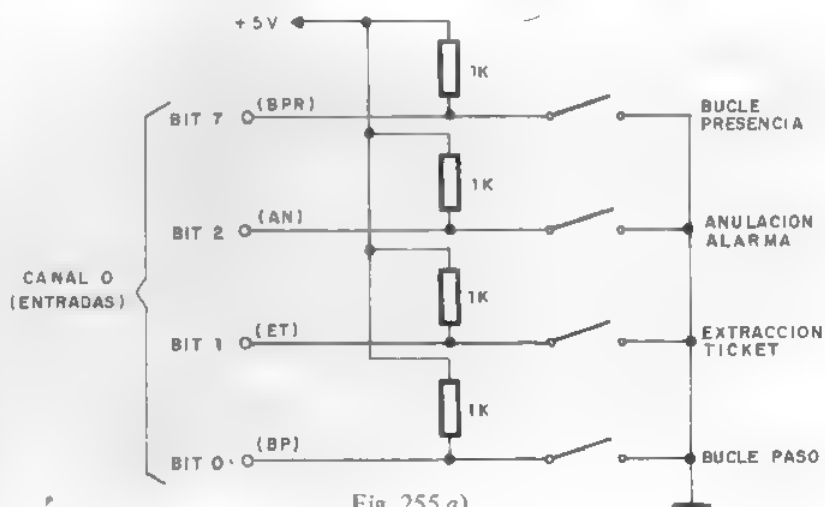


Fig. 255 a)

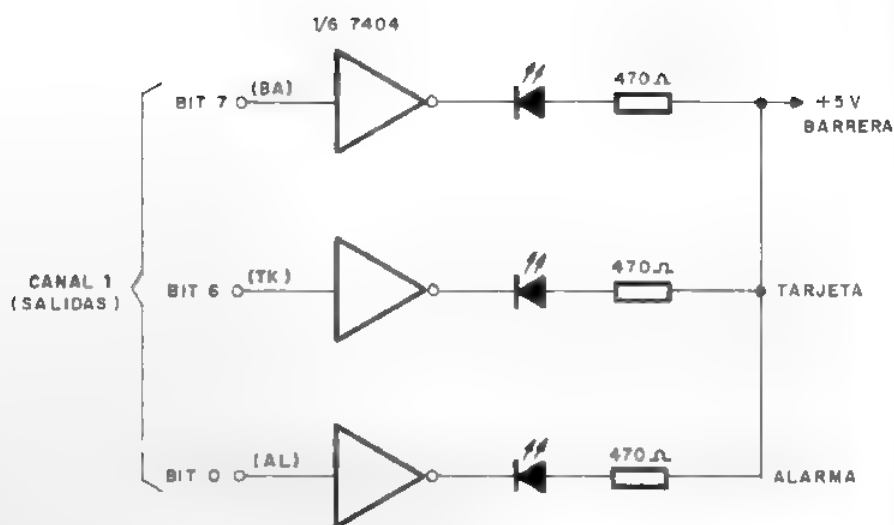

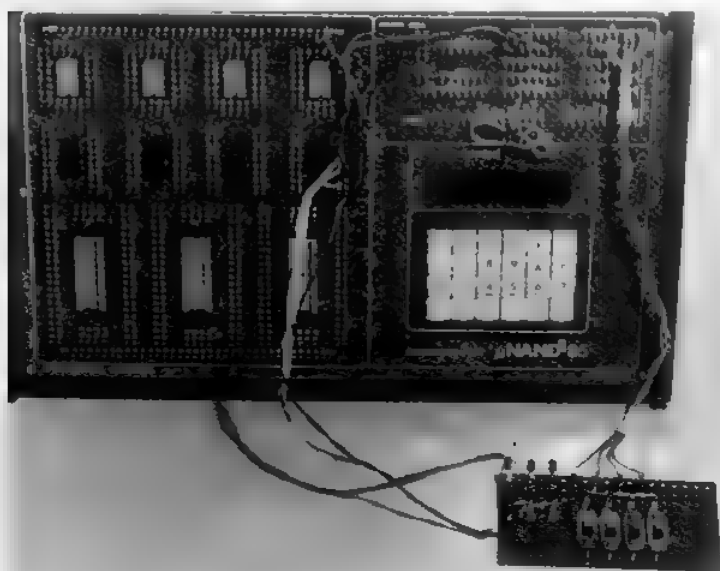La figura 256 muestra una fotografía del montaje de los componentes que simulan la estación de entrada al aparcamiento sobre el uNAND 85, que consiste básicamente en el sistema SDK-85.





Durante la ejecución del programa, el microprocesador 8085 consulta a dos indicadores internos, FLGT y FLGAL. El primero controla la emisión de la tarjeta, de forma que cuando se detecta la presencia del vehículo, el indicador se pone en nivel 1 y se emite el ticket, bloqueando una nueva emisión, hasta que éste vehículo haya abandonado el bucle de paso BP. Esto asegura que en ningún caso se expendan más tarjetas de las necesarias.

Está previsto, que cuando un vehículo pase por delante del emisor, sin recoger la tarjeta, suene una alarma, con dos fines: 1.<sup>a</sup>) Avisar del acontecimiento al empleado del aparcamiento y 2.<sup>a</sup>) Al propio conductor del coche, dado que el olvido de la tarjeta, suele repercutir en el cobro de la tarifa más elevada. En esta situación anómala, el vehículo puede dar marcha atrás y retirar la tarjeta, con lo que continuará el proceso normal, procediendo a la apertura de la barrera. Puede suceder, que otro vehículo haya ocupado la zona del bucle de presencia y el primero no pueda retroceder. En este caso, la extracción del ticket, también originará la subida de la barrera, siguiendo, tras la bajada de la barrera, el proceso normal con el segundo vehículo.

Existe una tercera posibilidad, cuando se quede una tarjeta en el emisor sin recoger (marcha atrás del vehículo que entraba) y quede el bucle de presencia sin ningún vehículo. En esta situación si se extrae la tarjeta, no se produce la subida de la barrera, al no haber nada sobre el bucle de presencia BPR, quedando el sistema listo para seguir el funcionamiento normal.

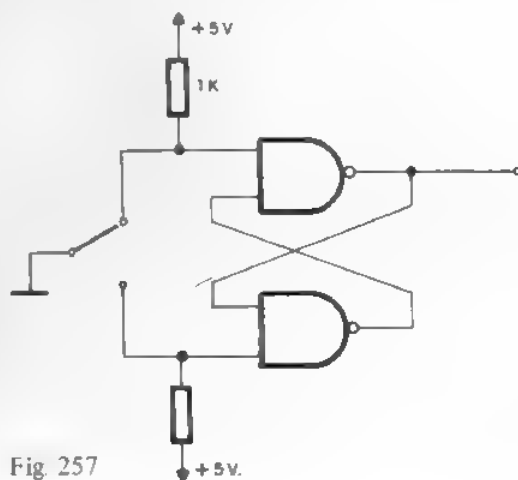


Fig. 257

El indicador FLGAL, tiene como misión el control de la anulación de la alarma, desactivándose automáticamente, de todas las formas, cuando se procede a la extracción de la tarjeta del distribuidor.

El programa, contiene una subrutina, denominada FILTR, encargada de eliminar los rebotes mecánicos que producen los interruptores. Así, el circuito antirebotes, que puede ser implementado por hardware, tal como aparece en la figura 257, queda sustituido por software.

Finalmente la figura 258 presenta el ordinograma al que responde el programa de control de la estación, que se ofrece a continuación.

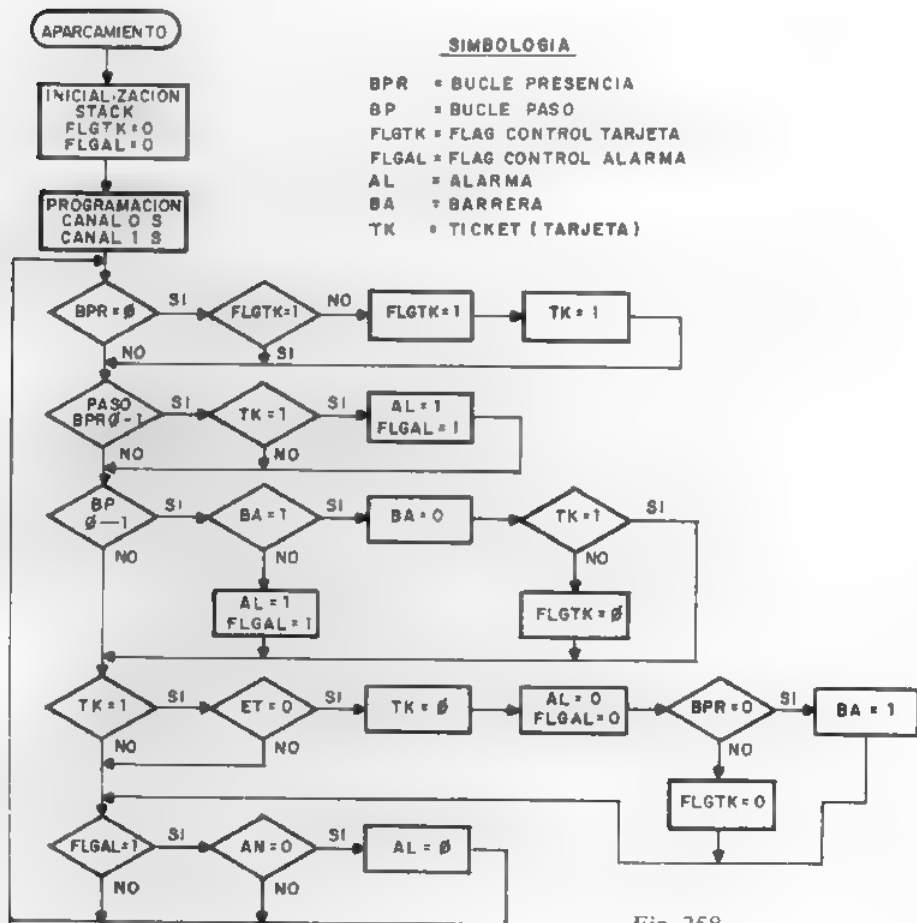


Fig. 258

# PROGRAMA DE INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL DE ENTRADA DE APARCAMIENTO

Dirección	OP	Nemónico	Comentarios
2000	31	LXI SP,20C8	- Inicialización Stack.
2001	C8		
2002	20		
2003	3E	MVI A,0	FLGTK = reg E FLGAL = reg C MEMO = reg H
2004	00		
2005	5F	MOV E,A	- Inicialización flags de ticket y alarma.
2006	4F	MOV C,A	- Programación de los canales de I/O.
2007	D3	OUT 2	0 Entrada 1 Salida
2008	02		
2009	3E	MVI A,FF	
200A	FF		
200B	D3	OUT 3	
200C	03		
200D	47	MOV B,A	- Inicia estado interruptor.
200E	3E	MVI A,0	- Apaga salidas (LEDS)
200F	00		
2010	D3	OUT 1	
2011	01		
2012	6F	MOV L,A	- Momoriza estado leds.
2013	60	BUC MOV H,B	Momoriza estado anterior.
2014	CD	CALL FILTR	- Entrada interruptores mediante la subrutina de lectura
2015	A0		
2016	20		
2017	B7	ORA A	
2018	FA	JM B1	- Estado BPR BPR = 0
2019	28		
201A	20		
201B	7B	MOV A,E	- Mira si FLGTK = 0.
201C	B7	ORA A	
201D	C2	JNZ B1	
201E	28		
201F	20		
2020	1E	MVI E,1	- FLGTK = 1.
2021	01		
2022	7D	MOV A,L	
2023	F6	ORI 40	
2024	40		
2025	D3	OUT 1	- Enciende presencia de tarjeta
2026	01		
2027	6F	MOV L,A	
2028	7C	B1: MOV A,H	
2029	A8	XRA B	- Mira si hay cambio BPR.
202A	F2	JP B2	
202B	39		
202C	20		
202D	A0	ANA B	- Mira si es paso a 1.
202E	F2	JP B2	
202F	39		
2030	20		

(Continúa)

**(Continuación)**

<b>Dirección</b>	<b>OP</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Comentarios</b>
2031	7D	MOV A,L	— Mira si ticket está activado.
2032	87	ADD A	
2033	F2	JP B2	
2034	39		
2035	20		
2036	CD	CALL ALAR	Si ejecuta subrutina de alarma.
2037	98		
2038	20		
2039	7C	B2: MOV A,H	— ¿Cambio en BP?
203A	A8	XRA B	
203B	E6	ANI 1	
203C	01		
203D	CA	JZ B3	— No
203E	5A		
203F	20		
2040	A0	ANA B	— Mira si es cambio de $\phi$ a 1.
2041	CA	JZ B3	
2042	5A		
2043	20		
2044	7D	MOV A,L	— Mira bit de barrera.
2045	B7	ORA A	
2046	F2	JP B33	
2047	57		
2048	20		
2049	E6	ANI 7F	Apaga indicador de barrera.
204A	7F		
204B	D3	OUT 1	
204C	01		
204D	6F	MOV L,A	— Mira si hay ticket.
204E	87	ADD A	
204F	FA	JM B3	
2050	5A		
2051	2A		
2052	1E	MVI E,0	— FLGTK = 0.
2053	00		
2054	C3	JMP B3	
2055	5A		
2056	20		
2057	CD	B33 CALL ALAR	Subrutina de alarma.
2058	98		
2059	20		
205A	7D	B3: MOV A,L	— Mira si hay ticket.
205B	87	ADD A	
205C	F2	JP B4	— No.
205D	82		
205E	20		
205F	7C	MOV A,H	— Hay ticket. Comprueba.
2060	A8	XRA B	
2061	E6	ANI 2	

*(Continúa)*

## (Continuación)

Dirección	OP	Nemónico	Comentarios
2062	02		
2063	CA	JZ B4	- No
2064	82		
2065	20		
2066	A0	ANA B	- Es paso a l.
2067	C2	JNZ B4	- Sí, continúa
2068	82		
2069	20		
206A	7D	MOV A,L	- Hay extracción de ticket.
206B	E6	ANI BE	- Apaga indicador
206C	BE		
206D	D3	OUT I	
206E	01		
206F	6F	MOV L,A	
2070	0E	MVI C,0	- Resetea FLGAL.
2071	00		
2072	78	MOV A,B	- BPR = $\phi$ ?
2073	B7	ORA A	
2074	FA	JM B44	- No
2075	80		
2076	20		
2077	7D	MOV A,L	- Sí, sube barrera
2078	F6	ORI 80	
2079	80		
207A	D3	OUT I	
207B	01		
207C	6F	MOV L,A	
207D	C3	JMP B4	
207E	82		
207F	20		
2080	1F	B44 MVI F,0	No había vehículo sobre BPR en la extracción de ticket.
2081	00		
2082	79	B4 MOV A,C	
2083	B7	ORA A	- FLGAL = $\phi$ ?
2084	CA	JZ BUC	- Sí, vuelve al bucle.
2085	13		
2086	20		
2087	78	MOV A,B	- Mira si hay anulación de alarma
2088	E6	ANI 4	
2089	04		
208A	C2	JNZ BUC	- No vuelve al bucle
208B	13		
208C	20		
208D	7D	MOV A,L	- Sí, anula alarma.
208E	E6	ANI FE	
208F	FE		
2090	D3	OUT I	
2091	01		
2092	6F	MOV L,A	

(Continúa)

**(Continuación)**

<b>Dirección</b>	<b>OP</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Comentarios</b>
2093	0E	MVI C,0	
2094	00		
2095	C3	JMP BUC	
2096	13		
2097	20		
2098	7D	ALAR: MOV A,L	- Subrutina de alarma.
2099	F6	ORI 1	
209A	01		
209B	D3	OUT 1	
209C	01		
209D	6F	MOV L,A	
209E	4F	MOV C,A	- FLGAL $\neq \phi$
209F	C9	RET	
20A0	16	FILTR MVI D,0	Subrutina de lectura del estado de los interruptores.
20A1	00		
20A2	DB	IN 0	
20A3	00		
20A4	47	MOV B,A	- Filtra la lectura efectuando 256 veces la misma, antes de darla como buena.
20A5	DB	D1: IN 0	
20A6	00		
20A7	A8	XRA B	
20A8	C2	JNZ FILTR	Sirve para evitar los rebotes a que dan lugar los interruptores
20A9	A0		
20AA	20		
20AB	15	DCR D	
20AC	78	MOV A,B	
20AD	C8	RZ	
20AE	C3	JMP F1	
20AF	A5		
20B0	20		

**FIN DEL PROGRAMA**

## Formulario

### Primera parte: ELECTRICIDAD

$$1 \text{ C (Culombio)} = 6,23 \cdot 10^{18} \text{ e}^-$$

$$F = K \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{d^2}$$

$$I \text{ (Amperios)} = \frac{Q \text{ (Culombios)}}{t \text{ (segundos)}}$$

$$R \text{ (ohmios)} = \rho \cdot \frac{L \text{ (metros)}}{S \text{ (mm}^2\text{)}}$$

$$\text{Resistencias en serie: } R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$\text{Resistencias en paralelo: } \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\text{Ley de Ohm: } I \text{ (A)} = \frac{V \text{ (V)}}{R \text{ (}\Omega\text{)}}$$

$$\text{Generadores de c.c. en serie: } V_T = V_1 + V_2 + V_3$$

$$\text{Generadores en paralelo: } V_T = V_1 = V_2 = V_3$$

$$\text{Potencia } P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2 / R \text{ (P en vatios, V en voltios e I en amperios)}$$

*Corriente alterna:*

$$f = \frac{1}{T} \text{ y } T = \frac{1}{f}$$

Valores eficaces:  $I = I_{\text{máx}}/1,41$ ;  $V = V_{\text{máx}}/1,41$

*Condensadores:*

$$C \text{ (Faradios)} = \frac{Q \text{ (Culombios)}}{V \text{ (Voltios)}}$$

$$C = K \cdot \frac{S}{e}$$

Tiempo de carga práctico:  $T \text{ (segundos)} = C \text{ (Faradios)} \cdot R \text{ (}\Omega\text{)} \cdot 5$

Reactancia capacitiva:

$$X_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

Condensadores en paralelo:  $C_T = C_1 + C_2 + C_3$

Condensadores en serie:  $\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$

*Bobinas y transformadores*

Reactancia inductiva:  $X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$

Relación del transformador:  $V_1/V_2 = N_1/N_2 = I_2/I_1$

*Impedancia y resonancia*

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Frecuencia de resonancia:  $f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \sqrt{L \cdot C}}$  de un circuito L C

## **Segunda parte: ELECTRONICA CON VALVULAS DE VACIO**

Tensión media de c.c. de un rectificador de media onda

$$V_{cc} = V_o/3,14$$



Tensión media de c.c. de un rectificador de onda completa

$$V_{cc} = 2 \cdot V_o / 3,14$$

Tensión eficaz del zumbido en un rectificador de media onda

$$V_{ef \text{ zumbido}} = 4,5 \frac{I \text{ (mA)}}{C \text{ (}\mu\text{F)}}$$

Tensión eficaz de zumbido en un rectificador de onda completa

$$V_{ef} = 1,7 \frac{I \text{ (mA)}}{C \text{ (}\mu\text{F)}}$$

Factor de amplificación

$$\mu = \frac{V_{a1}}{V_{g1}} \cdot \frac{V_{a2}}{V_{g2}} = \frac{\Delta V_a}{\Delta V_g}$$

Resistencia interna de una válvula

$$R_i = \frac{\Delta V_a}{\Delta I_a} \Omega$$

Pendiente de una válvula

$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta V_g}$$

$$\mu = R_i \cdot S$$

Ganancia o amplificación de un circuito

$$\text{Ganancia} = \frac{R_c}{R_c + R_i} \cdot \mu$$

Factor de calidad

$$Q = X_L / R = X_C / R$$

Longitud de onda

$$\lambda = 300.000.000 / f \text{ (Hz), metros}$$

### Tercera parte: ELECTRONICA CON SEMICONDUCTORES

Fórmulas similares a las utilizadas con válvulas de vacío. Además téngase presentes:

$$I_E = I_C + I_B; \quad V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$

Ganancia de tensión de un transistor  $G_V = \frac{\Delta V_{\text{Colector}}}{\Delta V_{\text{Base}}}$

Ganancia de corriente de un transistor ( $\beta$ )  $G_I = \frac{\Delta I_{\text{Colector}}}{\Delta I_{\text{Base}}}$

Resistencia de entrada =  $\frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$  : Resistencia de salida =  $\frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}$

### Cuarta parte: CIRCUITOS INTEGRADOS ANALOGICOS Y DIGITALES AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Ganancia de un A.O. ideal:

$$G = \frac{V_s}{V_e} = \frac{-R_f}{R_e}$$

Si se considera finita la ganancia interna del amplificador,

$$G = \frac{\beta \cdot A_v}{1 + \beta \cdot A_v} \quad \alpha = \frac{R_f}{R_e + R_f} \quad \text{y} \quad \beta = \frac{R_e}{R_e + R_f}$$

Amplificador de tensión inversor

$$\frac{V_s}{V_e} = \frac{-R}{r}$$

Amplificador no inversor

$$\frac{V_s}{V_e} = \left(1 + \frac{R}{r}\right)$$

Sumador inversor

$$V_s = -R \left( \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \right)$$

Circuito diferencial

$$V_s = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$

Amplificador logarítmico

$$V_s = -0.06 \log V_e + K \cdot (K - 0.06 \log \frac{1}{R_e \cdot I_0})$$

Circuito integrador

$$v_o = v_o(0) + \frac{-1}{R \cdot C} \int_0^t v_i(t) \cdot dt$$

Circuito diferenciador

$$v_o(t) = -R \cdot C \frac{dv_i(t)}{dt}$$

## ALGEBRA DE BOOLE

Leyes de Morgan

$$1.^a \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$


$$2.^a \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

# DIAGRAMAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES

**7400**

QUADRUPLE 2 INPUT  
POSITIVE-NAND GATES

positive logic  
 $Y = AB$

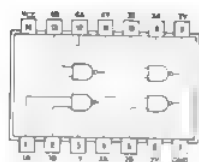


7400

**7402**

QUADRUPLE 2-INPUT  
POSITIVE-NOR GATES

positive logic  
 $Y = A + B$

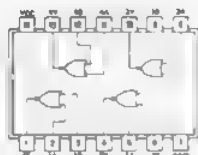


7402

**7404**

HEX INVERTERS

positive logic  
 $Y = A$

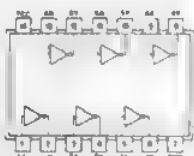


7404

**7408**

QUADRUPLE 2 INPUT  
POSITIVE-AND GATES

positive logic  
 $Y = AB$

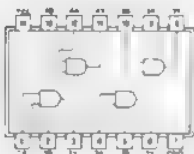


7408

**7410**

TRIPLE 3-INPUT  
POSITIVE-NAND GATES

positive logic  
 $Y = ABC$

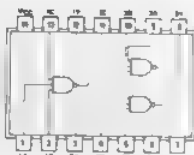


7410

**7420**

DUAL 4-INPUT  
POSITIVE-NAND GATES

positive logic  
 $Y = ABCD$

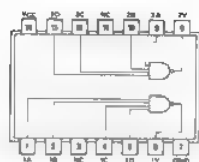


7420

**7430**

8-INPUT  
POSITIVE-NAND GATE

positive logic  
 $Y = ABCDEFGH$

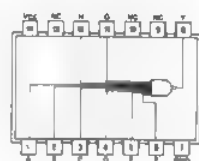


7430

**7432**

QUADRUPLE 2-INPUT  
POSITIVE-OR GATES


positive logic  
 $Y = A + B$

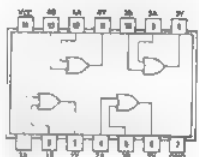

7432

**7442**

BCD TO  
DECIMAL  
DECODER

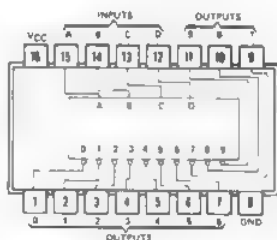


7442

**7451**

DUAL 2-WIDE 2-INPUT  
AND-OR-INVERT GATES

$Y = AB + CD$

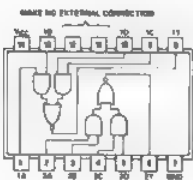


7451

## 7474

DUAL D-TYPE POSITIVE EDGE TRIGGERED  
FLIP FLOPS WITH PRESET AND CLEAR

FUNCTION TABLE						
INPUTS				OUTPUTS		
PRESET	CLEAR	CLOCK	D	Q	$\bar{Q}$	
L	H	X	X	H	L	
H	L	X	X	L	H	
L	L	X	X	H'	H'	
H	H	X	X	H	L	
H	H	X	L	L	H	
H	H	L	X	Q <sub>0</sub>	Q <sub>0</sub>	

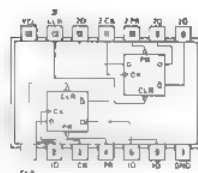

7474

## 7475

QUADRUPLE D TYPE LATCH


FUNCTION TABLE

(Each Latch)

INPUTS		OUTPUTS	
D	G	Q	$\bar{Q}$
L	H	L	H
H	H	H	L
X	L	Q <sub>0</sub>	Q <sub>0</sub>

H = high level, L = low level, X = irrelevant

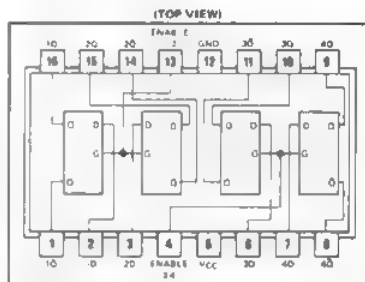Q<sub>0</sub> = the level of Q before the high-to-low transition of G




7475

## 7476

DUAL JK FLIP FLOPS  
WITH PRESET AND CLEAR

FUNCTION TABLE

INPUTS					OUTPUTS	
PRESET	CLEAR	CLOCK	J	K	Q	$\bar{Q}$
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
H	H	X	L	L	Q <sub>0</sub>	Q <sub>0</sub>
H	H	X	L	H	H	L
H	H	X	H	L	L	H
H	H	X	H	H	Q <sub>0</sub>	Q <sub>0</sub>

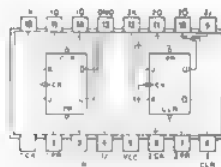


7476
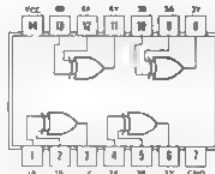
## 7488

QUADRUPLE EXCLUSIVE-OR GATES

positive logic  $Y = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$



7488


## 7490

### DECADE COUNTERS

Output  $Q_A$  is connected to input B for BCD count

BCD COUNT SEQUENCE

COUNT	OUTPUT			
	$Q_D$	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H

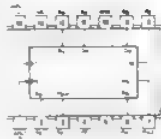

7490

RESET/COUNT FUNCTION TABLE


RESET INPUTS				OUTPUT			
$R_{01}$	$R_{02}$	$R_{03}$	$R_{04}$	$Q_D$	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
L	L	X	L	COUNT			
L	X	X	X	COUNT			
X	X	L	X	COUNT			

## 7492

### DIVIDE BY TWELVE COUNTER

Output  $Q_A$  is connected to input B

COUNT	OUTPUT			
	$Q_D$	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H
10	H	L	L	L
11	H	L	L	H

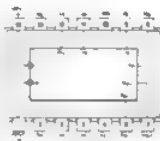

7492


RESET/COUNT FUNCTION TABLE

RESET INPUTS				OUTPUT			
$R_{01}$	$R_{02}$	$R_{03}$	$R_{04}$	$Q_D$	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$
H	H	L	L	L	L	L	L
X	X	X	X	COUNT			
X	L	L	L	COUNT			

## 7493

### 4-BIT BINARY COUNTERS

COUNT	OUTPUT			
	$Q_D$	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H
10	H	L	H	L
11	H	L	H	H
12	H	H	L	L
13	H	H	L	H
14	H	H	H	L
15	H	H	H	H

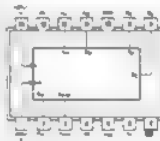


7493

## 74121

### MULTIVIBRATORS

FUNCTION TABLE


INPUTS			OUTPUTS	
A1	A2	B	Q	Q'
L	X	H	L	H
X	L	H	L	H
X	X	L	L	H
H	H	X	L	H
H	X	H	L	H
X	H	H	L	H
X	X	X	L	H
X	L	X	L	H
X	X	X	L	H

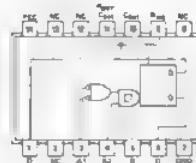

74121


## 8-BIT PARALLEL-OUT SERIAL SHIFT REGISTERS

INPUTS				OUTPUTS			
CLEAR	CLOCK	A	S	Q <sub>A</sub>	Q <sub>B</sub>	...	Q <sub>N</sub>
L	X	X	X	L	L		L
H	L	X	X	Q <sub>A0</sub>	Q <sub>B0</sub>		Q <sub>N0</sub>
H	↑	H	H	H	Q <sub>A<sub>n</sub></sub>		Q <sub>G<sub>n</sub></sub>
H	↑	L	X	L	Q <sub>A<sub>n</sub></sub>		Q <sub>G<sub>n</sub></sub>
H	↑	X	L	L	Q <sub>A<sub>n</sub></sub>		Q <sub>G<sub>n</sub></sub>

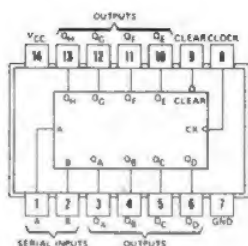

74164
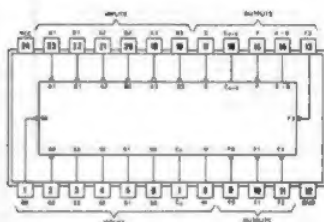
## ARITHMETIC LOGIC UNITS/ FUNCTION GENERATORS



74181

[illegible]

\*Each bit is shifted to the next more significant position.

SELECTION	ACTIVE LOW DATA			
	N = 0 LOGIC	Q = 1, ARITHMETIC OPERATIONS		
		Q <sub>0</sub> = 1 CARRY IN	Q <sub>1</sub> = 0 CARRY IN	Q <sub>2</sub> = 0 CARRY IN
5, 1, 2, 3, 2225, 2				

## JUEGO DE INSTRUCCIONES DEL 8085 POR GRUPOS DE INSTRUCCIONES Y POR ORDEN DE SUS CODIGOS DE OPERACION

240



## UNIDADES PRINCIPALES CON SUS MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS

Ohmio (Resistencia Eléctrica)

Megaohmio = 1.000.000 ohmios

Kilohmio = 1.000 ohmios

Culombio (Cantidad de electricidad)

Miliculombio = 0,001 C

Microculombio = 0,000001 C

Segundo (Tiempo)

Milisegundo = 0,001 seg.

Microsegundo = 0,000001 seg.

Voltio (Diferencia de Potencial)

Kilovoltio = 1.000 voltios

Milivoltio = 0,001 voltios

Vatio (Potencia)

Kilovatio = 1.000 vatios

Milivatio = 0,001 vatios

Amperio (Corriente Eléctrica)

Miliamperio = 0,001 A

Microamperio = 0,000001 A

m<sup>2</sup> (Superficie)

cm<sup>2</sup> = 0,0001 m<sup>2</sup>

mm<sup>2</sup> = 0,000001 m<sup>2</sup>

Henrio (Inductancia)

Milihenrio = 0,001 H

Microhenrio = 0,000001 H

Hercio (Frecuencia) Hz

Kilohercio = 1.000 Hz

Megahercio = 1.000.000 Hz

Faradio (Capacidad)

Microfaradio = 0,000001 F

Picofaradio = 0,000000000001 F

Nanofaradio (K) = 1.000 pF

### Constantes utilizadas

Carga eléctrica del electrón =  $1,6 \cdot 10^{-19}$  C

Número de electrones de un Culombio =  $6,25 \cdot 10^{18}$  e<sup>-</sup>

Resistividad del cobre = 0,018 ohm · mm<sup>2</sup>/m

## ELECTRONICA FUNDAMENTAL

Esta obra, en 7 tomos, constituye un Curso Básico de Electrónica, tanto en el aspecto teórico como en el práctico, con el que se adquiere un conocimiento completo de lo que es la electrónica, desde las válvulas de vacío hasta los circuitos integrados e, incluso, los microprocesadores.

El curso completo consta de siete tomos y el temario teórico y práctico que contiene cada uno es el siguiente:

- Tomo 1.—** *Teoría:* Introducción a la Electrónica. Electricidad.  
*Práctica:* Soldadura y montajes eléctricos. El aparato de medida. Componentes eléctricos y electrónicos.
- Tomo 2.—** *Teoría:* Fuentes de alimentación. Rectificadores y filtros.  
*Práctica:* Características de las válvulas y diodos semiconductores. Montaje de fuentes de alimentación.
- Tomo 3.—** *Teoría:* Amplificadores.  
*Práctica:* Sonido, altavoces y micrófonos. Características de las válvulas amplificadoras. Amplificadores de baja y alta frecuencia.
- Tomo 4.—** *Teoría:* Generadores de señales. Osciladores. Receptor superheterodino de A.M.  
*Práctica:* Montajes, ajuste y averías de un receptor de radio.
- Tomo 5.—** *Teoría:* Diodos, transistores y semiconductores especiales.  
*Práctica:* Experimentación y montajes sobre circuitos con transistores semiconductores especiales.
- Tomo 6.—** *Teoría:* Circuitos integrados digitales y analógicos. El microprocesador. Hardware y software del microprocesador 8085.  
*Práctica:* Montajes y experimentación con circuitos integrados analógicos y digitales. Programación del microprocesador 8085.

El presente volumen, el **Tomo 7**, ofrece una amplia gama de problemas, algunos resueltos detalladamente y otros con sus correspondientes soluciones, sobre todos los temas que abarca la Electrónica Moderna, comenzando por los más sencillos dedicados a la Electricidad y terminando por los que se dirigen hacia la programación del microprocesador y al desarrollo de sistemas industriales basados en este circuito integrado, que está revolucionando las técnicas de diseño, al incorporar el software.

ISBN 84-283-1364-4



Magallanes, 25 - 28015 Madrid

